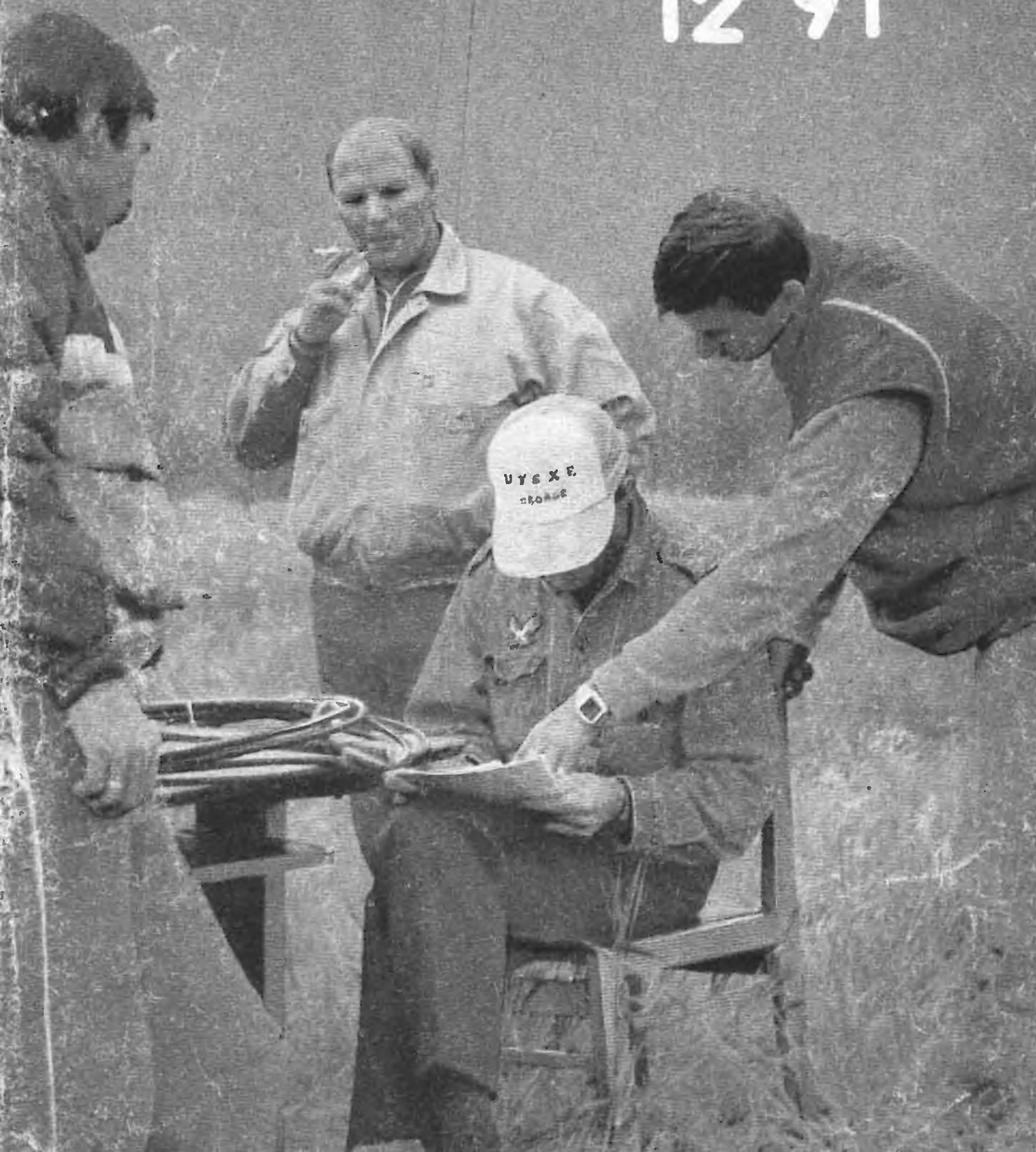


# РАДМО

12'91





## ЧЕМПИОНАТ СССР 1991 г. ПО СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ

Нынешним летом большая «охота на лис» проходила в лесах под Нижним Новгородом. Спортсмены тринадцати команд собрались на чемпионат СССР и в бескомпромиссной борьбе определили сильнейших.

На наших снимках: Сверху вниз: Н. Великанов из сборной Украины (справа) поздравляет с отличным результатом соперника — ленинградца Ю. Малышева, занявшего первое место по многоборью; перед забегом; финиширует член команды Украины О. Фурса.

Справа вверху — Н. Тонкова (г. Дзержинск) победительница в многоборье среди девушек.

Обидно, но на этот раз неудача (снимок внизу).

Фото В. Афанасьева







- 2 РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО И СПОРТ**  
Б. Степанов. «ЗВЕЗДЫ КВ ЭФИРА». CQ-U (с. 14).
- 4 Событию 30 лет. ПЕРВЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ...**
- 5 ТЕХНИКА НАШИХ ДНЕЙ**  
Е. Шаблыгин. RISC — ПУТЬ В БУДУЩЕЕ. Е. Турубара, Р. Левин. КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: НУЖНА СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА (с. 8)
- 11 ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ**  
В. Громов. ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
- 12 СЛУШАЕМ И СМОТРИМ ВЕСЬ МИР**  
М. Парамонов. КЛУБЫ СОВЕТСКИХ DXистов. НОВОСТИ ЭФИРА (с. 13)
- 17 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ И СПОРТА**  
Г. Болотов. ПРОСТЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ. Ю. Чернятынский. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОТИВОВЕСОВ АНТЕННЫ UW4HW (с. 19). В. Гордиенко. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА (с. 20). М. Чирков. МНОГОДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ... (с. 21)
- 22 ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ**  
М. Петруняк. ПРОБНИК — ИНДИКАТОР. В. Баранов. КОДОВЫЙ ЗАМОК С ОДНОКНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (с. 24). Д. Фитисов. ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ (с. 27)
- 28 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**  
Н. Скриндевский. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. П. Сазонов. БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (с. 30)
- 32 РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ**
- 35 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА И ЭВМ**  
В. Сугоняко, В. Сафронов. «ОРИОН-128»: ИТОГИ 1991 ГОДА. Е. Еремин. ПИШЕМ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ (с. 38). Б. Фролкин, А. Макаров. КЛАВИАТУРА «ЭЛЕКТРОНИКИ MC7007» В «РАДИО-86РК» (с. 40)
- 42 ВИДЕОТЕХНИКА**  
В. Пронин. БЕСКВАРЦЕВАЯ ПРИСТАВКА К ГИС. В. Сизоненко. УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕО-МАГНИТОФОНА С ТЕЛЕВИЗОРОМ ЗУСЦТ (с. 44). Ю. Динабурский, А. Гордеев. РАБОТА ТЕЛЕВИЗОРА С ЗАМЫКАНИЕМ В КИНЕСКОПЕ (с. 46)
- 47 ЗВУКОТЕХНИКА**  
В. Вильчинский. УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ. Д. Кузин. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ФОНОГРАММ ПО ПАУЗАМ (с. 51). А. Васильев. МИКРОСХЕМА K148УН1 ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ (с. 53)
- 54 ИЗМЕРЕНИЯ**  
В. Снежко. МАЛОГАБАРИТНЫЙ МУЛЬТИМЕТР
- 58 ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА**  
В. Янцев. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБНИК С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ. С. Алексеев. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСХЕМ ТТЛ (с. 66)
- 60 РАДИОПРИЕМ**  
М. Сапожников. КАК ПОВЫСИТЬ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМНИКА. А. Флориан. ПРИЕМ УКВ ЧМ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ (с. 61)
- 62 ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ**  
ЭКВАЛАЙЗЕРЫ...
- 69 СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК**
- 72 «РАДИО» — НАЧИНАЮЩИМ**  
И. Янчук. РАДИОПРИЕМНИК НА МИКРОСХЕМЕ K174XA10. И. Нечаев. БЛОК ПИТАНИЯ НА ТВК-110ЛМ (с. 74). Электронная игротeka. В. Маслаев. «ХОККЕЙ» (с. 76). Ю. Прокопцев. ЗВУКИ ПЛЕЙЕРА — ЧЕРЕЗ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ (с. 80)
- ОБМЕН ОПЫТОМ (с. 31, 64, 65, 92). РАДИОКУРЬЕР (с. 34, 71). ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ (с. 94—96)

На первой странице обложки. Только что закончились соревнования «Звезды КВ эфира». Главный судья Г. Члиянц (UY5XE) просматривает аппаратный журнал одного из лидеров — команды из Уфы. Слева от него МСМК О. Латушкин (RA9WR), справа МСМК А. Корпачев (RW9WA). На втором плане — судья при участниках К. Севастьянов (UA6-101-355). Рассказ об этих соревнованиях читайте в этом номере на с. 2.

Фото Б. Степанова



**В** конце прошлого года стало ясно, что экономические трудности, переживаемые нашей страной, не обойдут и радиоспорт: средства, выделенные Центральному радиоклубу СССР имени Э. Т. Кренкеля для проведения соревнований в 1991 году, были уменьшены (по

в частности, из доходов журнала «Радио» в форме обязательных отчислений редакцией своему учредителю. И было, право, неясно, почему это нужно было делать через промежуточную инстанцию?

Новые экономические условия уменьшили эту часть айсберга, но дали возможность редакции во многом самой решать, на что пускать заработанные ее коллективом деньги. В этом году наш журнал, например, выступил спонсором всесоюзной выставки творчества радиолюбителей-конструкторов, некоторых соревнований по радиоспорту, организовал несколько конкурсов и провел в августе в Ленинграде (тогда

он еще носил это имя) очно-заочные соревнования по радиосвязи телеграфом «Звезды КВ эфира».

В основу положения об этих соревнованиях мы заложили принципы, которые были проверены на практике во время командного чемпионата мира по радиоспорту, проходившего в рамках «Игр доброй воли» в Сиэтле в 1990 году. И дело не только в том, что мы рассматриваем соревнования «Звезды КВ эфира» как своеобразную эфирную подготовку наших спортсменов к подобным чемпионатам. Приняв участие в первом командном чемпионате в Сиэтле, национальная радиолюбительская организация на-

## " ЗВЕЗДЫ

## КВ ЭФИРА "

сравнению с прошлым годом), а цены уже заметно пошли вверх. Особых надежд на помощь сторонних спонсоров у радиоспорта никогда не было, поэтому перспектива проглядывалась очень простая — сокращение числа соревнований. В числе первых претендентов «на вылет» (по практике аналогичных ситуаций в прошлом) был очный чемпионат СССР по радиосвязи на КВ телеграфом.

Для журнала «Радио», который породил этот вид КВ спорта и добился в конце концов его признания на уровне чемпионатов страны, очные КВ соревнования были и остаются по сей день родным детищем. Вот почему в начале 1991 года мы приняли решение создать принципиально новые очно-заочные КВ соревнования и взять на себя их финансирование.

Не надо думать, что до этого журнал никогда финансированием соревнований по радиоспорту не занимался. Помимо видимой для спортсменов части айсберга (около десяти тысяч рублей ежегодно на призы журнала в различных соревнованиях), существовала и существует его невидимая часть. Дело в том, что деньги, которые ЦК ДОСААФ СССР выделял на радиоспорт, поступали ему,



Три «кита» из группы подготовки соревнований (слева-направо): В. Хмелевский [директор центра «Контакт-радио»], А. Иалков [UA1ALZ] и В. Строганов [UV1AA].



## ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ «ЗВЕЗДЫ КВ ЭФИРА» СРЕДИ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ

(первые шесть мест)

1. R1ABZ (193311 очков) — операторы В. Гордиенко (RB5IM, Донецк) и А. Савенков (PB51OK, Донецк).
2. R1AAB (192233 очка) — операторы А. Корпачев (RW9WA, Уфа) и О. Латушкин (RA9WR, Салават).
3. R1ACZ (185706 очков) — операторы К. Хачатуров (UW3AA, Москва) и А. Леднев (RV3AJ, Москва).
4. R1AAF (184002 очка) — операторы В. Аксенов (UA1AKC, Ленинград) и А. Карпов (RV1AW, Ленинград).
5. R1AAO (183300 очков) — операторы И. Корольков (UA4FER, Пенза) и В. Зайцев (UA4FDS, Пенза).
6. R1ABX (181057 очков) — операторы М. Клоков (RZ9UA, Новокузнецк) и Ю. Шумкин (RW9IM, Томск).

шей страны (ФРС) взяла на себя, по крайней мере, моральное обязательство провести аналогичный чемпионат в Санкт-Петербурге во время следующих «Игр доброй воли» в 1994 году. И к этому надо готовиться практически, отрабатывая все элементы организации и проведения подобных соревнований. И надо создавать их материально-техническую базу. Ведь провести чемпионат, как было в Сиэтле, ориентируясь на личные радиостанции местных коротковолновиков, у нас просто невозможно — уровень развития радиолюбительства не тот. Между тем по линии ФРС дело пока не движется, вот почему эту миссию подготовки к будущему чемпионату мира и решил взять на себя журнал «Радио».

Несколько слов о принципиальных отличиях соревнований «Звезды КВ эфира» от очно-заочных чемпионатов страны. Во-первых, к участию в них допускались команды, состоящие из двух спортсменов, причем они могли быть не только из разных городов, но и из разных союзных республик. Это открывало возможности для участия в соревнованиях действительно сильнейших спортсменов — «звезд КВ эфира». Практиковавшийся в чемпио-

натах «республиканский подход» отсекал от участия в них очень сильные вторые команды некоторых союзных республик.

Собственно, «межреспубликанских» команд не было и на наших соревнованиях, но «межобластная» уже была и показала, кстати, неплохой результат (шестое место). Да и в целом итоги говорят об оправданности такого подхода: в первую десятку попали, например, три команды с Украины, где, как известно, много сильных коротковолновиков.

Во-вторых, впервые организаторы очных КВ соревнований взяли на себя обеспечение команд не только палатками и электропитанием (это бывало и раньше), но и антеннами. Это расширило круг потенциальных участников, т. к. дало возможность принять участие в соревнованиях командам, не имевшим готовых «полевых» КВ антенн (а коли раньше не было шанса на участие, то и не было необходимости их создавать!). Для «звезд КВ эфира» были изготовлены и установлены в поле двухдиапазонные (20 и 40 метров) антенны конструкции Г. Румянцева (UA1DZ) с переключаемой диаграммой направленности. Наверное в будущих соревнованиях можно и не ограничиваться использова-

нием таких «стандартных» антенн, но их использование участниками следует, по-видимому, сохранить для тех, кто не успел создать свою антенную технику, или для тех, у кого есть трудности в доставке относительно тяжелых крупногабаритных грузов (такими являются антенны) к месту проведения соревнований.

И, в-третьих, впервые в практике проведения очно-заочных соревнований в нашей стране было применено судейство с использованием компьютеров. По окончании работы в эфире отчеты вводились в компьютер самими спортсменами и ленинградскими радиолюбителями из группы поддержки, которые и провели их качественную и количественную оценку. Программное обеспечение, близкое по функциональным возможностям к тем программам, что использовались на командном чемпионате мира в Сиэтле (программы «QSO manager» и «Referee»), было создано студентом Ленинградского института авиационного приборостроения Д. Самариним (UA1CFL).

Практическую работу по подготовке и проведению соревнований «Звезды КВ эфира» вел (по договору с редакцией журнала) ленинградский радиотехнический научный центр «Контакт-радио». Нельзя с благодарностью не отметить и самоотверженную работу группы поддержки, в которую входили В. Аксенов (UA1AKC), А. Елизаров (UA1-169-2475), А. Карпов (RV1AW), Д. Самарин (UA1CFL), В. Александров (UA1AIU), И. Абакумов (UA1-169-432) и И. Толмачев (UA1ARK).

При подготовке такого сложного в техническом оснащении мероприятия, как КВ соревнования, не обошлось, конечно, и без накладок (ну, например, сломалась при установке антенна на позиции спортсменов из Белоруссии, и в результате они практически не работали в соревнованиях), но в целом соревнования прошли хорошо, что вселяет надежду на их повторение в следующем году. Вопрос этот не простой, ибо в той реальной экономической обстановке, которая есть сегодня в стране, загадывать просто трудно.

**Б. СТЕПАНОВ (UW3AX)**

# ПЕРВЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ...

**В** истории человечества время от времени происходят события, которые качественно изменяют ее ход. К их числу, несомненно, относится запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

В 1961 году событием такой же значимости был полет Юрия Гагарина. На фоне этого выдающегося достижения человечества еще одно событие, связанное с освоением космического пространства и произошедшее в США в том же, шестьдесят первом году, осталось как-то незамеченным в нашей стране. Более того, старательно не замечали мы его и последующие лет двадцать — писать об «их» успехах было не принято в те годы. А ведь это событие стало своеобразным водоразделом для мирового радиоловительского сообщества: возникло принципиально новое направление в любительской связи — космическая радиосвязь.

Может показаться невероятным, но это факт: всего через четыре года после запуска первого в мире спутника американские радиоловители вывели на околоземную орбиту первый радиоловительский спутник! Произошло это 12 декабря 1961 года.

А началась радиоловительская космическая программа в США в сентябре 1960 года, когда на встрече Рея Мейерса (W6MLZ) — директора юго-западного подразделения ARRL, Генри Рихтера (W6VZA) — сотрудника фирмы «Джет пропалшн лаборатори», связанной с запуском первых американских ИСЗ, и двух известных американских коротковолновиков Фреда Хикса (W6EJU) и Дональда Стоунера (W6TNS) была разработана так называемая «многофазная» концепция освоения радиоловительскими космического пространства.

Первый этап этой програм-



мы («фаза один») подразумевала создание несложных ИСЗ с относительно небольшим сроком «жизни» на орбите. Эти ИСЗ могли иметь либо только маяк, либо еще и ретранслятор сигналов любительских радиостанций.

На втором этапе («фаза два») должны были появиться радиоловительские ИСЗ с значительным сроком службы и с несколькими ретрансляторами на борту.

Первый радиоловительский спутник (он показан на фото) получил название «ОСКАР» (OSCAR-1), но это не имя собственное, а аббревиатура от его полного английского названия: «Орбитальный спутник, несущий радиоловительство». OSCAR-1 имел только маяк, который питался от батареи и поэтому его срок жизни был небольшим.

Но лиха беда начало. Сегодня радиоловительские ИСЗ уже используют мощную бортовую аппаратуру с питанием

от солнечных батарей, которая обеспечивает как голосовую, так и цифровую связь в нескольких любительских диапазонах. Вслед за первыми связными спутниками, использовавшими низкие круговые орбиты, появились ИСЗ на высокоэллиптических, что позволило резко увеличить и зону «радиовидимости», и время связи через ИСЗ (это уже «фаза три»).

Сейчас энтузиасты космической радиосвязи замахиваются и на следующий, четвертый этап ее развития — подумывают о создании геостационарного ИСЗ.

Уже давно замолчал маяк первого радиоловительского ИСЗ, но его эстафету подхватили десятки других спутников, созданных усилиями коротковолновиков многих стран мира. В настоящее время тринадцать ИСЗ несут свою космическую вахту, обеспечивая связь на любительских диапазонах. Три из них — «Радио-1М» (он же OSCAR-21), RS10/11, RS12/13 были выведены на орбиту нашей страной.



# RISC- ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

**Б**еспрецедентный процесс в области вычислительной техники, который мы наблюдаем последние 20 лет — результат огромного труда целой армии ученых, инженеров, программистов, экономистов и дизайнеров. Буквально на глазах из неуклюжих монстров, требовавших огромного количества энергии и целого штата обслуживающего персонала, компьютеры превратились в компактные изящные быстродействующие устройства с продуманной системой общения с пользователем, средствами связи, колоссальной памятью.

### ЗАКОН 20/80

**П**оявившиеся в начале семидесятых годов микропроцессоры, а вернее разработанные на их основе компьютеры, казалось, не смогут соперничать с профессиональной вычислительной техникой. Действительно, 8-разрядные микро-ЭВМ на микропроцессорах 8080, Z-80 или 6502 (Apple, TRS-80, Vic-20 и т. п.) не могли составить какой-либо конкуренции ни большим компьютерам, которые выпускали фирмы IBM, CDC или Burroughs, ни 16-разрядным мини-ЭВМ фирм DEC, Data General и Hewlett-Packard. Картина стала меняться с появлением 16-разрядных микропроцессоров INTEL 8086 и 32-разрядных Motorola 68 000. Персональные компьютеры, использующие эти микропроцессоры (IBM PC и Apple Macintosh), уже вполне могли конкурировать с большими ЭВМ примерно десятилетней давности.

С первого дня создания микропроцессоров постоянно велись поиски путей повышения их производительности. Совершенствовались техноло-

гии, увеличивалось количество транзисторов на кристалле и плотность их расположения, тактовая частота и эффективность выполнения инструкций. Разрабатывалась оптимальная система команд. И в этом направлении продвижение оказалось наиболее значительным.

Поначалу считалось, что чем богаче система команд, тем эффективнее работает компьютер. И создатели микропроцессоров шли именно по этому пути. Каждая команда при интерпретации порождала выполнение многих (порой десятков и даже сотен) элементарных микрокоманд. Поэтому основное время, затрачиваемое на разработку нового микропроцессора, уходило на отладку микрокоманд. Причем, как правило, даже в серийных экземплярах микропроцессоров рано или поздно выявлялись те или иные ошибки. Вспомним, что ошибки микрокода процессоров INTEL 80386 и 80486 были устранены только через год с лишним после их появления на рынке.

Микропроцессоры традиционной архитектуры (фирм INTEL, Motorola, National Semicondu-

ctors, Zilog) получили название CISC (Complicated Instruction Set Computer — использующие сложный набор команд).

Интенсивное тестирование работы различных процессоров при выполнении разнообразных задач, проведенное многими разработчиками компьютеров, показало, что к процессорам очень хорошо применим закон, который формулируется так: «20 процентов населения выпивает 80 процентов пива». В нашем случае это означает, что в основном при вычислениях компьютеры «перемалывают» одни и те же инструкции из небольшого подмножества полной системы команд. В первую очередь это команды чтения-записи в память и команды переходов. Поэтому для ускорения работы естественно оптимизировать выполнение именно этих команд. Что же касается остальных, более сложных и редко используемых, то от большинства из них можно вообще отказаться.

### ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ — ПРОСТО

**М**икропроцессоры новой архитектуры получили название RISC (Reduced Instruction Set Computer — компьютеры с сокращенным до минимума набором команд). При этом приняты специальные меры для ускорения исполнения этих немногих команд. Технология разработки таких микропроцессоров, компьютеров на их основе и математического обеспечения для них, стала называться RISC-технология.

Какие же команды необходимы, а какими можно (и нужно) пожертвовать во имя скорости? Ответ очевиден: если за счет сокращения числа команд «сложную» команду (например, «сложить константу с содержимым памяти») окажется возможным заменить на последовательность более простых («загрузить содержимое ячейки памяти в регистр», «прибавить константу к содержимому регистра»), которые выполняются быстрее, значит эта «сложная» команда может быть с успехом исключена. В первую очередь «сокращение» касается команд обращения к памяти. В RISC-процессорах, как прави-

ло, используются только команды пересылок память-регистр и регистр-память. Все арифметические, логические операции и операции переходов осуществляются только с данными, находящимися в регистрах.

Еще в 1975 г. главный архитектор суперкомпьютеров CDC и создатель самых производительных в мире компьютеров Сгау американский инженер Сеймур Крэй писал: «Регистры делают машинные команды очень простыми. Это нечто уникальное. Большинство машин используют системы команд с гораздо большим разнообразием методов адресации памяти, чем те, что разработал я. По моему мнению, верный путь — это простота. Я целиком за простоту. Если система команд слишком сложна, я ее просто не понимаю».

Итак, идейная основа RISC-технологии была заложена еще в середине семидесятых. Первый же настоящий RISC-компьютер был создан в 1979 г. фирмой IBM. Этот 32-разрядный компьютер, получивший название IBM 801, был построен на микросхемах ЭСЛ, имел 32 регистра, набор команд, большинство которых исполнялось за один машинный такт.

Сам термин RISC был впервые предложен профессором Давидом Паттерсоном в его курсе лекций по микропроцессорной технике, прочитанном в 1980 г. в Калифорнийском университете в Беркли. Там же была начата разработка процессора RISC I, которая была закончена в 1982 г. Еще два года спустя появился процессор RISC II. Его основные характеристики: разрядность — 32 бита, число регистров — 138, тактовая частота — 3 МГц. Даже без специальных компиляторов производительность нового микропроцессора при выполнении операций с целыми числами оказалась выше, чем у широко распространенного суперминикомпьютера VAX 11/780.

Вскоре после начала работ в Беркли, в Стенфордском университете группа специалистов под руководством Джона Хеннеси приступила к разработке проекта, получившего название MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages — микропроцессор с конвейером без задержек; в то же время аббревиатура MIPS означает «миллион инструкций в секун-

ду»). Стенфордский MIPS был 32-разрядным микропроцессором с 16 регистрами и тактовой частотой 2 МГц. Этот процессор стал основой семейства коммерческих RISC-процессоров, выпускаемых фирмой с тем же названием — MIPS.

Процессоры с RISC-архитектурой выпустили и другие фирмы: Ridge, Pyramid, Hewlett-Packard. Особое место (как с технической, так и экономической точки зрения) среди них занимает семейство микропроцессоров SPARC (Scalable Processor ARChitecture — масштабируемая архитектура процессора), разработанных фирмой Sun Microsystems. На примере микропроцессоров именно этого семейства мы и познакомимся подробнее с архитектурой RISC.

## АРХИТЕКТУРА RISC

Микропроцессоры SPARC образуют целое семейство и выпускаются рядом фирм. Они находят применение в самых разных компьютерах — от портативных (Laptop — «наколенный») до высокоскоростных векторных супер-мини. В этих микропроцессорах использованы все основные идеи, обеспечивающие высокую производительность:

— большинство команд исполняются за один цикл процессора;

— полностью отсутствует или очень ограничен объем микрокода, т. к. микрокоманды добавляют лишний уровень сложности, приводящий в конечном итоге к потере производительности;

— работа с памятью ограничивается операциями пересылки

память-регистр. Все остальные операции производятся с данными в регистрах;

— упрощен набор инструкций, преимущественно фиксированного формата (обычно 32-битных), и резко ограничено число методов адресации памяти;

— применяется конвейер, т. е. набор инструкций устроен так, что позволяет одновременно исполнять несколько команд;

— RISC-процессоры используют, как минимум-32 регистра и кэш-память достаточно большого объема;

— сложные функции от аппаратуры переходят к матобеспечению, другими словами, именно в программах содержатся последовательности команд, выполняющие сложные функции, которые в CISC-процессорах исполняют микрокоманды «зашитые» в процессор.

Посмотрим, что дает реализация этих принципов. Проанализируем выигрыш в скорости количественно. Производительность микропроцессора может быть выражена формулой

$$P = \frac{S}{I \cdot C},$$
 где  $P$  — производительность,  $S$  — тактовая частота процессора,  $I$  — коэффициент, учитывающий увеличение числа выполняемых инструкций за счет моделирования сложных команд (отсутствующих в RISC-процессорах),  $C$  — среднее число циклов процессора, необходимых для выполнения инструкции. Сравним быстродействие 32-битных CISC-процессоров INTEL 80386, Motorola 68030 и RISC — процессора SPARC.

Параметры  $S$ ,  $I$ ,  $C$  и  $P$  для этих трех процессоров приведены в таблице.

## НАШ СЛОВАРИК

**КЕШ-ПАМЯТЬ** — сверхоперативная память. Выпускаемые в настоящее время микросхемы динамической памяти имеют время доступа к данным не менее 60 наносекунд. Современные же процессоры требуют в несколько раз большей скорости работы памяти. Микросхемы статической памяти обеспечивают время доступа 15—20 наносекунд, но их эффективная цена (то есть цена одного мегабайта) во много раз выше. Поэтому между процессором и основной (динамической) памятью устанавливается высокоскоростная (статическая), называемая кэш-памятью. Ее емкость обычно раз в 100 меньше основной. Процессор обменивается данными только с кэш-памятью, а чтение-запись данных в основную память производится без его участия, с помощью специального контроллера.

**КОНВЕЙЕР** — принцип организации работы процессора. В старых процессорах исполнение команд производилось последовательно.





Основная плата графической рабочей станции ELC, на которой расположены процессор SPARC с тактовой частотой 33 МГц, 64 мегабайта оперативной памяти, контроллеры монитора, клавиатуры, мыши, двух последовательных портов, периферийного оборудования по стандарту SCSI и сети Ethernet.

Микропроцессор	S, МГц	I, %	C, инстр.	P, инстр./с
Motorola 68030	25	100	5.2	4.8
INTEL 80386	25	110	4.4	5.2
S PARC	25	120	1.3	16

До тех пор, пока предыдущая команда не исполнялась, последующая не выбиралась из памяти. При конвейерной обработке в процессоре обрабатывается сразу несколько команд. Пока одна выполняется, другая декодируется, третья выбирается из памяти.

**СЕРВЕР** — компьютер, подключенный через локальную сеть к нескольким рабочим станциям или терминалам и предоставляющий им вычислительные ресурсы — дисковую память, центральный процессор, устройства ввода-вывода.

**КОМПИЛЯТОР** — программа, преобразующая текст программы, написанной на каком-либо языке программирования (например, Фортране или Паскале) в последовательность машинных команд.

**КМОП** — комплементарная структура металл—окисел—проводник.

**ЭСЛ** — эмиттерно-связанная логика.

Итак, мы видим, что «при прочих равных» RISC-процессор далеко опережает CISC. Поэтому производители CISC-процессоров вводят в свои новые процессоры RISC-элементы. Например, последняя CISC-разработка фирмы INTEL — процессор i486, сохраняя совместимость со своими предшественниками, все больше приближается к RISC: у него значительно сокращено количество машинных тактов, затрачиваемых на исполнение основных команд, введена кэш-память, улучшена организация конвейерной обработки команд.

В одной статье сложно рассмотреть все особенности RISC-процессоров. Прежде всего обратим внимание на роль матобеспечения. Для эффективной работы компьютеров на RISC-процессорах необходимы компиляторы, генерирующие код, который учитывает особенности RISC-архитектуры. Мы уже отметили, что в вычислительных системах, построенных на базе RISC-процессоров, за реализацию более или менее сложных функций, например тригонометрических, отвечает матобеспечение. На первый взгляд, это обстоятельство усложняет написание компиляторов и других системных, а также прикладных программ. Однако, как показывает опыт, благодаря упрощению и унификации систем команд микропроцессоров, перенос матобеспечения с одних RISC-процессоров на другие не вызывает особых трудностей.

Что же касается RISC-процессоров семейства SPARC, то особенность их архитектуры, вошедшая в ее название (scalable — масштабируемый), гарантирует полную совместимость матобеспечения для микропроцессоров этого семейства. Микропроцессоры этого семейства могут иметь различное количество регистров, различную аппаратную реализацию, но все они обеспечивают выполнение одних и тех же программ.

Эти микропроцессоры на сегодняшний день — самые распространенные в мире RISC-процессоры. Разработанные фирмой Sun Microsystems, они по лицензиям этой фирмы выпускаются такими известными производителями интегральных схем, как Fujitsu, Texas Instruments, Cypress и рядом других.

Производятся как микропроцессоры с тактовой частотой 20 МГц, выполненные по технологии КМОП, находящие применение в портативных компьютерах типа Lapior и наиболее дешевых рабочих станциях, так и ЭСЛ-микропроцессорные комплекты с тактовой частотой 80 МГц (фирма Bipolar Integrated Technology), производительность которого достигает 65 MIPS. Ведутся разработки микропроцессорных комплектов с производительностью до 250 MIPS.

Компьютеры, использующие микропроцессоры SPARC, выпускаются десятками фирм. Законодателем мод здесь является создатель архитектуры SPARC, фирма Sun Microsystems. Она производит набор рабочих станций и серверов, начиная с одноплатных бездисковых графических станций типа ELC с монохромным монитором (см. фото) до высокопроизводительных графических станций SPARCstation 2.

Рабочие станции с архитектурой SPARC занимают сейчас доминирующее положение на рынке и стали фактическим стандартом этого типа станций (как IBM PC — стандарт персональных компьютеров). Рабочих станций сейчас выпускается и продается в десятки раз меньше, чем персональных компьютеров. Однако благодаря значительному снижению цен и росту потребности пользователей в вычислительных ресурсах, ожидается резкое расширение их производства. Если в 1990 г. во всем мире было произведено чуть больше 180 тысяч рабочих станций Sun, то в 1991 г. их количество возросло почти в три раза.

В нашей стране рабочие станции пока не получили широкого распространения. Однако современные тенденции развития вычислительной техники, несомненно, окажут влияние на смещение центра рынка компьютеров для профессионального использования (САПР, издательские системы, научные исследования) в сторону рабочих станций, и, по-видимому, наибольшую популярность у нас (как и во всем мире) будут иметь компьютеры архитектуры SPARC.

Е. ШАБЛЫГИН

г. Москва

## ТЕХНИКА НАШИХ ДНЕЙ

# КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

**Н**а кабельное телевидение сегодня мода. Оно вызывает острый интерес не только у зрителей, но и у многих организаций. В прессе то и дело мелькают сообщения о необыкновенных возможностях кабельного ТВ, о том, что на Западе давным-давно им пользуются миллионы людей, якобы и у нас оно активно внедряется. Но вот, что это такое на самом деле многие, наверное, толком не знают.

Мы обратились за разъяснением к специалистам Общесоюзной радиотелевизионной передающей станции (ОРПС), непосредственно занимающимся развитием кабельного ТВ в Москве. Наши собеседники — заместитель главного инженера ОРПС Валерий Павлович Калинин и главный технолог ОРПС Александр Валентинович Косарев.

— Александр Валентинович, первый вопрос к Вам. Что же все-таки такое «кабельное телевидение»?

— Если следовать технической терминологии, то кабельное ТВ — это система, предназначенная для подачи по кабелю дополнительных телевизионных программ абонентам за отдельную плату. Помимо телевизионных сигналов, можно передавать специальные информационные сигналы, служащие для целей управления или несущие в себе телеметрические данные. В отличие от телевизионных, информационные сигналы «циркулируют» в прямом и обратном направлениях, т. е. от абонента. Благодаря этому имеется возможность передавать, скажем, сведения о неполадках в коммунальном хозяйстве зданий, сигналы охраны и т. д. Но, конечно же, основная задача кабельного ТВ — подача зрителю телепрограмм.

— Чем же оно тогда отличается от обычного эфирного ТВ? Только организацией коллективного приема телевидения и числом подаваемых программ?

— Да, Вы правильно отметили, — числом программ. Физический ресурс частотного диапазона, выделенного для эфирного телевидения, ограничен. По кабелю же можно транслировать не один десяток программ.

— И все же почему кабельное ТВ так активно внедряется в нашу жизнь? Только ли в многопрограммности дело?

— Конечно же, не только в многопрограммности, — включился в нашу беседу Валерий Павлович. — Необходимость внедрения кабельного ТВ была вызвана, в первую очередь, тем, что в процессе развития телевизионного вещания появились проблемы, которые трудно было решать традиционными методами. Взять хотя бы разноэтажность городской застройки, из-за которой появляются так называемые зоны «радиотени», в которых качество принимаемого изображения резко ухудшается. Мешают нормальному приему телепрограмм и заводские трубы, и линии электропередач, и многие другие «прелести» большого города. Кабельное ТВ помогает решать эти и многие другие проблемы.

Александр Валентинович совершенно верно отметил одну важную отличительную черту кабельного ТВ: возможность передачи большого числа программ, как правило, коммерческих, за просмотр которых с абонента взимается определенная плата. Не случайно поэтому кабельное телевидение вызывает пристальный интерес различных малых и совместных предприятий, кооперативов.

— Александр Валентинович, а на каком оборудовании стро-



ится у нас система кабельного телевидения?

— В свое время было принято постановление Совета Министров СССР, давшее «добро» на разработку аппаратуры се-

программы, транслируемые в дециметровом диапазоне, «переносятся» в метровый. А это значит, что ленинградские передачи, например, передаваемые в Москве на ДЦВ, можно смотреть на телеприемнике, в ко-

его выпуск. Если начавшаяся в стране конверсия будет проводиться более активно, то уже через несколько лет мы сможем решить многие проблемы с созданием оборудования для кабельного ТВ. Пока же за вы-

## НУЖНА СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА

рий «100» и «200», которая сегодня служит технической базой кабельного ТВ в нашей стране.

Нужно сказать, что наиболее современным является оборудование серии «200». Прежде всего, в него входит антенная система, гарантирующая высококачественный и надежный прием эфирных телевизионных сигналов, подаваемых абонентам по кабелю. Антенная система обычно устанавливается на крыше самого высокого здания микрорайона вблизи от узла районных коммуникаций.

Важное звено системы «200» — головная станция. На нее поступают сигналы, которые подвергаются обработке — двукратному преобразованию частоты, имеющему цель сформировать сигнал, свободный от помех типа «двойного» изображения и способный быть принятым любым телевизором. Так,

втором нет дециметрового блока.

Кроме того, головная станция вырабатывает особые сигналы для «удлинения» магистральных линий, по которым сигналы телевидения поступают к абонентам. Эти специальные сигналы называют пилот-сигналами. С их помощью автоматически регулируется усиление и амплитудно-частотная характеристика магистральных усилителей.

К сожалению, оборудование серии «200» выпускается у нас лишь одним заводом, расположенным в Гродно. В год там делают около 50 комплектов, в то время как требуется их минимум в десять раз больше.

Сейчас разработана документация, и практически готово к производству новое поколение аппаратуры — серия «300» с расширенными функциональными возможностями. Многие заводы заинтересованы начать

пуск необходимой техники берутся только малые предприятия и кооперативы. Мы, как головная фирма, много раз проводили аттестацию изготовляемой ими аппаратуры, однако часто оказывалось, что она не соответствует существующим техническим требованиям.

— Валерий Павлович, развитие кабельного телевидения породило, видимо, и другие проблемы. Не могли бы Вы сказать несколько слов об этом?

— В первую очередь, следовало бы отметить расцветшее пышным цветом «видеопиратство». Поскольку в систему кабельного ТВ можно подавать дополнительные программы, у многих предприимчивых людей возникло желание сделать на этом свой «бизнес». На словах они ставили перед собой грандиозные цели — дать зрителю много программ, насыщенных и интересных. На деле же стали «крутить» с бытового видеомэгнитофона западные кинофильмы, которые нравятся многим потребителям. При этом ни о каком многообразии кабельных телеканалов, конечно, не может быть и речи, да и качество трансляции невысоко. Я уже не говорю о попираемых авторских правах.

— А какие организации имеют право осуществлять телевидение в кабельных системах?

— Сегодня, слава Богу, уже есть перечень документов и условий, на основании которых можно начинать подобного рода деятельность. В соответствии с Законом о печати организация, собирающаяся начать телевидение, должна зарегистрироваться как средство массовой информации, получить регистрационное свидетельство и, следовательно, отвечать за художественное содержание программы.

— Не мешают Вам в техническом плане эти организации?



На рис. — система кабельного ТВ: 1. Передающая радиотелевизионная станция; 2. Районная ТВ студия, головная станция СКТВ; 3. Линия подачи дополнительных программ; 4. Жилой массив; 5. Распределительная сеть СКТВ.

— Мешают, естественно. Ведь их оборудование обычно сделано неграмотно, непрофессионально. Были даже случаи, когда такие «любители» снимали эфирный сигнал и запускали свое «кино». С целью исключения подобных фактов для вещания на определенном частотном телеканале необходимо получить разрешение в Государственной инспекции электро-связи (ГИЭ), учитывающее, помимо всего, и проблему электромагнитной совместимости, т. е. возможность использования данного канала для вещания без ущерба другим каналам.

Хотел бы отметить еще одну важную проблему. Речь идет о нехватке специального кабеля. В год его требуется 25 тысяч километров, а производится всего... 900 км. Надеемся, что организации, от которых зависит выпуск кабеля, поймут важность стоящей перед ними задачи.

— Александр Валентинович, Вы упомянули новое оборудование серии «300». Чем оно отличается от выпускаемого?

— Прежде всего, тем, что в нем реализуется диалоговый режим между потребителем-абонентом и центральной станцией. Что это дает? Можно будет предоставлять абонентам такие услуги, как пожарную, охранную и даже медицинскую сигнализацию.

— ??

— Да, да. Не удивляйтесь, я не оговорился. Представьте, что пожилой человек живет в квартире один и, простите, сутки не заходит в туалет. В таком случае на пульт, расположенный в его поликлинике, поступает сигнал, говорящий о том, что абонент системы нуждается в помощи...

В системе серии «300» с помощью телекамер можно организовать обратный видеоканал от абонента на станцию или на специальный пульт охранной сигнализации. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного сбора данных о состоянии установленных в домах усилителей с дальнейшей передачей их на головную станцию или в технический центр. Проверка будет вестись по нескольким параметрам — уровню сигнала, температуре, влажности и т. п. Каждый абонент может быть уверен, что неисправность будет быстро устранена.

— Какие широкие возможности?

— Но это еще не все. Оборудование серии «300» позволяет объединить телевизионную сеть и диспетчерскую сеть здания, включающую в себя кодовые замки в подъездах, лифты, систему освещения, датчики температуры, расхода электроэнергии и т. п. Возможна также организация контроля за своевременной оплатой абонентами просмотренных ими коммерческих программ.

Мы предполагали, что выпуск оборудования серии «300» начнется уже с 1992 г. Однако сейчас выяснилось, что не хватает денег на разработку абонентского терминала, различных датчиков, хотя весь линейный тракт уже создан. Если бы нашлись средства, то за разработчиками дело не встало.

— Последний вопрос к Вам, Валерий Павлович. Вы говорили, что внедрением кабельного ТВ сейчас занимаются многие. Но кто-то же должен следить за состоянием и техническим обслуживанием систем?

— Вы затронули больной вопрос. У кабельной сети, к величайшему сожалению, сейчас нет единого хозяина, который бы следил за ее состоянием и обслуживал, но самое главное, грамотно подходил к ее развитию. Пока этим занимаются непрофессионалы, происходит нерациональное расходование средств, которого можно было бы избежать. Мы полагаем, что, по крайней мере, в Москве у кабельного телевидения должен быть один хозяин. Это дело можно было бы поручить нам, поскольку мы, занимаясь кабельным телевидением с 1984 г., успели хорошо вникнуть в его проблемы.

Мы не претендуем на то, чтобы стать собственниками кабельных сетей в финансовом смысле. Сеть построена на городские средства, и пусть она городу и принадлежит.

В заключение хочу подчеркнуть: развитие кабельного телевидения и его обслуживание остро нуждаются в единой технической политике и согласованных действиях. Только так мы сможем добиться прогресса в этой перспективнейшей области.

Беседу вела Е. ТУРУБАРА,  
помогал в подготовке  
статьи Р. ЛЕВИН

**Рубрика «Личная радиосвязь»**, год назад получившая прописку на страницах «Радио», полюбилась многим нашим читателям. И несмотря на то, что в опубликованных статьях мы постарались осветить различные аспекты использования индивидуальной радиосвязи, в редакцию продолжают поступать многочисленные письма с самыми разнообразными техническими и организационными вопросами. На некоторые из них мы попросили ответить начальника ГИЭ Москвы и области **АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ПОПОВА**.

**Н**ачнем с организационных проблем.

— За какие услуги ГИЭ установила эксплуатационный сбор в размере семи рублей? Распространяется ли оплата этих услуг на радиостанции милиции, скорой помощи и т. п.?

— В функции ГИЭ входит контроль за соблюдением установленных норм на радиоизлучения в различных диапазонах, в том числе и в диапазоне 27 МГц, выделенном для индивидуальной радиосвязи. ГИЭ взимает эксплуатационные сборы с владельцев индивидуальных радиостанций в соответствии с прейскурантом № 125 «Тарифы на услуги связи». Аналогичные взносы платят и организации, использующие радиосвязь — скорая помощь, таксопарки и др.

— А если кто-то своевременно не внесет эксплуатационный сбор за очередной год? Какие меры ответственности предусмотрены в таком случае?

— Прежде всего, разрешение на эксплуатацию радиостанции, выданное ГИЭ, в данном случае утрачивает свою силу, а к владельцу радиостанции могут быть приняты меры, предусмотренные ст. 37 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях.

— Но может случиться, что владелец радиостанции уехал на год или просто аппара-



# БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

тура вышла из строя и длительное время не используется. Нужно ли при этом платить?

— Интенсивность эксплуатации радиостанции — это личное дело каждого владельца. Сбор же берется с учетом того, что радиостанция работает в эфире регулярно, в течение всего срока эксплуатации.

— Среди вопросов наших читателей есть и такой: можно ли взять разрешение, скажем, в Одессе, а радиостанцию купить в Москве?

— Да, можно. Любой гражданин, достигший 16 лет, имеет право получить разрешение на приобретение личной радиостанции в местной ГИЭ и на основании этого купить радиостанцию в любом городе страны.

— А предположим такую ситуацию: я приехал в Москву, увидел в магазине интересующую меня радиостанцию, но разрешения на ее приобретение у меня нет. Дадут ли его мне в Московской ГИЭ, если я не москвич? И где в таком случае я должен внести ежегодный сбор: в Москве или по месту жительства?

— Если вы планируете приобрести радиостанцию индивидуального пользования, то должны заранее побеспокоиться о получении на это необходимого разрешения. Имея его, вы, находясь в любом городе, можете, при наличии радиостанции в специализированном магазине, купить ее. При этом регистрационный и эксплуатационный ежегодный сбор оплачивается по месту выдачи разрешения.

— Могу я продать свою радиостанцию через комиссионный магазин? И как здесь быть с оформлением?

— Каждый владелец радиостанции, конечно, вправе продать ее через комиссионный магазин. Для этого он предъ-

являет на комиссию саму радиостанцию и разрешение на эксплуатацию. Желающий приобрести эту аппаратуру получает разрешение на работу в эфире по месту своего жительства в местных органах ГИЭ обычным порядком.

— А может человек с иногородним разрешением использовать радиостанцию, приехав, к примеру, в Москву?

— Безусловно. Владелец радиостанции, имеющий разрешение на ее эксплуатацию, может пользоваться своей станцией в любом пункте страны.

В редакционной почте немало вопросов, связанных с техническими проблемами. Итак:

— Почему для передатчиков портативных радиостанций установлено требование к побочным излучениям — 40 дБ, что при мощности 0,5 Вт соответствует уровню побочных излучений 50 мВт, тогда как для детских радиопереговорных устройств мощностью 10 мВт (частота 27 140 кГц) таких требований нет?

— Требования к передатчикам индивидуальных портативных радиостанций, о которых идет речь, установлены в соответствии с «Общесоюзными нормами на побочные излучения радиопередающих устройств (нормы 18—85)». Введены они с 1 января 1986 г. Согласно этому документу уровень побочных излучений в диапазоне от 9 кГц до 30 МГц должен быть — 40 дБ или не более 50 мВт. У детских переговорных устройств этот уровень всегда будет менее 50 мВт, поэтому устанавливать для них те же требования нецелесообразно.

— Чем объяснить, что для личной радиосвязи не разрешается использовать SSB и другие виды модуляции, занимающие более узкую полосу, чем АМ и ЧМ?

— Использование однополосной модуляции не было разрешено, во-первых, в связи с тем, что при серийном выпуске аппаратура с SSB обходится значительно дороже, чем с другими видами модуляции, а индивидуальные радиостанции должны быть сравнительно дешевы и доступны широким слоям населения. Во-вторых, в диапазоне 27 МГц использование SSB просто не имеет смысла.

— Какую мощность — излучаемую или подводимую вы имеете в виду, говоря о мощности 0,5 Вт? При 100 % АМ пиковая мощность при 0,5 Вт в режиме молчания будет равна 2 Вт. Почему бы тогда не разрешить 2 Вт и для ЧМ?

— Мощность несущей радиопередатчика — это выходная мощность при непрерывном излучении без модуляции несущей. Для портативных радиостанций индивидуального пользования установлена максимально возможная мощность 0,5 Вт в режиме несущей. Измерение мощности несущей частоты передатчика в соответствии с вышеуказанными нормами проводится на экранированном эквиваленте антенны (испытательной нагрузке с выходным сопротивлением 50 или 75 Ом).

Публикацию подготовил  
В. ГРОМОВ

От редакции. Вероятно, не все ответы удовлетворяют наших читателей. Возможно, после этого интервью появятся новые вопросы, требующие разъяснения. Пишите нам, и мы постараемся ответить на них.

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

ХОЧУ СЕРЬЕЗНО

ЗАНЯТЬСЯ

РАДИОДЕЛОМ

Дорогая редакция! К вам обращается инвалид II группы. Я давно занимаюсь ремонтом бытовой техники, повторяю некоторые конструкции из вашего журнала. А вот в последнее время меня заинтересовали материалы рубрики «Радиолюбительство и спорт». Только теперь мне стало понятно, какую радость приносит оторванному от жизни инвалиду увлечение радиоспортом.

К сожалению, я нигде не смог найти описание конструкции передатчика на 160 м, которую смог бы повторить. Думал купить готовую радиостанцию, но в магазинах города мне посоветовали не терять зря времени на поиски, так как «таких аппаратов в продаже у нас никогда не было». Обратился в городской комитет ДОСААФ, но там сказали, что они «этим делом не занимаются».

В нашем городе вообще не ведется никакой работы по пропаганде радиоспорта и радиолюбительства. Зато полным ходом процветает радиохулиганство. Я было тоже ступил на эту стезю, но потом отрекся. Так хочется серьезно заняться радиоделом.

Н. ДЖАМАЛУДИНОВ  
368800, ДССР, г. Кизляр, Тополь-  
ский пр., 64

От редакции. Уважаемый тов. Джамалудинов! В «Радио» № 9 за 1979 г. была опубликована статья Г. Шульгина «Диапазон 160 м в «Радио—76», а в № 3 и № 4 за 1980 г. вы найдете описание «Передатчик начинающего спортсмена» (160 м). Думается, что эти публикации помогут вам. Что касается получения личного позывного, то по этому вопросу нужно обратиться в местную инспекцию электро-  
связи.

СЛУШАЕМ И СМОТРИМ ВСЕЛ МИР

# КЛУБЫ СОВЕТСКИХ DXистов

DX — движение в СССР, как впрочем и в других странах, начало развиваться в начале двадцатых годов, т. е. одновременно с появлением радиовещательных станций.

28 июля 1924 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление «О частных приемных радиостанциях», известное как «закон о свободе эфира». В нем указывалось, что «в целях более широкого использования населением радиосвязи для хозяйственных, научных и культурных потребностей, содействия развитию радиопромышленности и насаждения радиотехнических знаний в стране» гражданам СССР разрешается пользоваться радиоприемниками. Постановление положило начало широкой радиофикации страны, развитию радиовещания, массовому радиолюбительству. Каждый человек получил право беспрепятственно слушать радио, а следовательно, заниматься DXингом.

Для радиослушателей стали издавать специальные «Путеводители по эфиру», которые представляли собой список радиовещательных станций мира. В этих «Путеводителях» указывались частоты, мощности, адреса и время работы радиостанций. Немало внимания дальнему радиовещательному приему в те годы уделял и журнал «Радиофронт», главный редактор которого В. Чумаков был одним из

moscow  
presents

4.91





основоположников советского DX-движения. Немало статей и справочников вышло в те годы из-под пера этого радиолюбителя-энтузиаста.

Но такое, казалось бы, благополучное развитие советского DXинга продлилось не долго. Весной 1937 г. был арестован В. Чумаков. Его обвинили «в сотрудничестве с империалистическими разведками и в антисоветской агитации путем вовлечения советских граждан в слушание зарубежных радиостанций». Тысячи советских DXистов попали в число изменников Родины. Для DX-движения в Советском Союзе настали черные времена.

С приходом «хрущевской оттепели» положение изменилось. DXисты вновь получили возможность беспрепятственно посылать рапорты о приеме и получать долгожданные QSL-карточки. Но «оттепель» довольно быстро перешла в «заморозки», и советские DXисты вновь попали в списки неблагонадежных.

Однако несмотря на многочисленные трудности, находились подлинные энтузиасты дальнего радиоприема.

Первым открыто сказать правду о бедственном положении советских DXистов «на официальном уровне» удалось DX-редактору испанской редакции Московского радио Франсиско Родригесу. В 1988 г. он совместно с DXистом Сергеем Соседкиным подготовил серию радиопередач по истории DXинга в СССР. А еще в конце 70-х годов группа радиолюбителей-DXистов написала письмо в Центральный радиоклуб СССР имени Э. Т. Крэнкеля и Федерацию радиоспорта СССР с просьбой официально признать существование DXинга в СССР и разрешить советским DXистам пользоваться правами радиолюбителей-наблюдателей. Письмо до адресата не дошло, а DXисты были вызваны на собеседование «куда надо».

В числе подписавших это письмо был DXист Владимир Яковлев. Сейчас он является президентом советского DX-архива. Советский DX-архив — неформальное объединение DXистов, занимающееся сбором информации о развитии DX-движения в СССР и за рубежом. В распоряжении советского DX-архива имеются уникальные документы и фонограммы.

Советский DX-архив далеко не единственное неформальное объединение советских любителей дальнего приема. В настоящее время в СССР насчитывается немало подобных организаций. Расскажем вкратце о наиболее известных из них.

«Клуб слушателей радио Канады» существует с 1988 г. Он объединяет в своих рядах радиолюбителей-DXистов, интересующихся работой Международного Канадского радио, а также культурой и историей Канады. Клуб имеет тесные контакты с Русской службой Канадского радио. Руководит работой клуба старейший DXист Альберт Грабаренко.

«Московская DX-ассоциация» образовалась 22 июля 1990 г. Это — неформальное объединение DXистов Москвы и Подмоскovie. Президентом ассоциации является автор этой статьи. В инициативную группу также входят известные DXисты С. Соседкин, А. Пантелеев и другие. Ассоциация выпускает несколько DX-бюллетеней. Наиболее известный — «MOSKOW PRESENTS». Бюллетень пользуется заслуженной популярностью не только среди советских радиолюбителей, но и зарубежных DXистов. Обзоры бюллетеня регулярно передаются в DX-программах Московского радио на испанском и немецком языках. Адрес для контактов: 119620, Москва, Г-620, аб. ящ. 649.

«Ленинградский DX-кружок» объединяет несколько десятков любителей дальнего приема. Он издает довольно популярный информационный бюллетень «Экзотические DX-новости». Руководят работой кружка радиолюбители-«эфиролы» Михаил Тимофеев и Алексей Осипов. Адрес для контактов: 195265, Санкт-Петербург, аб. ящ. 12.

Клуб «Свободное радио» образовался в 1991 г. Он занимается сбором и распространением информации о незарегистрированных официально станциях или, как их называют, «хобби-пиратах». Ежемесячный отчет о работе клуба публикуется на страницах бюллетеня «Экзотические DX-новости». За более подробной информацией обращайтесь по адресу: 119633, Москва, аб. ящ. 55.

По мере поступления информации мы будем знакомить читателей и с другими DX-клубами.

М. ПАРАМОНОВ

г. Москва

# НОВОСТИ ЭФИРА

Время — Всемирное (UTC)

**В** связи с сезонными изменениями прохождения радиоволн, на многих вещательных радиостанциях производится корректировка частот (длин волн), а также времени работы.

В помощь читателям редакция с этого номера начинает публиковать сведения о таких изменениях в работе станций. Кроме того, будем сообщать об изменении адресов станций и о вновь открывшихся вещательных радиостанциях. Такие материалы будут помещаться в рубрике «Новости эфира».

Просим DXистов присылать в редакцию для новой рубрики имеющуюся у них информацию на эту тему.

**RADIO KOREA ИЗ СЕУЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕЖЕДНЕВНО ПО СЛЕДУЮЩЕМУ РАСПИСАНИЮ:**

12.30—13.15 на частотах 7275, 11740 кГц; 16.00—16.45 — 7275, 9515, 15575 кГц; 17.30—18.45 — 9870 кГц; 19.00—19.45 — 1170, 5975, 6135, 15575 кГц; 22.00—22.45 — 7275, 9640 кГц; 01.00—01.45 — 11805 кГц.

**АДРЕС СТАНЦИИ: RADIO KOREA, KOREAN BROADCASTING SYSTEM, 46, YOIDO-DONG, YOUNG-DUNGPO-GU, SEOUL 150-790 KOREA.**


**RADIO POLONIA НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:**

15.30—16.00 — 11840 кГц; 18.30—18.55 — 11840, 9540, 6095 кГц; с 21.30—21.55 и с 22.00—22.25 — 11840, 9540, 6095 кГц. По субботам в 18.45 транслируется DX-программа.

**RADIO POLONIA НА ЯЗЫКЕ ЭКСПЕРАНТО:**

15.30—15.55 — 11815, 6095 кГц; 17.30—18.00 — 9540, 7285, 6135 кГц; 21.30—21.55 — 7285, 7145, 6135, 6095, 5995, 1503 кГц.

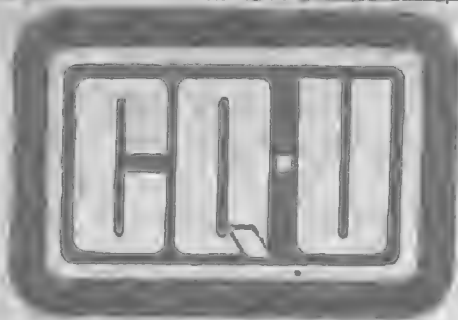**АДРЕС СТАНЦИИ: RADIO POLONIA, AL. NIEPODLEGLOSCI 77/85 00-950 WARSZAWA, POLAND.**



INFO·INFO·INFO

## ИТОГИ ЧЕМПИОНАТОВ

● Подведены итоги 26-го чемпионата СССР по радиосвязи на коротких волнах телеграфом. Чемпионом страны среди операторов индивидуальных радиостанций стал Н. Шевцов (UL7CW), набравший за 475 связей 2949 очков (1983 очка за QSO и 966 — за корреспондентов). На второе место вышел М. Клоков (RZ9UA). У него 467 подтвержденных связей, которые дали ему 2816 очков (1892 + 924). Третьим призером с 2682 очками (1710 + 972) стал К. Хачатуров (UW3AA), на счету которого 479 связей.

В первую десятку помимо призеров вошли: 4. UA3PAR; 5. UL7LG; 6. RW9WA; 7. UC2OL; 8. UT4UZ; 9. UA9ND; 10. RC2AX.

В подгруппе команд коллективных станций победу одержали операторы RW9HZZ. Они, проведя 553 QSO набрали 3194 очка (2252 + 942). Почти на шестьсот очков отстала от них команда UZ1AWT (1693 + 966). На их счету — 491 QSO. Третье место у операторов RW4LYL. За 501 связь им начислено 2657 очков (1709 + 948). Последующие места в десятке заняли: 4. UZ6LWZ; 5. RZ6AZZ; 6. UL8GWJ; 7. UC1OWA; 8. UB4CWW; 9. UZ9JWR; 10. UC1AWB.

● Чемпионом страны по радиосвязи на коротких волнах телфоном в 1991 г. стал М. Клоков (UZ9UA). На его счету 3059 очков (2009 за связи и 1050 за корреспондентов) за 540 QSO. Вторым стал В. Лыжин (UA0TO), набравший 2832 очка (1842 + 990 очков; 431 QSO). На третье место с 2684 очками (1664 + 1020) вышел П. Першин (UL7LG). Последующие места заняли: 4. UA3RAR; 5. UL7CW; 6. RL7AB; 7. RA9AJ; 8. UW3AA; 9. UT4UZ; 10. RZ6AW.

Из команд коллективных станций лучший результат у операторов RW9HZZ. Они набрали 3248 очков (2186 + 1062), проведя 586 связей. На 248 очков отстала от них занявшая второе место команда UZ0QWA. За связи (449) они получили 1980 очков, за корреспондентов — 1020. Третье место у коллектива RW4LYL, который уступил серебряному призеру всего

44 очка. Проведя почти на 70 QSO больше, операторы RW4LYL набрали между тем за них на 56 очков меньше, а за корреспондентов на 12 очков больше.

В первую десятку вошли также команды: 4. UC1OWA; 5. UZ6LWZ; 6. RZ6AZZ; 7. UZ1AWT; 8. RW0CWA; 9. UL8GWJ; 10. UB2JWS.

В подгруппе наблюдателей победу одержал С. Горюшко (UB5-060-654). У него 734 очка. Вторым с 679 очками стал С. Денисов (UB5-071-662). На третьем месте А. Пашков (UA9-145-197), набравший 660 очков.

## ДИПЛОМЫ

● Изменено положение о дипломе «Н. Ф. Ватутин». Теперь соискателю из первой зоны (по делению, принятому для заочных KB соревнований) при работе на KB необходимо набрать в течение 1991 г. 90 очков, в 1992 г. — 91, в 1993 г. — 92 и т. д. В зачет идут связи с Белгородской областью. QSO со станциями Валуйского района (три связи обязательны) дают по 15 очков, с остальными станциями — по 5 очков. Для тех, кто выполняет условия диплома только на диапазоне 1,8 МГц или 28 МГц, очки удваиваются. Для соискателей из остальных зон очки за QSO умножаются на номер зоны. Им достаточно провести всего одну связь с Валуйским районом.

Ветеранам Великой Отечественной войны необходимо установить 5 QSO, одну из них с Валуйским районом.

При работе на диапазоне 144 МГц и выше достаточно провести три связи, из них, как минимум, одну — с Валуйским районом.

Засчитываются связи, установленные любым видом излучения. Повторные QSO разрешается проводить на разных диапазонах.

Заявку (выписку из аппаратного журнала) заверяют в радиоклубе или подписями двух коротковолновиков и направляют по адресу: 309710, Белгородская обл., г. Валуйки, аб. ящ. 1, дипломной комиссии. Стоимость диплома оплачивают радиоклубу «Валуйчанин» почтовым переводом на расчетный счет 700032 в Валуйском коммерческом банке.

Для получения диплома на домашний адрес соискатель должен приложить к заявке марки на сумму 40 коп. Ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и инвалидам первой группы диплом выдается бесплатно.

Наблюдателям диплом выдают на аналогичных условиях.

Из Валуйского района работают станции: UW3ZI, UW3ZN, UW3ZG, RA3ZM, RA3ZQ, UA3ZAA, UA3ZAX,

UA3ZCW,	UA3ZFW,	UA3ZGZ,
UA3ZHD,	UA3ZIB,	UA3ZJD,
UA3ZJN,	UA3ZJS,	UA3ZMR,
UA3ZMT,	UA3ZMU,	UA3ZPD,
UA3ZQQ,	UA3ZQV,	UA3ZQW,
UA3ZSB,	UA3ZSC,	UA3ZSD,
UA3ZSK,	UA3ZSI,	UA3ZSJ,
UA3ZVL,	UA3ZTK,	UA3ZUG,
RA3ZAW,	RA3ZAA,	RA3ZAT,
RA3ZIT,	RA3ZBC,	RA3ZFH,
RA3ZWZ,	RA3ZIZ,	RA3ZLD,
RA3ZZB,	RA3ZYC,	RA3ZYL,

● Диплом «Порт «Бердянск» выдают за QSO с коллективной станцией Бердянского морского торгового порта и любительскими станциями г. Бердянска. В течение календарного года нужно набрать определенное число очков (в 1991 г. — 161 очко, в 1992 г. — 162 и т. д.). За связь с RB4QWX (обязательная) начисляется 50 очков, с членами клуба «Альбатрос» (UY5CG, UY5CQ, UB5QO, UB5QRB, UB5QNE, RB5QBR, RB5QET, RB5QTB — QSO с двумя из них также обязательны) — 30 очков, с бывшими работниками морского порта (RB5QGL, UA0IG, UB4JJA) — 20 очков, с коллективными станциями г. Бердянска — 15 очков, с индивидуальными — 10 очков. Повторные QSO засчитываются с RB4QWX и членами клуба «Альбатрос», если они установлены на разных диапазонах.

При работе на УКВ диапазонах достаточно провести одну связь с RB4QWX и пять с любыми другими бердянскими станциями.

Заявку-выписку из аппаратного журнала, заверенную подписями двух радиолюбителей с индивидуальными позывными, направляют по адресу: 332440, г. Бердянск, ул. М. Горького, 13/7, Морской торговый порт, КЛКВ «Альбатрос», Казакевичу Ю. В.

Диплом «Порт «Бердянск» — бесплатный.

Желающие получить диплом на домашний адрес должны приложить конверт размерами 290 × 210 мм и марки на сумму 30 коп.

● Радиоклуб «Житичі» учредил диплом «ЖДПІ-75» в ознаменование 75-летия Житомирского государственного педагогического института имени Ивана Франко.

Чтобы получить его, необходимо провести QSO с членами радиоклуба и набрать 75 очков. Связь с вузовской коллективной станцией UB4XXV дает 25 очков, с UB5XAL — 10 очков, со станциями студентов ЖГПИ, а также с радиолюбителями — выпускниками ЖГПИ, Коростышевского и Бердичевского педучилищ — 5 очков, с остальными членами клуба — 3 очка. За связи на диапазоне 1,8 МГц очки удваиваются. Каждая QSL от UK5-062-12 и UB5-062-913 оценивается в 10 очков, от SWL — студентов ЖГПИ — в 5 очков, от



остальных SWL — членов клуба — в 3 очка.

В зачет принимаются QSO начиная с 1 января 1990 г. Повторные связи засчитываются на разных диапазонах.

Заявку составляют в виде выписки из аппаратного журнала. Ее завершают в местной ФРС, СТК, РТШ ДОСААФ или подписями двух радиолюбителей, имеющих личные позывные, и высылают по адресу: 262008, Житомир-8, аб. ящ. 45, Иванюку В. П. (UB5XAL). На этот же адрес переводят 1 руб. 50 коп. за диплом и отправляют марки на сумму 50 коп.

Для наблюдателей условия получения диплома аналогичные.

● Диплом «Северодвинск» выдают за связи с радиостанциями из одноименного города. Чтобы его получить, соискателю нужно установить или пять QSO на КВ диапазонах, или одну на УКВ. При работе только в диапазоне 160 м достаточно иметь в активе три QSO. Засчитываются связи, проведенные не ранее 1 января 1990 г. любым видом излучения. В зачет входят и повторные QSO, но только если они состоялись на разных диапазонах. На диплом засчитываются также не более двух QSL от северодвинских наблюдателей.

Заявку — выписку из аппаратного журнала, заверенную в местной ФРС, СТК или подписями двух радиолюбителей — высылают по адресу: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, аб. ящ. 36, Ковшову С. В. (UA1ONC). Деньги за диплом — 1 руб. — высылают почтовым переводом на расчетный счет 000700607 ГК ДОСААФ в ФКБ «Поморский» г. Северодвинска.

Желающие получить диплом на домашний адрес должны прислать учредителям конверт размерами 20×30 см и марки на сумму 30 коп.

● За связи с Хабаровском и его городами-побратимами Портлендом (США, штат Орегон) и Ниигатой (Япония) выдается диплом SCA (Sister-cities award). Чтобы стать его обладателем, нужно провести по одной QSO с каждым из названных городов любым видом излучения на любых любительских диапазонах. Засчитываются связи, установленные после 21 сентября 1989 г.

Заявку в виде выписки из аппаратного журнала высылают по адресу: 680051, Хабаровск, аб. ящ. 1273. Диплом оплачивают почтовым переводом на сумму 3 руб. на расчетный счет 3700207 в ОПЕРУ Жилсоцбанка г. Хабаровска, МФО 271011, предприятие Дальинтерсервис при Хабаровском отделении ССОД. На бланке нужно обязательно написать «Оплата за диплом». Ветеранам Великой Отечественной войны диплом выдается бесплатно.

На аналогичных условиях дип-

лом могут получить и наблюдатели.

## НОВОСТИ IARU

Телефонные соревнования UBA CONTEST будут проходить с 13.00 UT 25 января до 13.00 UT 26 января, а телеграфные — с 13.00 UT 22 февраля до 13.00 UT 23 февраля 1992 г. Зачетные подгруппы: один оператор — один диапазон; один оператор — все диапазоны; несколько операторов — один передатчик — все диапазоны; один оператор — все диапазоны — QRP (до 10 Вт подводимой мощности); один оператор — все диапазоны — наблюдатели.

Рабочие диапазоны: 3,5 — 28 МГц (кроме WARC диапазонов). Связи рекомендуются проводить на следующих участках этих диапазонов (частоты указаны в килогерцах): SSB — 3600...3650, 3700...3800, 7040...7100, 14125...14300,

21175...21350, 28400...28700; CW — 3500...3560, 7000...7035, 14000...14060, 21000...21080, 28000...28070. Рабочий диапазон можно изменять не чаще, чем один раз в 10 минут. Общий вызов телеграфом — TEST UBA, телефоном — CQ UBA. Контрольные номера состоят из RS или RST и номера связи, начиная с 001. Бельгийские станции через дробь будут передавать двухбуквенные сочетания, обозначающие провинции, в которых они находятся.

Связи с ON, DA1 и DA2 станциями дают по 10 очков, со станциями стран Европейского Сообщества — по 3 очка, с остальными станциями — по 1 очку. Каждая провинция Бельгии, каждый бельгийский префикс, префиксы DA1 и DA2, каждая территория, входящая в состав ЕС (CT, CU, DL, EA, EA6, EI, F, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, I, IS, LX, OZ, PA, SV, SV5, SV9, SY, TK, ZB2), — дают 1 очко для множителя на каждом диапазоне.

## ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОВОЛН НА ФЕВРАЛЬ 1992 Г.

В феврале солнечная активность (W=121) уменьшится незначительно, поэтому прохождение почти не будет отличаться от январского. Оно немного улучшится в 10-метровом диапазоне. Появится кратковременная возможность связи в диапазоне 20 м на трассах, проходящих через полярную шапку.

Г. ЛЯПИН  
(UA3AOW)

ЦЕНТР ЗОНЫ	АЗИМУТ ГРАДУС	ТРАССА	ВРЕМЯ, UT																							
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24											
UAJ (С ЦЕНТРОМ В МОСКВЕ)	15П	KN6				14	14																			
	93	VK		14	21	21	21	21	21	21	21	14														
	195	ZS1			14	21	21	21	21	21	21	14														
	253	LU					14	21	21	21	21	14														
	298	HP								14	21	21	14													
	311A	W2								14	21	21	14													
UAJ (С ЦЕНТРОМ В ЛЕНИНГРАДЕ)	8	KN6				14	14																			
	83	VK			14	21	21	21	14	14																
	245	PY1					14	21	21	21	21	14														
	304A	W2								14	21	21	14													
	338П	W6																								
UA6 (С ЦЕНТРОМ В СТАВРОПОЛЕ)	20П	KN6				14	21	14																		
	104	VK		14	21	21	21	21	21	21	14															
	250	PY1				14	21	21	21	21	21	14														
	299	HP								21	21	21	14													
	316	W2								14	21	21	14													
UA9 (С ЦЕНТРОМ В НОВОСИБИРСКЕ)	20П	W6		14	14																					
	127	VK	14	21	21	21	21	21	21	14																
	287	PY1					14	21	21	21	14															
	302	G				14	21	21	21	14																
UA9 (С ЦЕНТРОМ В ИРКУТСКЕ)	20П	W6																								
	143	VK	21	21	21	21	21	21	21	14																
	245	ZS1			14	21	21	21	21	14																
	307	PY1					21	21	21	21																
UA9 (С ЦЕНТРОМ В ХАБАРОВСКЕ)	359П	W2	14	21	14																					
	23П	W2	14	14																						
	56	W6	21	21	21	21	14																			
	167	VK	21	21	21	21	14	14	14	14																
UA9 (С ЦЕНТРОМ В ХАБАРОВСКЕ)	333A	G					14	14																		
	357П	PY1								14																

Отчеты составляют отдельно по диапазонам. Обобщающий лист — типовой. Не позднее чем через 30 дней после окончания соревнований, отчет следует выслать по адресу: UBA HF CONTEST COMMITTEE, GALICIA JAN (ON6JG), OUDE GENDARMERIESTRAAT 62, B-2220 HEIST OP DEN BERG, BELGIUM.

За невычеркнутую самим оператором повторную (на одном диапазоне) связь из отчета будет изыматься еще 3 QSO. Участник может быть дисквалифицирован, если число невычеркнутых самим оператором подобных связей превысит 2 %.

Наблюдатели должны зафиксировать оба позывных и один из контрольных номеров. Если приняты оба номера, то это фиксируется, как два отдельных наблюдения. Повторные наблюдения по основному позывному (для которого приводится контрольный номер) разрешаются только на разных диапазонах. Один и тот же позывной, проходящий в отчете как корреспондент, может появляться в нем на одном диапазоне не более 10 раз. Подсчет очков у наблюдателей такой же, как и у операторов радиостанций.

Абсолютные победители будут отмечены памятными плакетками, а победители по странам — дипломами.

Раздел ведет  
А. ГУСЕВ (UA3AVG)

**VHF · UHF · SHF**

## РАДИОАВРОРА

В одном из предыдущих выпусков отмечалась низкая активность наших ультракоротковолновиков в проведении QSO через «аврору» в первом квартале текущего года. Но к концу марта она стала нарастать. Пик, как ни странно, пришелся на лето.

По данным гелиофизических обсерваторий только в июне зарегистрировано 40 вспышек на Солнце (каждая обязательно приводит к радиоавроре), причем четыре из них очень мощные. И действительно, средства массовой информации сообщали о фактах наблюдения полярного сияния в необычно низких широтах.

Детальный разбор сообщений от UA1ZCL, UZ3TXB, RW3RW, RA6AAB, UA9FAD, UA9XEA, UC2OEU, RB5CCO, UT5DL, UA4API, UA4AQL, UA2-125-1359, UA3RBO, UA9APH, UA3QP, UA3MBJ, RB5EF, RB5PA, RB5LGX, UA9MAX, RB5AL,

UA3DAI, UA9CS, UZ9CC, RA3AGS позволил установить, что в этот раз «аврора» достигла 40° геомагнитной широты.

13 июля радиолюбители, находящиеся на линии Марсель — Сан-Марино — Белград — юг Крыма — Геленджик имели возможность устанавливать DX связи. Отметим, что 26 июля 1981 г. граница проходила также по этой геомагнитной параллели. Кстати, тогда же был установлен европейский рекорд по дальности авроральной связи в диапазоне 144 МГц между G3CHN и LZ2KBI на 2142 км.

13 июля мог улучшиться рекорд на диапазоне 430 МГц. RW3RW из Тамбовской области в 18.20 UT услышал QSO между RA3LE и DK0TU, но все попытки привлечь к себе внимание берлинской клубной станции оказались безрезультатными, хотя позже был принят общий вызов от DK0TU. Расстояние до него 1882 км, что на 18 км превышает существующий европейский рекорд.

RW3RW работал на диапазоне 430 МГц в течение трех дней — 5 июня, 9 и 13 июля. Среди его корреспондентов были RB5LGX, UA9FAD, UA4UK, UVIAS, RA3CR, UA3TCF, UVIAI/A, RW3WR, OH5LK и OH2TI (максимальная дальность достигает 1300 км). Наибольшее расстояние удалось перекрыть RB5LGX (1820 км). Он работал с DF5LQ, DK0TU, RA3LE, OKIAGE/A, RW3RW и Y22ME.

Среди участников событий пользовалась популярностью станция UA3V/UA3DAT, представлявшая редкие на УКВ, а тем более на диапазоне 430 МГц, Владимирскую область и квадрат LO05. Несмотря на QRP, оператору удалось связи на расстоянии до 1000 км с RA3YCR, UA3TCF, UVIAS, UA9FAD, UA4NM. Кроме того, он слышал OH5LK. А UA9FAD из Перми получил в свой актин на 430 МГц еще одну новую область — Воронежскую (UA3QR).

На диапазоне 144 МГц рекорд тоже устоял. 9 июля, из-за отсутствия в эфире новых корреспондентов, UA9FAD стал наблюдать за работой UA3TCF. И вдруг услышал его корреспондента из Польши SP5EFO, но сигнал был очень слабым. Попытки провести QSO оказались безуспешными. А жаль, ведь расстояние — 2307 км!

В целом на 144 МГц картина выглядела так.

На востоке страны — чрезвычайно низкая активность. UA9MAX из Омска за летние «аврооры» связался лишь с UL7LFH, UA4NM (1500 км), UA9FQ и UZ9CC, с которыми уже были QSO.

На юго-востоке как никогда много работало станций Волгоградской области — UA4API, UA4ALU, UW4AK, UA4AK (г. Котельниково, самый юг области), UA4AQ, UA4AQL, UA4AGU, RA4ACO.

На юге имели возможность проводить авроральные QSO и воспользовались многие станции Украины: RB5CCO, UT5DL (впервые в «авроре» за 19 лет работы на УКВ), RB5AL, UB5EQS, UB5WBG, UB5EEY, RB5EC... Например, RB5EF из Днепродзержинска, кроме большого числа связей с Европой, провел местные QSO через «аврору» с UB4EWA из Кривого Рога (110 км), RB5EU из Синельникова (70 км). Всего за последние три года в Днепронетровской области зарегистрировано 8 радиоаврор. RB5PA из Волынской области, начиная с 25 марта, отметил прохождение в течение 13(1) суток. А всего с 1982 г. — 65 раз (проведено около тысячи связей). Не плохо, правда, для Украины? В летние месяцы RB5PA только во Франции «взял» 11 различных квадратов, в Великобритании — 9, Италии — 5, Югославии — 7, Норвегии — 2...

Самый южный участник событий, судя по сообщению RA6AAB, был UV6AKO из Геленджика Краснодарского края. QSO установить не удалось, хотя он слышал Y22ME (1900 км) и еще около десятка станций. Интересно, что антенна направлялась не точно на север, а в пределах до 20° от него. А это явный признак того, что радиоаврора могла наблюдаться еще на сотни километров южнее — приблизительно на широте Минеральных вод.


Уже не в первый раз приходится говорить об «авроре» во время летних соревнований. 9 июня, когда шла борьба за кубок ЦРК СССР, по сведениям UA3V/UA3DAT и UA3RBO, можно было связаться с UVIAS. Правда, он был единственный, кто проходил с севера с «шипящим» тоном.

А что же на севере? Ничего особенного. В этом плане показательны результаты высокоширотного эксперимента по зондированию радиоавроры, длившегося в течение полумесяца в октябре-ноябре прошлого года. Каждый вечер с 21.00 от 21.15 UT LA0BY (г. Тромсё, северная Норвегия) пытался услышать UA1ZCG из Заполярного (470 км) и UA1ZCL из Туманного (670 км) в азимутальном секторе 320...40° при угле места антенны 10°. Несмотря на применяемую участниками EME-аппаратуру и частое визуальное наблюдение полярного сияния, лишь однажды был принят слабый сигнал от UA1ZCL.

Раздел ведет  
С. БУБЕННИКОВ (RV3DS)

**73 · 73 · 73**  
**73 · 73 · 73**



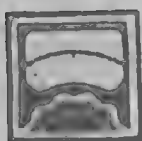

обычно, отсутствием у них сложных антенн.

В связи со сказанным, автору этих строк хотелось бы познакомить читателей с результатами многолетних экспериментов, проводимых коллективом UZ3QBM с простейшими

# ПРОСТЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ

Выбор конструкции антенны — обычно трудно решаемая проблема для каждого коротковолновика, особенно если в его планах — работа с дальними станциями и участие в престижных международных соревнованиях. В этом случае предпочтение, как правило, отдают многоэлементным вращающимся антеннам или системам антенн с переключаемым направлением основного излучения. Однако, далеко не все радиолюбители имеют реальную возможность соорудить подобную антенну даже на один диапазон.

Конечно, не каждый способен изготовить или приобрести остродефицитные поворотные устройства, мачты или фермы, большое количество конструктивных материалов. К тому же довольно часто «антенное поле» радиолюбительской станции ограничено всего несколькими квадратными метрами крыши. Не случайно многие радиоспортсмены, особенно начинающие, робко подключаются к участию в соревнованиях, объясняя это,

типами антенн и их использованием в спортивной и повседневной DX-работе.

Мы полностью согласны с мастером спорта В. Узунем (UB5MCI), который в своей статье «Как стать чемпионом» (Радио, 1979, № 3 и № 4) писал: «...Отсутствие на радиостанции многоэлементных вращающихся антенн вовсе не должно служить поводом для отказа от участия в соревнованиях».

Действительно, имея даже простые, но качественно выполненные и хорошо настроенные антенны, четко представляя их свойства, объективно оценивая возможности аппаратуры и правильно выбрав тактику на предстоящие соревнования, безусловно, можно добиться неплохих результатов. Они, несомненно, будут расти по мере накопления опыта и совершенствования всего комплекса спортивной техники.

Допустим, однако, что ваш опыт и технические возмож-

ности ограничены. Что ж, тогда выходом из положения может служить сооружение вертикальных штыревых антенн. Их конструкции при длине излучателя равной четверти длины волны подробно описаны в литературе. С увеличением размера более половины длины волны в диаграмме направленности в вертикальной плоскости появляются лепестки, направленные под очень небольшими углами к поверхности Земли. При штыре длиной  $5\lambda/8$  излучение под малыми углами достигает максимума. Именно это свойство было решено использовать в создаваемых нами антеннах на высокочастотные любительские КВ диапазоны.

Система выглядит следующим образом. Излучатель длиной  $5\lambda/8$  электрически удлинен последовательно включенной индуктивностью до  $3\lambda/4$ , а радиальные проводники (противовесы) имеют длину  $\lambda/4$ . Таким образом из излучателя, индуктивности и противовесов получился как бы волновой диполь. Изменение резонансной частоты и согласование с линией питания достигается в первую очередь индуктивностью, являющейся критичным элементом всей системы.

В таблице приведены размеры подобных антенн на диапазоны 14, 21 и 28 МГц.

Во всех вариантах излучатель установлен на изоляторе и выполнен с уменьшением диаметра в верхней части. Для 10-метрового диапазона он составлен из двух частей, а для 15- и 20-метровых соответственно из трех и четырех дюралиминисевых труб, закрепленных необходимым количеством растяжек. Противовесы изготовлены из антенного канатика и соединены между собой в точке между штырем и его основанием (полутораметровой трубой), изолированной от них. Под углом в пределах  $95...105^\circ$  к излучателю противовесы спускаются к крыше. Антенны питают по коаксиальному кабелю с волновым сопротивле-

Диа- пазон, МГц	Длина штыря, м	Средний диаметр, мм	Длина противо- весов, м	Катушка индуктивности			
				Диаметр, мм	Длина намотки, мм	Число витков	Диаметр провода, мм
14	13,2	32	$5 \times 5,3$	35	80	11	4
21	8,7	28	$5 \times 3,5$	25	50	10	2,5
28	6,6	22	$5 \times 2,62$	25	50	6	2,2

нием 75 Ом произвольной длины.

Несколько технологических советов по изготовлению катушек индуктивности. Поскольку катушки находятся в пучности тока, их необходимо делать с таким расчетом, чтобы они сохраняли свои геометрические размеры при изменении сигнала. В антеннах на диапазоны 21 и 28 МГц катушки выполнены на каркасах из изоляционного материала, на которых имеется канавка с заданным шагом. Для антенны на 14 МГц катушка бескаркасная. Она намотана медной трубкой диаметром 4 мм на оправке диаметром 35 мм. После удаления оправки на витки катушки навинчивают три пластины из органического стекла размерами  $5 \times 12 \times 100$  мм с просверленными в них с нужным шагом отверстиями диаметром 4,2 мм. Эти своеобразные «ребра жесткости» располагают под углом  $120^\circ$  друг к другу.

Настройка антенн сводилась к определению резонансной частоты и, если требовалось, ее коррекции изменением индуктивности катушки. При этой операции добивались минимума КСВ на выбранной частоте.

Хорошо настроенные антенны обладают широкой полосой пропускания, устойчивыми к климатическим переменам и подстилающей поверхности характеристиками. Измерения показали, что КСВ на диапазоне 14 МГц не превышал 1,4, на 21 МГц — 1,5, на 28 МГц — 1,8 (рис. 1). Минимальные значения на резонансных частотах соответственно равнялись 1; 1,02 и 1,08.

Качество работы штыревых антенн оценивалось методом статистики в сравнении с различными простыми антеннами для соответствующих диапазонов. Было проведено более тысячи оценочных сравнений при связях с корреспондентами, расположенными от нескольких сотен до нескольких тысяч километров.

Наиболее интересными являются данные по отношению к четвертьволновому штырю. При расстоянии до 2000 км изготовленные антенны «проигрывали» ему по шкале S до 1,5 балла. Это происходит из-за того, что хотя в их диаграммах направленности в вертикальной плоскости имеются лепестки под углом около  $30^\circ$ , но интенсив-

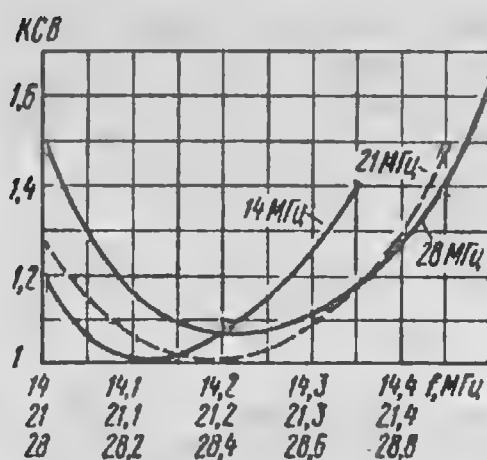


Рис. 1

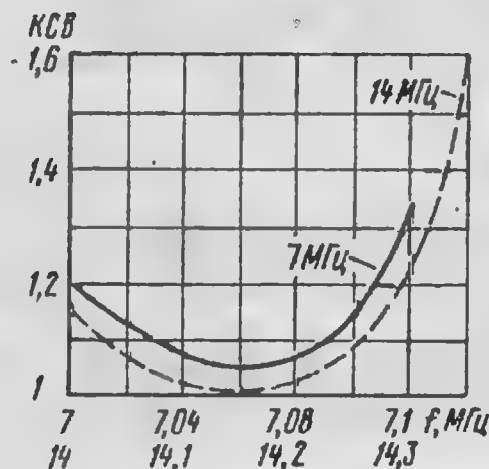


Рис. 2

ность излучения в этом направлении меньше, чем у традиционных ГР. По мере увеличения дальности до корреспондента начинает проявляться преимущество излучения под малыми углами к горизонту и при удалении на 4000...5000 км штырь длиной  $5\lambda/8$  «выигрывает» в среднем 1 балл. На протяженных трассах, до 10 000...12 000 км, уровень сигнала как на прием, так и на передачу возрастает на 1,5...2 балла. Наиболее заметно преимущество созданной антенны при связях по так называемому «длинному пути» и на трассах, проходящих через полярные шапки.

Таким образом, несмотря на простоту конструкции и малые материальные затраты, подобные системы показывают хорошие результаты в радиолюбительской практике. Бессмысленно оспаривать преимущества многоэлементных антенн, однако годы эксплуатации штыревых антенн свидетельствуют о том, что они позволяют достаточно успешно заниматься как спортивной, так и DX-работой в эфире.

При внешней простоте эти антенны занимают определенное пространство, которое очень часто бывает лимитировано.

Вполне естественно желание как-то повысить коэффициент их использования. Однако поиски каких-либо компромиссных решений могут свести на нет все положительные свойства.

Несомненно, что любую из предложенных выше однодиапазонных антенн можно согласовать на всех любительских диапазонах, но такая задача не ставилась, так как на всех диапазонах не получается оптимальный результат. Поэтому были опробованы двухдиапазонные варианты, идея которых заключалась в соединении четвертьволновой ГР для более низкочастотного диапазона и штыревой длиной  $5\lambda/8$  для высокочастотного. Так излучатель длиной  $5\lambda/8$  на диапазон 28 МГц использовался как удлиненный четвертьволновый штырь на 14 МГц, для чего общее число противовесов увеличено вдвое, причем половина из них имеет длину 2,62 м, а остальные — 5,3 м. В основании появился коммутирующий элемент — реле, которое на 20-метровом диапазоне подключает центральную жилу фидера к конденсатору переменной емкости (100 пФ), а на 10-метровом — к прежней катушке индуктивности. Конструктивно конденсатор представляет собой отрезок коаксиального кабеля. Реле — РМУГ, контакты которого защищены от влаги.

По такой же схеме выполнена антенна на диапазоны 7 и 14 МГц. Однако, здесь пришлось немного уменьшить длину вертикальной части до 12,55 м, с тем, чтобы емкость конденсатора, включаемого на 40-метровом диапазоне, не была слишком малой, как в случае с излучателем длиной 13,2 м. В окончательном варианте она равнялась 180 пФ. Общее число противовесов — восемь, четыре длиной 5,3 м расположены равномерно по кругу, еще четыре длиной 10,8 м натянуты с учетом формы здания. В остальном конструктивные особенности обеих двухдиапазонных антенн такие же, как и в описанных выше вариантах.

Появление переключающих элементов особых затруднений вызывать не должно. Для питания реле используется оплетка кабеля и дополнительный провод. Принципиально возможно подавать питание и по центральной жиле, «развязав» высокочас-



тотную и постоянную составляющие. На рис. 2 показана зависимость КСВ от частоты.

Все антенны, о которых шла речь в статье, в течение несколь-

ких лет эксплуатировались и на коллективной радиостанции, и на радиостанции автора. Их неоднократно повторяли радиолюбители. Антенны оказались

достаточно технологичными, показали устойчивость своих параметров.

Г. БОЛОТОВ (UA3QA)

г. Воронеж

# МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОТИВОВЕСОВ АНТЕННЫ UW4HW

Еще раз модернизированная многодиапазонная вертикальная антенна UW4HW (см. «Радио», 1981, № 9) имеет четыре экспоненциальных противовеса длиной 5,1 м, оси которых образуют с мачтой угол  $120^\circ$  (рис. 1). Каждый противовес изготовлен из шести проводов диаметром 1,5...2 мм (рис. 2). Провода на концах противовесов скручены между собой, и места соединения их пропаяны. В средней части они прикреплены проводом ПЭВ-2 1.0 к распорному кольцу (снаружи) — спортивному обручу из дюралюминиевой трубки диаметром 18 мм. Провода и кольцо в местах соприкосновения между собой предварительно обматывают тремя-четырьмя слоями полихлорвиниловой изоляционной ленты. Обручи должны находиться на расстоянии 1,6 м от основания излучателя.

Верхние концы противовесов закреплены на четырех болтах М6, приваренных под основанием вертикального излучателя к заземленной несущей мачте (стальная труба диаметром 35 мм), электрически соединены между собой и оплеткой фидера. Нижние концы через изолятор — стеклотекстолитовую пластину размерами  $150 \times 50 \times 3$  мм — прикреплены к оттяжкам, которые привязаны к крыше двухэтажного дома.

Входное сопротивление изготовленной антенны — около 75 Ом; КСВ сохраняется равным 1,05...1,2 на частотах от 14 до 30 МГц.

При дальних связях, по оценкам корреспондентов, слышимость при работе на описанную

антенну на 2...3 балла лучше, чем при подключении антенны W3DZZ, подвешенной на такой же высоте.

Ю. ЧЕРНЯТЫНСКИЙ  
(UT5YB)

г. Донецк

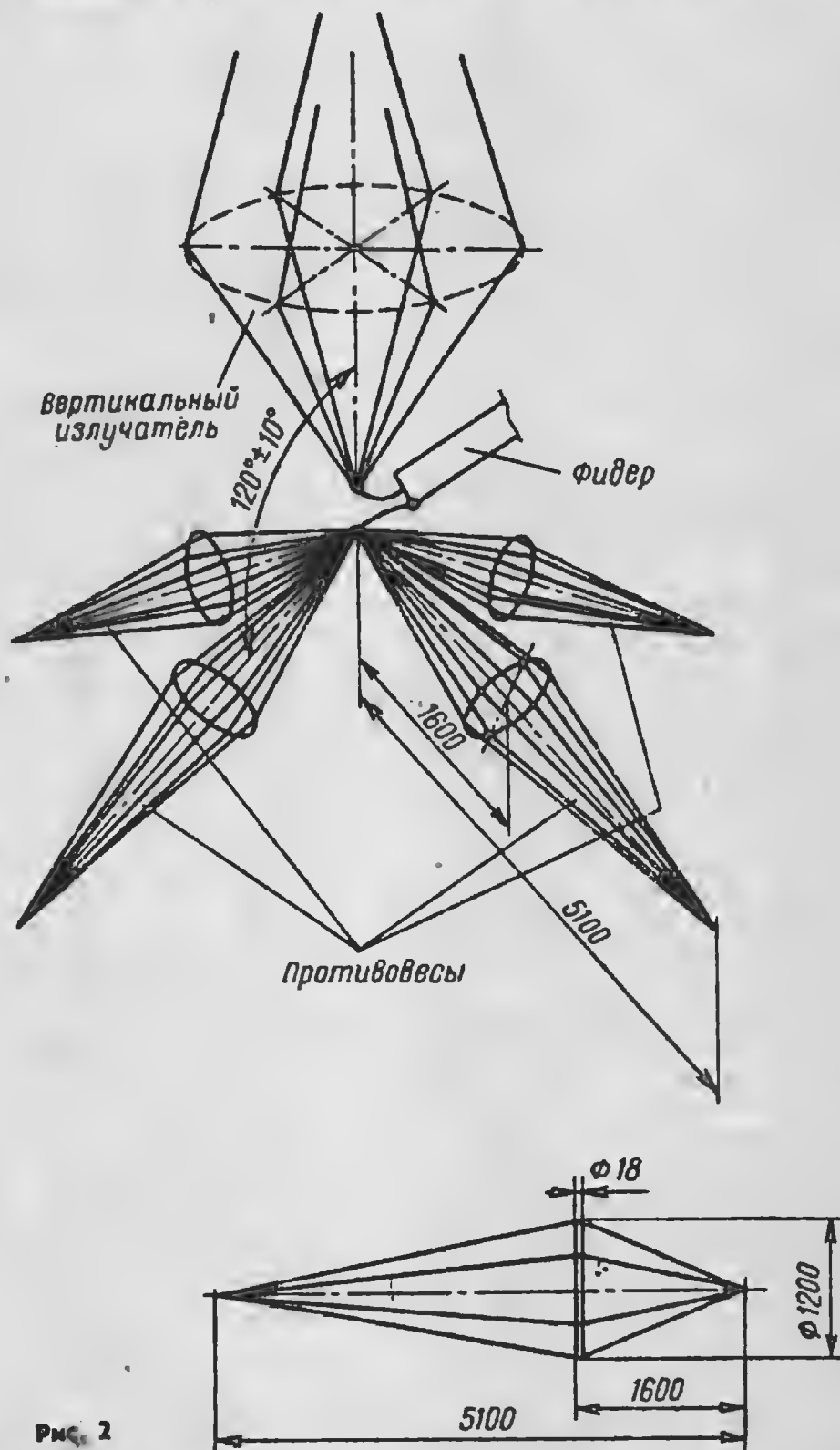


Рис. 1

Рис. 2

# ТРЕХ- ДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА

Успешная работа на диапазонах 14, 21 и 28 МГц затруднена, если на станции нет направленной вращающейся антенны. Очень популярными конструкциями таких антенн являются всевозможные «квадраты», но, как показала практика, они не обладают достаточной механической прочностью.

В значительной степени необходимым механическим и электрическим требованиям отвечают «волновые каналы». Однако многие радиолюбители не решаются браться за постройку многодиапазонной антенной системы типа «волновой канал» [1—4] из-за сложности конструкции и большого расхода материалов.

В результате расчетов и экспериментов автору статьи удалось создать простую в изготовлении, компактную, механически прочную трехдиапазонную антенну, обладающую плоскими электрическими параметрами.

Основой антенны является трехэлементный «волновой канал» на диапазон 14 МГц, к траверсе которой прикреплены четыре дополнительных вертикально установленных трубки (рис. 1). На их концах находятся изоляционные площадки, через которые пропущены проволоочные элементы антенн на диапазоны 21 и 28 МГц, являющиеся одновременно оттяжками вибраторов антенны на 20-метровый диапазон. В горизонтальной плоскости элементы антенны на диапазон 14 МГц растянуты капроновым тросом, привязанным к концам траверсы. К нему же крепят концы вибраторов антенн на диапазоны 21 и 28 МГц. Длины вибраторов элементов приведены в табл. 1. Все активные элементы имеют электрический разрыв в середине элемента.

Каждую антенну питают по отдельному коаксиальному кабелю с волновым сопротивлени-

ем 75 Ом через четвертьволновые трансформаторы.

Четвертьволновый трансформатор представляет собой отрезок линии, электрическая длина которого равна  $0,25\lambda$ , а волновое сопротивление определяется как среднегеометрическое из волнового сопротивления ли-


случае используются отрезки 50-омного коаксиального кабеля длиной 351 см (на диапазоне 14 МГц), 234 см (21 МГц) и 175 см (28 МГц).

При питании симметричных антенн по несимметричной линии (коаксиальному кабелю) возникают токи асимметрии, протекающие по оплетке кабеля. Это приводит к тому, что кабель начинает излучать энергию и, как следствие, искажается и ухудшается диаграмма направленности антенны. Для борьбы с этим нежелательным явлени-

Таблица 1

Размеры элементов антенны, мм

Элемент антенны	Диапазон, МГц		
	14	21	28
Рефлектор	10 800	7 320	5 480
Активный вибратор	10 200	6 900	5 160
Первый директор	9 660	6 590	4 820
Второй директор	—	6 440	4 700

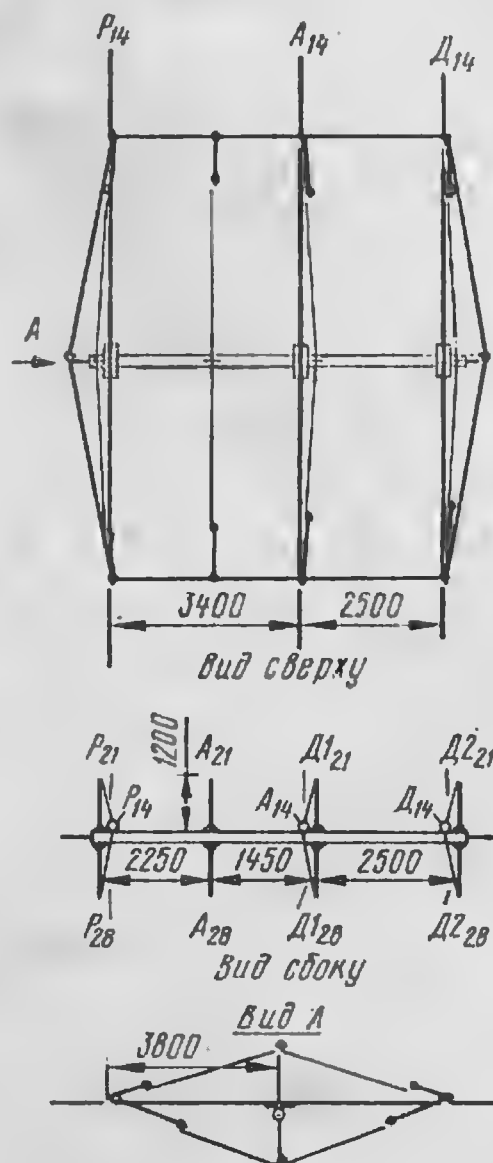

ем применяют различные симметрирующие устройства. Простейшее на диапазоны 21 и 28 МГц можно изготовить из четвертьволновых отрезков 50-омного коаксиального кабеля, намотанного в виде однослойной катушки на концах трубки перед точкой питания вибраторов, а на диапазон 14 МГц непосредственно на траверсе. Описанная система питания позволила получить удовлетворительное согласование на всех диапазонах. Минимальное значение КСВ на резонансных частотах 14,1; 21,15 и 28,35 МГц соответственно равняется 1,3; 1,5 и 1,4. Для лучшего согласования потребуются применение гамма-, омега- или Т-согласователей.

Траверса выполнена из тонкостенной стальной трубы диаметром 51 и длиной 6400 мм, к концам которой приварены, продолжая ее, дополнительные трубки диаметром 18 и длиной около 100 мм. К ним привязывают капроновые растяжки. Элементы «волнового канала» на диапазон 14 МГц выполнены из дюралюминиевых труб диаметром 30 мм. Они прикреплены четырьмя U-образными хомутами диаметром 6 мм к прямоугольным стеклотекстолитовым площадкам размерами 300×150×10 мм, а те, в свою очередь, двумя U-образными хо-

нии питания и сопротивления антенны, между которыми включается этот отрезок. В нашем



Таблица 2

Размеры элементов антенны и расстояние между ними, мм

Элемент антенны	Диапазон, МГц		Расстояние от активного элемента
	21	28	
Рефлектор	7260	5500	2200
Активный вибратор	6860	5180	—
Директор	6460	4800	1600

мутами диаметром 10 мм — к траверсе.

Четыре вертикальные трубки диаметром 18 мм могут быть принаренны к траверсе или прикреплены к ромбическим площадкам со стороной 150 мм и толщиной 4 мм двумя 6-миллиметровыми U-образными хомутами. Площадки устанавливают на траверсе с помощью двух U-образных хомутов диаметром 2 мм.

Элементы антенны на диапазонах 21 и 28 МГц выполнены из медного провода диаметром

2 мм. Они, как уже отмечалось, пропущены через два отверстия в изоляционных площадках из стеклотекстолита размерами 100×60×5 мм, которые привинчены двумя винтами к концам вертикальных трубок. Оттяжки изготовлены из капронового троса диаметром 7 мм.

Траверса находится на высоте 6,5 м от конька шиферной крыши.

Определенный интерес для радиолюбителей может предста-

вить антенна, состоящая из двух трехэлементных «волновых каналов» на диапазоны 21 и 28 МГц, где элементы 28-мегагерцовой антенны одновременно выполняют функции оттяжек для элементов антенны на диапазон 21 МГц. Геометрические размеры элементов антенн указаны в табл. 2.

В. ГОРДИЕНКО (RV5IM)

г. Донецк

## ЛИТЕРАТУРА

1. Мещенцев Б. Трехдиапазонная антенна. — Радио, 1978, № 1, с. 21.
2. Узун В. Совмещенные «волновые каналы». — Радио, 1979, № 9, с. 20.
3. Гуткин Э. Многодиапазонная направленная КВ антенна. — Радио, 1985, № 1, с. 21.
4. Сепп К. «Волновой канал» с двумя активными элементами. — Радио, 1988, № 7, с. 17.

# МНОГОДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ...

Предлагаемая вертикальная антенна (рис. 1) разрабатывалась как компромиссный вариант, обеспечивающий удовлетворительное качество работы на всех основных любительских КВ диапазонах.

Вибратор универсальной антенны выполнен из алюминиевых труб диаметром 40...50 мм. В верхней его части расположен фильтр-пробка, настроенный на среднюю частоту диапазона 40 МГц (7,05 МГц). В диапазоне 80 м фильтр имеет индуктивное сопротивление и «удлиняет» вибратор до электрической длины  $\lambda/4$ . В диапазоне 40 м фильтр-пробка «отключает» верхнюю часть вибратора, в результате чего электрическая длина антенны также равна  $\lambda/4$ . В диапазоне 20 м сопротивление фильтра имеет емкостный характер и его длина становится равной  $3\lambda/4$ .

В диапазонах 21 и 28 МГц фильтра-пробка укорачивает электрически вибратор до длины  $5\lambda/4$  и  $7\lambda/4$  соответственно.

Система противовесов состоит из 20 отрезков медного провода диаметром 1...3 мм, соединенных в одной точке, находящейся под вибратором. На каждом из пяти диапазонов используется по четыре противовеса,

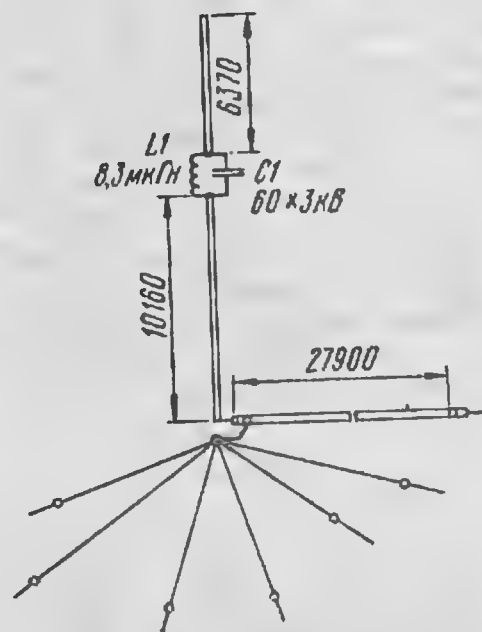


Рис. 1

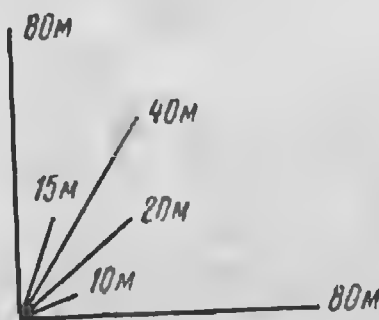


Рис. 2

для диапазона 80 м — длиной 20,8 м, 40 м — 10,4 м, 20 м — 5,2 м, 15 м — 3,49 м, 10 м — 2,62 м. На рис. 2 показано расположение противовесов в одном квадранте.

Антенну питают по 50- или 75-омному коаксиальному кабелю длиной, равной половине длины волны в диапазоне 80 м. Это упрощает согласование антенны с фидером, так как активное сопротивление антенны заметно изменяется при переходе с одного диапазона на другой.

Описанная антенна установлена на крыше четырехэтажного железобетонного панельного дома. Наилучшие результаты были достигнуты в диапазонах 80, 40 и 20 м. КСВ ни на одном из диапазонов не превышал 2.

Если антенна будет размещаться на земле или вблизи нее, следует заземлить точку соединения противовесов (их длина в этом случае должна быть около  $0,4\lambda$ ), а сами противовесы закопать в грунт на глубину 40...70 см.

М. ЧИРКОВ (UL7GCC)

г. Алма-Ата



# ПРОБНИК-ИНДИКАТОР

При поиске неисправностей и налаживании устройств автоматики и различных электрорадиоустановок электрослесарю приходится использовать два, а то и три измерительных прибора: токоискатель, авометр, устройство для проверки цепей (батарея элементов, включенная последовательно с лампой накаливания). Это создает определенные неудобства как в передвижении, так и при работе. Вместе с тем в подавляющем большинстве практических случаев измерение точного значения параметров не требуется, нужно лишь подтверждение заранее известных фиксированных значений.

Поэтому естественно стремление создавать простые комбинированные пробники, отвечающие требованиям конкретных условий работы. Очевидно также, что невозможно изготовить простой прибор, который смог бы удовлетворять всем потребностям, возникающим в различных областях техники.

В своем пробнике, который и предлагаю вниманию читателей, я объединил те виды испытаний, которые на практике чаще всего бывают необходимы. Пробник, выполненный в виде щупа, удобен в эксплуатации, имеет малые габариты и массу, способен длительное время работать без смены источника питания. Отсутствие стрелочных измерительных приборов повышает его устойчивость к случайным падениям и ударам.

Пробник позволяет определять наличие в проверяемой цепи переменного и постоянного напряжения от 60 до 400 В, а также подтверждать фиксированные значения 6, 12 и 24 В, индизировать сопротивление в пределах 5...50 Ом и 50...500 Ом, проверять исправность конденсаторов емкостью 4 мкФ и более.

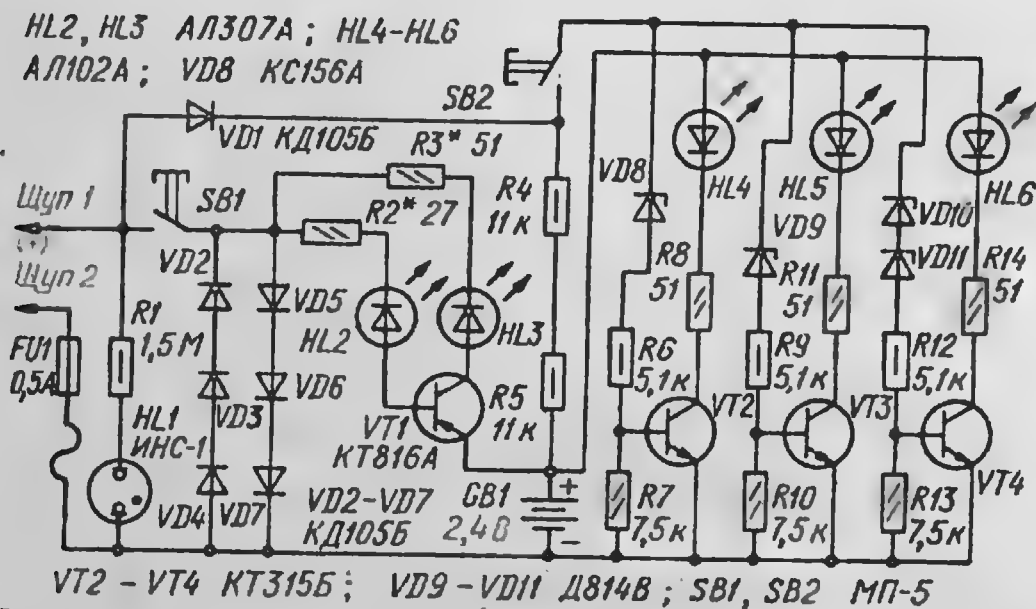


Рис. 1

Принципиальная схема прибора показана на рис. 1. При всех видах испытаний его подключают к проверяемой цепи щупом 1, смонтированным на корпусе прибора, и щупом 2, соединенным с прибором гибким многожильным проводом. Показанное на схеме положение кнопок SB1 и SB2 соответствует режиму индикации напряжения 60...400 В. В этом же режиме цепь VD1, R4, R5 позволяет заряжать аккумуляторную батарею GB1.

При нажатии на кнопку SB2 прибор работает в режиме индикации фиксированных значений напряжения. Если включился светодиод HL4 в испытуемой цепи напряжение не менее 6, но не более 12 В, если светят сразу HL4 и HL5 — то в пределах от 12 до 24 В, а если все три светодиода HL4, HL5, HL6 — более 24 В. При измерении напряжения постоянного тока щуп 1 подключают к плюсовому проводу проверяемой цепи.

При нажатии на кнопку SB1 (SB2 отпущена) прибор работает в режиме индикации сопротивления. Готовность прибора к работе проверяют одновременным нажатием на кнопку SB1 и замыканием щупов. При этом свечение светодиодов HL2 и HL3 одинаково и максимально, что соответствует нулевому измеряемому сопротивлению. Сопротивление в интервале 5...50 Ом индицирует светодиод HL2, меняя яркость свечения в обратной пропорциональности; при этом яркость светодиода HL3 остается неизменной и максимальной.

Если между щупами включено сопротивление более 50 Ом, светодиод HL2 не светит, а светодиод HL3 уменьшает яркость свечения с увеличением сопротивления. Это дает возможность при определенном навыке определять значение сопротивления с точностью, достаточной для практики. В этом же режиме определяют целостность р-п-переходов диодов, транзисторов и т. п. Исправность конденсаторов значительной емкости определяют



по интенсивности вспышки светодиода HL3 в момент касания щупами выводов конденсатора.

Прибор защищен от ошибочного подключения под напряжение 220 В в режиме измерения сопротивления или фиксированных значений низкого напряжения. Узел на транзисторах VT2—VT4 в течение времени, необходимого для измерения, такое аварийное подключение выдерживает, а узел на транзисторе VT1 защищают диоды VD2—VD7 и предохранитель FU1.

Все детали пробника, за исключением батареи питания GB1 и предохранителя FU1, смонтированы на двух печатных платах из фольгированного стеклотекстолита

К торцу платы, на которой размещены светодиоды, пайкой к фольговым площадкам, обозначенным буквами А и Б, крепят фальшпанель из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. В фальшпанели сверлят отверстия под светодиоды и окно под неоновую лампу. Необходимые надписи можно нанести на фальшпанель травлением фольги или краской. Микровыключатели МП-5 закрепляют скобами из медной проволоки толщиной 1 мм, впаянными в плату к специально предусмотренным для этого площадкам. Предохранитель вмонтирован в щуп 2.

Корпус пробника склеен из листового непрозрачного полистирола толщиной 3 мм.

Со стороны индикаторов в корпусе вырезают прямоугольное окно, в которое вклеивают таких же размеров пластину из прозрачного органического стекла, а также сверлят отверстия для кнопок, которые также изготовлены из полистирола. Два аккумулятора Д-0,1 фиксируют скобой из медной проволоки, на концы которой надеты ПВХ трубки. Концы скобы впаяны в небольшую плату из фольгированного стеклотекстолита. Компонировка щупа представлена на рис. 3.

Неоновую лампу HL1 следует защитить поролиновыми прокладками от порчи при ударах. Собственно щупы изготовлены из латуни. Один из них — щуп 1 — привинчен

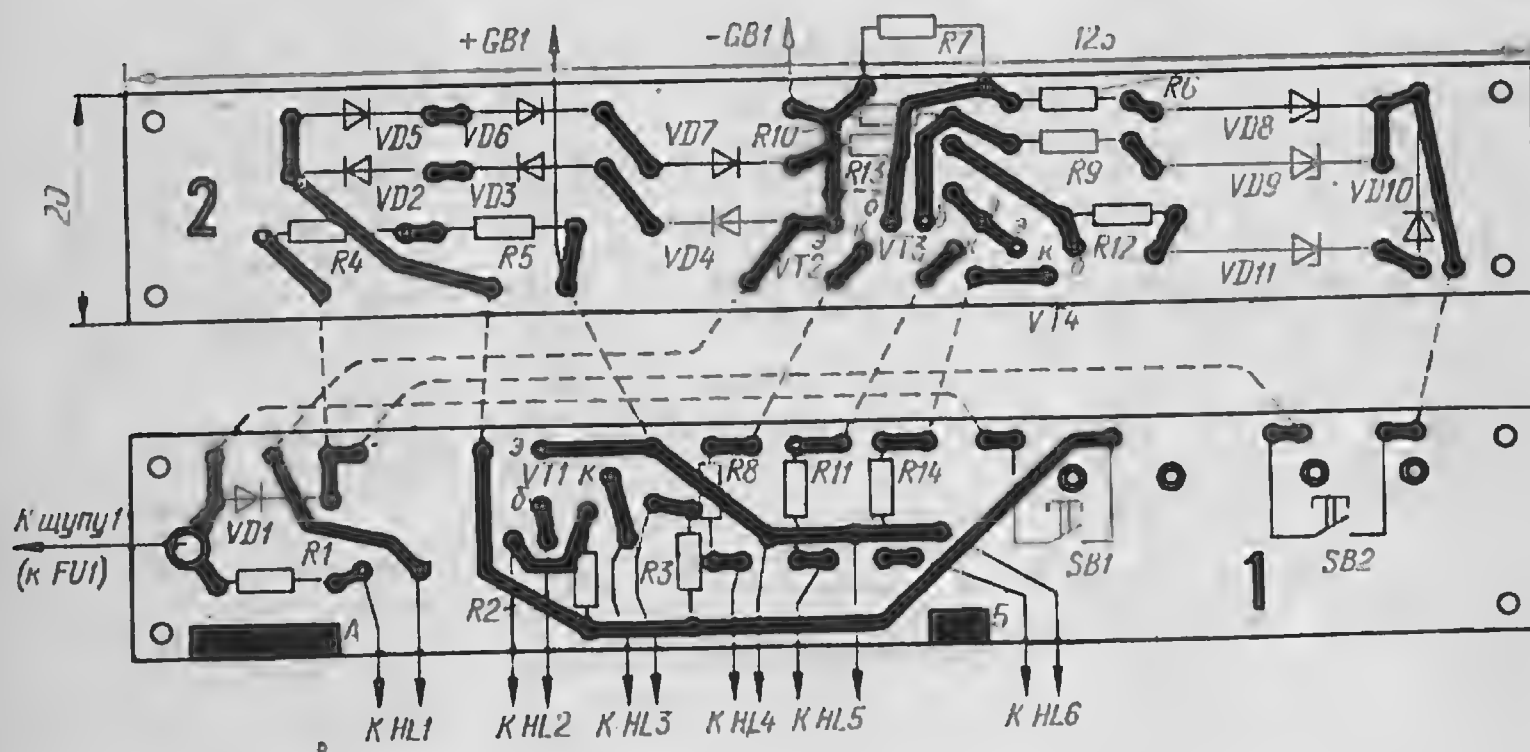


Рис. 2

толщиной 1 мм. Чертежи обеих плат показаны на рис. 2. Здесь же показаны все перемычки и межплатные соединения. Обе платы скрепляют между собой четырьмя винтами М2,5, при этом платы должны быть расположены печатными проводниками внутрь. Между платами необходимо уложить изолирующую прокладку из стеклотекстолита (без фольги) толщиной 1 мм, размеры прокладки равны размерам плат.

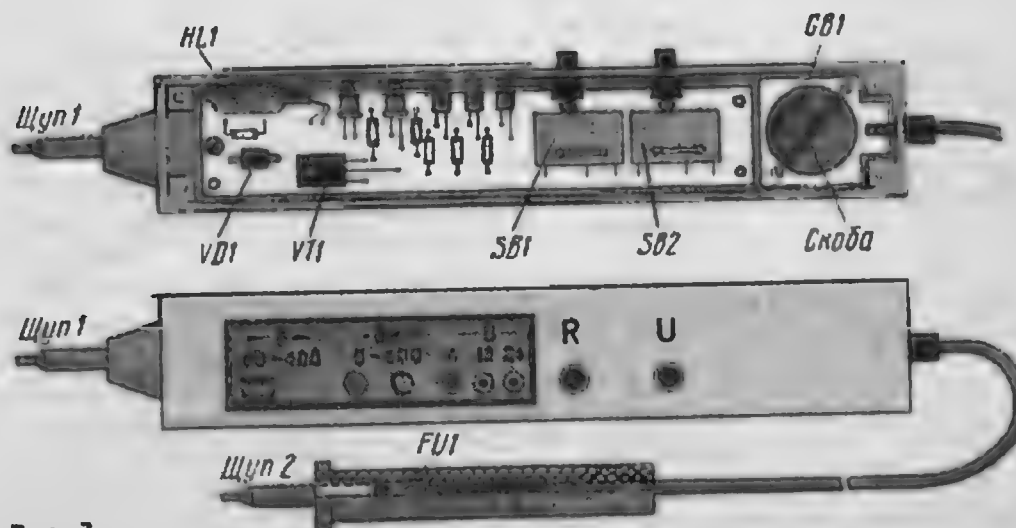


Рис. 3

к плате 1, а другой — ввинчен в трубку из пластмассы. В этой же трубке находится и зажатый пружиной предохранитель.

Транзисторы КТ315Б в пробнике можно заменить на КТ315А, КТ315Г, а КТ816А — на КТ816Б, КТ816Г, а также на КТ814А, КТ814Б. Предохранитель FU1 — ВП1-1 0,5 А, или, лучше, на 0,25 А. Светодиоды АЛ102А и АЛ307А лучше заменить на более яркие по свечению АЛ102Б и АЛ307Б. Вместо Д-0,1 можно применить аккумуляторы Д-0,06. Неоновую лампу ИНС-1 можно заменить на ИН-3.

Налаживание прибора начинают с узла на транзисторе VT1. К щупам подключают миллиамперметр постоянного тока. Резисторы R2 и R3 временно заменяют на переменные сопротивлением 100...300 Ом, а движки их устанавливают на максимум сопротивления. Уменьшая сопротивление резистора R3, устанавливают ток 10 мА по шкале микроамперметра, при этом начинает светить светодиод HL3. Затем уменьшают сопротивление резистора R2, добиваясь одинаково яркого свечения обоих светодиодов HL2 и HL3. После этого измеряют сопротивление переменных резисторов и впаивают на их место постоянные резисторы соответствующих номиналов.

Узел на транзисторах VT2—VT4 обычно в налаживании не нуждается, если детали исправны и их типоминималы соответствуют указанным на схеме.

О необходимости подзарядки батареи GB1 указывает заметная на глаз разница в яркости свечения светодиодов HL2 и HL3 при замыкании щупов прибора. Для зарядки щупы включают в розетку осветительной сети напряжением 220 В.

М. ПЕТРУНЯК

г. Ростов-на-Дону

# КОДОВЫЙ ЗАМОК С ОДНО- КНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В радиотехнической литературе сейчас сравнительно регулярно появляются описания разных по сложности и управлению электронных кодовых замков. Авторы многих конструкций, например, опубликованных в «Радио» [1—4], стремились к уменьшению числа используемых микросхем, что, конечно, содействует массовости повторения их читателями, хотя и несколько ухудшает защищенность таких замков. Но встречаются публикации и неоправданно сложных конструкций. Например, в одном из выпусков «В помощь радиолюбителю» [5] описан электронный замок на 15 микросхемах серии K176 при избыточных возможностях кодирования. Повторяемость такой конструкции радиолюбителя весьма затруднительна.

Согласовать хорошую защищенность кодового замка с относительно небольшим числом применяемых в нем микросхем позволяет схемотехническое решение, основанное на создании кодирующей пары демультиплексор — мультиплексор, работающей совместно с двоичным счетчиком числа распознанных цифр. Цифры кода могут быть знаками восьмиричной, десятичной или шестнадцатиричной систем счисления. Их число в длине кодируемой последовательности определяется разрядностью счетчика. Целесообразно иметь длину последовательности, эквивалентную 4 или 8 десятичным цифрам, обеспечивающую вероятность подбора кода  $10^{-4}$ ...  $10^{-8}$ . Бóльшее число цифр усложняет пользование кодовым

замком, меньшее — ухудшает его защищенность от подбора кода.

Работа такого устройства заключается в следующем. Первоначально счетчик находится в нулевом состоянии. При наборе цифры кода, совпадающей с заданной, состояние счетчика увеличивается на единицу, а при несовпадении счетчик обнуляется. Если вся требуемая последовательность цифр кода набрана правильно, то счетчик переходит в состояние, разрешающее открывание замка.

Схема кодового замка, работающего по такому принципу, показана на рис. 1. В нем функцию счетчика числа распознанных цифр кода выполняет двоичный счетчик DD4, каждому кодовому состоянию которого соответствует один из информационных входов мультиплексора DD6. Демультиплексор выбираемой цифры образуют такой же счетчик DD3 и дешифратор его состояния DD5.

При включении питания триггер DD1.1 выбора цифры устанавливается в нулевое состояние и высоким уровнем сигнала на инверсном выходе обнуляет счетчики DD3 и DD4, при этом триггер DD1.2 совпадения кода устанавливается в единичное состояние. Начинает работать тактовый генератор, собранный на транзисторе VT1 и инверторе DD2.1. Цикл выбора первой цифры кода начинается сразу после нажатия кнопки SB1. При этом триггер DD1.1 переходит в единичное состояние, а счетчик DD3 синхронно со вспышками светодиода VD1, находящегося возле кнопки SB1



управления замком, изменяет свое состояние от 0 до 15. Длительность вспышек светодиода определяется частотой генератора тактовых импульсов (около 2 Гц) и при указанных на схеме номиналов элементов его времязадающей RC-цепи примерно равна 0,5 с. Состояние дешифратора DD5 определяют три старших разряда счетчика DD3, поэтому состояния счетчика от 0 до 15 эквивалентны изменению кода на входах дешифратора от 0 до 7, что обеспечивает использование всех возможных его состояний.

Если кнопку SB1 отпустить в момент очередного включения светодиода, то цифра кода, соответствующая числу его вспышек будет выбрана (при первой вспышке — цифра 1, при второй — цифра 2 и т. д.). Через некоторое время после отпускания кнопки спад очередного импульса генератора переведет счетчик DD3 в следующее состояние, светодиод погаснет, в триггере DD1.2 останется информация о совпадении (несовпадении) выбранной цифры с заданной, а триггер DD1.1 переключится в нулевое состояние. Если выбранная цифра была «правильной», то в момент записи информации на D-входе (вывод 2) триггера DD1.2 будет низкий уровень и после переключения триггера DD1.1 в нулевое состояние счетчик DD4 обнулен не будет, в противном случае набор кода придется начать сначала.

Предположим, надо набрать первую «правильную» цифру 6 установленного кода 61112334 при начальном состоянии счетчиков. Поскольку перед нажатием на кнопку SB1 счетчик DD3 находится в нулевом состоянии, то у дешифратора DD5 низкий уровень будет на выходе B0 (вывод 9). Примерно через 0,5 с после нажатия произойдет первое включение светодиода HL1 и запись логической 1 с прямого выхода (вывод 6) мультиплексора DD6 в триггер DD1.2 («неправильная» цифра). При выключении светодиода на выходе 2 (вывод 9) счетчика DD3 появится сигнал высокого уровня, а у дешифратора открытым станет выход B1 (вывод 10).

После второго включения светодиода низкий уровень будет на выходе B2 (вывод 11) дешифратора и т. д. Перед шестым включением светодиода откры-

тый выход A1 (вывод 6) дешифратора и соответствующая кодировочная перемычка определяет низкий уровень на выходе 10 (вывод 4) и прямом выходе (вывод 6) мультиплексора DD6. Теперь при включении светодиода триггер DD1.2 переключится в нулевое состояние («правильная» цифра), и если в этот момент кнопку отпустить, то счетчик DD4 установится в кодовое состояние 0001, а в мультиплексоре открытым ста-

нет вход D1 (вывод 3), соответствующий выходу B0 дешифратора.

Следующая «правильная» цифра установленного кода — 1. Следовательно, набирая ее, кнопку SB1 надо отпустить в момент первого включения светодиода.

При показанных на схеме соединениях между дешифратором DD5 и мультиплексором DD6, определяющих заданный код, электромагнит Y1 защелки

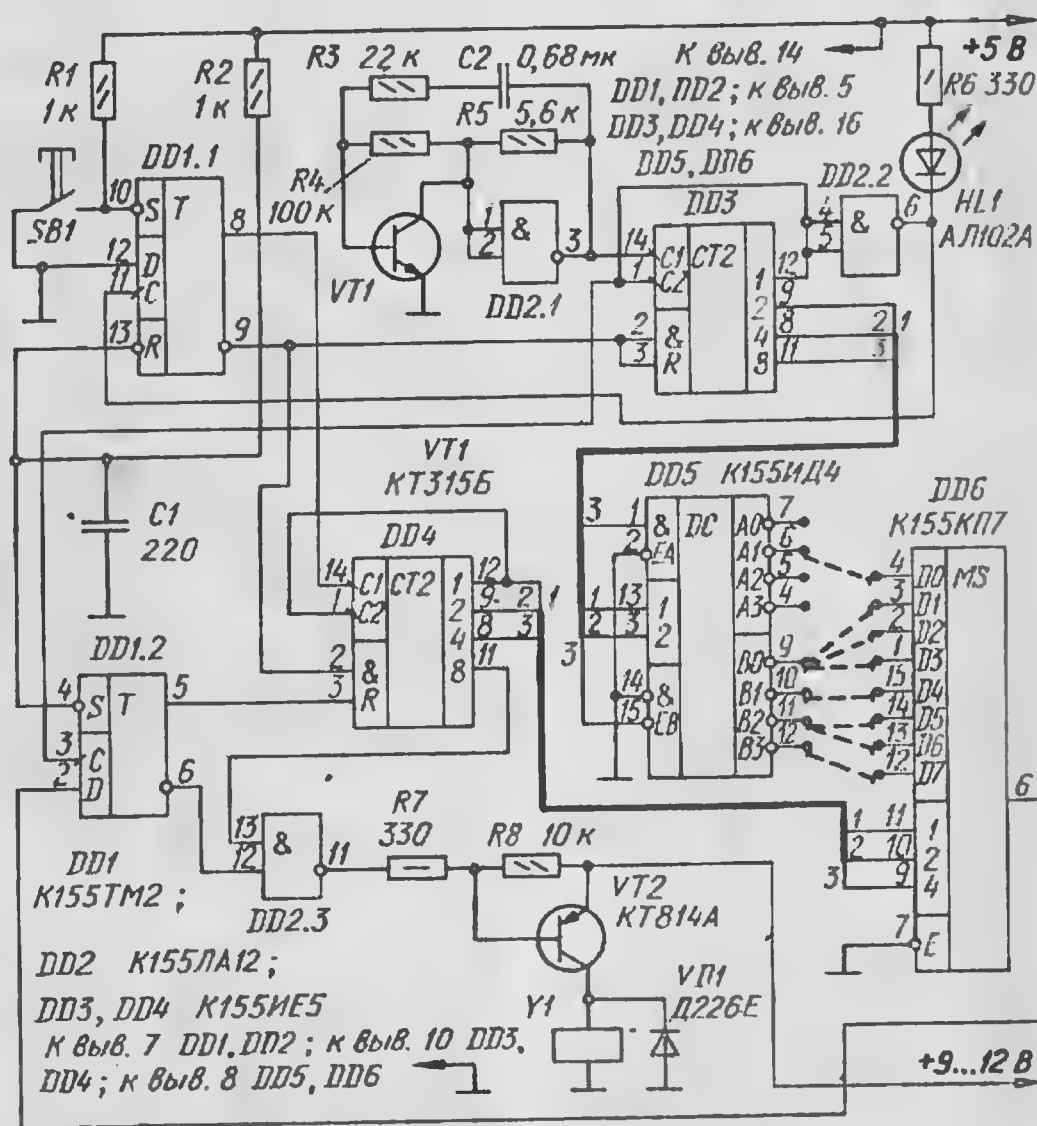


Рис. 1

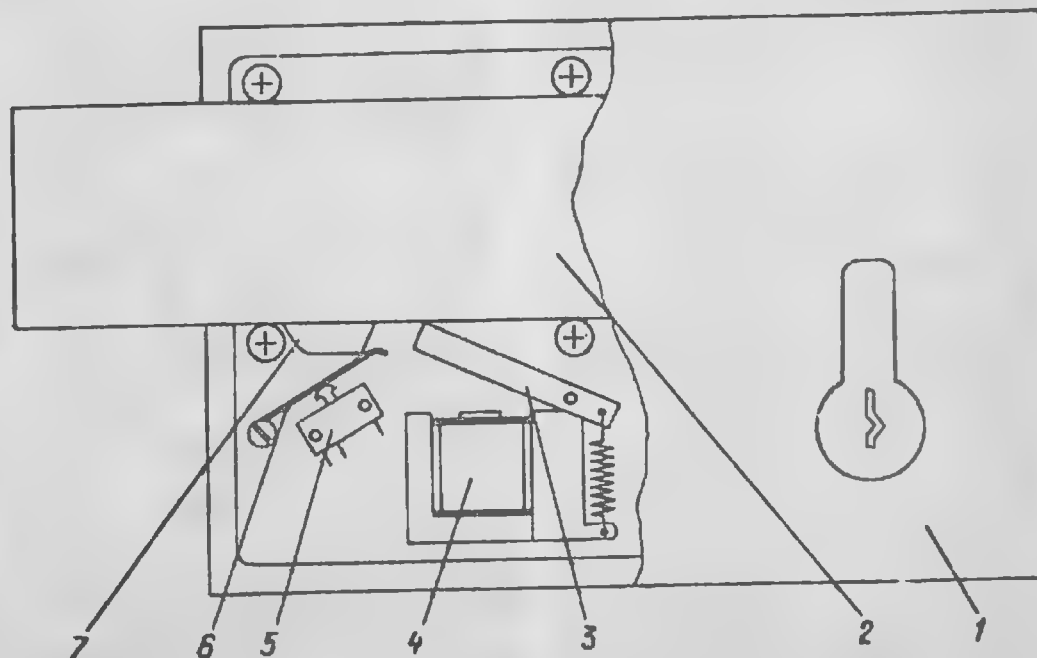


Рис. 2



**DD3 K176IE8**  
 14 C CT2 0 3 1  
 2 1 2 2  
 3 4 3  
 4 4 4  
 5 7 4  
 6 10 5  
 7 4 6  
 8 5 7  
 9 6 8  
 10 7 8  
 11 8 8  
 295 292 8  
 296 293

Page 4

16



дешифратора DD4 числа распознаваемых цифр. Увеличением емкости конденсатора C2 тактового генератора, собранного на элементах DD1.2 и DD1.3, можно увеличить длительность импульсов, поступающих к счетчикам DD3, DD4, что будет способствовать уменьшению вероятности сбоев в работе устройства. В случае использования микросхем серии K561 напряжение питания кодового замка можно увеличить до 15 В с соответствующим пересчетом сопротивлений резисторов R4 и R6.

При конструировании обоих вариантов кодового замка необходимо в непосредственной близости от микросхем подключать к цепям питания керамические блокировочные конденсаторы суммарной емкостью 0,047... 0,5 мкФ (на рис. 1 эти конденсаторы не показаны).

Функцию электромагнита Y1 может выполнять (после соответствующей доработки) электромагнитное реле РКН (паспорт РС4.500.100), а также РСМ (паспорт РФ4.500.031), РЭН18 (паспорт РХ4.564.706). Реле К1 на рис. 2 — поляризованное РПС20 (паспорт РС4.521.751) или РПС32 (паспорт РС4.520.203); при использовании реле этого класса [6] включение сигнала тревоги (вызова) становится энергонезависимым. В каждом конкретном случае необходим подбор (расчет) резисторов усилителя тока электромагнита (R7 — на рис. 1, R10 — на рис. 3, R5 и R6 — на рис. 4) для обеспечения необходимого тока срабатывания электромагнита Y1 и реле К1.

В. БАРАНОВ

г. Санкт-Петербург

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гаврилин Ю., Горбунов В. Сенсорный кодовый замок. — Радио, 1982, № 4, с. 23.
2. Калмыков Б. Кодовый замок на микросхемах. — Радио, 1983, № 8, с. 24, 25.
3. Москаленко В. Вариант кодового замка. — Радио, 1987, № 8, с. 26.
4. Козаченко В., Хмелевская Л. Кодовый замок. — Радио, 1990, № 8, с. 36, 37.
5. Головкин А. Кодовый замок. — В помощь радиолюбителю. Вып. 107, 1990.
6. Игловский И. Г., Владимиров Г. В. Справочник по слабым электрическим реле. — Л.: Энергоатомиздат, 1984.

РАДИО № 12, 1991 г.

## ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

# ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время для автомобиля разработано много диагностической аппаратуры, начиная от простейших пробников до крупных универсальных комплексов, насыщенных электроникой и способных легко, точно и за короткое время измерить целый ряд параметров систем автомобиля. Мотоцикл же все время остается за пределами внимания конструкторов. До сих пор большинство мотоциклистов «на глазок» выбирают зазор между контактами прерывателя, только по характеру работы двигателя судят о правильности установки угла опережения зажигания, а по виду искры — о работе узла искрообразования.

В помещенной ниже статье описан простой мотоциклетный прибор, позволяющий контролировать наличие искры, не снимая с двигателя запальных свечей. Возможно, кому-то этот прибор покажется примитивным и не столь уж нужным. Пусть так. Тем не менее, мы надеемся, что он поможет мотоциклистам грамотнее эксплуатировать технику, а также послужит своеобразной «затравкой» для будущих разработчиков более совершенных устройств.

Предлагаемое устройство предназначено для контроля наличия искры в зазоре запальных свечей двигателя внутреннего сгорания мотоцикла. Оно состоит из одинаковых по схеме каналов (см. рисунок), число которых равно числу цилиндров двигателя, рассчитано на постоянную установку на транспортное средство и питание от бортовой сети. Прибор прошел практическую проверку на мотоцикле «Ява», оснащенном двигателем с двумя цилиндрами и бортовой сетью напряжением 12 В («Ява-638» и ее модификации).


Прибор позволяет контролировать наличие искры в цилиндрах, не вывинчивая запальных свечей, т. е. сразу выявляется цилиндр, работающий с перебоями по зажиганию. Это существенно облегчает поиск неисправностей. Так, если в систе-

ме одна катушка зажигания, а цилиндров в двигателе несколько, то остается проверить цепь от блока зажигания до свечи неисправного цилиндра. Если же на каждый цилиндр предусмотрена своя катушка, то проверку начинают от прерывателя.

Правильность установки угла опережения зажигания прибор не определяет.

В момент искрообразования происходит пробой искрового промежутка запальной свечи и по высоковольтному проводу, подключенному к ней, протекает импульс тока. Длительность искры в различных вариантах системы зажигания находится в пределах 0,3...5 мс. Такова же длительность и импульса тока, который наводит в индуктивном датчике ЭДС размахом примерно 100 мВ.

Датчик представляет собой

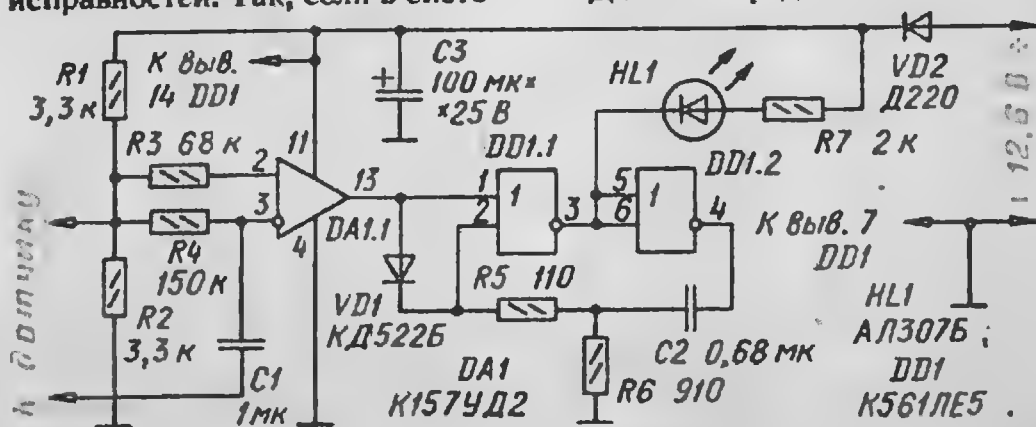

100 витков любого эмалированного провода диаметром 0,1... 0,3 мм, намотанных на высоковольтный провод к свече. Он подключен к электронному блоку двумя выводами. Сигнал датчика поступает на вход усилителя-ограничителя, собранного на ОУ DA1 (см. схему).

Усилитель-ограничитель формирует положительные прямоугольные импульсы с длительностью, примерно равной длительности искры. При частоте вращения коленчатого вала двигателя 3000 мин<sup>-1</sup> (50 оборотов в секунду) скважность импульсов будет в пределах от 4 до 60, а при меньшей частоте — еще больше. Если такой импульсный ток пропускать через светодиод, то его свечение станет практически незаметным. Для увеличения длительности импульсов служит одновибратор, собранный на элементах DD1.1, DD1.2. Длительность в секундах импульса одновибратора можно определить по формуле:  $t = 2 \cdot R6C2/3$ , где R6 — в кОм, а C2 — в мкФ.

Длительность выбирают такой, чтобы при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя светодиод казался включенным постоянно. Это означает, что искрообразование в цилиндре нормальное. Для мотоцикла, двигатель которого запускают кикстартером, желательно принять длительность  $t = 0,5$  с для удобства контроля при пуске. Именно такой длительности соответствуют номиналы деталей, указанные на схеме.


В случае отсутствия искры светодиод будет выключен. Прерывистое свечение указывает на перебои в искрообразовании.

Устройство работоспособно и на мотоциклах с шестивольтовой бортовой сетью. В этом случае для увеличения яркости свечения светодиода целесообразно уменьшить до 820 Ом сопротивление резистора R7.

Разумеется, подобный прибор не был бы лишним и на автомобиле. Все сказанное выше о мотоциклетном варианте при этом остается в силе. Разница лишь в том, что для автомобильного прибора длительность импульса одновибратора должна быть близкой к 0,1 с при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя около 800 мин<sup>-1</sup>.

Д. ФИТИСОВ

г. Запорожье

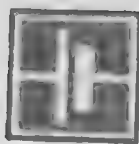

ИСТОЧНИКИ  
ПИТАНИЯ

# АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

устройство (рис. 1) свободно от этих недостатков и обладает расширенными возможностями. Зарядный ток батареи стабилизирован. Устройство может быть встроено в бытовую радиоаппаратуру, а также использовано в системах аварийного питания. Порог отклю-

О общеизвестно, что аккумуляторная батарея будет служить долго лишь при соблюдении правильного режима эксплуатации. На ее состояние отрицательно сказывается как перезарядка, так и глубокая разрядка.

За последние годы в «Радио» были опубликованы описания двух устройств с автоматическим отключением аккумуляторной батареи по окончании зарядки [1, 2]. Но они, на мой взгляд, имеют существенный недостаток — время зарядки всегда не минимально, так как зарядный ток не стабилизирован и в процессе зарядки «плавает» из-за изменения напряжения источника питания и внутреннего сопротивления батареи. Кроме того, в одном из этих устройств [2] от заряжающейся батареи питается источник образцового напряжения, который потребляет значительный ток, и после отключения тока зарядки батарея разряжается через стабилизатор.

Предлагаемое зарядное

устройство (рис. 1) свободно от этих недостатков и обладает расширенными возможностями. Зарядный ток батареи стабилизирован. Устройство может быть встроено в бытовую радиоаппаратуру, а также использовано в системах аварийного питания. Порог отклю-

чения тока зарядки соответствует максимальному напряжению батареи, а порог включения зарядного тока — минимальному ее напряжению.

Устройство предназначено для зарядки батареи из семи дисковых аккумуляторов Д-0,06, Д-0,1, Д-0,25, Д-0,5 и аналогичных малогабаритных.

## Основные технические характеристики

Напряжение источника питания, В . . . . .	12...15
Ток зарядки, мА . . . . .	0...50
Напряжение порога отключения тока зарядки, В	10
Напряжение порога включения тока зарядки, В . .	7
Длительность цикла зарядки—измерение, мин	2
Время измерения, с . . .	1

Источник тока зарядки батареи GB1 образуют транзисторы VT1, VT2, диод VD3, светодиод HL1 и резисторы R8, R9. Ключевой транзистор VT1 управляет источником тока. Светодиод HL1 служит одновременно источником образцового напряжения, которое пода-



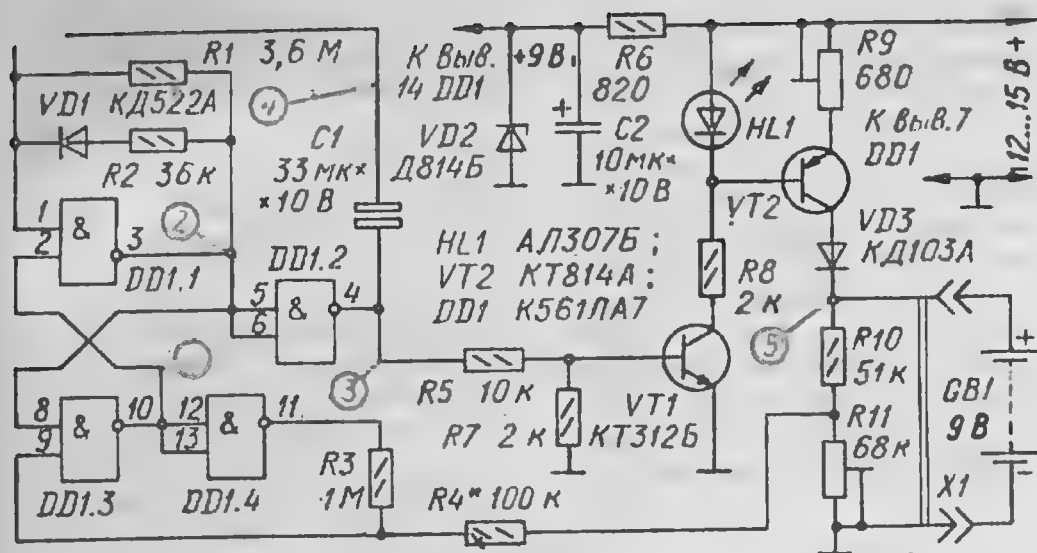


Рис. 1

ется на базу регулирующего транзистора VT2, и индикатором зарядки батареи. Резистор R8 ограничивает ток через светодиод. Подстроечным резистором R9 устанавливают ток зарядки, протекающий через транзистор VT2. Диод VD3 предотвращает разрядку батареи через устройство в случае отключения от него источника напряжения питания. Стабилитрон VD2, резистор R6 и конденсатор C2 образуют стабилизатор напряжения питания микросхемы DD1 узла автоматики зарядного устройства.

На логических элементах DD1.1, DD1.2 микросхемы, резисторах R1, R2, диоде VD1 и конденсаторе C1 собран генератор, формирующий импульсы длительностью около 1 с и периодом следования около 2 мин. Эти импульсы отключают источник тока на время измерения напряжения заряжаемой батареи. Элементы DD1.3, DD1.4 и резисторы R3, R4 образуют триггер Шмитта, контролирующий степень заряженности батареи.

Работу устройства иллюстрируют временные диаграммы, показанные на рис. 2. При включении источника питания ( $t_1$  на рис. 2) элемент DD1.3 триггера Шмитта устанавливается в единичное состояние и напряжением высокого уровня, поступающим на входной вывод 2 элемента DD1.1, разрешает работу генератора (диаграмма 2). Когда на выходе элемента DD1.2 появляется сигнал высокого уровня (диаграмма 3), он открывает транзистор VT1 и, таким образом, включает источник тока зарядки батареи на время приблизительно 2 мин.

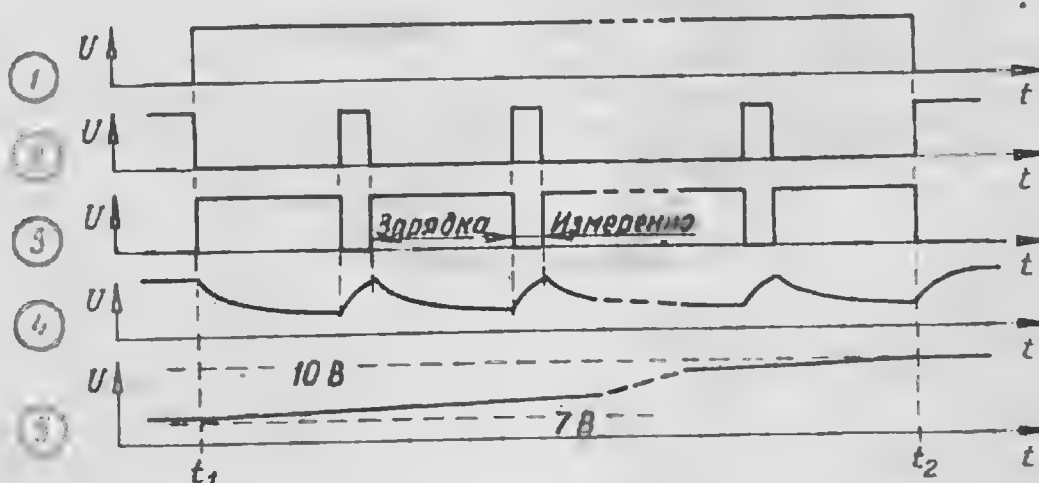


Рис. 2

Одновременно сигнал низкого уровня с выхода элемента DD1.1 (диаграмма 2) поступает на вывод 8 элемента DD1.3 и блокирует работу триггера Шмитта. Далее на выходе элемента DD1.2 появляется сигнал низкого уровня, транзистор VT1 закрывается и прекращается зарядка батареи. В этот момент высокий уровень напряжения на выходе элемента DD1.1 генератора разрешает работу триггера Шмитта. Измерение продолжается около 1 с, после чего генератор вновь включает источник тока и цикл зарядка-измерение повторяется. Так длится до тех пор, пока напряжение на батарее не станет равным 10 В (диаграмма 5) и в очередном периоде измерения напряжение, снимаемое с делителя R10R11, достигнет порога переключения триггера Шмитта. Теперь на выходе элемента DD1.3 триггера будет низкий уровень, который, действуя на вход 2 элемента DD1.1, запрещает работу генератора. При этом источник тока выключится — прекратится процесс

зарядки батареи (момент  $t_2$  на рис. 2).

Зарядившаяся батарея может долго оставаться подключенной к устройству, что практически не отражается на ее состоянии, так как через делитель R10R11 протекает незначительный ток — около 100 мкА. Триггер Шмитта при этом находится в состоянии контроля за напряжением батареи. Но если в процессе разрядки напряжение на батарее снизится до 7 В, то триггер переключится в исходное со-

стояние и начнется подзарядка батареи. Этот режим особо необходим при использовании устройства в системах аварийного питания, например, в электронных часах — для предотвращения сбоя показаний при пропадании напряжения сети. Циклы зарядка — измерение будут повторяться, пока батарея не зарядится до 10 В.

В литературе приводятся различные, нередко противоречивые сведения по режимам зарядки и номинальному напряжению, до которого необходимо заряжать дисковые аккумуляторы. Практика показывает, что напряжение на батарее после окончания зарядки медленно уменьшается по мере завершения химических процессов в ее элементах. В предлагаемом устройстве время измерения мало и напряжение на батарее измеряется без нагрузки. При таком режиме зарядки и измерения батарея набирает номинальное количество энергии при напряжении большем номинального — 10 В (изготовители батарей

рекомендуют номинальное значение 9,45 В).

Микросхема DD1, используемая в зарядном устройстве, может быть К176ЛА7 или 5614ЛА7. Транзистор КТ312Б можно заменить любым из серий КТ315, КТ316, а КТ814А — любым р-п-р транзистором средней мощности. Светодиод HL1 — любой на номинальный ток 10 мА. Диод КД522А заменим на Д220, КД503Б, а КД103А — на КД102А, КД104А;

рядке. Движок резистора R9 устанавливают в положение максимального, а резистора R11 — в положение минимального сопротивления. Вывод 1 элемента DD1.1 соединяют с плюсовым выводом питания микросхемы DD1. К разъему X1 вместо батареи подключают резистор сопротивлением 510 Ом. Затем на устройство подают напряжение питания и резистором R9 устанавливают необходимый ток зарядки ба-

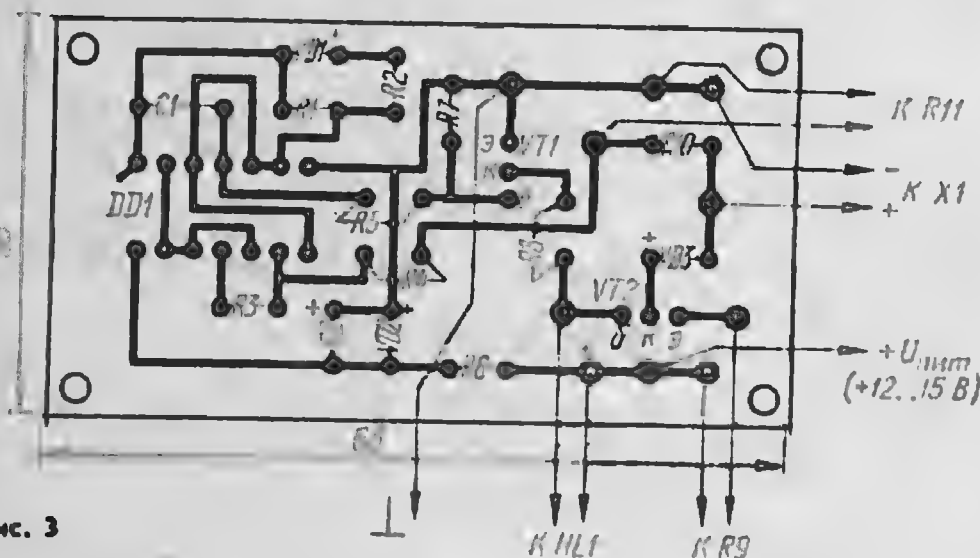


Рис. 3

стабилитрон VD2 — на любой другой на напряжение стабилизации около 9 В. Конденсатор C1 — неполярный К50-6 или К50-15; C2 — К50-6 или К50-12. Подстроечные резисторы — СПО, остальные — МЛТ. Неполярный оксидный конденсатор C1 можно заменить двумя полярными такой же емкости на номинальное напряжение 10 В, включенными как в [1].

Все детали устройства, кроме светодиода, разъемного соединителя X1 для подключения заряжаемой батареи и подстроечных резисторов R9 и R14, находящихся на лицевой панели корпуса, смонтированы на печатной плате (рис. 3), выполненной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Постоянные резисторы, диоды и конденсаторы установлены на плате в вертикальном положении.

Если нет ошибок в монтаже и детали исправны, то устройство сразу начинает работать. Надо только отрегулировать напряжение срабатывания узла автоматики и установить необходимый ток зарядки батареи. Делают это в следующем по-

рядке (для 7Д-0,115 — 11,5 мА). Далее на верхний по схеме вывод резистора R10 подают от вспомогательного источника постоянное напряжение 10 В и медленно увеличивают сопротивление резистора R11 до момента погасания светодиода HL1. Затем, медленно уменьшая напряжение дополнительного источника, фиксируют момент включения светодиода. Если светодиод включился при напряжении менее 7 В, то резистор R4 заменяют другим, меньшего сопротивления, а если более 7 В, то резистором большего сопротивления и повторяют регулировку резистором R11.

**Н. СКРИНДЕВСКИЙ**

г. Москва

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Начасов И. Автоматическое зарядное устройство. — Радио, 1985, № 12, с. 45, 46.
2. Александров И. Автоматическое зарядное устройство. — Радио, 1990, № 5, с. 39, 40.

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Многие автолюбители устанавливают в своих машинах портативные телевизоры, работающие от бортовой сети, но не имеющие селектора дециметрового диапазона. Между тем у многих дома есть сетевые приставки «Орбита» или им подобные для приема телепередач в дециметровом диапазоне. Такие приставки бывают и в продаже. Если изготовить несложный преобразователь напряжения, тогда и сетевую приставку ДМВ можно будет приспособить для работы в автомобиле.

Преобразователь напряжения, схема которого показана на рис. 1, при безошибочном монтаже не требует наладки (в отличие, например, от описанного в статье Г. Кузнецова «Бестрансформаторный преобразователь напряжения» в «Радио», 1982, № 2, с. 36) и ему не нужен отдельный источник питания. При питании преобразователя от источника постоянного тока напряжением 12 В его выходное напряжение при токе нагрузки 30 мА будет около 22 В (напряжение пульсаций — 18 мВ). При токе нагрузки 100 мА выходное напряжение уменьшается до 21 В, а при 250 мА — до 19,5 В. Без нагрузки преобразователь потребляет от источника питания ток не более 2 мА.

Устройство образуют задающий генератор, собранный на логических элементах DD1.1 и DD1.2, буферные ступени DD1.3, DD1.4, транзисторные ключи VT1, VT2 и выпрямитель-удвоитель напряжения на диодах VD1, VD2 с конденсаторами C2, C3. Детали преобразователя монтируют на печатной плате, чертеж которой показан на рис. 2. Габариты монтажной платы позволяют разместить ее непосредственно внутри приставки ДМВ. Для

# БЕСТРАНС- ФОРМАТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

подключения устройства к бортовой сети автомобиля наружу выведены два провода.

Для соединения преобра-

литрона VD2 к резистору R2, разрезают и к концам разреза подключают преобразователь, как показано на рис. 1.

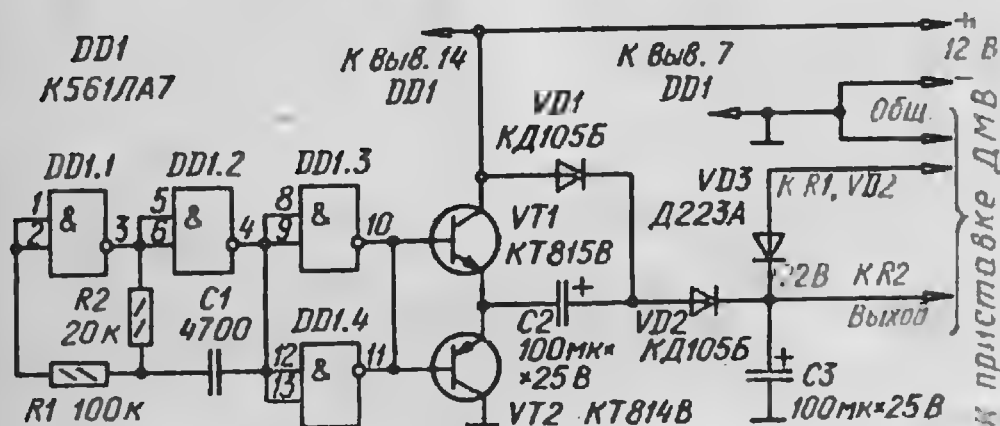


Рис. 1

зователя напряжения с приставкой «Орбита» печатный проводник на ее плате, идущий от резистора R1 и стаби-

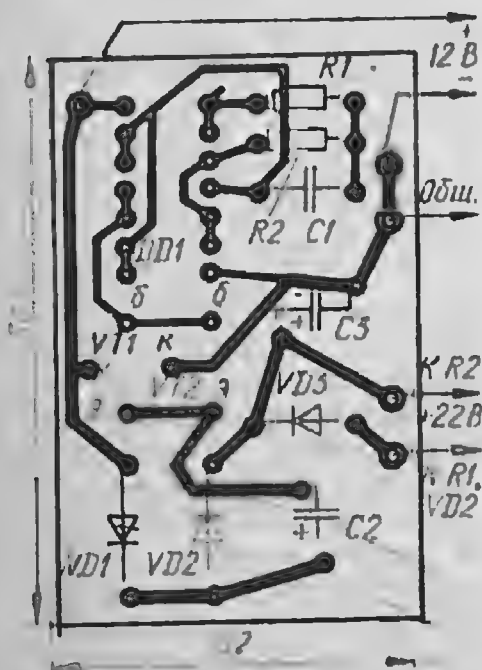


Рис. 2

После доработки приставки ДМВ возможность питания ее от электроосветительной сети сохраняется.

Транзисторы VT1 и VT2 преобразователя могут быть любыми из указанных на схеме серий, а также ГТ402В или ГТ402Г, ГТ404В или ГТ404Г. С германиевыми транзисторами выходное напряжение преобразователя будет больше примерно на 1 В. Диоды VD1 — VD3 могут быть любыми другими, рассчитанными на ток более 30 мА.

Микросхему K561LA7 (DD1) можно заменить на K561LE5, K561LN2 или использовать аналогичные им из серий K176, 564, K164.

П. САЗОНОВ

г. Красный Лиман  
Донецкой обл.

ОБМЕН  
ОПЫТОМ

## УСТРАНЕНИЕ САМО- ВОЗБУЖДЕНИЯ В ПРИЕМНИКЕ «СПИДОЛА-232»

Через несколько дней после покупки приемника «Спидола-232» я обнаружил, что при увеличении громкости звучания он начинает самовозбуждаться. При этом сильно увеличивается потребляемая им электрическая мощность.

Вскрыв корпус радиоприемника, обнаружил, что возбуждаются каскады предварительного усиления усилителя ЗЧ, которые недостаточно стойки к самовозбуждению. Действительно, если соединить базу транзистора VT7 (см. инструкцию по эксплуатации приемника) с коллектором транзистора VT8, то приемник тут же самовозбуждается. А ведь в приемнике достаточно элементов, способствующих возникновению такой обратной связи.

Для устранения самовозбуждения я пожертвовал усилением, выпаяв транзистор VT8 и его нагрузочный резистор R41 и соединив накоротко печатные проводники, подходившие к базе и коллектору транзистора VT8. Для сохранения прежнего режима работы транзистора VT7 между его базой и эмиттером необходимо включить резистор сопротивлением 12 кОм. А чтобы уровень громкости приемника не изменился, следует убрать цепочку R40C49.

С. ВОЙТКО

пос. Степань  
Сарненского р-на  
Ровенской обл.





# ГЕНЕРАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ ИНФРАНИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА КР512ПС10

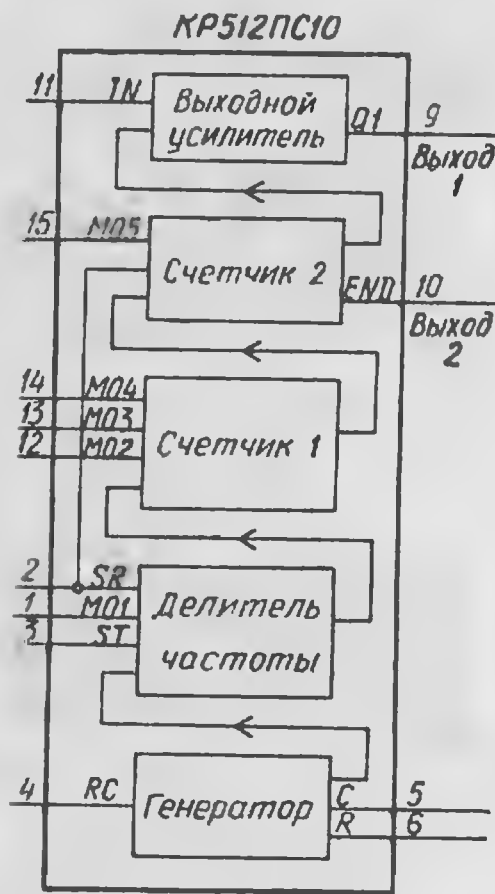


Рис. 1

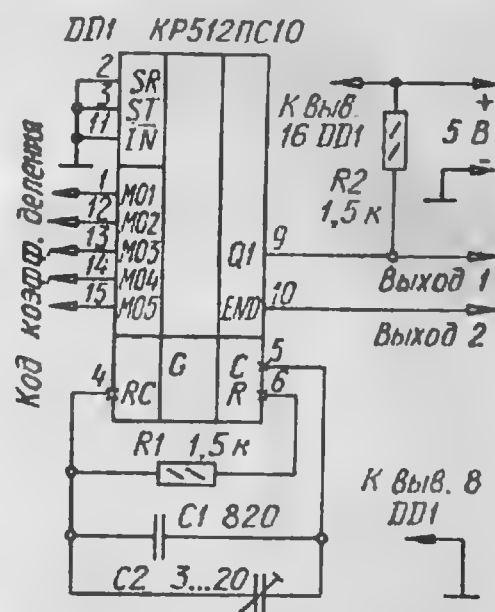


Рис. 2

на базе микросхемы КР512ПС10 (рис. 2), относительно малые значения номиналов навесных деталей ча-

В устройство для периодической коммутации исполнительных механизмов на заданное время обычно входит генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой 1 Гц и меньше. Для построения такого генератора наиболее целесообразно использовать микросхему КР512ПС10 — временное устройство с переменным коэффициентом деления частоты, предназначенное для применения в качестве элемента задержки в реле времени.

В состав микросхемы КР512ПС10 входят следующие основные узлы (рис. 1): внутренний генератор с пороговым устройством, универсальный делитель частоты, задаваемой пятиразрядным двоичным кодом, счетчик 1, счетчик 2 и выходной усилитель. Номера выводов каждого узла по его функциональному назначению [1]: 4, 5 и 6 — выводы для подключения времязадающих RC-цепей генератора; 5 — выход генератора С; 6 — выход генератора R; 2 —

обнуление SR; 3 — пуск ST; 1, 12—15 — входы MO1—MO5; 9 — выход усилителя Q1; 10 — выход счетчика END; 11 — вход управляющий IN. Напряжение источника питания +5 В ( $\pm 20\%$ ) подают на вывод 16, —5 В — на вывод 8.

У генератора прямоугольных импульсов, построенного

стото задающей RC-цепи, что обеспечивает ему нестабильность частоты не хуже 1 % и в основном определяется ТКЕ конденсаторов C1, C2 и ТКС резистора R1. Использование в аналогичном генераторе микросхемы К176ИЕ5 без кварцевого резонатора требует применения для частото задающей RC-цепи до-

Логический уровень на входах					Коэффициент деления частоты, К	Частота импульсов на выходах Q1, END, F <sub>вых</sub> , Гц
MO5	MO4	MO3	MO2	MO1		
1	0	0	1	1	235 929 600	0,0000868
0	1	0	1	1	78 643 200	0,0002604
0	0	1	1	1	23 592 960	0,0008680
0	0	0	1	1	7 864 320	0,0026041
1	0	0	1	0	3 686 400	0,0055555
0	1	0	1	0	1 228 800	0,0166666
0	0	1	1	0	368 640	0,0555555
0	0	0	1	0	122 880	0,1666666
1	0	0	0	0	61 440	0,3333333
0	1	0	0	0	20 480	1
0	0	1	0	0	6 144	3,3333333
0	0	0	0	0	2 048	10



вольно больших значений номиналов резисторов и конденсаторов, что приводит к нестабильности следования импульсов [2].

Согласно приведенной здесь таблице на входы МО1—МО5 подаются сигналы в двоичном коде, обеспечивающие необходимый коэффициент деления частоты внутреннего генератора микросхемы. Каждому значению коэффициента деления частоты соответствует своя комбинация сигналов 0 и 1. Выход END — выход импульсов, снимаемых с последнего счетчика, а Q1 — выход импульсов, снимаемых с транзистора выходного усилителя с открытым коллектором.

При номиналах резистора R1 и конденсаторов C1, C2, указанных на схеме, частота следования импульсов на выходе R (вывод 6) равна 20 480 Гц. При такой частоте внутреннего генератора микросхемы и максимальным коэффициентом деления 23 592 600 длительность импульса на выходах END и Q1 будет 11 521 с (192 мин). Резистор R1 — C2-29 группы ТКС А, конденсатор C1 — К10-17 группы ТКЕ ПЗЗ, конденсатор C2 — КТ4-2.

Если точной установки частоты следования импульсов не требуется, подстроечный конденсатор C2 можно исключить. В таком случае резисторы R1 и R2 могут быть типов МТ, ОМЛТ, а конденсатор C1 — КМ, КЛС с любой группой ТКЕ.

А. ИВАНОВ

г. Омск

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Каталог интегральных микросхем, часть 3.1. Графический материал, с. 221. — Центральное конструкторское бюро «Дейтрон», редакция 1990 г.

2. Виноградов Ю. Об использовании ИС К176ИЕ5 без кварцевого генератора. — Радио, 1987, № 7, с. 48.

## ГЕНЕРАТОР С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ

Принципиальная схема этого генератора показана на рис. 1. Необходимое усиление сигнала обратной связи обеспечивает ступень на транзисторе VT1, собранная по схеме с общей базой. Сигнал положительной обратной связи снимается с резистора R1, общего для цепи эмиттера обоих транзисторов. Транзистор VT2 включен с общим коллектором.

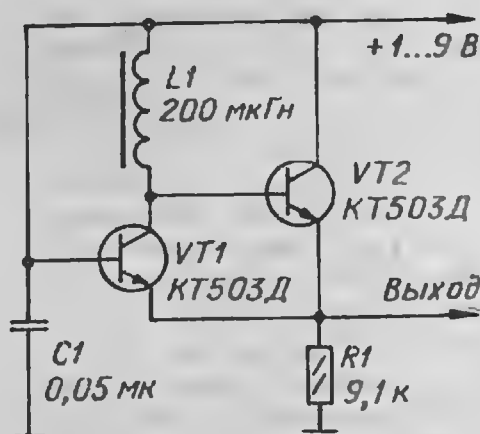


Рис. 1

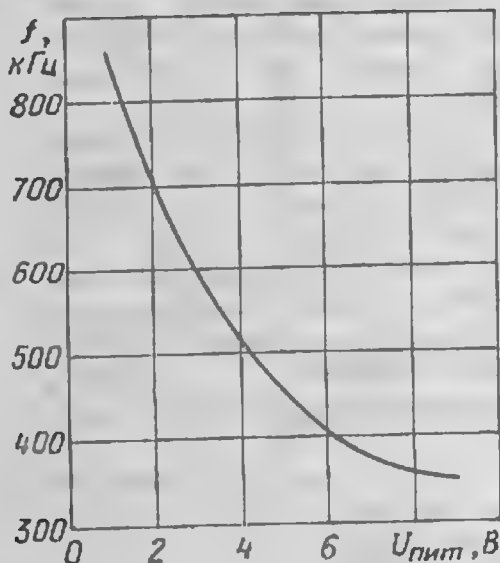


Рис. 2

Частоту колебаний определяют входная и выходная проводимость транзисторов и индуктивность катушки L1. От сопротивления резистора R1 зависит как частота, так и амплитуда колебаний. Изменение частоты генерации в широких пределах происходит из-за изменения проводимости транзисторов при изменении питающего напряжения. При указанных на схеме номиналах деталей (в качестве катушки L1 использован стандартный дроссель ДМ-0,2) частота генератора уменьшается от 590 кГц при  $U_{пит}=3$  В до 340 кГц при  $U_{пит}=9$  В (рис. 2). Амплитуда высокочастотного напряжения на выходе (около 0,5 В) при этом изменяется на 10 %. При уменьшении питающего напряжения до 1 В частота увеличивается до 870 кГц, но амплитуда выходного сигнала снижается вдвое. Для работы на низкоомную нагрузку генератор следует дополнить выходным эмиттерным повторителем.

Стабильность генератора сравнительно невысока, но в ряде случаев это не играет существенной роли, например, при контроле частоты частотомером или в генераторе качающейся частоты.

С. КУРТАСОВ

г. Москва

## БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК

Описанный ниже датчик положения может быть использован в самых различных устройствах, в частности как конечный выключатель при условии его совместной работы с логическим элементом.

том микросхемы серии K155 (или ей подобной). Отличительная особенность датчика — отсутствие необходимости в отдельном источнике его питания, так как он питается входным током логического элемента микросхемы.

Принципиальная схема датчика изображена на рис. 1.

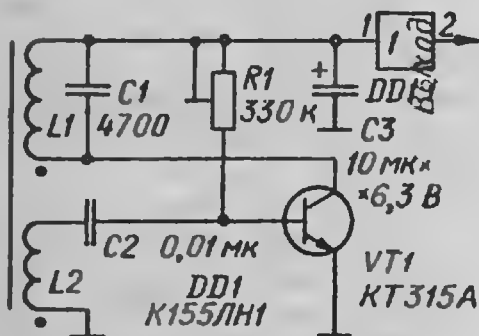


Рис. 1

Датчик представляет собой генератор с индуктивной обратной связью. Обе катушки размещены на общем трубчатом каркасе. Если в каркасе отсутствует магнитопровод, генератор заторможен и ток, потребляемый

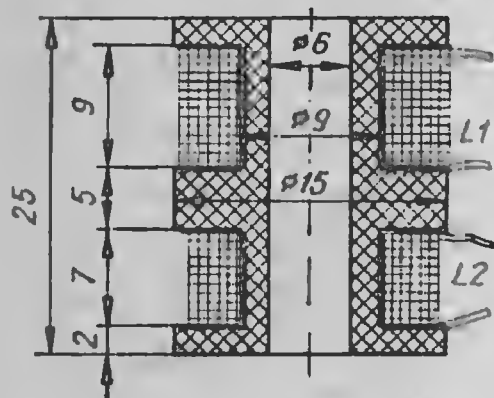


Рис. 2

транзистором VT1, очень мал. Переменным резистором R1 этот ток устанавливают таким, чтобы он был менее входного тока нуля  $I_{вх}$  элемента DD1.1.

Если в каркас ввести магнитопровод — стальной стержень диаметром около 4 мм и длиной не менее 20 мм, — увеличивается связь между катушками L1 и L2 и устрой-

ство начинает генерировать. При этом ток через транзистор увеличивается настолько, что элемент DD1.1 переключается и высокий логический уровень на выходе датчика сменяется на низкий.

Частота генерации определяется в основном параметрами контура L1C1. Конденсатор C3 фильтрует переменную составляющую на входе элемента DD1.1.

Конструкция катушек L1 и L2 показана на рис. 2. Катушка L1 содержит 200 витков провода ПЭВ-2 0,1 а L2 — 100 витков такого же провода. Каркас можно выточить из любой пластмассы или склеить из бумаги.

Настройка датчика состоит в правильной фазировке катушек L1 и L2 и установке соответствующего входного тока нуля логического элемента DD1.1 при удаленном из каркаса магнитопровода. Включение между плюсовым выводом источника питания и входом элемента DD1.1 резистора работы датчика не улучшит, так как разница между значениями тока коллектора транзистора при наличии и отсутствии магнитопровода тем больше, чем больше сопротивление резистора R1 — это установлено опытным путем. Введение же дополнительного резистора потребует уменьшения сопротивления резистора R1. В этом случае возможно даже некоторое снижение помехоустойчивости датчика. Однако при работе в жестких условиях (например, температурных) введение резистора может дать некоторый эффект.

Датчик показал хорошие результаты при совместной работе с элементами микросхем K155ЛА3, K155ТМ2, K155ИЕ6, а также при подключении его к параллельно соединенным входам триггера K155ТМ2 и элемента микросхемы K155ЛА8.

А. КОЗЛОВ

г. Нижний Новгород



● Электронные средства передачи документов (в частности, так называемая «электронная почта») пользуются все большей популярностью у деловых людей на Западе. Однако, к документам, полученным таким способом, многие до сих пор относятся с недоверием, так как принято считать, что нет проблем с внесением в них каких-либо изменений в процессе передачи от отправителя к адресату.

Американская фирма «Беллкор» объявила о создании прототипа «электронного нотариуса». Введение в передаваемые файлы специально закодированной и защищенной от «взлома» информации о дате и времени создания исходного файла позволяет, по мнению фирмы, полностью исключить модификацию передаваемых документов.

● Двадцать лет потребовалось калифорнийскому инженеру Гильберту Хьятту, чтобы получить от патентного ведомства США патент за № 4942516 «Архитектура однокристалльной компьютерной микросхемы». По мнению ряда специалистов, выдача этого патента может обозначать, что Хьятт является изобретателем-одиночкой микропроцессора вопреки бытовавшему до сих пор мнению, что его создатели — инженеры фирм «Интел» и «Тексас инструментс».

Спор вокруг приоритета в создании микропроцессора разгорается, но ведущие производители этих микросхем пока не определили своих позиций: будут ли они затевать тяжбу с Хьяттом или согласятся заплатить ему отступного.





МИКРО-  
ПРОЦЕССОРНАЯ  
ТЕХНИКА И ЭВМ

# «ОРИОН-128»:

возникает необходимость наладить внутренний преобразователь напряжения.

Мы просим извинения у тех читателей, которые в своих письмах, подробно описывая изображение на экране неисправного

ти их, чтобы предъявить претензии, практически невозможно.

С одной стороны, массовость изготовления печатных плат радует — больше будет построено компьютеров, а с другой — тревожит. Дело в том, что в подавляющем большинстве горе-предприниматели (благо есть повышенный спрос) переснимают рисунок топологии из жур-

## ИТОГИ 1991 ГОДА

Итак, закончился цикл статей 1991 г. о любительском компьютере (ЛК), «Орион-128». Нам приятно, что наши публикации продолжают вызывать интерес читателей. Это видно и по неиссякающему потоку писем. По сложившейся традиции мы ответим на наиболее характерные вопросы.

Прежде всего, хочется закрыть один, наиболее часто встречающийся вопрос. Речь идет об отладке (а точнее «запуске») собранного компьютера. Нередки и просьбы выслать материалы по сборке и отладке ЛК «Орион-128», не содержащие ошибок.

Мы с уверенностью можем сообщить: к настоящему времени в публикациях журнала «Радио» за 1990 и 1991 гг. исправлены все ошибки и недочеты, вкравшиеся в статьи как по вине авторов, так и при их подготовке к печати. Поэтому рекомендуем внимательно просмотреть все материалы рубрики «Микропроцессорная техника и ЭВМ» и, в особенности, раздела «Наша консультация»; внести исправления в соответствующие места статей, и вы станете обладателями материалов по сборке ЛК «Орион-128», свободных от ошибок.

Судя по письмам читателей, в настоящее время работают тысячи ЛК «Орион-128», собранные по журнальным публикациям. Собственный опыт авторов, результаты контрольных сборок на нескольких предприятиях страны, а также сообщения наших корреспондентов позволяют утверждать: если используется кондиционная печатная плата, применяются исправные компоненты, отсутствуют ошибки при монтаже — компьютер, как правило, запускается сразу. Лишь иногда

компьютера, просят дать рекомендации по поиску и устранению неисправности. Нужно сказать, что даже наличие самой подробной информации не позволяет заочно точно определить место дефекта. Правда, анализ показывает, что в девяти случаях из десяти компьютер не работает из-за некачественной печатной платы и неаккуратного монтажа.

Во многих городах, судя по сообщениям читателей, изготавливают и продают печатные платы ЛК «Орион-128». При этом их изготовители чаще всего действуют неофициально, и най-

нала, не утруждая себя проверками. А проверка обязательно нужна потому, что после уменьшения чертежа платы из-за несовершенства технологии в рисунке образовались искажения. К ним добавились огрехи «производства», допущенные предпринимателями. Появились и перетрассированные платы, в которых возникли свои ошибки.

И совсем уж курьезный случай: изготавливают платы по фотошаблонам промежуточных вариантов разработки «Орион-128», каким-то образом ушедших из под контроля авторов.

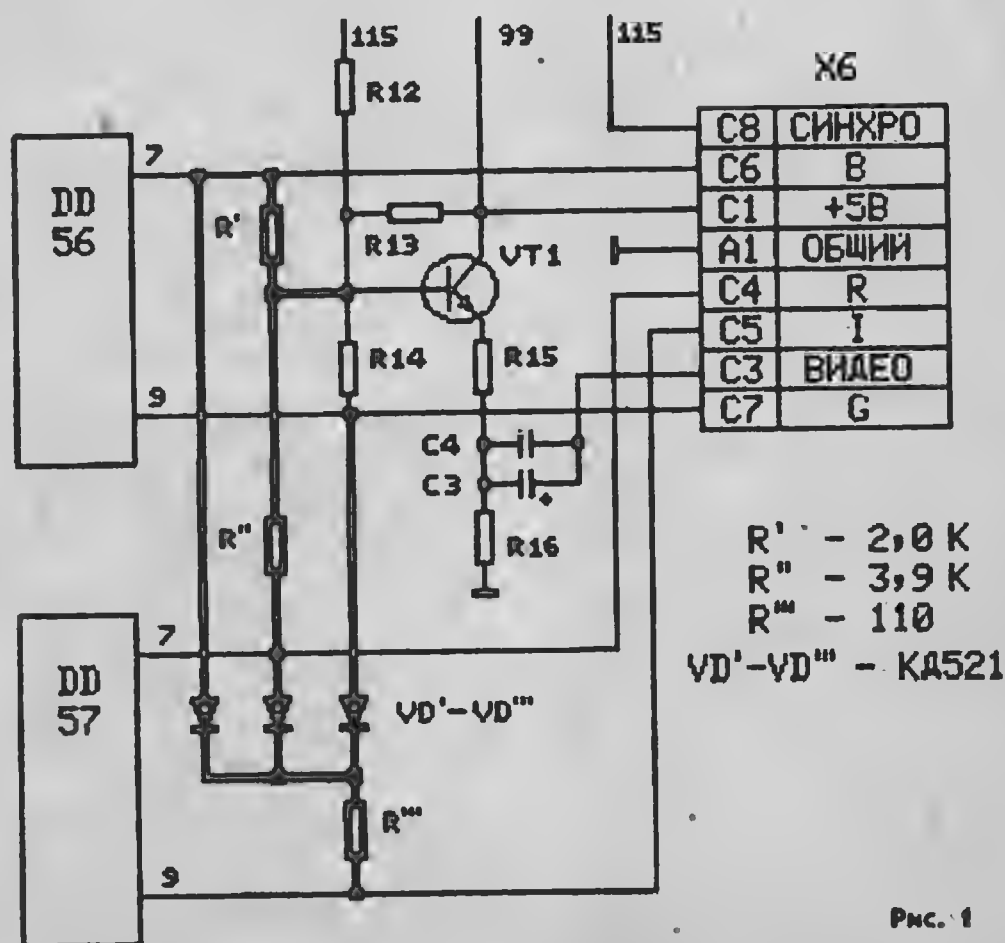


Рис. 1

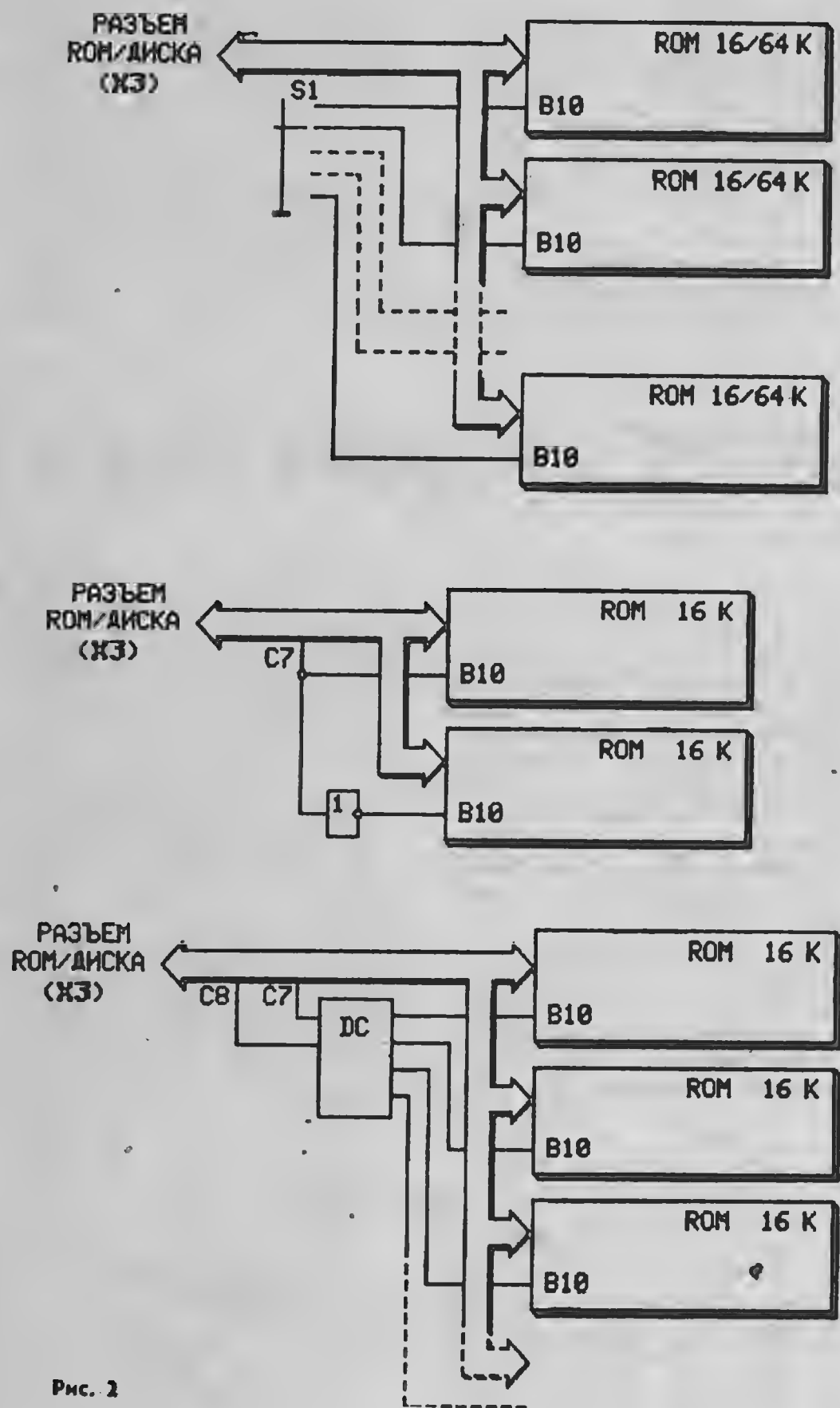


Рис. 2

Эти платы хотя внешне и похожи на оригинал, но не годны к использованию. И вот, когда такая плата попадает к начинающему конструктору, результат оказывается плачевным.

Второй, и очень серьезной, причиной обнаруженных неисправностей является некачественный монтаж. Даже после придирчивого сравнения печатной платы с оригиналом и исправления ошибок (если они были), мы еще раз советуем проверить плату пробником на обрывы или замыкания, внимательно осмотреть проводники

(особенно возле контактных площадок) с помощью лупы. После монтажа не поленитесь промыть плату и вновь с помощью лупы просмотреть места пайки — нет ли огрехов. Несколько десятков экземпляров ЛК, прошедших непосредственно через руки авторов, «оживали» именно после удаления допущенных при пайке замыканий между проводниками.

Теперь по поводу аналоговых устройств, примененных в ЛК «Орион-128». Это — преобразователь напряжений и интерфейс магнитофона.

Хорошие результаты дали следующие доработки преобразователя: замена транзистора VT5 на KT972, уменьшение емкости конденсатора C14 до 0,1 мкФ, изменение сопротивлений резисторов — R26 на 2,7 кОм, а R28 на 3 кОм. Дроссели L1 и L2 можно исключить совсем, заменив их перемычками, соответственно становятся не нужными конденсаторы C15 и C17.

Как в исходном варианте преобразователя, так и в модифицированном, транзистор VT5 должен быть слегка теплым, даже при длительной работе. Если не удастся «вытянуть» 12 В, обратите внимание на трансформатор. Возможно, плохо соединены чашки сердечника или применен феррит другой проницаемости. Недопустимо соединение половинок сердечника с помощью стального винта. Оптимальный режим можно подобрать изменением количества витков в базовой обмотке.

В интерфейсе магнитофона бывают случаи, когда сигнал на линейном выходе магнитофона меньше нормы — 250 мВ. При этом начинает проявляться нестабильная работа порогового устройства на транзисторах VT2—VT3. Как уже отмечалось ранее, оно служит для безошибочного определения программой наличия полезного сигнала на магнитофонном входе компьютера и необходимо только для управления режимами магнитофона и поиска файлов по паузам.

Поэтому, если вы подозреваете, что неустойчивое чтение (особенно при малом уровне записи) с магнитной ленты вызвано именно этим устройством, то самым простым решением проблемы будет его отключение. Для этого нужно отпаять один из выводов конденсатора C6 и замкнуть между собой коллектор и эмиттер транзистора VT3.

Второй вариант — регулировка магнитофона, с тем чтобы на линейном выходе был сигнал не менее 250—300 мВ. Возможна доработка и видеовыхода компьютера. Выход «видео» разъема X6 был рассчитан для работы с черно-белым телевизором или монитором в монохромном режиме. Однако использование для формирования изображения только канала зеленого цвета оказалось неудачным при вы-

воде на экран цветных изображений. Чтобы исправить этот недостаток и иметь возможности отображать все цвета на черно-белом мониторе градиентами яркости, необходимо добавить резисторы  $R'$  и  $R''$  (рис. 1).

Самый простой (и, как мы убедились на опыте, эффективный) способ подключения канала интенсивности «I» — это добавление резистора  $R'''$ , сопротивлением 100—130 Ом, и трех любых маломощных кремниевых диодов (типа КД521). При такой доработке на экране монохромного монитора будут различаться все цвета, причем градации белого соответствуют телевизионной таблице «УЭИТ». Единственное, что нужно учесть, проводя доработку с подключением сигнала «I» к выходам «R», «G» и «B», — это превращение последних из чисто цифровых (ТТЛ уровень) в аналоговые.

Конструктивно дополнительные элементы на плате ЛК разместить несложно — резисторы  $R'$  и  $R''$  можно подпаять (вертикально) прямо к соответствующим выводам DD56 и DD57 или, если позволяет конструктивное решение корпуса ЛК, с нижней стороны печатной платы. Диоды и резистор  $R'''$  распаивают прямо на выводах разъема навесным монтажом.

ROM-диск. Здесь, как поняли авторы из писем, основная проблема скорее в дефицитности и дороговизне микросхем ППЗУ 573РФ2/573РФ4 или их аналогов.

Отвечая на вопросы читателей, следует сразу заметить, что опубликованная схема ROM-диска не предусматривает возможности применения разнотипных по емкости микросхем ППЗУ на одной плате. Ограничение связано с упрощенным дешифратором в схеме ROM-диска. Однако принципиальные возможности для этого есть.

ROM-диск наращивают подключением дополнительных плат. Сделать это можно несколькими способами — в зависимости от количества имеющихся микросхем ППЗУ и их типа. Следует заметить, что при подключении к порту более одной платы выводы его необходимо буферизовать. Буферные элементы должны быть без инверсии. Подходят микросхемы КР580ВА86, ..ИР82,

155ЛП10 (11) и т. д. Самый простой способ буферизования показан на рис. 2, а. Одноименные выводы всех плат (за исключением вывода В10) соединяют параллельно и подключают к порту ХЗ. Вывод В10 каждой платы с помощью переключателя S1 закорачивают на общую шину и тем самым производят включение соответствующей платы. При таком агрегатировании общий объем ППЗУ может значительно превышать 64 К. Однако следует помнить, что операционная система и графическая оболочка (если вы ее используете) должны присутствовать в ППЗУ на каждой плате, т. е. каждая плата должна представлять собой законченный ROM-диск объемом до 64 К, выбираемый вручную переключателем S1. После выбора очередной платы ROM-диска необходимо нажать клавишу [F4], с тем чтобы перезапустить систему и обновить каталоги графической оболочки.

Часто встречается вопрос, можно ли использовать микросхемы РФ2, но в количестве больше 8 штук. Так как с микросхемами РФ2 общий объем памяти одной ROM-платы равен 16 К, можно использовать схемы включений, приведенные на рис. 2, б (две платы) или 2, в (до четырех плат). Изображенный схематично на рис. 2, в дешифратор может быть любым. Подойдет, например, половинка К155ИД4 в стандартном включении. В двух последних случаях все МС ППЗУ находятся в общем адресном пространстве, ОС ORDOS и графическая оболочка присутствуют в ППЗУ только на первой плате. При программировании ППЗУ должны соблюдаться известные требования к размещению файлов.

Недавно авторы закончили разработку контроллера дисковода и адаптацию операционной системы CP/M-80. Создан ряд служебных программ, необходимых для ее установки на ЛК «Орион-128». Прикидки показали, что опубликовать весь пакет вряд ли представится возможным из-за ограниченного места в журнале. Кроме того, при подаче этого материала на «бумажном носителе» адаптировать CP/M-80 на свои компьютеры смогут только опытные пользователи.

Учитывая это, авторы разра-

ботали специальный — набор, включающий необходимые схемы и описание контроллера, рисунок печатной платы контроллера (возможно, будет и сама плата), дистрибутивную дискету с операционной системой и набором системных и служебных программ. Дискета рассчитана на инсталляцию ОС CP/M-80 для одного компьютера.

Конечно, сами авторы не в состоянии производить тиражирование набора, поэтому передадут это право по соглашению организациям, имеющим соответствующие возможности. Чтобы определить объемы тиражирования и установить конкретных пользователей, просим присылать заявки на почтовых открытках. Свой обратный адрес необходимо написать разборчиво, печатными буквами. По оценкам специалистов стоимость набора будет в пределах 100—150 рублей.

В последнее время стали активно распространять программы для ЛК «Орион-128». Это радует. Хотелось бы только предупредить читателей, пользующихся услугами кооперативов и частных «распространителей» этих программ: как и в истории с печатными платами появляются версии доморощенных «мониторов», операционных систем и т. п. Многие из них несовместимы с опубликованными, а некоторые иногда и вообще неработоспособны. Поэтому сообщаем, что стандартом для ЛК «Орион-128» на настоящий момент является «МОНИТОР-2», опубликованный в «Радио», 1991, № 1, с. 35, и операционная система ORDOS, версия 2.4 — «Радио», 1991, № 7, с. 49. О разработке новых версий этих программ авторы обязательно сообщат.

И в заключение. Мы получаем сотни писем, но для их обработки и подготовки ответов у нас, увы, нет своего «отдела писем». Поэтому приносим через журнал свои извинения тем корреспондентам, которые не получили от нас ответа или получили с большой задержкой. Просим также не забывать вкладывать в свои письма конверты с обратным адресом.

**В. СУГОНЯКО,  
В. САФРОНОВ**

142440, Московская обл.,  
Ногинский р-н,  
п. Обухово, аб. ящ. 13



# ПИШЕМ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

Способность сохранять работоспособность при перемещении из одной области памяти в другую является важным достоинством программы, особенно если речь идет о системной программе. Обладающий этим свойством фрагмент может быть легко и без проблем включен в любое место любой программы, с минимальными усилиями переделан для работы на другом компьютере с той же системой команд процессора.

Для достижения перемещаемости используют различные приемы: размещают в определенной области памяти стандартную таблицу переходов [1], формируют специальную таблицу коррекции ВТМАР [2, 3], применяют особые процедуры модификации адресов в командах перехода [4]. Можно, однако, заранее позаботиться о перемещаемости разрабатываемой программы и получить в результате код мало зависящий или, в идеальном случае, совсем не зависящий от места расположения в памяти компьютера. Некоторые приемы, позволяющие достичь этого, описаны ниже.

Предполагается, что читатель знаком с основными принципами работы микропроцессора КР580ВМ80 [5] и имеет перед собой таблицу с системой его команд (например, [5] или [6]).

В качестве примера перемещаемой программы рассмотрим фрагмент, определяющий количество байт в машинной команде. Такая задача часто возникает в различного рода дизассемблирующих программах, и разработанная подпрограмма может представлять самостоятельный интерес. Исходный текст, размеще-

ние кодов в памяти и комментарии приведены в таблице. Отметим, что адреса команд приведены для удобства изложения, в рассматриваемой программе они не используются.

Описываемый фрагмент состоит из собственно подпрограммы определения количества байт в машинной команде, назовем ее NB, и обращения к ней. Обращение находится в адресах 120H—126H, а далее, начиная с адреса 127H (хотя адрес и не имеет значения), расположена подпрограмма NB, с которой и начнем анализ.

Характерной чертой подпрограммы является полное отсутствие условных переходов, замененных из соображений перемещаемости возвратом по

условию. Проверка в этом случае происходит в следующей последовательности: задаются выходные значения регистров В и С, соответствующие той или иной группе команд; выделяются характерные для этой группы биты; операциями ANI или CPI устанавливаются признаки и при выполнении необходимого условия происходит выход из подпрограммы. В противном случае анализ кода продолжается аналогичным образом.

Рассмотрим несколько примеров. Команда 127 заносит в ВС константу, соответствующую однобайтовой операции, и если в ОЗУ по адресу, записанному в регистре HL, находится NOP (код 0), то происходит выход из подпрограммы (адреса 12CH и 12DH). Затем выделяется вся средняя часть

```

: ПОДПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА БАЙТ В КОМАНДЕ
: ВХОД: HL - АДРЕС КОМАНДЫ
: ВЫХОД: В - ЧИСЛО БАЙТ В КОМАНДЕ (0-КОМАНДЫ НЕТ)
:       С - НАЛИЧИЕ АДРЕСА В КОМАНДЕ (0-НЕТ, 1-ДА)
:       D - КОД КОМАНДЫ
:       HL - СОХРАНЯЕТСЯ АДРЕС КОМАНДЫ
:
: ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ NB ПО ОТНОСИТЕЛЬНОМУ АДРЕСУ
:
0120      ORG 120H
0120 110100 LXI D, 1      : СМЕЩЕНИЕ ДЛЯ АДРЕСА П/П
0123 CDZZZZ CALL XXXX     : ВЫЗОВ П/П (СМ. ПРИМЕЧАНИЕ)
0126 C9     RET
:
: ПОДПРОГРАММА NB (КОЛИЧЕСТВО БАЙТ)
:
0127 010001 LXI B, 100H
012A 7E     MOV A, B      : КОД КОМАНДЫ
012B 57     MOV D, A      : СОХРАНИТЬ В D
012C B7     ORA A
012D C8     RZ            : ВЫХОД ПРИ NOP (B=1, C=0)
012E 17     RAL           : ПРОВЕРКА НА СОВПАДЕНИЕ
012F 17     RAL           : ДВУХ СТАРИХ БИТОВ

```

0130 89	ADC C	: T=>1, 6=>CY.
0131 E601	ANI 1	: 1 БИТ CY+0 (ЕЗ РЕГ. С)
0133 C0	RNZ	: 3F<КОД<C0
0134 7A	MOV A, D	
0135 E6E7	ANI 0E7H	
0137 FE02	CPI 2	
0139 C8	RZ	: STAX И LDAX (B=1, C=0)
013A 7A	MOV A, D	
013B E6CF	ANI 0CFH	
013D FEC1	CPI 0C1H	
013F C8	RZ	: POP (B=1, C=0)
0140 0B03	MVI B, 3	
0142 FE01	CPI 1	
0144 C8	RZ	: LXI (B=3, C=0)
0145 0C	INR C	
0146 7A	MOV A, D	
0147 FEC3	CPI 0C3H	
0149 C8	RZ	: JMP (B=3, C=1)
014A FECD	CPI 0CDH	
014C C8	RZ	: CALL (B=3, C=1)
014D 0D	DCR C	
014E 41	MOV B, C	
014F E6CF	ANI 0CFH	
0151 FECD	CPI 0CDH	: КОДЫ DD-FD (B=0, C=0)
0153 C8	RZ	: НЕТ КОМАНД
0154 04	INR B	
0155 E607	ANI 7	
0157 FE05	CPI 5	
0159 C8	RZ	: DCR, DCX, PUSH (B=1, C=0)
015A FE07	CPI 7	
015C C8	RZ	: RST, CARRY И Т. Д. (B=1, C=0)
015D 04	INR B	
015E FE06	CPI 6	: MVI, ADI, SUI, ORI
0160 C8	RZ	: И Т. Д. (B=2, C=0)
0161 04	INR B	
0162 0C	INR C	
0163 FE02	CPI 2	: УСЛОВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, SHLD.
0165 C8	RZ	: LHLD, STA, LDA (B=3, C=1)
0166 7A	MOV A, D	
0167 E6C7	ANI 0C7H	
0169 FEC4	CPI 0C4H	: УСЛОВНЫЕ ВЫЗОВ
016B C8	RZ	: ПОДПРОГРАММЫ (B=3, C=1)
016C 0D	DCR C	
016D 41	MOV B, C	
016E 7A	MOV A, D	
016F E6C7	ANI 0C7H	: КОДЫ 10-30, 06-36 (B=0, C=0)
0171 C8	RZ	: НЕТ КОМАНД
0172 04	INR B	
0173 FEC0	CPI 0C0H	
0175 C8	RZ	: ВОЗВРАТ ПО УСЛОВИЯМ (B=1, C=0)
0176 7A	MOV A, D	
0177 FE40	CPI 40H	
0179 D8	EC	: КОД<40 (B=1, C=0)
017A FEEO	CPI 0E0H	
017C D0	RNC	: КОД>BF (B=1, C=0)
017D FEC9	CPI 0C9H	
017F C8	RZ	: RET (B=1, C=0)
0180 04	INR B	
0181 E6F7	ANI 0F7H	
0183 FED3	CPI 0D3H	
0185 C8	RZ	: IN, OUT (B=2, C=0)
0186 41	MOV B, C	: КОДЫ D9, CB (B=0, C=0)
0187 C9	RET	: НЕТ КОМАНД

• ПРИМЕЧАНИЕ:

: С АДРЕСА ZZZZ (МЕТКА XXXX) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

: ЗАНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:

: ZZZZ E3	XXXX: XTHL	: ВЫЧИСЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО
: KB	XCHG	: АДРЕСА НАЧАЛА Ц/П
: 19	DAD D	: (СМЕЩЕНИЕ ЗАДАНО В DE)
: KB	XCHG	: С СОХРАНЕНИЕМ РЕГИСТРА HL
: E3	XTHL	
: D5	PUSH D	: АДРЕС НАЧАЛА Ц/П В СТЕК
: C9	RET	: ПЕРЕХОД К ПОДПРОГРАММЕ

таблицы команд микропроцессора КР580ВМ80 (коды в диапазоне 40H—BFH), содержащая однобайтовые команды. Это сделать труднее, так как проверить сразу два условия по принятой методике нельзя. Внимательное изучение кодов команд показывает, однако, что можно обойтись и одной проверкой: при попадании в указанный диапазон два старших бита кода различны, а в противном случае они одинаковы (читатели могут убедиться в этом самостоятельно). Для сравнения старших битов производятся два циклических сдвига влево через бит переноса CY. При этом седьмой (старший) бит оказывается в нулевом бите аккумулятора, а шестой попадает в CY. По команде ADC C (адрес 130H) интересные нас биты складываются, и если они были различны, дают единицу (не забывайте, что в регистре C записан 0, и он не влияет на результат сложения). Если же при сложении в младшем бите получился 0, то анализ необходимо продолжить. Команды 134—139 «распознают» операции LDAX и STAX, в кодах которых характерными битами являются три младших (с 0 по 2) и три старших (с 5 по 7). Трех младшим соответствует комбинация 010, а трем старшим — 000. Нетрудно убедиться, что после сброса битов 3 и 4 (команда 135) результат A-2 гарантирует, что мы имеем дело именно с этой группой команд.

Дальнейший анализ происходит аналогично. Следует только иметь в виду, что перед переходом к выявлению команды с другим количеством байт необходимо каждый раз предварительно изменять выходные параметры в регистрах В и С. Если коду не соответствует команда микропроцессора КР580ВМ80, то в регистровую пару ВС подпрограмма выдает 0.

Таким образом, мы убедились, что достаточно сложная в логическом отношении программа не содержит ни одного явно заданного адреса, а значит, полностью перемещаемая. Как же к ней обратиться, если команда CALL требует задать абсолютный адрес подпрограммы? Один из возможных вариантов обращения исполь-

зован в нашем примере (адреса 120H—126H). По предполагаемому адресу рабочей области памяти (в таблице он заменен символами ZZZZ, ему соответствует метка XXXX) должен быть предварительно занесен небольшой фрагмент, приведенный в примечании к таблице. При обращении к нему происходит вычисление абсолютного адреса начала подпрограммы по смещению, заданному в регистровой паре DE (в нашем случае адрес определяется как  $126+1=127$ ).

Коды рассмотренной программы можно перемещать по памяти без единого изменения, при этом работоспособность программы полностью сохраняется. Требуется, правда, выделить 7 байтов в рабочей области, адреса которых заданы «жестко», но, представляется, это незначительная плата за полную перемещаемость программы (особенно удобно, если указанные 7 команд размещены в ПЗУ).

Автор желает успеха начинающим программистам и надеется, что описанные приемы разработки перемещаемых программ будут полезны владельцам «Радио-86РК», «Микроши» и других микрокомпьютеров на процессоре КР580ВМ80.

Е. ЕРЕМИН

г. Пермь

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Горшков Д., Зеленко Г. О переносимости программ.— Радио, 1988, № 5, с. 29, 30.
2. Лукьянов Д. Перемещающий загрузчик.— Радио, 1988, № 3, с. 32, 33.
3. Штефан Г. О перемещении программ в машинных кодах.— Радио, 1989, № 3, с. 51—54.
4. Селецкий С., Сыркин М. Процедура перемещения частей загрузочного кода для микропроцессора КР580ИВ80.— Микропроцессорные средства и системы, 1987, № 4, с. 28—30.
5. Зеленко Г., Панов В., Попов С. Радиолюбителю о микропроцессорах и микро-ЭВМ (серия статей).— Радио, 1982, № 9—12.
6. «РАДИО-86РК». Справочные таблицы.— Радио, 1987, № 5, вкладка.

# КЛАВИАТУРА «ЭЛЕКТРОНИКИ МС7007» В «РАДИО-86РК»

Используемую в УКНЦ клавиатуру МС7007 можно применить и в любительском компьютере «Радио-86РК». Основная трудность связана с тем, что эта

клавиатура имеет матрицу клавиш  $11 \times 8$ , в то время как обычная клавиатура «Радио-86РК» —  $8 \times 7$  [1]. Частично задача сопряжения была

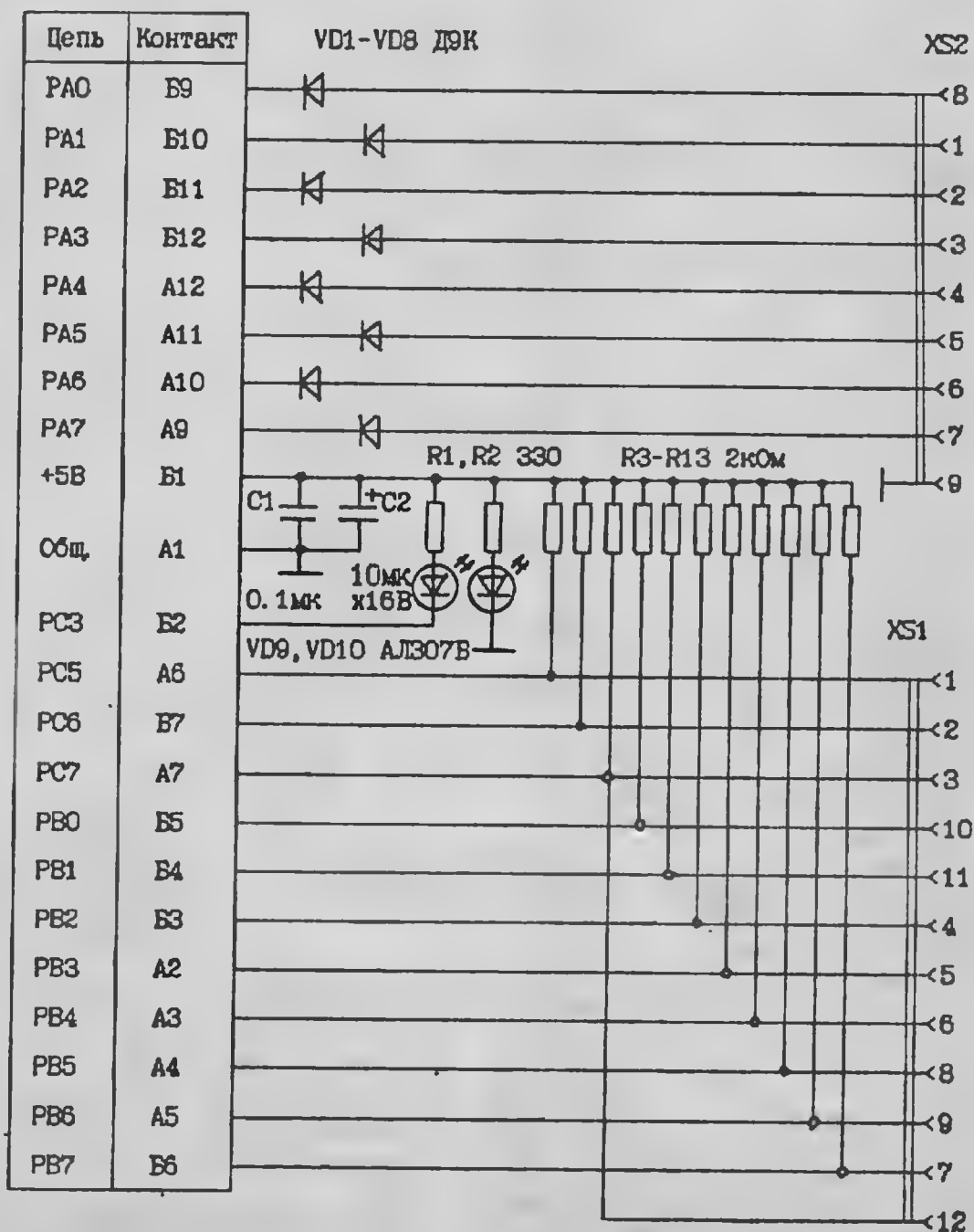


Рис. 1



FE70				C5	D5	E5	21	00	80	CD	81	FE	36	DF	E1	D1	C1	CS=3BF4
FE80	C9	1E	DF	73	DB	82	07	57	3E	FE	D0	3A	06	76	E6	01		CS=A39D
FE90	F6	06	D3	83	01	07	FF	DB	81	B8	C2	AE	FE	7B	0F	5F		CS=8DC4
FEA0	73	78	0D	F8	DB	82	F6	1F	B8	CA	97	FE	06	07	1E	17		CS=ABBB
FEBO	DB	82	F6	1F	04	05	F2	BB	FE	DB	81	FE	FF	C8	1D	C2		CS=6D26
FECO	80	FE	04	07	DA	C2	FE	7A	07	5F	78	07	07	07	81	4F		CS=4790
FEDO	06	FF	0A	1F	D8	1F	D2	E2	FE	1D	F8	3D	FE	2A	C8	3E		CS=2157
FEE0	2F	C9	FE	20	FA	EC	FE	1D	F8	EE	10	C9	15	F0	57	3A		CS=3B6C
FEF0	06	78	B7	CA	F8	FE	3E	20	C8	40	82	1D	F8	EE	20	C9		CS=03C5
FF00	31	1B	E8	90	14	40	24	41	F8	7C	F4	09	98	1C	3C	60		CS=E33E
FF10	35	33	BC	07	94	38	48	50	FF	19	15	05	8C	2C	04	34		CS=81B1
FF20	AE	17	3F	03	88	54	5C	4C	69	6B	6D	01	84	0C	64	78		CS=C539
FF30	58	68	A4	A0	74	10	00	F0	70	20	80	9C	6C	30	08	11		CS=CDD9
FF40	63	65	67	EC	28	18	44	00	61	5D	1B	37	13	1D	1F	00		CS=01FE
FF50	6F	71	73	59	B6	2A	31	76	C9	22	31	76	C9	1F	72	6B		CS=258A
FF60	2D	38	36	20	2B													CS=B8E6

ТАБЛИЦА 1

МС7007, которые также нужно записать в новую версию МОНИТОРА, начиная с адреса FE72H по адрес FF64H, приведены в табл. 1, а соответствующие им поблочные контрольные суммы — в табл. 2. Коды и контрольные суммы соответствуют ОЗУ объемом 32 килобайта. Для ОЗУ объемом 16 килобайт в ячейки с адресами FE8DH, FEF1H и FF5BH вместо 76H необходимо записать 36H. Поблочные контрольные суммы этой версии драйвера даны в табл. 3.

Новый вариант клавиатуры полностью «прозрачен» для программного обеспечения, что, в первую очередь, обеспечивается сохранением режима работы порта компьютера D20 и использованием «старых» ячеек ОЗУ. Это гарантирует от конфликтов с другими программами.

Для всех программ, не производящих прямой записи в порт A D20 (для сканирования клавиатуры), т.е. использующих только объявленные точки входа в ПЗУ МОНИТОРА, сохраняются все возможности ранее использовавшейся клавиатуры и появляются новые, связанные с наличием отдельного поля цифровых клавиш. Некоторые игровые программы (не на языке BASIC!) сканируют клавиатуру самостоятельно. Оптимальный вариант соответствия клавиш управления для этого случая приведен на рис. 2.

Единственная доработка клавиатуры МС7007, которую можно порекомендовать читателям, заключается в замене надписей на некоторых клавишах: [ФИКС] на [РУС/ЛАТ], [АЛФ] на [УС], [ПОМ] на [ПС], [СБРОС] на [СТР] и [УСТ] на [X]. В крайнем случае можно обойтись и без этого, достаточно лишь поменять крышечки клавиш [АЛФ] и [ФИКС].

Б. ФРОЛКИН,  
А. МАКАРОВ

г. Москва

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Горшков Д., Зеленко Г., Озеров Ю., Попов С. Персональный радиолобительский компьютер «Радио-86РК». — Радио, 1986, № 6, с. 26—28.
2. Сугояко В., Сафронов В. «Орион-128». Сообщаем подробности. — Радио, 1991, № 2, с. 44—48.

ТАБЛИЦА 2

#### Контрольные суммы

FE72 - FEFF D04E  
FF00 - FF64 658F

FE72 - FF64 FFBD

=====

ТАБЛИЦА 3

#### Контрольные суммы

FE72 - FEFF 50CE  
FF00 - FF64 E4EF

FE72 - FF64 FEBD

=====

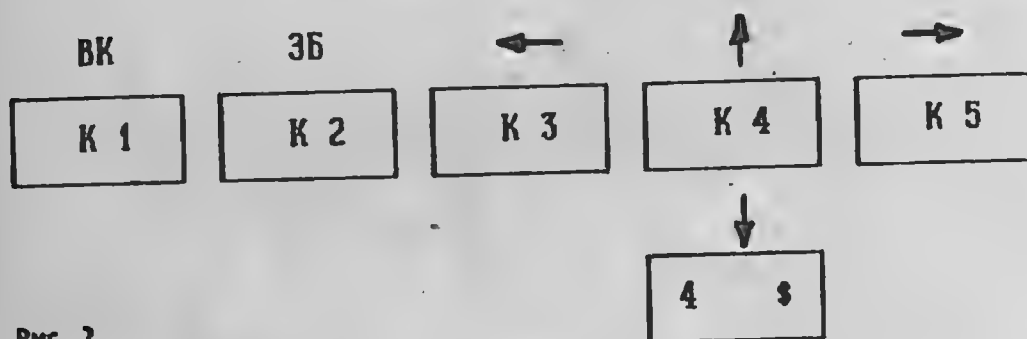


Рис. 2

решена разработчиками компьютера «Орион-128» [2].

Предлагаемый читателям вариант подключения клавиатуры МС7007 к «Радио-86РК» не требует доработок печатной платы и разъема компьютера, в нем применены те же радиодетали, что и в основном варианте клавиатуры.

Принципиальная электрическая схема соединения клавиатуры и компьютера приведена на рис. 1. Элементы сопряжения (диоды VD1—VD8, резисторы R3—R13, конденсаторы C1 и C2, светодиоды VD9 и VD10 с гасящими резисторами R1 и R2, а также розетки XS1 и XS2), к которым подключены пленочные выводы клавиатуры МС7007, необходимо разместить на небольшой плате в удобном месте.

Драйвер новой клавиатуры размещается в ПЗУ МОНИТОРА на месте старого драйвера. Отметим, что он вдвое короче аналогичного драйвера компьютера «Орион-128» и всего на три байта длиннее заменяемого. Дополнительные три байта в МОНИТОРЕ можно освободить, сократив надпись «Радио-86РК» до, например, «РК—86+». Очевидно, что при этом сохраняются адреса всех подпрограмм и меток, за исключением двух подпрограмм и одной метки, новые адреса которых нужно записать в ПЗУ МОНИТОРА. В ячейку F831H вместо 52H следует записать 55H, в ячейку F834H вместо 56H—59H и в ячейку F853H вместо 5AH—5DH.

Коды драйвера клавиатуры



ВИДЕОТЕХНИКА

# БЕСКВАРЦЕВАЯ ПРИСТАВКА К ГИС

Приставка, описанная в [1], — весьма существенное дополнение к генератору испытательных сигналов [2], обеспечивающее налаживание блоков цветности телевизоров. Она позволяет проверять работу устройства цветовой синхронизации и прохождения цветоразностных сигналов через весь тракт, проверять и устанавливать положение нулей частотных детекторов. Однако приставка оказывается труднореализуемой, так как дефицитность четырех кварцевых резонаторов становится решающей. Предлагаемые изменения и дополнения позволяют реализовать все ее возможности без кварцевых резонаторов.

Структурная схема усовершенствованной приставки изображена на рис. 1. Она дополнена цифровым синтезатором и электронным коммутатором. Цифровой синтезатор содержит образцовый (ОК) и четыре управляемых (УК1—УК4) канала с фазовыми детекторами ФД1—ФД4. Электронный коммутатор ЭК с одной кнопкой управляет режимами работы приставки и заменяет ее многокнопочный механический переключатель. Кроме кнопок SB1—SB3 переключателя, из приставки исключают генераторы на элементах DD3.1, DD3.2, DD4.1, DD4.2, DD5.1, DD5.2, DD8.1, DD8.2, подав с выходов управляемых каналов сигналы необходимых частот на входы соответствующих элементов DD3.3, DD4.3, DD5.3, DD8.3.

С генератора испытательных сигналов (ГИС) на вход образцового канала поступают импульсы со стабильной частотой следования 250 кГц. На его выходе формируется напряжение пилообразной формы частотой 2 кГц ( $U_{обр}$ ). Оно приходит одновременно на четыре фазовых детектора, каждый из которых связан со своим управле-

мым каналом. Они образуют четыре независимых генератора, настроенных на фиксированную частоту, которая поддерживается импульсной системой фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) с цифро-

зового канала представлена на рис. 2. Он состоит из делителя частоты с коэффициентом деления 125 на частях микросхем DD1—DD3, формирователей импульсов на элементах DD5.1—DD5.3 и пилообразного напряжения на транзисторе VT1 с зарядно-разрядной цепью R2C2. На вход C2 микросхемы DD1

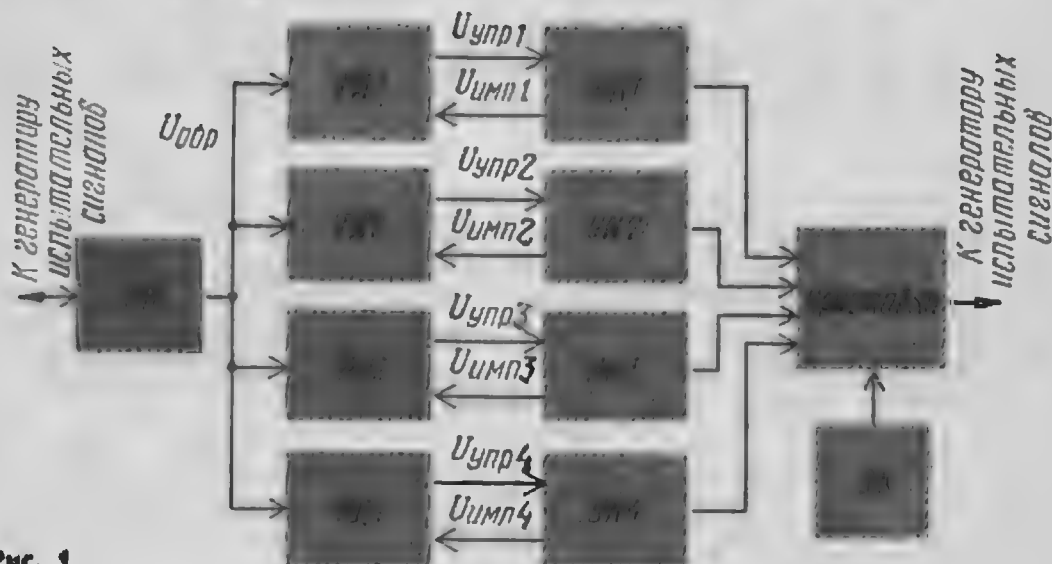


Рис. 1

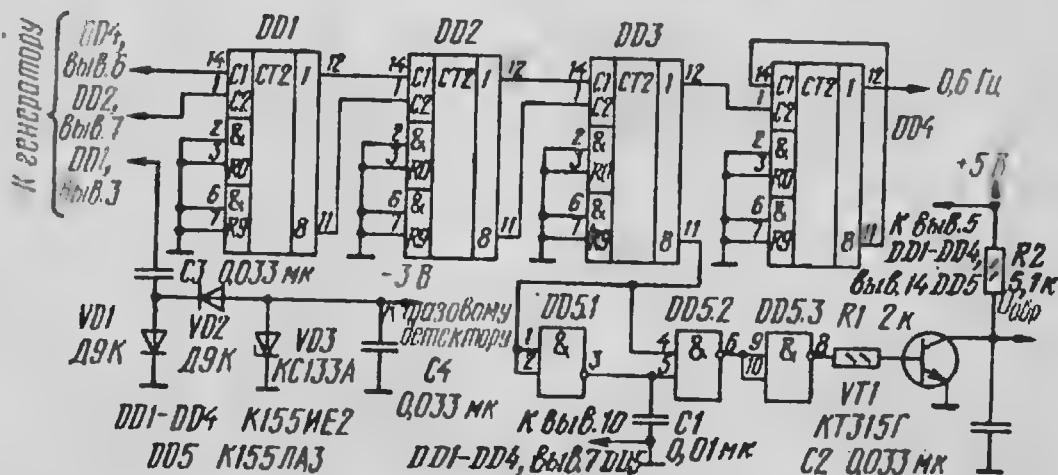


Рис. 2

вым делителем в цепи обратной связи. Основой системы служит импульсно-фазовый детектор, работающий по принципу выборка-запоминание.

Следовательно, на второй вход каждого детектора поступает свое импульсное напряжение  $U_{имп}$ . В зависимости от фазовых соотношений пилообразного и импульсного напряжений на выходе каждого детектора появляется соответствующее напряжение  $U_{упр}$ , воздействующее на задающий генератор своего канала.

Принципиальная схема образ-

приходят импульсы частотой 250 кГц с ГИС. После деления на 125 на вход формирователя (выводы 1 и 2 элемента DD5.1) воздействуют импульсы частотой 2 кГц и скважностью 5. От длительности формируемых им импульсов зависит время обратного хода пилообразного напряжения. Она должна быть достаточной для полной разрядки конденсатора C2 через открытый транзистор VT1. Выбранная емкость конденсатора C1 удовлетворяет указанному требованию. С коллектора транзистора VT1 снимается пилооб-

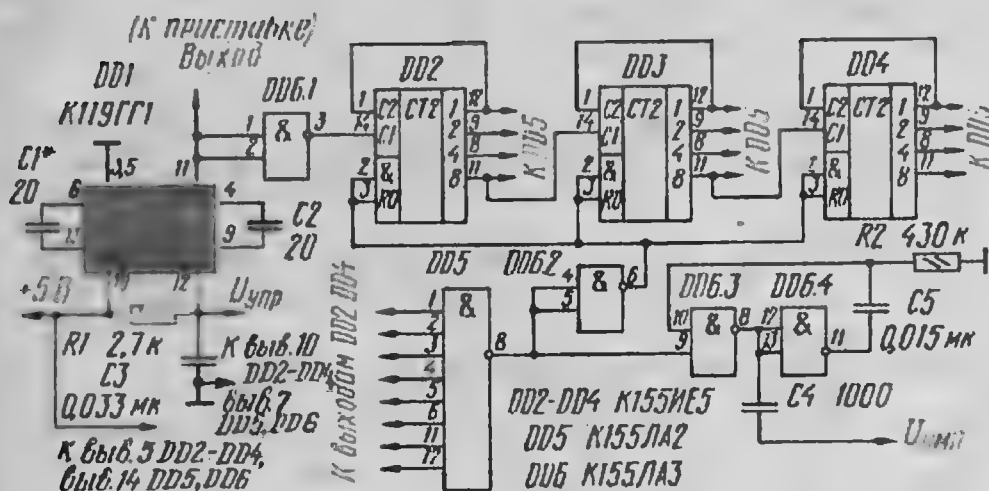


Рис. 3

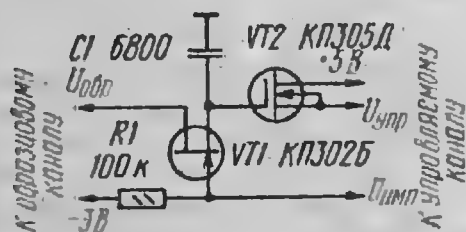


Рис. 4

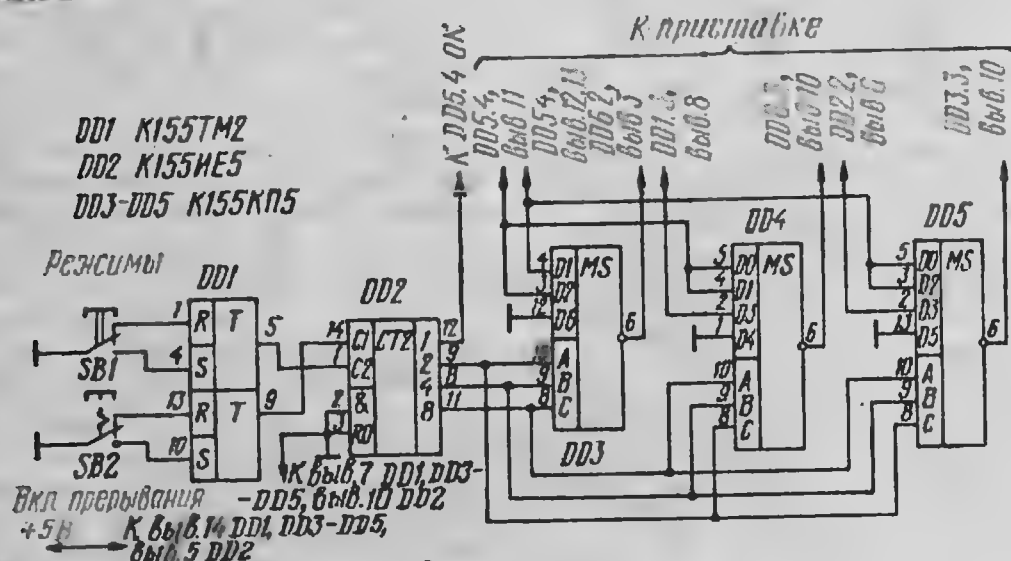


Рис. 5

Выходная частота, МГц	Используемые выходы микросхем		
	DD2	DD3	DD4
3,9	8, 9, 11	11, 12	8, 9, 12
4,25	8, 11, 12	8	11
4,406	9, 11, 12	11, 12	11
4,756	9, 11	8	11, 12

разное напряжение  $U_{обр}$  частотой 2 кГц одновременно на все детекторы.

Узел, выполненный на элементах VD1—VD3 и C3, C4, обеспечивает получение постоянного отрицательного напряжения для закрытия детекторов.

На частях микросхем DD1—DD4 собран еще один делитель частоты с коэффициентом деления 80, который формирует импульсы формы меандр с периодом следования около 1,7 с. Они

могут быть использованы (при подаче через свободный элемент DD5.4) вместо импульсов генератора временного интервала приставки (DD9.1—DD9.3), высвобождая часть ее элементов.

Принципиальная схема управ-

ляемого канала показана на рис. 3. Он включает в себя задающий генератор (DD1), делитель с переменным коэффициентом деления (DD6.1, DD2—DD5, DD6.2) и одновибратор (DD6.3, DD6.4).

Задающий генератор представляет собой симметричный мультивибратор. Его частотой управляет фазовый детектор, изменяя напряжение питания одного из плеч. Зависимость частоты от напряжения — прямо пропорциональная. С вывoda 11 микросхемы DD1 снимаются колебания необходимой частоты.

Делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД) выполняет функцию цифрового делителя частоты в системе ФАПЧ. От его коэффициента деления зависит значение этой частоты. В каждом управляемом канале синтезатора он свой и задается узлом сброса (DD5,

DD6.2). Для этого входы микросхемы DD5 подключают к выходам счетчиков DD2—DD4 в соответствии с таблицей. Все восемь входов микросхемы равноценны, неиспользуемые из них объединяют с используемыми или оставляют свободными. Импульсы обнуления счетчиков DD2—DD4, длительность которых увеличивается одновибратором, с частотой следования 2 кГц проходят с выхода  $U_{имп}$  управляемого канала на детектор.

Принципиальная схема детектора изображена на рис. 4. Он содержит электронный ключ VT1, запоминающий конденсатор C1 и буферный каскад на транзисторе VT2. Несмотря на значительное упрощение детектора, с принципом его работы можно познакомиться в [3].

Принципиальная схема электронного коммутатора представлена на рис. 5. Он состоит из двух RS-триггеров (DD1), четырехразрядного двоичного счетчика (DD2) и трех мультиплексоров (DD3—DD5). Триггеры устраняют дребезг контактов кнопок SB1 и SB2. Нажимая кнопку SB1, выбирают необходимый режим работы приставки. При этом каждое нажатие кнопки изменяет состояние двоичного счетчика DD2 по входу C2. Сигналы трехразрядного двоичного кода с выходов счетчика поступают одновременно на три мультиплексора. Каждый из них коммутирует на свой выход один из восьми входных сигналов.

В результате коммутатор позволяет исключить из приставки кнопки SB1—SB3. Ее режимы работы переключаются в следующей последовательности: «Красно-синие полосы», «Сине-зеленые полосы», «Красно-зеленые полосы», «0» ди криминаторов», «Синий растр», «Красный растр», «Зеленый растр». Восьмое состояние электронного переключателя — свободное.

Кнопку SB2 (в приставке — SB4) используют в том случае, когда из приставки исключают генератор временного интервала. Функцию этой кнопки может выполнить любая свободная группа контактов в переключателе ГИС.

Усовершенствованная приставка также питается от источника генератора, но он должен быть рассчитан на ток 1 А.

В синтезаторе применены резисторы МЛТ, конденсаторы



КМ, кнопочные переключатели П2К. В фазовых детекторах необходимо использовать полевые транзисторы КП302Б с напряжением отсечки не более 3 В. При работе с транзисторами КП305Д следует опасаться появления на рабочем месте статического электричества. Микросхемы серии К155 можно заменить на аналогичные серии К555.

Конструктивно приставка собрана на монтажно-печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Слой фольги со стороны деталей играет роль общего провода, к которому припаивают соответствующие выводы элементов. Второй слой фольги использован для разводки напряжения питания и простых соединений, сделанных резактом. Остальной монтаж выполнен обмоточным проводом ПЭВ-2 0,2.

Налаживание приставки следует начать с проверки значения стабилизированного напряжения питания и уровня его пульсаций. Затем, убедившись в наличии образцового пилообразного напряжения  $U_{обр}$  нужной частоты, следует засинхронизировать развертку осциллографа импульсами обратного хода пилообразного напряжения и проверить наличие импульсов на вторых входах детекторов. Они должны иметь амплитуду не менее 3 В и длительность 10...20 мкс и отстоять от начала прямого хода пилообразного напряжения, т. е. начала развертки, на 100 мкс. При этом система ФАПЧ работает надежно.

Если частота импульсов  $U_{имп}$  не равна частоте образцового пилообразного напряжения  $U_{обр}$  (срыв ФАПЧ) или фазовый сдвиг между ними не равен 100 мкс, нужно подстроить частоту задающего генератора. Для этого необходимо подобрать конденсатор С1 (см. рис. 3), установив требуемый режим работы системы ФАПЧ.

**В. ПРОНИН**

пос. Ордынск  
Новосибирской обл.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Отрошко В. Приставка к генератору испытательных сигналов. — Радио, 1988, № 4, с. 30—32, 48.
2. Дергачев В. Генератор испытательных сигналов. — Радио, 1985, № 6, с. 30—32.
3. Карякин В., Золотарев И. Фазовый детектор импульсной системы ФАПЧ. — Радио, 1986, № 1, с. 22—24.

## ВИДЕОТЕХНИКА

# УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНА С ТЕЛЕВИЗОРОМ ЗУСЦТ

**П**редлагаемый для повторения узел сопряжения по назначению аналогичен устройству, описанному К. Филатовым в статье «Сопряжение видеоманитфона «Электроника ВМ-12» с телевизором УПИМЦТ-61/67-11» («Радио», 1987, № 9, с. 27—30). Он обеспечивает подачу видеосигнала и сигнала звукового сопровождения с выходов «Видео» и «НЧ» видеоманитфона непосредственно на видеовход и усилитель ЗЧ телевизора ЗУСЦТ, уменьшение постоянной времени его устройства АПЧФ и блокировку УПЧИ и УПЧЗ. Так как телевизор ЗУСЦТ более совершенен, чем УПИМЦТ, узел сопряжения удалось значительно упростить.

Необходимо еще раз напомнить, что применение узла сопряжения значительно уменьшает уровень шумов в каналах звука и изображения по сравнению с включением по высокочастотному входу, а также улучшает устойчивость синхронизации за счет уменьшения постоянной времени устройства АПЧФ. Кроме того, не требуется подстройка частоты гетеродина телевизора при воспроизведении плохих записей, так как звук и изображение воспроизводятся раздельно.

Принципиальная схема узла представлена на рис. 1. В исходном состоянии, когда отсутствует сигнал команды работы с видеоманитфоном, поступающий с устройства сенсорного управления А10.1 телевизора, напряжение на контакте 1 узла близко к нулю и транзистор VT1 закрыт. Напряжение питания +12 В на другие каскады узла не поступает, и транзисторы VT2—VT5 также закрыты. В этом состоянии узел сопряже-

ния никакого влияния на работу телевизора не оказывает.

Для переключения телевизора в режим работы с видеоманитфоном необходимо нажать в нашем случае на кнопку «8» (или любую другую, выбранную для такой цели) устройства сенсорного управления УСУ-1-15 телевизора. При этом на коллекторе его транзистора VT18 (или аналогичного в другом выбранном канале) возникает напряжение управления +30 В, которое поступает на контакт 1 узла сопряжения. Стабилитрон VD1 открывается, и напряжение управления через делитель R1R2 воздействует на базу транзистора VT1, открывая его. Через него напряжение питания +12 В проходит на транзисторные ключи VT2 и VT3. Открывание транзистора VT2 вызывает уменьшение постоянной времени устройства АПЧФ телевизора, а транзистора VT3 — закрывание каналов УПЧИ и УПЧЗ телевизора.

Одновременно напряжение питания приходит на эмиттерные повторители на транзисторах VT4 и VT5, имеющие широкую полосу пропускания, высокое входное сопротивление и коэффициент усиления, близкий к единице. Через повторитель на транзисторе VT4 сигнал звукового сопровождения с видеоманитфона поступает на усилитель ЗЧ телевизора, а через повторитель на транзисторе VT5 видеосигнал — на видеоусилитель.

Следует указать, что сопротивлением нагрузки каскада на транзисторе VT5 служит резистор R41 на плате А1.3 телевизора. Это объясняется тем, что связь между submodule СМРК-2 и module цветности МЦ-2 по видеосигналу непосредственная, и напряжение на резисторе R41 submodule задает режим работы транзистора VT1

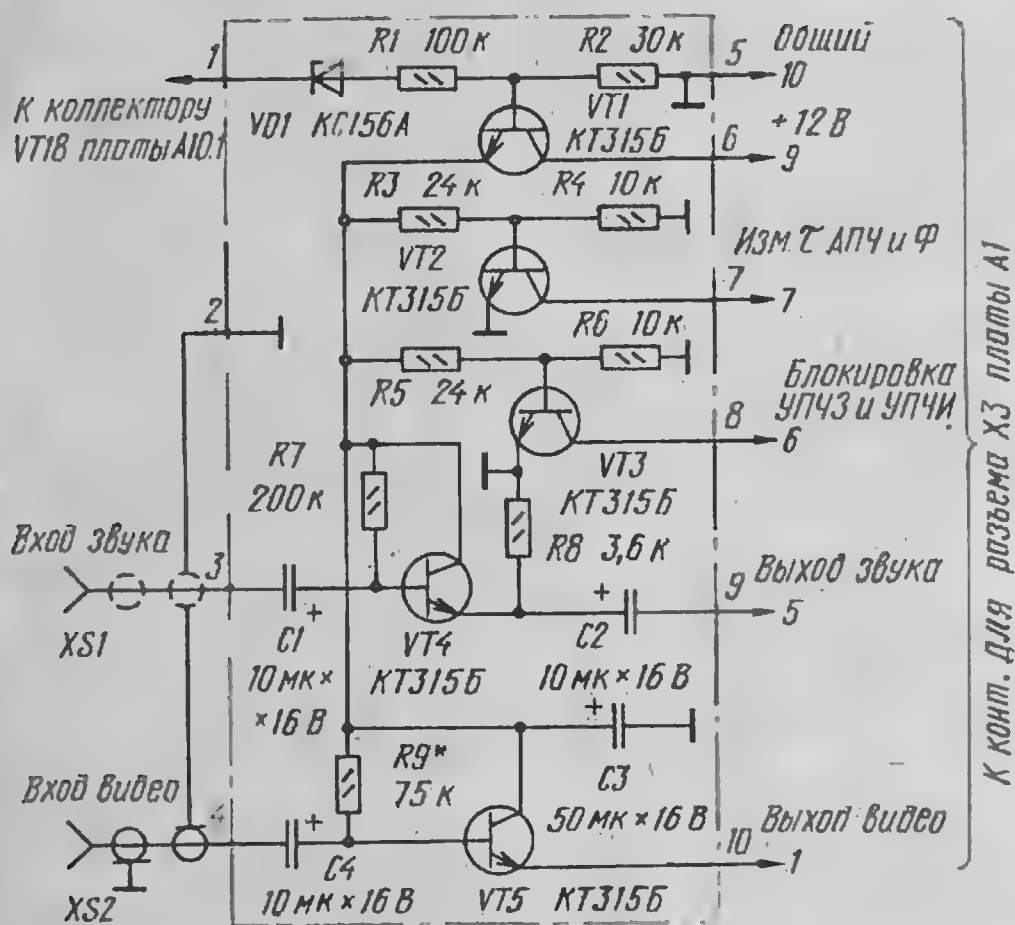


Рис. 1

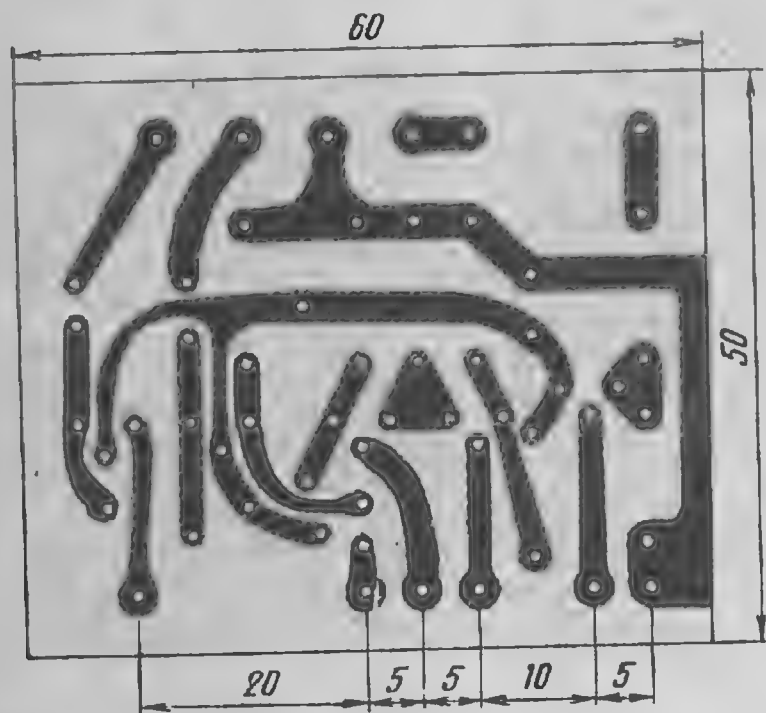


Рис. 2


модуля. В момент блокировки УПЧИ транзистор VT4 submodule закрывается и напряжение на резисторе R41 должно уменьшиться, вызвав нарушение режима транзистора VT1 модуля. Чтобы этого не произошло, транзистор VT5 узла сопряжения нагружен непосредственно на резистор R41, и открывается в тот же момент. В результате напряжение на резисторе R41 и режим работы модуля не изменяются при переключении режима работы телевизора. Постоянство напряжения на резисторе R41 обеспечивается подбором резистора R9 в узле сопряжения.

Напряжение в пределах 3...6 В на базе транзистора VT1 модуля до и после подачи команды не должно изменяться. Иначе могут наблюдаться нарушения в работе модуля цветности и срывы синхронизации.

Конструктивно узел сопряжения собран на печатной плате, изображенной на рис. 2 и изготовленной из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Ее впаивают непосредственно в плату A1 телевизора на место, предусмотренное для установки разъема X3. Для этого узел имеет выводы из отрезков луженой медной проволоки

диаметром 0,8 мм, изогнутых под прямым углом, впаянных в отверстия 5—10 платы и обрезанных на расстоянии 4...5 мм от ее края. Расстояния между выводами выбраны так, чтобы они точно входили в отверстия для установки разъема X3 платы A1 телевизора. Выводы 1—4 сделаны аналогично. Необходимые для подключения видеоманитфона гнезда XS1 и XS2 устанавливают на кронштейне возле антенных входов телевизора.

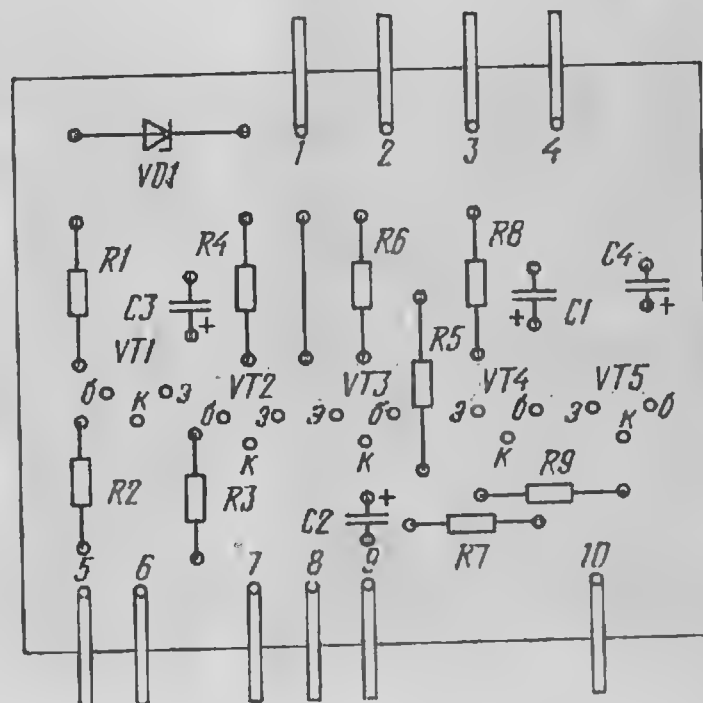В узле сопряжения использованы конденсаторы К50-6, резисторы — МЛТ. Транзисторы VT1—VT5 могут быть любые из серии KT315 или аналогичные. Гнездо XS1 соединяют с контактом 3 узла любым экранированным проводом, а XS2 — с контактом 4 коаксиальным высокочастотным кабелем РК50-1 или аналогичным.



Следует иметь в виду, что в некоторых моделях телевизоров ЗУСЦТ не установлены на плате A1.3 диоды VD1 и VD2, резистор R34 и конденсатор C23, а также некоторые перемычки на плате A1. Их нужно установить.

Незначительным недостатком узла можно назвать кратковременное (3...5 с) прохождение слабого звукового сигнала видеоманитфона после переключения телевизора на прием телепередач. Оно прекращается после разрядки конденсатора C3.

С. СИЗОНЕНКО

г. Полтава

# РАБОТА ТЕЛЕВИЗОРА С ЗАМЫКАНИЕМ В КИНЕСКОПЕ

Одной из довольно частых неисправностей черно-белых и цветных кинескопов можно назвать межэлектродное замыкание между катодом и подогревателем. Но поскольку в большинстве телевизоров модулирующий видеосигнал поступает на катод кинескопа, то при возникновении указанного дефекта изображение на экране существенно искажается («смазывается») или даже исчезает совсем. Это происходит прежде всего из-за наличия в цепи питания подогревателя шунтирующего конденсатора. Однако и после его отключения изображение улучшается незначительно, так как большая емкость цепи подогревателя (более 100 пФ) относительно общего провода продолжает значительно искажать форму видеосигнала из-за шунтирования его верхних частот.

Устранять такую неисправность широко известным способом выжигания перемычки током разрядки конденсатора, как это делают при других меж-

электродных замыканиях в кинескопах, нецелесообразно, так как велика вероятность разрыва («пережога») подогревателя. В ряде случаев, когда замыкание происходит через некоторое время после включения телевизора из-за провисания подогревателя, дефект удается устранить при установке кинескопа с поворотом на 180° относительно его продольной оси. Однако в большинстве случаев кинескоп приходится заменять.

Предлагаемый способ восстановления работоспособности телевизора с таким замыканием в кинескопе заключается в подключении подогревателя через разделительный трансформатор с малой проходной емкостью к одной из обмоток выходного строчного трансформатора. Наиболее просто это можно реализовать в телевизорах ЗУСЦТ-67/61/51 («Электрон Ц-280», «Фотон Ц-381» и т. п.), 2УСЦТ-61/51 («Горизонт Ц-257», «Янтарь Ц-355» и т. п.), ЗУСТ-61/50/40 («Фотон-234» и т. п.),

имеющих специальную обмотку в строчном трансформаторе для питания подогревателя кинескопа. Схема подключения разделительного трансформатора Т1 в телевизоре ЗУСЦТ-67/61/51 показана на рис. 1. В телевизорах 2УСЦТ-61/51, ЗУСТ-61/50/40 его включают аналогично.

В других телевизорах разделительный трансформатор подключают к обмотке, имеющей минимальное импульсное напряжение: например, в телевизоре УЛПЦТ(И)-61/59 («Рубин-714», «Радуга-719» и т. п.) первичную обмотку разделительного трансформатора подсоединяют к выводам 2 и 4. При этом разделительный трансформатор рассчитывают (или подбирают число витков экспериментально) так, чтобы амплитуда строчного импульса на подогревателе была в пределах от 20 до 25 В.

Магнитопроводом в разделительном трансформаторе может служить кольцо К20×12×6 из феррита М2000 НМ1 (хотя можно и другие). Число витков обмоток трансформатора в этом случае указано в таблице. Их наматывают многослойно проводом ПЭВТЛ-2 0,41, кроме первичной обмотки для телевизоров УЛПЦТ(И)-61/59, которую выполняют проводом ПЭВТЛ-2 0,27.

Конструктивно обмотки располагают так, как изображено на рис. 2. При этом проходная емкость трансформатора с указанным магнитопроводом — около 6 пФ. Следует отметить, что при восстановлении работоспособности телевизора с видеусилителем, обладающим большим выходным сопротивлением, например ЗУСТ-61/50/40, целесообразно обмотки разделительного трансформатора намотать на картонные каркасы. Тогда проходная емкость не будет превышать 3 пФ.

Для дальнейшего снижения емкости, вносимой в цепь катода кинескопа, разделительный трансформатор надо разместить на его панели.

В заключение целесообразно указать, что описанный способ восстановления работоспособности телевизора применим также и при обрыве вывода катода в кинескопе. В этом случае необходимо дополнительно замкнуть перемычкой выводы катода и подогревателя.

Ю. ДИНАБУРСКИЙ,  
А. ГОРДЕЕВ

г. Симферополь

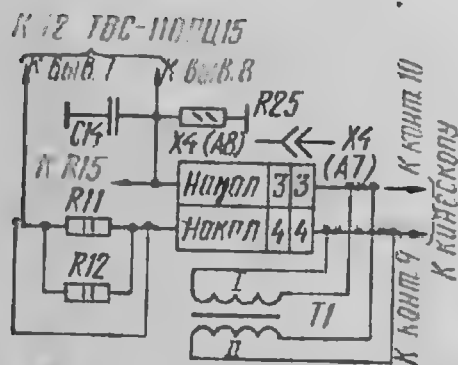


Рис. 1

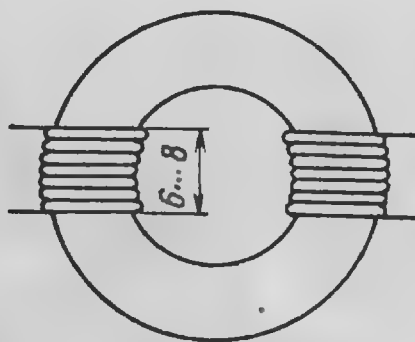


Рис. 2

Обмотка	Число витков для телевизоров		
	ЗУСЦТ-61/51	ЗУСТ-61/50/40	УЛПЦТ(И)-61/59
I	25	25	110
II	33	27	40





ЗВУКОТЕХНИКА

# УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Устройство преобразования аналоговых сигналов, принципиальная схема которого показана на рис. 4, во многом схоже с рассмотренным в первой части статьи\*. Его структурная схема была приведена на рис. 2. Как уже указывалось, в него введены дополнительные блоки управления. Выполненные на микросхемах DA7, DA9.1 и DA12, DA13.1 ФНЧ первого порядка имеют управляемую частоту среза, которая может изменяться в пределах 5000... 50 Гц. Блоки, обеспечивающие получение напряжения, управляющего частотой среза этих фильтров в зависимости от амплитуды и частоты входного сигнала, собраны на микросхемах DD2, DD3, DA9.2 и DD6, DD7, DA11.2. Выходной сигнал ФНЧ на микросхемах DA12, DA13.1 дополнительно фильтруется фильтром второго порядка на микросхеме DA13.2. Управляемым выполнен также усилитель, собранный на микросхемах DA8 и DA4.2. Его усиление может изменяться примерно в 100 раз.

Каждое из описанных устройств питается от четырех стабилизированных источников напряжением +15, -15, +5 и -5,2 В. Ток, потребляемый от двух первых источников, не превышает 60 мА, от третьего — 50 мА и от четвертого — 90 мА.

Вместо микросхем К574УД2А в устройствах преобразования можно использовать любые дру-

гие ОУ, приняв во внимание то обстоятельство, что микросхемы DA1.2, DA7.1 и DA6.2 (рис. 3) и DA1.2, DA6.1, DA4.2 (рис. 4) должны иметь повышенное быстродействие, а для получения максимального динамиче-

ского диапазона преобразования все ОУ, находящиеся в цепи сигнала, должны обладать достаточно малым уровнем собственных шумов.

В качестве АЦП вместо микросхемы И108ПВ1Б можно использовать И107ПВ1, И107ПВ2 либо собрать его по схеме, помещенной в справочнике [7], стремясь к тому, чтобы время преобразования АЦП было минимальным. При этом изменения уровней входного сигнала, напряжения питания, опорного напряжения приведут к необходимости изменения сопротивлений резисторов R33, R34 в сумматоре и существенной доработке схемы. Поэтому замена данного АЦП другим может быть рекомендована только в случае крайней необходимости и выполняться должна высококвалифицированным специалистом.

Настройка устройства преобразования аналоговых сигналов, принципиальная схема которого приведена на рис. 3, сводится к регулировке смещения резистором R3. Оно должно обеспечивать одинаковое ограничение положительной и отрицательной полуволн синусоидального сигнала частотой 40 Гц при максимальном его уровне. Затем с помощью резистора R14 устанавливают частоту дискретизации  $f_r$ , а с помощью резистора R20 — соответствующее этой частоте максимально возможное усиление сумматора на микросхеме DA6.2, обеспечивающее устойчивую работу всего устройства преобразования.

Устройство преобразования,

собранное по схеме, показанной на рис. 4, сначала налаживают так же, как и предыдущее, но исключив резисторы R31, R32, R43. Затем, установив на движках переменных резисторов R27—R29, R38 нулевое напряжение, устанавливают исключенные резисторы на прежнее место. Далее уменьшая уровень входного сигнала, с помощью осциллографа контролируют сигнал на выходе микросхемы DA4.2. Смещение выходного уровня сигнала относительно нуля регулируют резистором R28. С помощью резисторов R27 и R29 устанавливают минимальный уровень высокочастотных составляющих и искажений сигнала на выходе микросхемы DA4.2. После этого контролируют сигнал на выходе всего устройства и резистором R38 добиваются минимума высокочастотных составляющих и искажений.


Автором были проведены сравнительные испытания описанных здесь устройств преобразования аналоговых сигналов и обычного устройства с импульсно-кодовой модуляцией. Испытания проводились при уровнях выходного сигнала 0,5 и 0,1 от максимального на частотах 100, 1000, 5000 и 10 000 Гц. Измерялись коэффициент гармоник и динамический диапазон преобразования сигнала  $D_c$  при коэффициенте гармоник, равном 10%, т. е.

$$D_c = 20 \lg \frac{U_{\max 10\%}}{U_{\min 10\%}},$$

где  $U_{\max 10\%}$  и  $U_{\min 10\%}$  — максимальный и минимальный уровни сигнала при коэффициенте гармоник 10%.

Последний параметр позволяет достаточно просто практически оценить динамический диапазон преобразования различных устройств, в том числе и аналоговых, так как измерение коэффициента нелинейных искажений не представляет сложности как при максимальном, так и при минимальном уровнях входного сигнала. Действительно, для цифровых систем согласно [2, с. 17] динамический диапазон определяется отношением максимальной мощности передаваемого сигнала к мощности искажений квантования, равной  $\Delta^2/12$ , где  $\Delta$  — шаг квантования. Величина  $\Delta^2/12$  теоретическая, и на практике измерение уровня искажений квантования встречает зна-

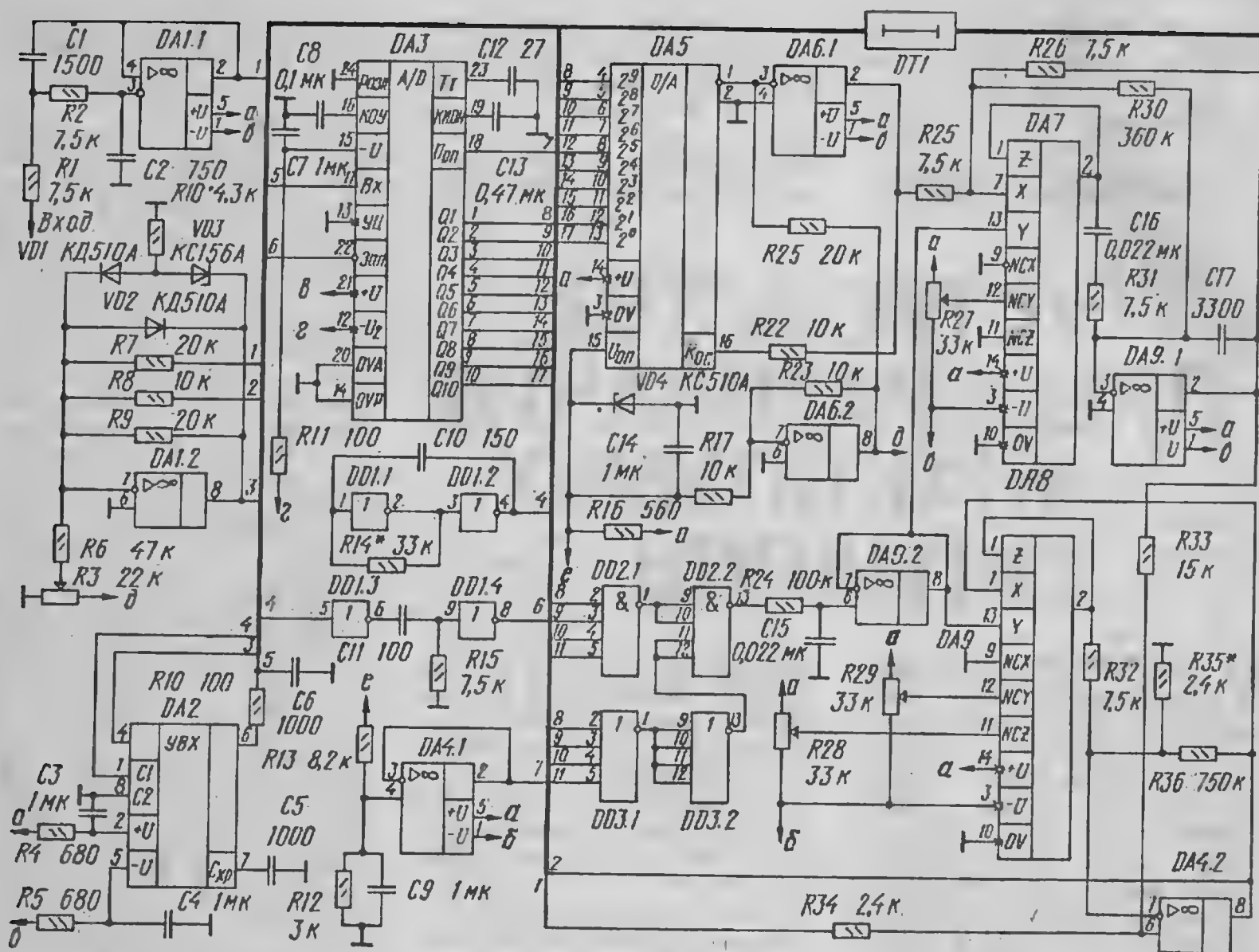
\* Окончание. Начало см. в «Радио», 1991, № 11, с. 00—00.



DA1, DA4, DA6, DA9, DA11, DA13 - K574UD2A  
 DA2 - K110DCK2; DA5, DA10 - K572PA1A;  
 DA3 - 1108PB1B; DA7, DA8, DA12 - K525PC2A

DD1 - K561JH2  
 DD2, DD6 - K561JA8  
 DD3, DD7 - K561JE6  
 DD4 - K561IP6; DD5 - K561TM2

Устройство преобразования	Количество разрядов	$f_r=45 \text{ кГц}$				$D_{с 10} \text{ \%}$ дБ
		$K_r \text{ \%}$				
		Частота сигнала, Гц				
		$10^2$	$10^3$	$5 \cdot 10^3$	$10^4$	
ИКМ	4	11	10	9	10	10
Рис. 3		0,8 4,5	0,8 5	— 5	— 5	33
Рис. 4		0,1 0,5	0,8 0,8	1,7 2,3	— 3	52
ИКМ	6	2,2 13	2 11	1,7 9	1,9 10	22
Рис. 3		0,18 0,9	0,18 0,9	— 0,8	— 0,8	45
Рис. 4		0,05 0,15	0,17 0,26	0,2 0,6	0,7 1,2	60
ИКМ	8	0,4 3,5	0,4 3	0,4 3	0,8 3	34
Рис. 3		0,05 0,11	0,05 0,11	— 0,11	— 0,11	56
Рис. 4		0,045 0,15	0,1 0,26	0,2 0,45	0,6 0,5	64
ИКМ	10	0,15 0,7	0,15 0,6	0,15 0,6	0,15 0,5	43
Рис. 3		0,04 0,09	0,04 0,09	— 0,09	— 0,09	65

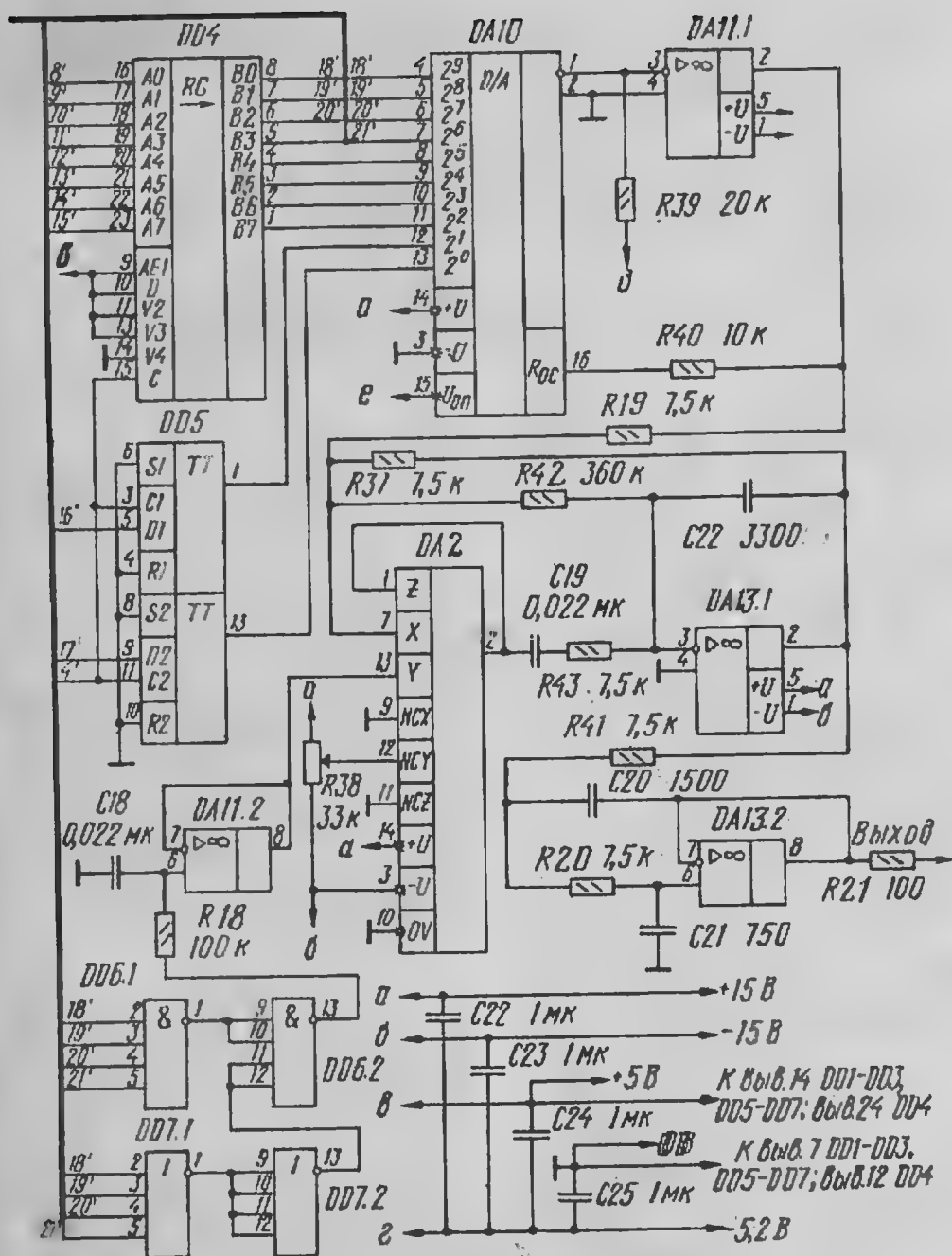

$f_T=90 \text{ кГц}$				
$K_n \%$				$D_c 10 \% \text{ дБ}$
Частота сигнала, Гц				
$10^2$	$10^3$	$5 \cdot 10^3$	$10^4$	
11	10	6	5	10
—	—	—	—	45
0,2	0,2	—	—	59
1	1	1	1,2	
0,06	0,3	0,7	1,4	24
0,24	0,4	1	1,4	
2	1,6	1,4	1,2	56
13	9	6	5	
0,09	0,09	—	—	66
0,21	0,21	0,21	0,21	
0,045	0,07	0,2	0,7	36
0,1	0,15	0,22	0,27	
0,3	0,3	0,3	0,3	66
3	1,7	1,6	1,5	
0,05	0,05	—	—	68
0,07	0,07	0,07	0,07	
0,045	0,06	0,09	0,5	45
0,1	0,2	0,24	0,24	
0,13	0,13	0,12	0,1	74
0,7	0,5	0,5	0,5	
0,035	0,035	—	—	
0,07	0,07	0,07	0,07	

чительные трудности. Об этом можно судить по способу, предложенному компанией NHK (Япония) и упоминающемуся в [3].

Сложности измерения этого параметра объясняются тем, что в паузе сигнала шум квантования отсутствует из-за «центрального ограничения» [2, с. 52], и его приходится измерять во время действия сигнала, что затруднительно.

Определить минимальный уровень сигнала, при котором нелинейные искажения не превышают 10 %, достаточно просто, причем одновременно можно оценить уровень шумов, в том числе и шумов квантования, которые в основном и вызывают нелинейные искажения на малых уровнях сигнала. Результаты испытаний сведены в таблицу. Анализируя приведенные в ней данные, можно сделать вывод, что предлагаемые устройства уже при 6—8 разрядах позволяют получить параметры, близкие к параметрам 14—16-разрядного преобразователя с ИКМ. Величины  $D_c 10 \%$  для 14 (67...69 дБ) и 16 (79...81 дБ) разрядов получены расчетным путем с учетом того факта, что увеличение преобразования на 1 разряд дает увеличение динамического диапазона на 6 дБ. Коэффициент нелинейных искажений, как уже отмечалось, при 14—16-разрядном преобразовании с ИКМ на практике будет порядка 0,05 %, что подтверждается данными, приведенными в [4], где указано такое же значение гармонических искажений даже для профессиональных цифровых магнитофонов.

Необходимо отметить влияние погрешностей используемых АЦП и ЦАП на качество преобразования. Так как теоретический аспект вряд ли заинтересует радиолюбителей, то остановимся на практических данных. В таблице приведены результаты испытаний устройств, собранных по схемам, показанным на рис. 3 и 4, без подбора элементов по точности. При этом использовалась микросхема АЦП К1108ПВ1Б с точностью преобразования в пределах 9 разрядов и ЦАП на микросхеме К572ПА1 со значительными коммутационными помехами в момент смены кода. Однако замена на более качественный и дорогостоящий ЦАП К1108ПА1 не дает заметного




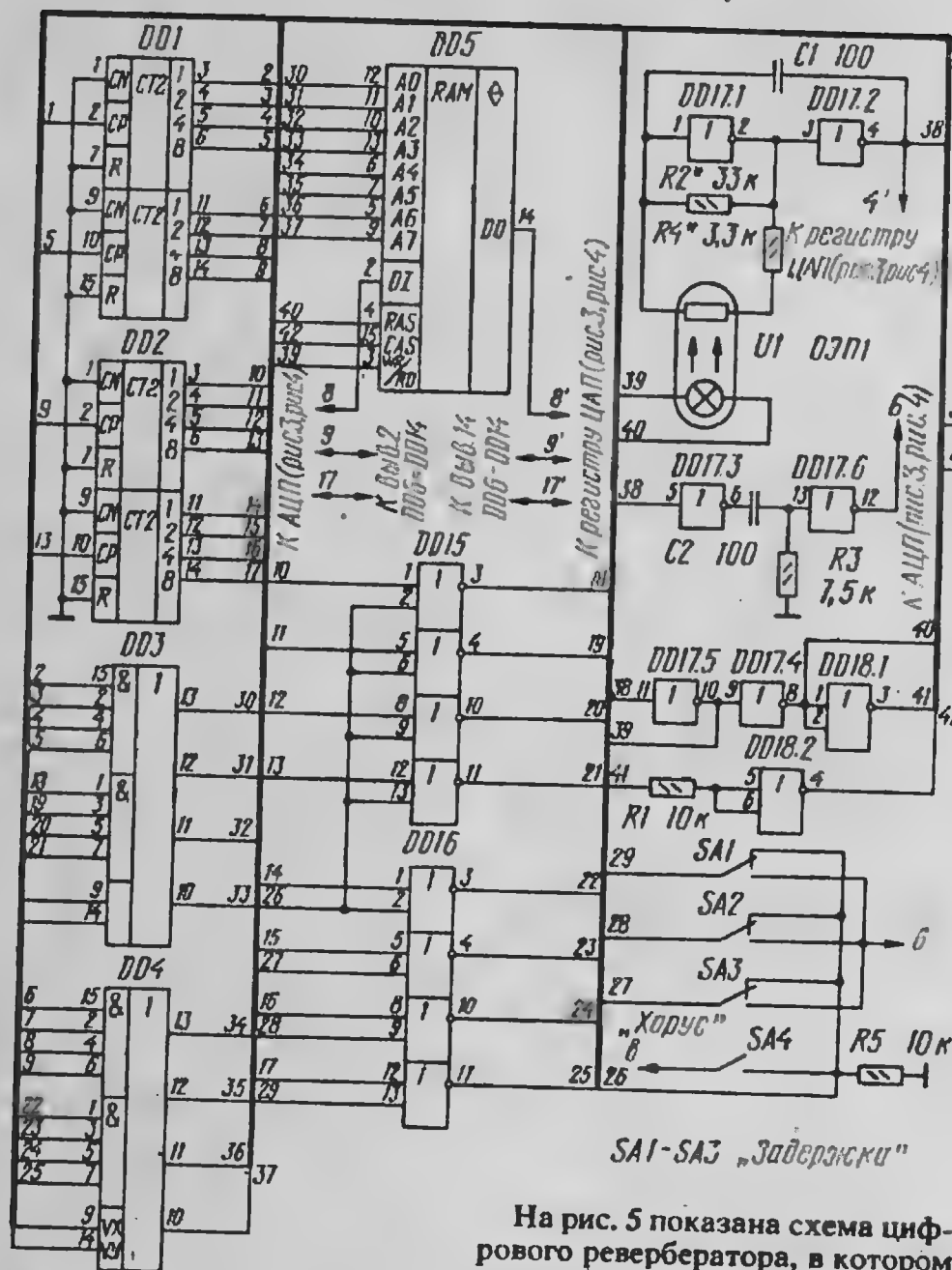


Рис. 5

улучшения преобразования, поэтому было решено остановиться на более дешевом К572ПА1. Приведенные в таблице данные показывают, что при увеличении количества разрядов преобразования практически линейно снижается уровень нелинейных искажений, и только при переходе от 8 к 10 разрядам снижение нелинейных искажений замедляется. Это можно объяснить началом влияния погрешностей АЦП, ЦАП и других элементов схемы, а также малым уровнем самих искажений. Понятно, что использование АЦП и ЦАП с точностью, соответствующей числу разрядов преобразования, при малом количестве самих разрядов даст результаты хуже приведенных в таблице. Однако, если существуют и широко используются дешевые АЦП и ЦАП с точностью 8—12 разрядов, то на практике они и будут использоваться. Поэтому в данном случае не имеет смысла рассматривать этот аспект проблемы.

На рис. 5 показана схема цифрового ревербератора, в котором могут быть использованы предлагаемые способы преобразования. Сигнал в цифровой форме, поступающий с АЦП (рис. 3 или 4) с частотой, задаваемой генератором на микросхеме DD17, заносится в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) на микросхемах DD5—DD14 и после полного заполнения объема памяти поступает на вход буферного регистра ЦАП (рис. 3 или 4). Это позволяет получить максимальную задержку сигнала около 1,5 с. Число микросхем памяти можно сократить, если использовать меньше разрядов преобразования.

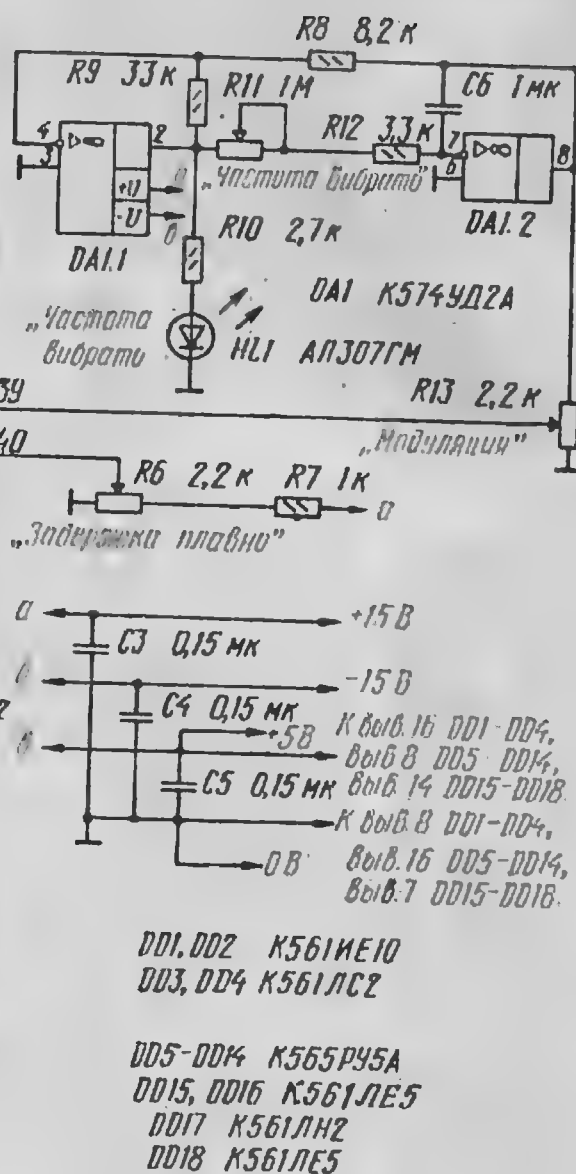Как уже отмечалось, 6—8 разрядов вполне достаточно для качественного преобразования. При этом входы младших разрядов ЦАП необходимо соединить с шиной 0В. На микросхеме DA1 собран генератор вибратора, который при разомкнутом переключателе SA4 позволяет получать эффекты частотной модуляции, а при замкнутом — эффект «хорус». С помощью резисторов R2 и R4 устанавливают пределы регули-



ровки времени задержки исходя из того, что минимальная частота импульсов с генератора не должна быть меньше 40 кГц, а максимальная находится в пределах 600...800 кГц. Задержка может быть уменьшена с помощью переключателей SA1—SA3. Для уменьшения задержки в два раза замыкают переключатель SA1, в четыре — SA1 и SA2, в восемь — SA1, SA2 и SA3 одновременно. При замыкании одного из переключателей SA2 или SA3 часть записанной информации не будет воспроизводиться. Для получения нескольких повторов в ревербераторе в устройства (рис. 3 и 4) необходимо ввести регулирующую обратную связь. Для этого выходной сигнал следует подать на переменный резистор сопротивлением около 10 кОм, движок которого соединить с выводом 7 микросхемы DA1 через резистор сопротивлением 56...100 кОм.

В. ВИЛЬЧИНСКИЙ  
г. Волгоград

ЛИТЕРАТУРА  
7. Шило, В. Полярные цифровые микросхемы. — М.: Радио и связь, 1987, с. 260, рис. 257.

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ФОНОГРАММ ПО ПАУЗАМ

Не все лентопротяжные механизмы (ЛПМ) современных кассетных магнитофонов позволяют ввести режим автопоиска фонограмм (АПФ) по паузе между ними. Но в магнитофонах с электронным управлением, если в режимах перемотки универсальная головка подходит к магнитной ленте настолько близко, что читает запись, целесообразно ввести АПФ. Это сервисное удобство за рубежом давно стало обязательным даже для магнитофонов среднего уровня.

Предлагаемый вариант доработки магнитофона-приставки «Яуза МП-221-1С» функционально замещает собой режим «откат». Усовершенствование позволяет оперативно находить начало фонограммы по паузе перед ней длительностью более 2 с при перемотке в любом направлении, не требует проведения сложных монтажных работ

и каких-либо изменений передней панели.

Перед доработкой магнитофона нужно убедиться, что при перемотке универсальная головка достаточно близко подходит к ленте. Критерием оценки является прослушивание слабого сигнала фонограммы на линейном выходе магнитофона в режиме перемотки. Если сигнал не прослушивается, на стальной рычаг, находящийся под кареткой с магнитными головками (под стирающей головкой), необходимо надеть отрезок ПВХ трубки диаметром 6 мм и длиной 10...12 мм. Это можно сделать, сняв декоративную панель на крышке кассетоприемника.

Схема устройства АПФ приведена на рис. 1. Сигнал, поступающий с магнитной ленты, дополнительно усиливается микросхемой DA1. Диоды VD1, VD2 выделяют положительную полуволну усиленного напряжения, которое поступает затем

на базу транзистора VT1. Конденсаторы C5 и C6 обеспечивают на коллекторе транзистора четкие уровни логической 1 при наличии паузы и логического 0 при ее отсутствии.

Элементы DD1 включены в логические защелки клавишей управления перемоток вперед и назад. Эти элементы работают как логические ключи в цепи ПОС защелок магнитофона и обеспечивают фиксацию режима перемотки, если были включены режимы воспроизведения и перемотки (в любой последовательности) и в фонограмме нет паузы, т. е. на коллекторе VT1 логический 0. При появлении паузы по сигналу логической 1 с коллектора VT1 элементы DD1 выключают режим перемотки и магнитофон переходит в режим «Воспроизведение».

Безусловный переход в режим «нормальной» перемотки обеспечивает сигнал логической 1

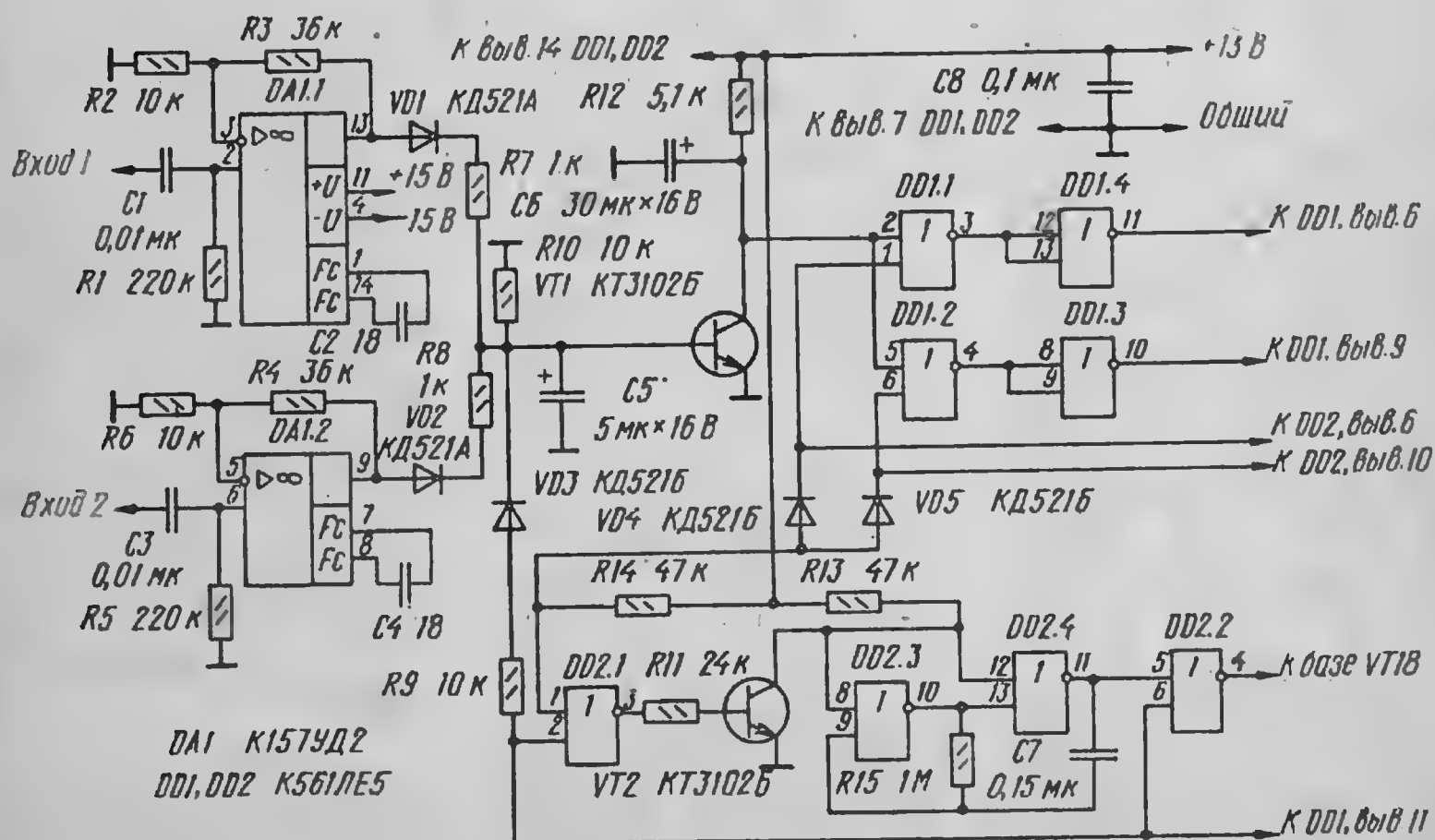


Рис. 1

(«не воспроизведение»), поступающий на базу транзистора VT1 по цепочке R9VD3.

Узел на микросхеме DD2 и транзисторе VT2 обеспечивает световую индикацию режима автопоиска прерывистым свечением светодиода «Воспр.» магнитофона. В режиме воспроиз-

бинированной платой и платой коммутации. Из комбинированной платы магнитофона следует выпаять диоды VD1, VD2 и резисторы R25, R26, а также перерезать печатный проводник, идущий к базе транзистора VT18, в непосредственной близости от нее.

срабатыванию во время паузы и подбор резисторов R3 и R4 (в пределах до 150 кОм).

Для поиска начала фонограммы (последующей или воспроизводимой) во время воспроизведения следует нажать на клавишу направления перемотки. При этом включится режим

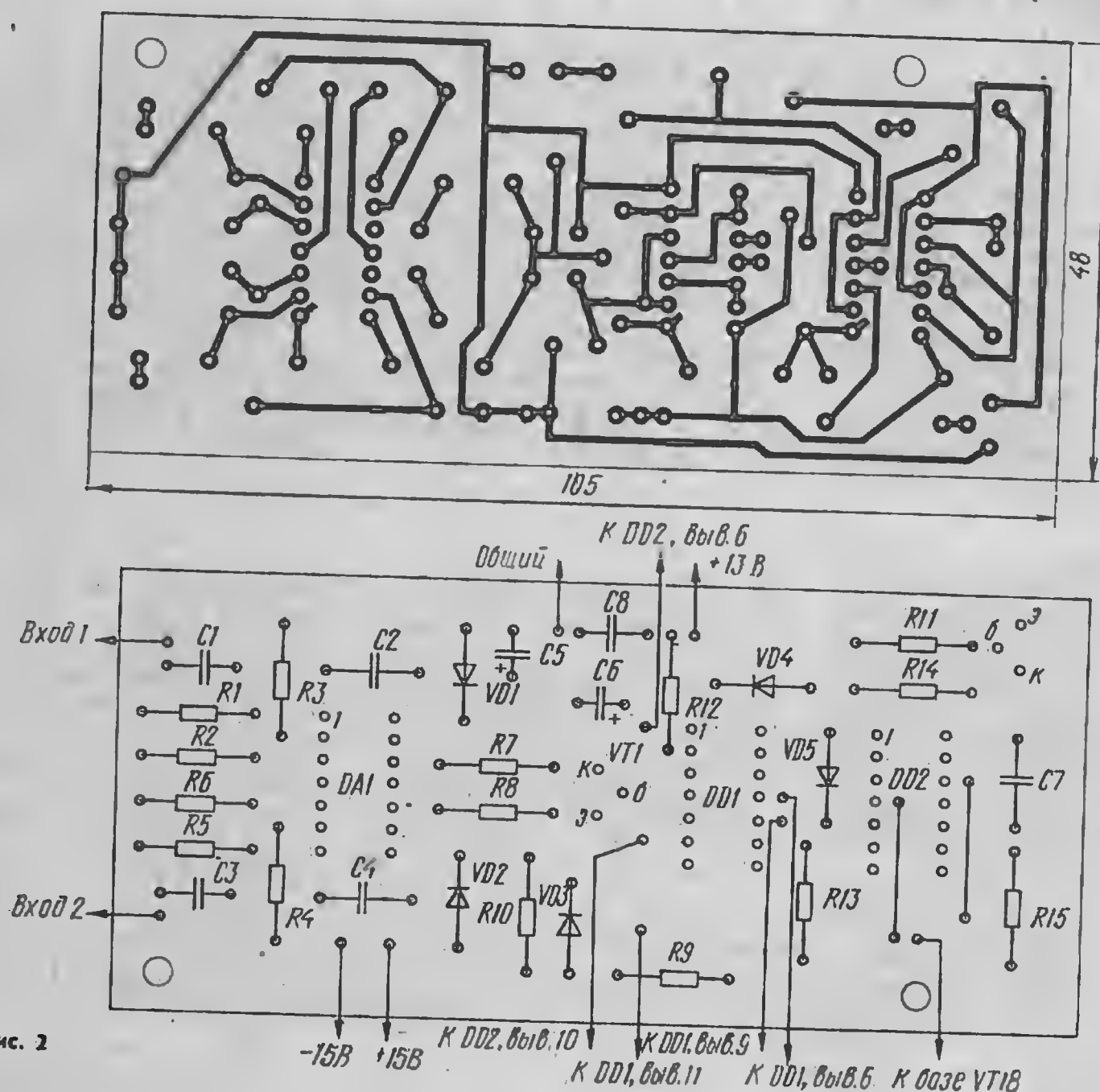


Рис. 2

ведения этот светодиод светится постоянно.

Устройство АПФ выполнено на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Рисунок платы и расположение на ней элементов приведены на рис. 2. Транзисторы и диоды — любые кремниевые маломощные, конденсаторы C1, C3, C7, C8 — типов КМ-5, КМ-6; C2, C4 — КТ или КД; C5, C6 — К50-6 или К50-16.

Изготовленную печатную плату прикрепляют вертикально двумя уголками к стальной планке, проходящей между ком-

Подключение устройства к микросхемам DD1, DD2 и транзистору VT18 магнитофона-приставки «Яуза МП-221-1 С» показано на рис. 1. «Вход 1» и «Вход 2» подключают к нижним выводам (по схеме магнитофона) подстроечного резистора R24 на платах модулей записи — воспроизведения А1 и А8.

Если у вас много кассет, на которых уровень записи много ниже номинального, то при регулировке устройства может потребоваться подбор емкости конденсатора C6 в пределах 20...100 мкФ по уверенному

перемотки и автопоиска и светодиод «Воспр.» начнет прерывисто светиться. При нахождении ближайшей паузы длительностью более 2 с (в масштабе времени режима воспроизведения) режим перемотки выключится, магнитофон автоматически перейдет в режим воспроизведения и светодиод «Воспр.» начнет светиться постоянно.

Прервать любой из режимов можно, нажав на клавишу «Стоп».

Д. КУЗИН

г. Химки  
Московской обл.




# МИКРОСХЕМА К148УН1 ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ

Микросхема К148УН1 представляет собой отличающийся повышенной экономичностью усилитель мощности ЗЧ. Существенным ее достоинством является цельнометаллический корпус. Это позволяет, обеспечив эффективный теплоотвод, повысить КПД и надежность усилителя. Однако микросхема К148УН1 не получила широкого распространения. Связано это с тем, что при стандартной схеме включения выполненный на ней усилитель требует применения двухполярного источника питания напряжением  $\pm 12$  В и рассчитан на работу с нагрузкой сопротивлением 30 Ом. Названные обстоятельства, безусловно, затрудняют применение микросхемы в большинстве радиолюбительских конструкций.

Проведенные автором эксперименты показали, что на микросхеме К148УН1 можно построить усилитель ЗЧ, который питается от однополярного источника питания напряжением 9 В и работает на обычную динамическую головку с сопротивлением постоянному току 8 Ом. Принципиальная схема усилителя при-

ведена на рисунке. Питается он от шести элементов 343 общим напряжением 9 В, потребляемый в режиме покоя ток не превышает 4 мА. Максимальная мощность усилителя достигает 0,9 Вт. Коэффициент гармоник зависит от уровня выходной мощности и рабочей

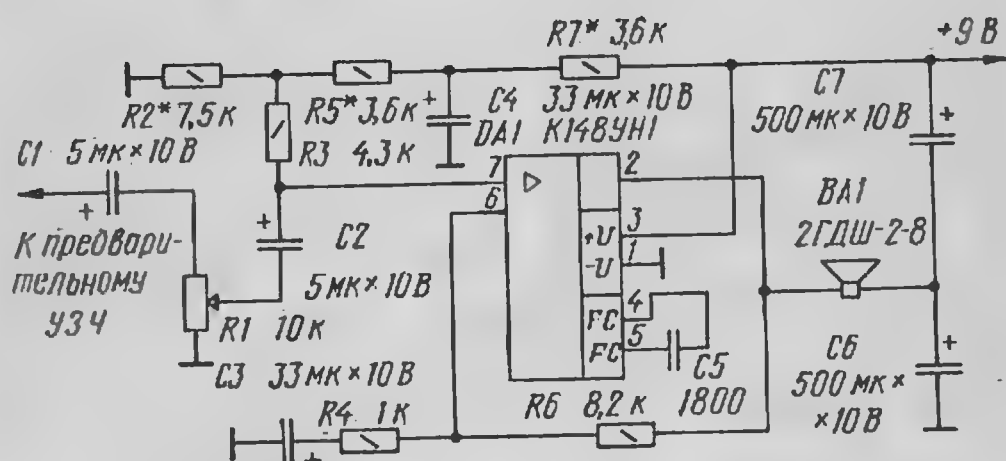на слух практически не ощущаются, если коэффициент усиления усилителя не превышает 12 (при стандартном включении микросхемы он составляет 100...200). Величина коэффициента усиления по напряжению определяется номиналами резисторов R4 и R6 и



частоты; результаты измерений приведены в таблице.

Экспериментально установлено, что при пониженном напряжении питания выходной каскад микросхемы К148УН1 работает в режиме класса В. Искажения типа «ступенька»

равна отношению  $(R6/R4)+1$ . Частотная коррекция обеспечивается конденсатором C5. Необходимая устойчивость усилителя достигнута благодаря отсутствию частотно-зависимой ООС и введению развязывающего фильтра R7C4.

Р <sub>вых</sub> , мВт	Коэффициент гармоник, % на частоте, Гц				
	100	300	1000	3000	10 000
1,3	0,43	0,60	0,80	1,5	12
7,8	0,47	0,63	0,82	1,6	12
31	0,62	0,75	1,3	2,2	13
130	0,80	1,1	2,2	2,9	15
450	0,85	1,5	2,3	3,8	11
600	1,0	5,0	7,5	9,2	15
780	2,3	7,3	10,0	22,0	25

Предлагаемый усилитель может работать как самостоятельное усилительное устройство или как часть более сложного аппарата, например переносного приемника. При его повторении рекомендуется использовать постоянные резисторы МЛТ или ОМЛТ (R2 — R7) и переменный резистор СПЗ-4 (R1). Оксидные конденсаторы могут быть К50-12 и К53-1 (C1 — C4) и К50-6 (C6, C7). Конденсатор C5 — керамический любого типа. Динамическая головка может быть любой с сопротивлением постоянному току 8 Ом. При использовании высококачественной головки для улучшения воспроизведения низших звуковых частот рекомендуется увеличить емкости конденсаторов C6 и C7 до 1000...2000 мкФ.

При монтаже резистор R6 и конденсатор C5 распивают на выводах микросхемы, а остальные детали размещают на монтажной плате. Взаимное расположение деталей роли не играет, важно лишь, чтобы они были компактно сосредоточены в одном месте платы. Микросхему устанавливают на кронштейн-теплоотвод, с помощью которого ее и закрепляют на плате. Выводы микросхемы соединяют с расположенными на плате деталями изолированными монтажными проводами.


В налаживании правильно собранный усилитель не нуждается. Если напряжение на выводе 2 микросхемы выходит за пределы 4,2...4,8 В, следует установить его в этих пределах подбором резисторов R2 и R5. Как показала длительная эксплуатация усилителя, его работоспособность сохраняется при напряжении питания от 5 до 10 В.

**А. ВАСИЛЬЕВ**

г. Москва
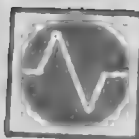
#### ЛИТЕРАТУРА

Б. Тарабрин, Л. Лукин, Ю. Смирнов и др. Интегральные микросхемы. Справочник. — М.: Энергия, 1985.



## ИЗМЕРЕНИЯ

# МАЛОГАБАРИТНЫЙ МУЛЬТИМЕТР

**В** практике радиолюбителей при проведении регулировочных работ возникает необходимость измерения переменных и постоянных токов и напряжений, сопротивление участков цепей, резисторов. Иногда при поиске неисправностей необходимо знать хотя бы ориентировочно емкости используемых конденсаторов.

С учетом этих требований был разработан многопредельный мультиметр с достаточно широким диапазоном измеряемых величин, использованием измерительной стрелочной головки с невысокой чувствительностью, небольшими (для удобства эксплуатации) габаритами.

Пределы измерения: тока (I) —  $0,05 \cdot 10^{-3} \dots 30 \cdot 10^3$  мА; напряжения (U) —  $5 \cdot 10^{-3} \dots 3000$  В, сопротивления —  $50 \times 10^{-3} \dots 50 \cdot 10^6$  Ом, емкости (C) —  $5 \cdot 10^{-6} \dots 0,3$  мкФ. При измерении действующих значений переменных токов и напряжений шкала прибора линейна в диапазоне частот 30...6000 Гц синусоидальных периодических колебаний и совпадает с шкалой постоянных напряжений и токов. Входное сопротивление при измерении напряжений составляет 100 кОм на пределе 75 мВ, 1 МОм — 0,75 В, 10 МОм — на остальных. В мультиметре использованы два варианта измерения сопротивления — последовательный (R) для измерения высокоомных и параллельный (r) — для низкоомных. При измерении па-

раметров U, I, C в мультиметре предусмотрен переключатель SA3 множителя шкалы на 1, 2 и 4. Пределы измеряемых величин параметров при различных положениях переключателя SA1 (SA3 — в положении «x1») указаны в таблице.

Прибор питается от двух элементов типа 316 и потребляет ток в режиме измерений U и I 0,3...0,5 мА. Работоспособность мультиметра сохраняется при снижении напряжения питания до 2 В. Габариты прибора — 120×65×35 мм.

Принципиальная схема мультиметра приведена на рисунке.


Измерительный блок на транзисторах VT1—VT9 выполнен по схеме дифференциального усилителя и представляет собой линейный выпрямитель с регулируемым коэффициентом передачи. Высокий коэффициент передачи напряжения при разомкнутой цепи обратной связи (около 5000) позволяет повысить линейность передаточной характеристики и стабильность нуля при различных положениях переключателя множителя показаний SA3. Элементы R18VD1—VD4 защищают вход усилителя от случайного попадания высокого напряжения.

Высокое входное сопротивление измерительного блока позволило применить один универсальный делитель (R1—R11) для измерений напряжений, токов, так и использовать его при измерении сопротивлений и емкостей.

При измерениях напряжения до 75 В и токов переключатели SA2.1—SA2.4 должны быть выключены. Режим измерения напряжения на пределе 750 В

Положения SA1 (SA3 в положе- нии «X1»)	U, В	I, мА	«R», кОм	«г», Ом	C, пФ
1	—	7500	—	—	—
2	—	750	—	—	—
3	—	75	0,05	0,6	—
4	—	7,5	0,5	6	—
5	—	0,75	5	60	75 000
6	—	$75 \cdot 10^{-3}$	50	600	7500
7	—	$7,5 \cdot 10^{-3}$	500	6000	750
8	0,075	$0,75 \cdot 10^{-3}$	5000	60 000	75
9	0,75	—	—	—	—
10	7,5	—	—	—	—
11	75	—	—	—	—
	(750 при вкл. SA2.1)				

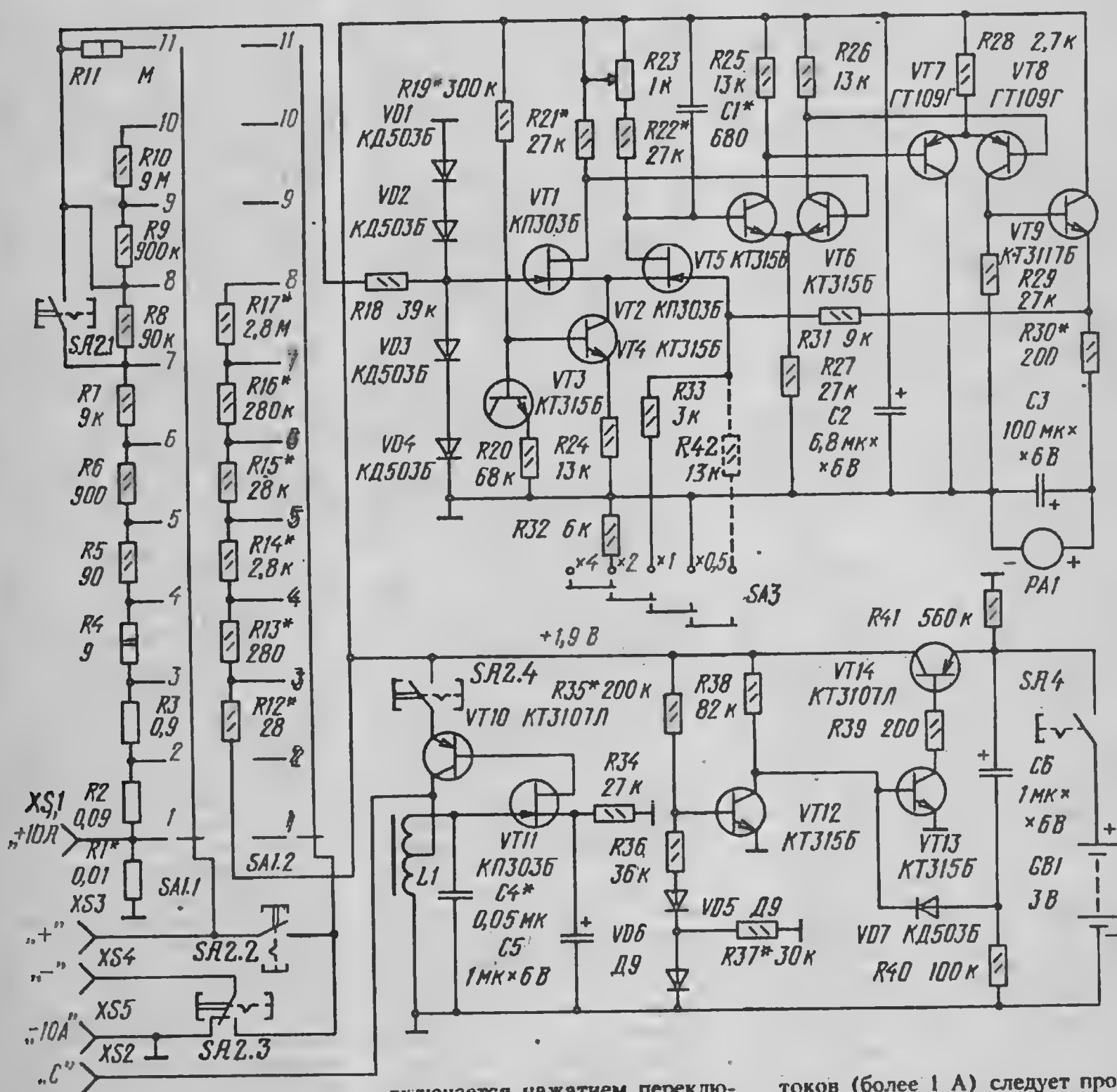Примечание. Значения сопротивлений для вариантов «R» и «г» указаны для середины шкалы.



включается нажатием переключателя SA2.1 (SA1 — в положении «11»).

Измерение больших значений

токов (более 1 А) следует проводить, используя входы прибора XS1 (+10 А) и XS5 («-10 А»).



При измерении сопротивлений по варианту «Р» измеряемый резистор подключается к гнездам XS3 («+») и XS4 («-») и оказывается включенным последовательно (SA2.2 — выключен, SA2.3 — включен) с резисторами делителя R12—R17 и стабильного источника тока +1,9 В. В варианте «Г» измеряемый резистор подключается параллельно резисторам делителя R1—R11 (SA2.2 — включен, SA2.3 — выключен).

Эмиттерный повторитель на транзисторе VT9 выполняет роль детектора выходного напряжения. Элементы R29R30C3 при измерениях переменных напряжений и токов обеспечивают постоянное напряжение на выводах измерительной головки PA1, пропорциональное действующему значению измеряемых величин. Кроме того, конденсатор C3, шунтируя рамку измерителя, выполняет роль демпфера, успокаивающего стрелку.

На транзисторах VT10VT11 выполнен генератор синусоидальных колебаний для измерения емкости конденсаторов. Особенность этого генератора — достаточно высокая стабильность выходного напряжения колебаний при подключении нагрузки и небольшой ток потребления — 0,3...1 мА, амплитуда генерируемых колебаний при частоте 2...4 кГц — 0,8...0,9 В. Частота колебаний определяется параметрами элементов L1C4.

Измеряемый конденсатор подключают к клеммам XS2 («С») и XS3 («+») и включают переключатель S2.4. При этом образуется делитель переменного напряжения генератора, в который входят измеряемый конденсатор и резисторы R1—R8. На входе измерительного блока (затвор VT1) формируется напряжение, пропорциональное величине емкости измеряемого конденсатора.

Питание прибора осуществляется от двух гальванических элементов типа 316 («Уран», «Прима» и др.). В мультиметре применен термокомпенсированный стабилизатор напряжения 1,8...1,9 В на транзисторах VT12—VT14. Так как это напряжение используется для измерения сопротивлений резисторов, то хорошая термостабильность позволяет сохранить установку нуля на всех диапазонах. Стабилизатор обеспечивает выход-

ной ток 100 мА, что необходимо при измерении резисторов с малым сопротивлением. Элементы C6 VD7 осуществляют запуск стабилизатора в момент включения питания, а диоды VD5, VD6 применены для термокомпенсации напряжения между базой и эмиттером транзистора VT12, которое используется в качестве опорного.

Элементы мультиметра размещены в самодельном корпусе из полистирола. В верхней части расположена стрелочная головка с самодельной шкалой. Под шкальным устройством помещены элементы питания. Переключатели расположены в нижней части прибора: SA1 и SA3 с выводом органов управления — на верхнюю панель, а SA2 и SA4 — в ряд на боковой панели (ближней к пользователю). Гнезда XS1—XS4 располагают на боковых стенках мультиметра.

В качестве стрелочного прибора для уменьшения габаритов использован индикатор уровня записи носимых магнитофонов с чувствительностью 200 мкА (M476/1). Индикатор доработан — стрелка удлинена и изготовлена новая шкала. Возможно использование и других стрелочных головок подходящих габаритов с током отклонения 50...300 мкА при напряжении на выводах 0,1...0,3 В.

Переключатель SA1 выполнен из двух спаренных галет без фиксатора переключателя ПМ с функцией 11ПН. Переключатель SA3 самодельный, ползункового типа, аналогичный переключателям, используемым для переключения диапазонов в приемниках «Сокол», «Селга» и др. Переключатель SA2 на четыре положения с зависимой фиксацией и SA4 типа П2К.

Резисторы R1—R3 самодельные: R1 — 8...10 см провода ПЭВ-2 0,47, R2 и R3 из высокоомного провода (никелина, нихрома) диаметром 0,5...0,7 и 0,15...0,2 соответственно. Резистор R2 можно выполнить и из медного провода (16 см ПЭВ-2 0,2), но при этом будет несколько хуже температурный коэффициент сопротивления, что повлияет на точность измерения тока на пределе 0,75 А.

Для повышения точности измерений номиналы резисторов R2—R11, R31—R33 и R42 желательно точно подобрать с помощью магазина сопротивлений.

Резисторы R1—R17 при их монтаже следует разместить непосредственно между выводами ламелей переключателя.

Конденсатор C4 следует выбрать с низким ТКЕ и желательно составить из двух металлопленочных или бумажных конденсаторов с различным знаком ТКЕ.

Катушка индуктивности L1 выполнена на тороидальном магнитопроводе из феррита марки 2000НМ с внешним диаметром 10...14 мм. Обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 0,1...0,15 и имеет 400 витков с отводом от середины.

Диоды VD1—VD4, VD7 — кремниевые КД503 или КД509, VD5, VD6 — германиевые Д9, ГД107. Кроме рекомендованных полевых транзисторов, можно использовать КП303А, КП303Ж, транзисторы VT7, VT8 могут быть ГТ108, VT10, VT14 — КТ209, КТ502. Все транзисторы структуры проводимости п-р-п можно заменить на КТ342, КТ3102. Статические коэффициенты передачи тока базы транзисторов VT13, VT14 должны быть не менее 200, VT4—VT6, VT9, VT10, VT12 — не менее 100, VT7, VT8 — не менее 70.

Регулировку мультиметра начинают с настройки стабилизатора напряжения. Резистором R35 устанавливают выходное напряжение в пределах 1,8...1,9 В. Затем резистор R37 подбирают так, чтобы выходное напряжение стабилизатора оставалось неизменным при различных температурах окружающей среды. Для проведения таких исследований нужно воспользоваться термостатом, а при его отсутствии можно использовать камеру холодильника и нагревательный шкаф газовой плиты для создания испытательных температур в интервале —10...+50 °С. Если мультиметром не предполагается измерять сопротивления в указанных граничных режимах температуры, то элементы VD6 и R37 можно исключить (перемкнуть).

При изготовлении измерительного блока необходимо с достаточной степенью точности соблюдать условие идентичности параметров транзисторов VT1 и VT2 по напряжению отсечки, которое должно находиться в пределах 0,6...0,8 В.

Для подбора этих транзисторов необходимо снять зависимость  $U_{зи} = f(I_c)$ . Для этого на сток транзистора следует подать напряжение +1,9 В, затвор соединить с минусом источника питания, а между затвором и истоком поочередно подключать резисторы с сопротивлениями 100, 30 и 10 кОм, каждый раз измеряя напряжение  $U_{зи}$ . У выбранной пары транзисторов параметр  $U_{зи}$  не должен отличаться более чем на 2...3 % соответственно в каждой измеренной точке.

Затем следует определить режим работы по постоянному току, измеряя напряжения на резисторах R24, R27, R28. Эти напряжения должны быть соответственно 0,15...0,25, 1...1,2 и 0,15...0,25 В. Режимы по постоянному току (в случае необходимости) корректируют подбором резистора R19.

Правильность выбора резистора R2 (или R22) определяют замыканием затвора транзистора VT2 на минус источника тока. При этом стрелка индикатора PA1 должна отклониться на 0,1...0,3 длины шкалы, а при снятии перемычки — вернуться в положение нуля. Конденсатор C1 служит для устранения самовозбуждений.

Резистор R30 должен составлять 0,1...0,2 от сопротивления рамки измерительной головки.

Градировку шкал переменных значений напряжений и токов, а также емкостей и сопротивлений по вариантам «R» и «г» осуществляют при подаче к измерительным клеммам соответствующего эталонного источника напряжения или тока и подключением эталонных конденсаторов и резисторов (в последнем случае магазина сопротивлений) и установкой переключателей SA1 и SA2 в необходимые положения.

Если Вы хотите, чтобы шкала емкостей совпала со шкалой токов, то в этом случае при подключении эталонной емкости, соответствующей середине шкалы, например, 4700 или 470 пФ (при шкале в 75 делений), необходимо подбором конденсатора C4 установить такую частоту, при которой показание индикатора соответствовало бы величине эталонной емкости.

Величину сопротивления резистора R1 уточняют после окончания градуировки мультиметра. Для этого последова-

тельно с входом XS1 («+10 А») подключают эталонный амперметр, рассчитанный на ток 3...6 А. Обеспечив ток через вход XS1, XS5 в пределах возможностей эталонного амперметра подбором R1, добиваются равенства показаний мультиметра и амперметра.

При токах более 10 А нежелательно мультиметр долго держать в режиме индикации из-за возможного перегрева резистора R1.

Точность измерений мультиметра в немалой степени зависит от качества выполнения шкалы. Поэтому на этот элемент прибора следует обратить серьезное внимание. Предлагаю такой вариант ее изготовления фотоспособом. На жестко зафиксированный подшкальник укрепить лист белой полупрозрачной бумаги, например кальки. При градуировке мультиметра остро отточенным карандашом нанести контрольные риски. Затем кальку поместить в фотоувеличитель и спроектировать изображение на лист ватмана с кратностью увеличения 4...7. На ватмане отмечают контрольные риски и затем тушью прорисовывают все элементы шкалы и необходимые надписи. После этого изготавливают фотонегатив, а с него штатную шкалу, проектируя изображение на рисунок кальки до совмещения контрольных рисок.

Точность отсчета повышается, если расстояние между стрелкой индикатора и поверхностью шкалы минимально.

Из опыта работы с мультиметром предлагаю рекомендации по расширению его функциональных возможностей.

1. Чувствительность мультиметра можно увеличить вдвое, если в переключателе SA3 ввести четвертое положение («X0,5») с резистором R42 — на схеме показан штриховой линией.

2. Входное сопротивление на пределах измерения «75 В» и «750 В» можно увеличить в десять раз, если использовать резистор R11 90 М и включить его между ламелями 10 и 11 переключателя SA1.1.

В. СНЕЖКО

г. Киев

## ЖУРНАЛ «РАДИО», МП «УНИВЕРСАЛ» И МП «СИМВОЛ-Р»

### ПРЕДЛАГАЮТ

санаториям, профилакториям, больницам и поликлиникам:

- автоматизированные рабочие места врача (АРМ врача) на базе IBM PC;
- АРМы врача, объединенные в локальные компьютерные сети (малые, средние, большие);
- пакеты программ «Истории болезни», пакеты программ для планирования и учета отпуска процедур, составление статотчетов, архивизации и хранения медицинской информации.

### НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ ВАМ:

- в кратчайший срок перейти на безбумажную технологию работы;
- создать сети модульной структуры;
- внедрить оригинальные программные продукты.


Основной эффект от внедрения разработанных нами компьютерных систем — возможность врачу, медсестре больше времени уделять пациентам, а не бумагам, интенсифицировать лечение, ускорить получение нужной медицинской информации.

Дирекциям санаториев, профилакториев, больниц, поликлиник наши компьютерные системы существенно облегчат руководство работой медицинских подразделений.

Заказы и заявки на поставку под ключ аппаратуры, программных продуктов и документации просим направлять по адресу:

103045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 10, журнал «Радио» МП «Символ-Р» с указанием на конверте «АРМ врача».

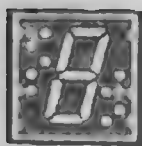Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефонам:  
(095) 362-23-01; 362-63-58.



ЦИФРОВАЯ  
ТЕХНИКА

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБНИК С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Логические пробники существенно облегчают налаживание цифровой аппаратуры, и один из критериев, по которому можно оценить их достоинства, — это универсальность использования. Оптимальным можно назвать пробник, способный измерять уровни в приборах, собранных на микросхемах любой логики или структуры, и рассчитанный на питание как от внутреннего, так и от внешнего источника. Именно такое устройство и предлагается для повторения.

Пробник измеряет логические уровни напряжения в аппаратуре, собранной на микросхемах ТТЛ, РТЛ, ДТЛ, структуры МОП (КМОП) и индицирует результат измерения в цифровом виде. Он питается от встроенной батареи напряжением 9 В или от внешнего источника напряжения 5...18 В (им может быть проверяемое устройство или лабораторный блок питания). Пробник индицирует три состояния сигнала на входе: отсутствие напряжения при сопротивлении в цепи не менее 700 Ом (на индикаторе светится символ в виде части буквы Н, без левой черты) напряжения низкого (светится цифра 0) и высокого (светится цифра 1) уровней. Чувствительность по уровню 1—2 В. Потребляемый от источника питания ток — не более 80 мА.

Принципиальная схема пробника изображена на рис. 1. Элементы DD1.1—DD1.3 играют роль инверторов, разделяющих входную цепь и выходные каскады, а элемент DD1.4 обеспечивает операцию логического умножения сигналов с инвертированием на выходе. Транзисторы

VT1—VT3 работают в ключевом режиме. Результат измерения индицируется полупроводниковым знаковосинтезирующим индикатором HG1.

Стабилитрон VD1, транзистор VT4, резистор R8 образуют

простейший стабилизатор. Питание с внутреннего источника на внешний переключают тумблером SA1. В его положении, показанном на схеме, пробник выключен или работает от внешнего источника, подключаемого к розетке XS1.

Для работы с пробником включают питание и подсоединяют щупы XP1 и XP2 к проверяемой цепи. При неподключенном пробнике или отсутствии сигнала на входе элемент DD1.1 находится в нулевом, а элементы DD1.2 и DD1.3 — в единичном состояниях (исходные). Транзистор VT2 открыт и выводы 1, 6, 7, 14 индикатора HG1 оказываются соединенными с общим проводом. При этом элементы а, d, e и f индикатора не светятся. Транзистор VT1, наоборот, закрыт. В результате на обоих входах элемента DD1.4 устанавливается уровень 1, а на выходе — уровень 0. Поэтому транзистор VT3 также закрыт и ток от источника питания протекает через ограничительный резистор R6 и элемент g, вызывая его свечение. Элементы b и c подключены через ограничительный резистор R7 непосредственно к плюсовому проводу питания и светятся постоянно. Следовательно, при отсутствии сигнала на входе пробника на индикаторе светятся элементы b, c и g, образуя ранее указанный символ в виде части буквы Н, без левой черты.

Появление на входе пробника напряжения высокого уровня не изменяет состояния элементов DD1.1—DD1.3, но приводит к открыванию транзистора VT1. На выводе 9 элемента DD1.4 появляется напря-

жение низкого, а на его выходе — высокого уровня, и транзистор VT3 также открывается. В результате элемент g индикатора гаснет и на нем отображается цифра 1.

При наличии на входе пробника напряжения низкого уровня транзистор VT1 закрыт, а элементы DD1.1—DD1.3 переключаются в состояния, противоположные исходным. Одновременно элемент DD1.4 переключается в нулевое состояние, так как на его входах устанавливаются напряжения разных уровней. Транзистор VT2 закрывается, а VT3, наоборот, открывается. На индикаторе HG1 гаснет элемент g и светятся элементы а, d, e и f, образуя вместе с элементами b и c цифру 0.

Если на вход пробника поступает импульсный сигнал, то на индикаторе также появляется изображение нуля, но при этом элементы b и c светятся ярко, а элементы а, d, e и f — заметно слабее.

Кроме деталей, указанных на схеме, можно применить микросхемы K158ЛА3, K555ЛА3, светодиодные знаковосинтезирующие индикаторы АЛС333В, АЛС334А, АЛС334В, АЛС335А, АЛС335В; транзисторы (VT1—VT3) серий КТ601, КТ603 с любым буквенным индексом или КТ608Б и (VT4) КТ602АМ или КТ805(М), КТ815, КТ817, КТ819 с любым буквенным индексом, стабилитрон КС147А. Постоянные резисторы — любые малогабаритные, подстроечный (R2) — СПЗ-16. Батарея питания напряжением 9В — «Корунд» или аналогичная ей фирмы «TOSHIBA». Тумблер SA1—МТ1, МТД1 или ПДМ. Щупы XP1 и XP2 — от любого измерительного прибора, щуп XP1 желательно иметь с длинной ручкой. Розетка XS1 — РГ1Н-1-1.

Все детали пробника размещены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5...2 мм. Ее чертеж показан на рис. 2. Розетку XS1 и тумблер SA1 крепят в левой части печатной платы на двух металлических уголках. Щуп XP1 фиксируют в правой части платы двумя скобами. Планку с токо-съемниками для подключения батареи питания припаивают к плате двумя отрезками медного луженого провода диамет-



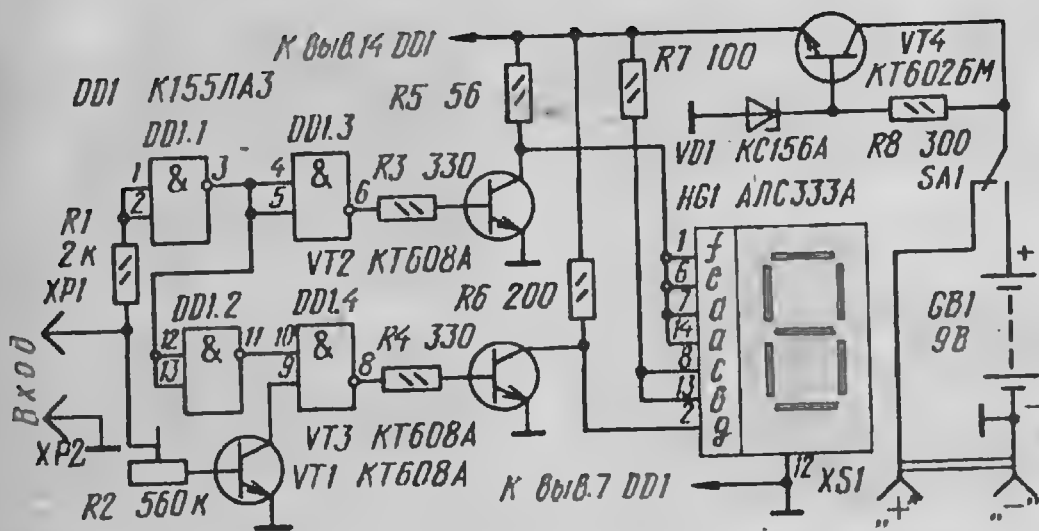


Рис. 1

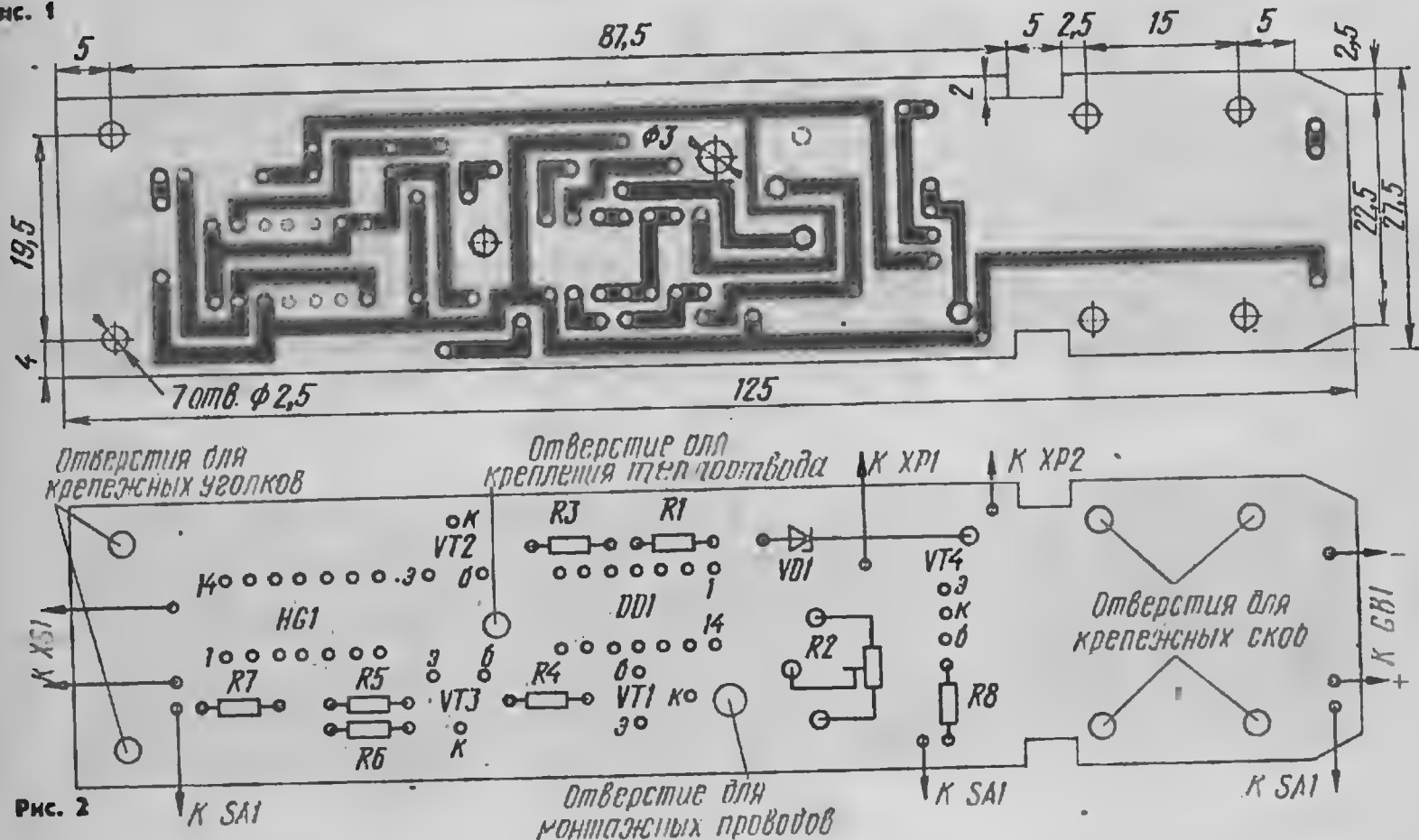


Рис. 2

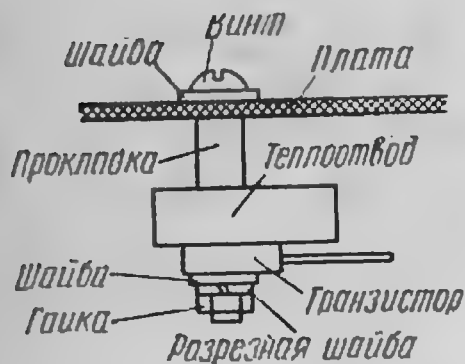


Рис. 3

ром 1 мм. После соединения с токоотъемниками батарею закрепляют на плате обычной хозяйственной резинкой, поместив между ними картонную или фторопластовую прокладку, предохраняющую печатные проводники от замыкания. Щуп ХР2 снабжают многожильным изолированным проводом длиной 300...400 мм. На щупе желательно разместить зажим «Крокодил».

Транзистор VT4 устанавливают на металлическом (дюралюминиевом) теплоотводе размерами 25×25 мм и толщиной 4...5 мм. Его крепят со стороны печатных проводников, как показано на рис. 3. Между платой и теплоотводом помещают изоляционную прокладку из гетинакса или пластмассы толщиной 3...5 мм прямоугольной или цилиндрической формы с отверстием посередине. В теплоотводе также сверлят отверстие того же диаметра (2,5 мм). Весь узел скрепляют винтовым соединением с разрезной шайбой. Соединительные провода со стороны печатных проводников пропускают на другую через специально предназначенное для этого отверстие. Налаживание пробника сводится к установке порога срабатывания транзистора VT1. Для этого движок подстроечно-

го резистора R2 помещают в правое по схеме положение и включают питание. При этом на индикаторе должна засветиться цифра 1. Далее плавно перемещают движок резистора, пока не начнется свечение элемента 8 индикатора. В этом положении движок оставляют.

Корпус пробника может быть любой конструкции. Однако желательно, чтобы он имел форму пенала с уменьшающимися внизу гранями — с устройством

такой конфигурации работать удобнее. В верхней части корпуса необходимо проделать отверстия для розетки XS1 и тумблера SA1, а в нижней — для щупа ХР1 и соединительного провода щупа ХР2. На лицевой панели нужно вырезать отверстие для наблюдения за индикатором. Его можно закрыть тонкой прозрачной пленкой синего цвета или слегка закопченным органическим стеклом.

Для работы от внешнего источника питания нужно изготовить соединительный шнур. На одном конце его снабжают наконечниками (зажимы «Крокодил») для подключения к источнику питания, а с другого — вилкой РШ2Н-1-5 для соединения с розеткой XS1 пробника.

В. ЯНЦЕВ

г. Москва



# КАК ПОВЫСИТЬ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМНИКА

Разработанный в свое время А. Захаровым УКВ ЧМ приемник с ФАПЧ [1] до сих пор привлекает внимание радиолюбителей. Как отмечалось в более поздних публикациях журнала «Радио» [2, 3], одним из существенных недостатков такого типа приемников является их невысокая селективность по соседнему каналу. Причина этого — прямое детектирование мощных сигналов на эмиттерных переходах транзисторов, параллельно включенных по переменному току.

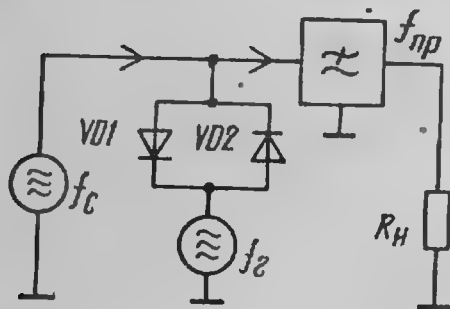


Рис. 1

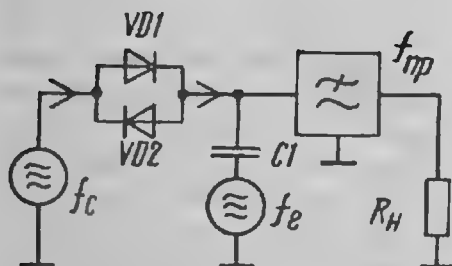


Рис. 2

В радиотехнике для борьбы с прямым детектированием сигнала рекомендуется использовать встречно-параллельное включение диодов преобразова-

теля частоты как по напряжению (рис. 1), так и по току (рис. 2). Если воспользоваться этим способом ликвидации прямого детектирования в приемнике А. Захарова, то парал-

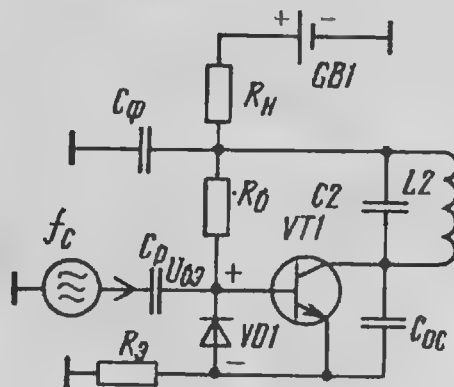


Рис. 3

лельно переходу база-эмиттер транзистора преобразователя потребуются включить диод в обратном направлении (рис. 3). Однако так поступать нельзя, поскольку в этом случае диод

будет закрыт напряжением на переходе база-эмиттер. Чтобы выйти из этого затруднения, предлагаю включить диод последовательно с этим переходом по постоянному току и встречно-параллельно по переменному (рис. 4).

Полоса удержания доработанного таким образом приемника несколько шире, чем у ранее описанных. Полезно уменьшить добротность контура L2C7. Для этого следует либо намотать катушку L2 более тонким проводом (0,2...0,3 мм), либо ввести в цепь контура дополнительный резистор R5.

В переделанном приемнике использованы катушки индуктивности, аналогичные примененным в [1]. Катушка L1 бескаркасная, диаметр обмотки 5 мм, шаг намотки 1 мм, содержит 5 витков провода ПЭЛ 0,5. Катушка L2 намотана на каркасе катушки коротковолнового диапазона приемника «Океан», шаг намотки 1 мм. Ее обмотка состоит из девяти витков провода ПЭВ-2 0,27. Подстроечник этой катушки представляет собой алюминиевую трубку с внешним диаметром 5 и длиной 20 мм.

Настройки приемника на стандартный УКВ диапазон добиваются подбором конденсаторов C2 и C7, а наибольшей его чувствительности — подбором резистора R1. Во избежание самовозбуждения приемника на звуковых частотах емкость диода VD1 должна быть значительно меньше емкости эмиттерного перехода транзистора VT1. Этому условию вполне удовлетворяют диоды КД521 и КД522 с любыми буквенными индексами. Емкость конденсатора C6 зависит

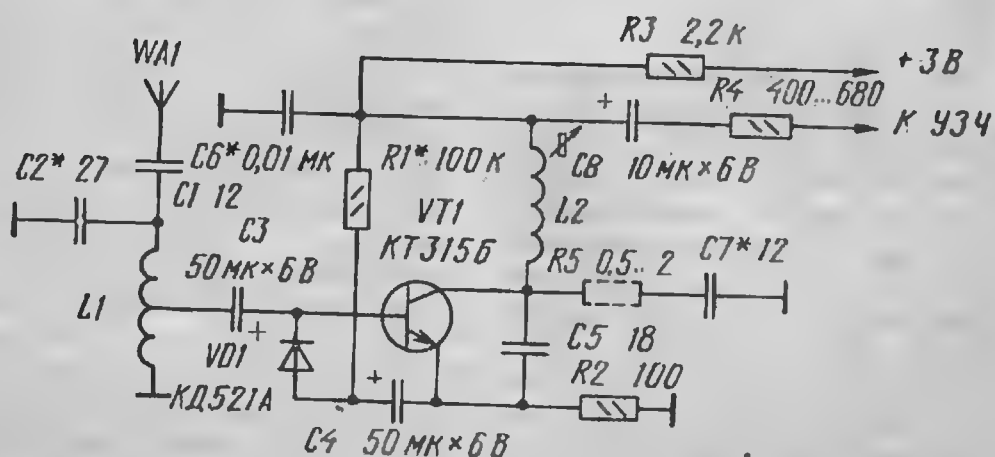


Рис. 4

от предполагаемого режима работы приемника (монофонический или стереофонический). На принципиальной схеме, приведенной на рис. 4, указана емкость для монофонического варианта. В стереофоническом варианте она должна быть раз в пять меньше.

Опыт эксплуатации приемника [1] показал, что в г. Минске он уверенно принимал все четыре УКВ радиостанции без взаимных помех, однако в паузах были слышны помехи от звукового сопровождения телевизионных передач первого и третьего каналов. После переделки приемника эти помехи прослушиваться перестали. К этому следует добавить, что встречно-параллельное включение ограничительного диода и перехода база-эмиттер транзистора позволило обеспечить и ограничение уровня сигналов мощных радиостанций.

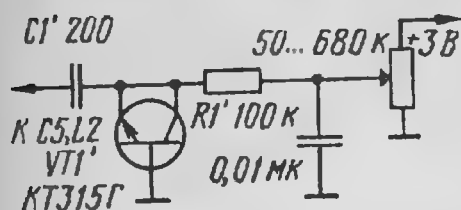


Рис. 5

В нескольких изготовленных мною приемниках надежно работает устройство электронной настройки (рис. 5), в котором вместо варикапа использован транзистор КТ315 (можно с любым буквенным индексом). Это устройство при напряжении питания 3В позволяет перекрыть весь стандартный УКВ диапазон (65,8...73 МГц).

М. САПОЖНИКОВ

г. Минск

#### ЛИТЕРАТУРА

1. А. Захаров. УКВ ЧМ приемники с ФАПЧ.— Радио, 1985, № 12, с. 28—30.
2. С. Чекчеев. Детекторы для приемников с ФАПЧ.— Радио, 1987, № 5, с. 57.
3. А. Захаров. Кольцевой стереодекодер в УКВ ЧМ приемниках.— Радио, 1987, № 10, с. 56, 57.

## ПРИЕМ УКВ ЧМ СТАНЦИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

Год назад в журнале «Радио» было опубликовано описание конвертера, позволяющего принимать программы советских УКВ радиовещательных станций на зарубежные радиоприемники [Л].

В своей практической деятельности мне неоднократно приходилось переделывать УКВ ЧМ тракты зарубежных приемников для работы без конвертера. Дорабатывались, в частности, магнитолы и стереомагнитолы японских фирм SONY и SANYO, стереомагнитолы и автомагнитолы производства КНР и ряд других.

Предлагаемый мной способ переделки приемников на отечественный УКВ диапазон 65,8...73 МГц не требует больших материальных затрат и достаточно прост в повторении. Суть его состоит в перестройке гетеродинных контуров зарубежных приемников на более низкие частоты. С этой целью необходимо аккуратно вскрыть корпус радиоприемного устройства так, чтобы был открыт доступ к обеим сторонам монтажной платы (или в крайнем случае к одной, но со стороны размещения деталей). Узлы ЧМ трактов радиоприемных устройств названных выше изделий унифицированы и расположены в непосредственной близости от конденсаторов переменной емкости. Катушки преселектора и гетеродина бескаркасные и намотаны эмалированным проводом, диаметр их намотки 4...6 мм. Катушка индуктивности гетеродина содержит меньшее (3—5 витков) число витков, чем катушка преселектора, и зафиксирована компаундом, напоминающим парафин.

Переделка состоит в замене фабричной катушки гетеродина на самодельную с большей индуктивностью. Последнюю наматывают виток к витку медным эмалированным проводом диаметром 0,8...1 мм на оправке диаметром 4...5 мм. Число витков зависит от региона, где будет использоваться радиоприемник. В регионах, где используется второй канал телевизионного вещания (г. Киев), оно будет в два раза превышать число витков катушки гетеродина переделываемого приемника, а в регионах, где используется первый канал телевизионного вещания (г. Москва), только в полтора. Причем рекомендуется кроме этой катушки изготовить еще две, с большим (на 1...2 витка) и меньшим (на 0,5...1 виток) числом витков. Далее нужно удалить фиксирующее вещество с фабричной катушки и аккуратно выпаять ее из платы. Если же доступ к печатным проводникам затруднителен, то катушку гетеродина сре-

зать бокорезами, оставив на монтажной плате штырьки длиной 3...5 мм, которые следует залудить легкоплавким припоем и в дальнейшем использовать для монтажа вновь изготовленных катушек индуктивности.

Закончив монтаж, приступают к подстройке диапазона. Для этого, вращая ручку настройки приемника или ротор конденсатора переменной емкости, нужно попытаться настроиться на любую УКВ ЧМ радиостанцию или станцию, передающую звуковое сопровождение телевизионного вещания. Следует иметь в виду, что отечественный диапазон УКВ ЧМ вещания находится между частотами звукового сопровождения второго (65,75 МГц) и третьего (83,75 МГц) каналов телевидения, поэтому по контрольным радиовещательным или телевизионному приемникам можно приблизительно сориентироваться, на какую часть диапазона настроен переделанный нами приемник.

Если настроиться на станцию не удастся, нужно постепенно увеличивать шаг намотки самодельной катушки, аккуратно растягивая ее витки пинцетом до тех пор, пока не услышим сигнал одной из УКВ радиостанций. Если и это не поможет, следует заменить катушку на другую и снова повторить указанные операции. С одной из трех заранее изготовленных катушек настройка обязательно должна получиться. После этого необходимо установить пределы перестройки гетеродина, увеличивая или уменьшая шаг намотки так, чтобы перекрывался весь стандартный УКВ диапазон 65,8...75 МГц. Убедиться в этом можно по прослушиванию программ УКВ ЧМ радиостанций, работающих в данном регионе.

В заключение нужно зафиксировать витки катушки подходящим компаундом (парафин, воск). Особенно тщательно это нужно проделать в автомагнитолах, чтобы избежать паразитной частотной модуляции колебаний гетеродина при вибрациях. Катушка преселектора в перемотке не нуждается. Рекомендуется только аккуратно сжать ее витки пинцетом, так чтобы намотка была виток к витку.

Следует отметить, что предлагаемая переделка обеспечивает прием только в монофоническом режиме.

А. ФЛОРИАН

г. Киев

#### ЛИТЕРАТУРА

- Малахов М. УКВ конвертер.— Радио, 1990, № 12, с. 61.



# ЭКВАЛАЙЗЕРЫ...

## ...С ПАССИВНЫМИ ПОЛОСОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Эквалайзеры пользуются заслуженной популярностью у любителей звуковоспроизведения. Только эти устройства позволяют существенно менять качество акустического звукового сигнала и тем самым исправлять некоторое «несовершенство» тракта источника сигнала — усилитель — акустика с учетом индивидуального восприятия конкретного слуша-

На рис. 1 приведена схема несложного эквалайзера с достаточно глубоким уровнем регулирования в шести частотных полосах. Характеристики регулирования приведены на рис. 2.

Устройство выполнено на двух операционных усилителях, объединенных в общем корпусе. Входной каскад на DA1.1 представляет собой повторитель с большим входным сопротивле-

15 000 Гц выполнен одно-  
пленным.

Каждый из фильтров работает на свой переменный резистор регулирования уровня. Эти регуляторы одним из выводов соединены с общей шиной питания, чем и достигается большая глубина регулирования.

Усилитель на DA1.2 — нормирующий. Он обеспечивает необходимую величину коэффициента передачи эквалайзера с входа до выхода. В верхнем положении всех регуляторов коэффициент передачи составляет примерно 1,2. Подбором резистора R31 его можно установить и другим.

При выполнении эквалайзера в виде автономной конструкции в него целесообразно ввести блок питания. На схеме показан вариант однополупериодного двуполярного выпрямителя, выполненного на трансформаторе Т1 и диодах VD1, VD2. При конструировании устройства в составе полного усилителя мощности питание

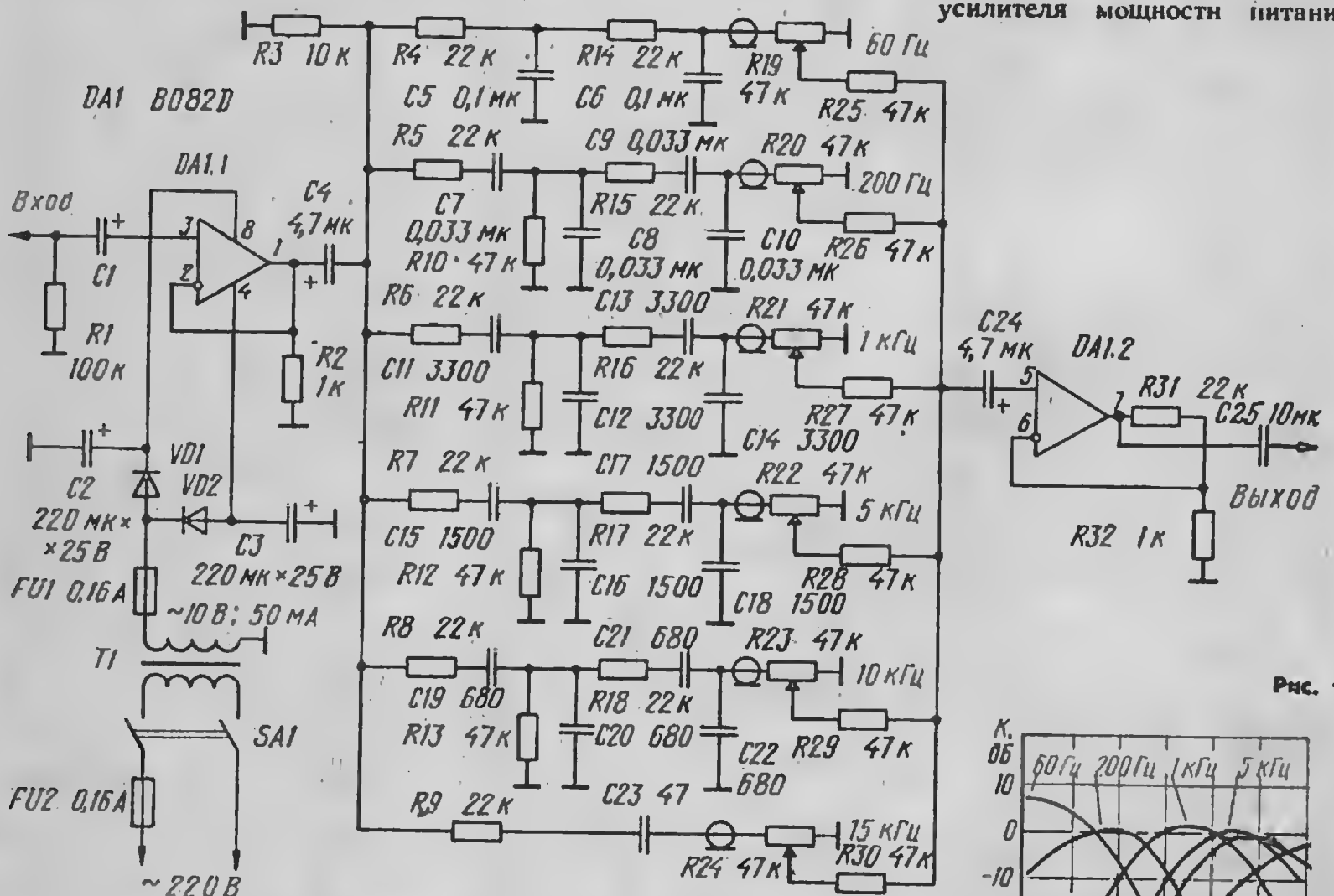


Рис. 1

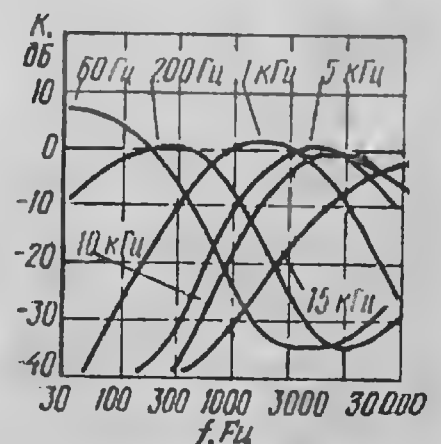


Рис. 2

теля. Регулируя коэффициент передачи эквалайзера на выбранных частотных интервалах звукового сигнала, можно добиться улучшения звуковоспроизведения даже аппаратов среднего уровня, в том числе и монофонических конструкций.

нием и согласует работу источников сигнала с пассивными фильтрами. Полосовые фильтры с центральными частотами 60, 200, 1000, 5000 и 10 000 Гц выполнены двухзвенными для повышения крутизны характеристики. Фильтр на

эквалайзера следует осуществить от общего блока питания через параметрический стабилизатор с напряжением  $\pm 15$  и  $-15$  В.

*Funkamateur, 1991, N. 4, s. 217*

Примечание редакции. Рекомендуемые в описании микросхемы можно заменить отечественным и КР140УД20, КР1408УД2 или К157УД2, диоды — на КД102 — КД105. При автономном выполнении

конструкции трансформатор Т1 следует изготовить на магнитопроводе Ш14Х14, сетевая обмотка должна иметь 2200 витков провода ПЭВ 0,1, понижающая — 110 витков провода ПЭВ 0,2.

## ...С АКТИВНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Применение в эквалайзерах активных полосовых фильтров позволяет увеличить эквивалентную добротность фильтров, а значит, уменьшить их полосу пропускания и увеличить

Номинальная величина входного сигнала 250 мВ. Операционный усилитель DA1 выполняет роль нормирующего усилителя. В цепи обратной связи операционного усилителя DA2 вклю-

из двух (кроме конденсатора C1 фильтра F5). Включение конденсаторов параллельное, исключение составляют конденсаторы C2 фильтров F1 и F2, в которых конденсаторы включены последовательно (возможно использование оксидных конденсаторов с встречным включением). Значения конденсато-

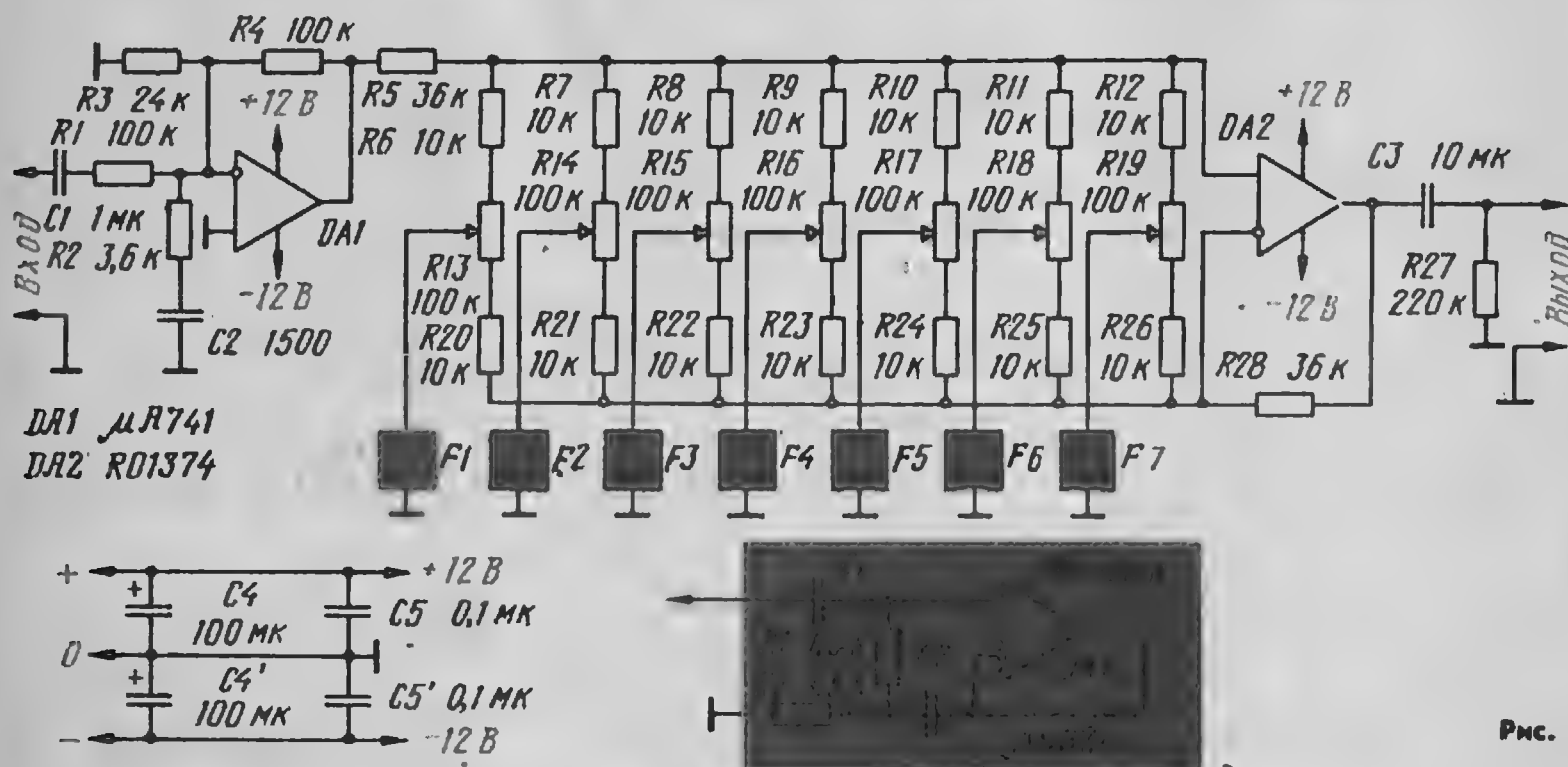


Рис. 3

Фильтр	Частота, Гц	C1	C2
1	40	1 мк+0,022 мк	22 мк $\Pi$ 10 мк
2	100	0,22 мк+0,22 мк	10 мк $\Pi$ 3,3 мк
3	270	0,1 мк+0,068 мк	0,47 мк+0,47 мк
4	700	0,033 мк+0,033 мк	0,33 мк+0,033 мк
5	2000	0,022 мк	0,1 мк+0,027 мк
6	5000	6800+2200	0,047 мк+3000
7	12 500	3300+240	10 000+1000

крутизну спада. Это в свою очередь позволяет увеличить количество регулируемых интервалов и сконструировать так называемый графический эквалайзер.

На рис. 3 приведен вариант эквалайзера с семью полосами и глубиной регулирования  $\pm 15$  дБ на всех частотах.

ченны фильтры F1—F7 с центральными частотами 40, 100, 270, 700, 2000, 5000, 12 500 Гц.

Схема фильтра выделена на отдельном рисунке. Ширина полосы фильтра определяется параметрами двузвенной RC-цепи. Для более точной настройки фильтров каждый из конденсаторов фильтра составлен

ров для полосовых фильтров приведены в таблице.

*Tehnum, 1991, N 5, pag. 8—10*

Примечание редакции. При реализации варианта эквалайзера возможно использование отечественных микросхем К140УД7, КР140УД708.

# ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЯ

Анализ устройства, описанного в статье А. Маргулиса «Автомобильный сигнализатор напряжения» («Радио», 1987, № 2, с. 54), показал, что оно нечетко сигнализирует о причине включения индикаторной лампы — из-за разрядки аккумуляторной батареи или ее перезарядки.

Предлагаемое устройство (рис. 1), работающее на таком же двупороговом компараторе, свободное от этого недостатка. Его работа и наладивание описаны в указанной выше статье, поэтому здесь рассмотрим лишь узел индикации.

При пониженном напряжении аккумуляторной батареи (менее 11,8 В) слабо горит светодиод HL1 красного свечения. Во время зарядки батареи (напряжение 12,8...14,8 В) срабатывает компаратор DA1.2 — включается светодиод HL2 зеленого свечения. Дальнейшее повышение напряжения (более 14,8 В) приводит к тому, что часть выходного тока компаратора DA1.2 протекает через открывшийся стабилитрон VD2, диод VD3 и резистор R6, поэтому начинает светить и светодиод HL1. При напряжении батареи около 15 В светодиод HL1 светит с нормальной яркостью и в паре со светодиодом HL2 они сигнализируют о перезарядке батареи. Включение красного

# ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАДИОПРИЕМНИКА С СИНХРОННЫМ ДЕТЕКТОРОМ

В средневолновом приемнике, описанном в [1], в качестве смесителя синхронного детектора использован полевой транзистор, работающий в ключевом режиме. Коэффициент передачи такого смесителя равен примерно 0,4. Увеличить коэффициент передачи смесителя и тем самым повысить чувствительность приемника можно, выполнив его по схеме удвоения напряжения, как это показано в [2]. Доработанная схема синхронного детектора представлена на рисунке. Дополнительно в него введены всего два элемента: конденсатор C6 и транзистор VT2.

На затворы транзисторов VT2 и VT4 управляющие напряжения поступают в противофазе, обеспечивая в течение одного периода колебаний гетеродина поочередную смену их состояний. Когда транзистор VT2 открыт, а VT4 — закрыт, конденсатор C6 заряжается одной полярностью входного сигнала. При смене состояний транзисторов напряжение на конденсаторе суммируется с напряжением другой полярности сигнала, т. е. смеситель работает аналогично АМ детектору, собранному по схеме с удвоением напряжения. Увеличение коэффициента передачи смесителя одновременно увеличивает и реальную селективность приемника [3], характеризующую его способность выделять слабый сигнал в присутствии мощных внеполосных помех.

Реальная селективность приемника ограничивается нелинейностью отдельных элементов его тракта, которые в той или иной мере имеют место в любом смесителе. В данном случае они обусловлены нелинейностью каналов полевых транзисторов, сказывающейся при уровне входного напряжения, превышаю-

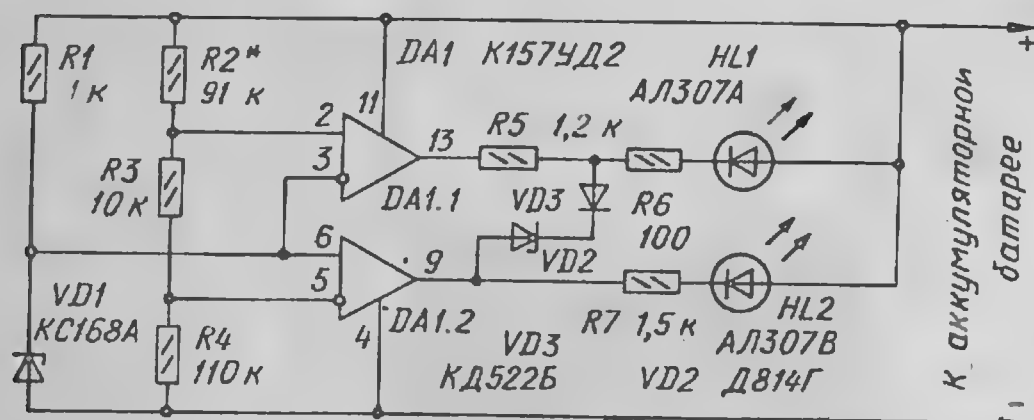


Рис. 1

(HL1) светодиода служит сигналом аварии. При напряжении 11,8...12,8 В, когда зарядка отсутствует, светодиоды выключены.

В индикаторе применены резисторы МЛТ. Светодиоды могут быть серий AL102, AL341 соответствующего цвета свечения. Все детали смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (рис. 2) толщиной 1 мм, которая затем помещена в кожух из изоляционного материала.

Налаживание устройства сводится к установке нижнего (11,8 В) порога срабатывания компаратора подборкой резистора R2, остальные пороги устанавливаются автоматически.

О. СЕРЕБРОВСКИЙ

г. Запорожье


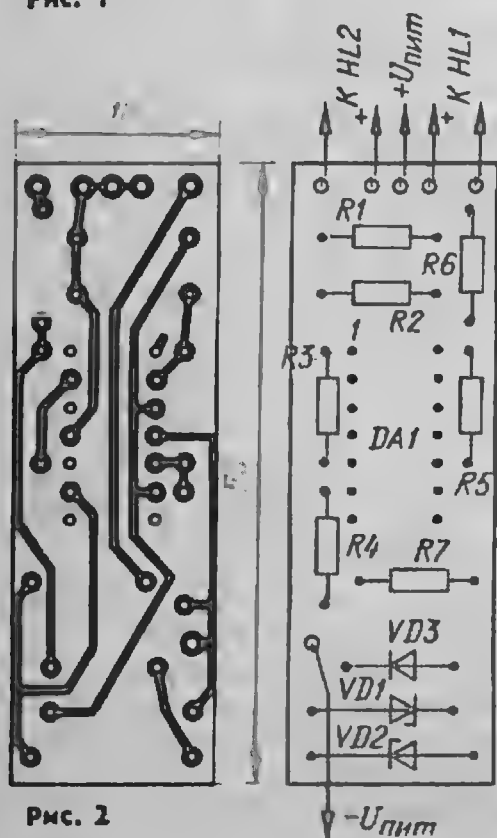


Рис. 2

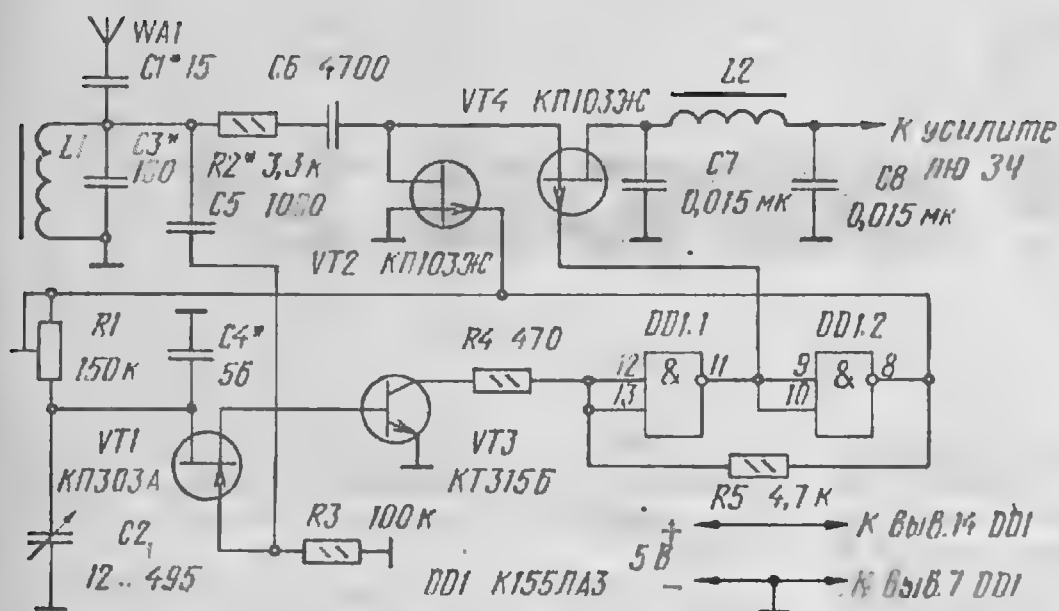



шем верхнюю границу динамического диапазона приемника. Проявляется нелинейность в виде образования перекрестных и интермодуляционных помех. Для борьбы с этими видами помех на входе смесителя включен аттенуатор, функцию которого выполняет резистор R2. Увеличение коэффициента передачи смесителя повышает пороговую чувствительность приемника.

В связи с этим величина затухания, вносимого аттенуатором, должна быть увеличена ровно на столько, чтобы обеспечить максимальное сближение нижних границ динамических диапазонов антенны и приемника.

В этом случае динамический диапазон всей системы антенна — приемник расширяется, а уровень интермодуляционных и перекрестных помех существенно уменьшается.

А. РУДНЕВ

г. Балашиха  
Саратовской обл.

#### ЛИТЕРАТУРА


1. Руднев А. Средневолновый приемник с синхронным детектором. — Радио, 1991, № 2, с. 56—57.
2. Руднев А. Смеситель гетеродинного приемника. — Радио, 1986, № 6, с. 17—18.
3. Поляков В. Приемники прямого преобразования для любительской связи. — М.: ДОСААФ, 1981.

## ДОРАБОТКА МАГНИТОФОНА «ЭЛЬФА-201 СТЕРЕО»

Магнитофон «Эльфа-201-3 стерео» не имеет регуляторов уровня выходного сигнала (громкости) на линейном выходе в режиме воспроизведения фонограмм. Но необходимость в них очень часто возникает в тех случаях, когда воспроизводимая фонограмма имеет слабый или высокий уровень (индикаторы при воспроизведении отклоняются незначительно или наоборот зашкаливают).

Такие регуляторы можно легко ввести в магнитофон с минимальной переделкой в принципиальной электрической схеме и не вводя новых элементов, а используя уже имеющиеся регуляторы уровня записи.

Для этого на печатной плате

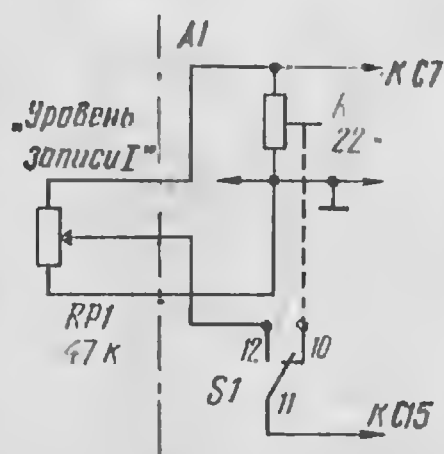

блока А1 магнитофона проводник, соединяющий контакт 10 переключателя S1 (здесь и далее обозначение всех радиоэлементов указаны в соответствии с принципиальной электрической схемой магнитофона) с выводом подстроечного резистора RP1, разорвать со стороны отвода подстроечного резистора, а затем соединить между собой выводы контактной группы 10 и 12 переключателя S1 (в модификации «Эльфа-201-1» его контакт 11 соединен с конденсатором C17).

При такой переделке подстроечный резистор RP1 блока А1 утрачивает свое назначение как элемент подстройки уровня усиления в режиме воспроизведения. Его функции переходят к переменному резистору RP1 «Уровень записи», который теперь является уже регулятором уровня усиления в режиме «Воспроизведение» и в тоже время остается и регулятором уровня записи при работе магнитофона в режиме «Запись».

Предложенный вариант доработки на качество записи и воспроизведения магнитофона не влияет.


А. ГУСАРОВ

г. Ярославль
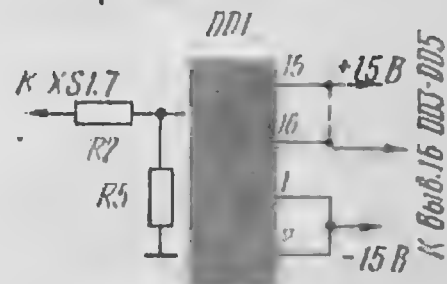
## УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА

При эксплуатации магнитофона-приставки «Орбита МПК-107с» было отмечено, что работа электронного счетчика расхода ленты не совсем эффективна из-за внесения ошибок в показания. Источником погрешностей в показаниях является расположенная на плате блока индикации (А5) микросхема DD1. Она выполняет роль счетчика-делителя на 10, но на нее не подается сигнал реверса, что и становится причиной накопления ошибок.

Устранить отмеченный недостаток можно подачей сигнала реверса на вывод 16 микросхемы DD1 (смотри рисунок) от печатной дорожки, соединяющей между собой выводы 16 микросхем DD3 — DD5.



Предварительно необходимо перерезать дорожку между выводами 15 и 16 микросхемы DD1.

А. КРАВЦОВ

г. Троицк  
Московской обл.

# ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСХЕМ ТТЛ

В приводимой здесь таблице представлен перечень и указано функциональное назначение рассмотренных ранее микросхем ТТЛ, а также год, номер и первая страница их описания в журнале. В скобках после функционального назначения некоторых микросхем первые цифры обозначают число информационных входов, вторые цифры — число выходов, буквы ОК — наличие выхода с открытым коллектором, буквы ОЭ — выхода с открытым эмиттером, буква Z — возможность переключения выходов в высокоимпедансное состояние.

В опубликованных статьях по применению микросхем ТТЛ замечены следующие опечатки и неточности:

1) в № 2 за 1982 г. на рис. 19 (с. 34) для выхода S1 следует использовать прямой выход S (без черты сверху) микросхемы D1, а не инверсный;

2) входы С у микросхем K155IM2 и K155IM3 — также прямые (1982, № 2, с. 34, рис. 20 и 21);

3) полярность подключения оксидных конденсаторов к микросхеме K555AG3 (1988, № 3, с. 36) должна быть в соответствии с рис. 5, 6 статьи в № 9 за 1987 г. (с. 39), но без диода;

4) надписи «K155, KP531» и «K555» на графиках рис. 1 в № 1 за 1991 г. (с. 50) следует поменять местами.

Продолжение

Обозначение микросхемы	Функциональное назначение	Журнал — г. — № — с.
K155AG1	Одновибратор	87—9—38
K155AG3 K555AG3	2 одновибратора с перезапуском	87—9—38 88—3—34
K555AG4 KP531AP2	2 одновибратора 4 двунаправленных буферных элемента (ОК)	90—8—59 91—9—56
K555AP3 KP1533AP3 KP531AP3	8 инвертирующих буферных элементов (Z)	90—8—59 91—1—50 91—9—56
K555AP4 KP1533AP4 KP531AP4	8 буферных элементов (Z)	90—8—59 91—1—50 91—9—56
K555AP5 KP1533AP5	8 буферных элементов (Z)	90—8—59 91—1—50
K555AP6 KP1533AP6	8 двунаправленных буферных элементов	90—8—59 91—1—50
KP531GG1 K155IB1 K555IB1	2 генератора Шифратор (8—3)	91—9—56 84—3—26 88—3—34
K555IB3 K155ID1	Шифратор (10—4) Дешифратор (4—10)	88—5—36 82—2—31
K155ID3 KP1533ID3	Дешифратор (4—16)	82—2—31 91—1—50
K155ID4 K555ID4 KP1533ID4	2 дешифратора (2—4)	82—2—31 88—3—34 91—1—50
K555ID5	2 дешифратора (2—4; ОК)	см. K555ID4
K555ID6	Дешифратор (4—10)	88—4—40
K555ID7 KP1533ID7 KP531ID7	Дешифратор (3—8)	88—4—40 91—1—50 91—9—56
KM155ID8A KM155ID8B KM155ID9	Преобразователи кода для неполного матричного индикатора	86—7—32 86—7—32 86—7—32
K155ID10 K555ID10	Дешифратор (4—10; ОК)	86—7—32 88—3—34

Обозначение микросхемы	Функциональное назначение	Журнал — г. — № — с.
KM155ID11	Преобразователь для управления линейной шкалой индикации («столбик»)	89—12—79
KM155ID12	Дешифратор (3—8; ОЭ) для индикатора с одной точкой	89—12—79
KM155ID13	Преобразователь для управления шкалой индикации в «две точки»	89—12—79
KP531ID14 K555ID18	2 дешифратора (2—4) Преобразователь кода для семисегментного индикатора	91—9—56 90—8—59
K155IE1	Делитель частоты на 10	77—10—39
K155IE2 K555IE2	Десятичный счетчик	77—10—39 88—3—34
K155IE4	Счетчик по модулю 12	77—10—39
K155IE5 K555IE5	Двоичный счетчик	77—10—39 88—3—34
K155IE6 K555IE6 KP1533IE6	Десятичный реверсивный счетчик	78—5—37 88—3—34 91—1—50
K155IE7 K555IE7 KP1533IE7	Двоичный реверсивный счетчик	78—5—37 88—3—34 91—1—50
K155IE8	Делитель частоты с переменным коэффициентом деления	78—5—37
K155IE9 K555IE9 KP1533IE9 KP531IE9	Десятичный синхронный счетчик	86—5—28 88—3—34 91—1—50 91—9—56
K555IE10 KP1533IE10 KP531IE10	Двоичный синхронный счетчик	88—3—34 91—1—50 91—9—56
KP1533IE11 KP531IE11	Десятичный счетчик с синхронными предустановкой и сбросом	91—1—50 91—9—56
K155IE14 K555IE14 KP531IE14	Десятичный счетчик с предустановкой	87—9—38 88—3—34 91—9—56
K555IE15 KP531IE15	Двоичный счетчик с предустановкой	88—3—34 91—9—56

Обозначение микросхемы	Функциональное назначение	Журнал — г. — № — с.	Обозначение микросхемы	Функциональное назначение	Журнал — г. — № — с.
KP531HE16	Десятичный реверсивный счетчик	91—9—56	KP153HP34	2 четырехразрядных регистра хранения информации (Z)	91—2—64
KP531HE17	Двоичный реверсивный счетчик	91—9—56	K555HP35	Восьмиразрядный регистр хранения информации	90—8—59
K555HE18	Двоичный счетчик с синхронными предустановкой и сбросом	см. KP1533HE18	KP1533HP37	Восьмиразрядный регистр хранения информации (Z)	91—1—50
KP1533HE18		91—1—50	KP1533HP38	2 четырехразрядных регистра хранения информации (Z)	91—2—64
KP531HE18		91—9—56			
K555HE19	2 четырехразрядных десятичных счетчика	90—8—59			
K555HE20	2 четырехразрядных двоичных счетчика	90—8—59	K155KP1	Мультиплексор (16—1)	82—2—31
K155HM1	Одноразрядный сумматор	82—2—31	K155KP2	2 мультиплексора (4—1)	82—2—31
K155HM2	Двухразрядный сумматор	82—2—31	K555KP2		88—5—36
K155HM3	Четырехразрядный сумматор	82—2—31	KP1533KP2		91—1—50
K555HM5	2 одноразрядных сумматора	89—12—58	KP531KP2		91—9—56
K555HM6	Четырехразрядный сумматор	88—5—36	K155KP5	Мультиплексор (8—1)	82—2—31
K155HP2	Восьмиходовый сумматор по модулю 2	82—2—31	K155KP7	Мультиплексор (8—1)	82—2—31
K555HP5	Девятиходовый сумматор по модулю 2	88—5—36	K555KP7		88—5—36
KP1533HP5		91—1—50	KP1533KP7		91—1—50
KP531HP5		91—9—56	KP531KP7		91—9—56
K555HP6	4 двунаправленных инвертирующих буферных элемента	90—8—59	K555KP11	4 мультиплексора (2—1; Z)	88—5—36
KP1533HP6		91—1—50	KP1533KP11		91—1—50
K555HP7	4 двунаправленных буферных элемента	90—8—59	KP531KP11		91—10—61
KP1533HP7		91—1—50	K555KP12	2 мультиплексора (4—1; Z)	88—5—36
K155HP1	Четырехразрядный сдвигающий регистр	86—5—28	KP1533KP12		91—1—50
K555HP8	Восьмиразрядный сдвигающий регистр	88—4—40	KP531KP12		91—10—61
K555HP9	Восьмиразрядный сдвигающий регистр	88—4—40	K555KP13	4 мультиплексора с памятью (2—1)	88—5—36
K555HP10	Восьмиразрядный сдвигающий регистр	88—4—40	KP1533KP13		91—1—50
K555HP11A	Четырехразрядный реверсивный сдвигающий регистр	88—4—40	K555KP14	4 мультиплексора с инверсией (2—1; Z)	88—5—36
KP531HP11		91—9—56	KP1533KP14		91—1—50
KP531HP12	Четырехразрядный сдвигающий регистр	91—10—61	KP531KP14		91—10—61
K155HP13	Восьмиразрядный реверсивный сдвигающий регистр	86—5—28	K555KP15	Мультиплексор (8—1; Z)	88—5—36
K155HP15	Четырехразрядный регистр хранения информации (Z)	87—10—43	KP1533KP15		91—1—50
K555HP15		88—3—34	KP531KP15		91—10—61
K555HP16	Четырехразрядный сдвигающий регистр (Z)	88—4—40	KP1533KP17	4 мультиплексора (2—1)	88—5—36
K155HP17	Регистр последовательного приближения	87—10—43		2 мультиплексора с инверсией (4—1; Z)	91—2—64
KP531HP18	Шестиразрядный регистр хранения информации	91—10—61	KP1533KP18	4 мультиплексора с инверсией (2—1)	91—2—64
KP531HP19	Четырехразрядный регистр хранения информации	91—10—61	KP531KP18	2 мультиплексора с инверсией (4—1)	91—2—64
KP531HP20	4 мультиплексора с памятью (2—1)	91—10—61	KP1533KP19	2 элемента 4И-НЕ	86—6—44
KP531HP21	Статический сдвигатель кода	91—10—61	K155ЛА1		88—3—34
K555HP22	Восьмиразрядный регистр хранения информации (Z)	88—4—40	K555ЛА1		91—1—50
KP1533HP22		91—1—50	KP1533ЛА1		91—9—56
KP531HP22		91—10—61	KP531ЛА1		
K555HP23	Восьмиразрядный регистр хранения информации (Z)	88—4—40	K155ЛА2	Элемент 8И-НЕ	86—6—44
KP1533HP23		91—1—50	K555ЛА2		88—3—34
KP531HP23		91—10—61	KP1533ЛА2		91—1—50
KP1533HP24	Восьмиразрядный реверсивный сдвигающий регистр	91—1—50	KP531ЛА2		91—9—56
KP531HP24		91—10—61	K155ЛА3	4 элемента 2И-НЕ	86—6—44
K555HP27	Восьмиразрядный регистр хранения информации	88—4—40	K555ЛА3		88—3—34
KP1533HP31	Двадцатичетырехразрядный сдвигающий регистр	91—1—50	KP1533ЛА3		91—1—50
KP1533HP33	Восьмиразрядный регистр хранения информации (Z)	91—1—50	KP531ЛА3		91—9—56
			K155ЛА4	3 элемента 3И-НЕ	86—6—44
			K555ЛА4		88—3—34
			KP1533ЛА4		91—1—50
			KP531ЛА4		91—9—56
			K155ЛА6	2 элемента 4И-НЕ	86—6—44
			K555ЛА6		88—3—34
			K155ЛА7	2 элемента 4И-НЕ (ОК)	86—6—44
			K555ЛА7		88—3—34
			KP1533ЛА7		91—1—50
			KP531ЛА7		91—10—61
			K155ЛА8	4 элемента 2И-НЕ (ОК)	86—6—44
			KP1533ЛА8		91—2—64
			K555ЛА9	4 элемента 2И-НЕ (ОК)	88—3—34
			KP1533ЛА9		91—2—64
			KP531ЛА9		91—10—61



Обозначение микросхемы	Функциональное назначение	Журнал — г. — № — с.	Обозначение микросхемы	Функциональное назначение	Журнал — г. — № — с.
K155ЛА10 K555ЛА10	3-элемента 3И-НЕ (ОК)	86-6-44 88-3-34	K155ЛР3	Элемент 2И+2И+2И+3И-ИЛИ-НЕ	77-9-57
K155ЛА11 K555ЛА11	4-элемента 2И-НЕ (ОК)	86-6-44 88-3-34	K155ЛР4	Элемент 4И+4И-ИЛИ-НЕ	77-9-57
K155ЛА12 K555ЛА12	4-элемента 2И-НЕ	86-6-44 88-3-34	K555ЛР4	Элемент 4И+4И-ИЛИ-НЕ	88-3-34
KP531ЛА12		91-9-56	KP1533ЛР4		91-1-50
K155ЛА13 K555ЛА13	4-элемента 2И-НЕ (ОК)	86-6-44 88-3-34	KP531ЛР9	Элемент 2И+2И+3И+4И-ИЛИ-НЕ	91-10-61
KP531ЛА13		91-10-61	KP531ЛР10	Элемент 2И+2И+3И+4И-ИЛИ-НЕ (ОК)	91-10-61
KP531ЛА16	2-элемента 4И-НЕ	91-10-61	K555ЛР11	Элементы 3И+3И-ИЛИ-НЕ	88-3-34
KP531ЛА17	2-элемента 4И-НЕ (Z)	91-10-61	KP1533ЛР11	и 2И+2И-ИЛИ-НЕ	91-1-50
K155ЛА18	2-элемента 2И-НЕ (ОК)	86-6-44	KP531ЛР11	2-элемента 2И+2И-ИЛИ-НЕ	91-10-61
KP531ЛА19	Элемент 12И-НЕ (Z)	91-10-61	K555ЛР13	Элемент 3И+2И+3И+2И-ИЛИ-НЕ	88-3-34
K155ЛД1	2-расширителя 4И-ИЛИ	77-9-57	KP1533ЛР13		91-1-50
K155ЛД3	Расширитель 8И-ИЛИ	77-9-57	K155ПП5	Преобразователь кода для семисегментного индикатора	86-7-34
K155ЛЕ1 K555ЛЕ1	4-элемента 2ИЛИ-НЕ	86-6-44 88-3-34	K155ПР6	Преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный	86-7-34
KP1533ЛЕ1		91-1-50	K155ПР7	Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный	86-7-34
KP531ЛЕ1		91-9-56	K155ПР3	ИЗУ на 32 слова по 8 разрядов	82-1-22
K155ЛЕ2	2-элемента 4ИЛИ-НЕ	86-6-44	K155ПР21	Комплект микросхем для формирования знаков на матричных индикаторах и дисплеях	87-6-17
K155ЛЕ3	2-элемента 4ИЛИ-НЕ	86-6-44	K155ПР22		87-6-17
K155ЛЕ4	3-элемента 3ИЛИ-НЕ	86-6-44 88-3-34	K155ПР23		87-6-17
K555ЛЕ4			K155ПР24		87-6-17
K155ЛЕ5	4-элемента 2ИЛИ-НЕ	86-6-44	K555СП1	Элемент сравнения четырехразрядных чисел	88-5-36
K155ЛЕ6	4-элемента 2ИЛИ-НЕ	86-6-44	KP1533СП1		91-1-50
KP531ЛЕ7	2-элемента 5ИЛИ-НЕ	91-10-61	KP531СП1		91-9-56
K155ЛИ1	4-элемента 2И	86-6-44	K155КТ1	JK-триггер	76-2-42
K555ЛИ1		88-3-34	K555ТВ6	2 JK-триггера	88-3-34
KP1533ЛИ1		91-1-50	K555ТВ9	2 JK-триггера	88-3-34
KP531ЛИ1		91-9-56	KP531ТВ9		91-10-61
K555ЛИ2	4-элемента 2И (ОК)	88-3-34	KP531ТВ10	2 JK-триггера	91-10-61
K555ЛИ3	3-элемента 3И	88-3-34	KP531ТВ11	2 JK-триггера	91-10-61
KP531ЛИ3		91-9-56	KP155ТВ15	2 JK-триггера	87-9-38
K555ЛИ4	3-элемента 3И (ОК)	88-3-34	KP1533ТВ15		91-1-50
K155ЛИ5	2-элемента 2И (ОК)	86-6-44	K155ТЛ1	2 триггера Шмитта 4И-НЕ	86-6-44
K555ЛИ6	2-элемента 4И	88-3-34	K155ТЛ2	6 триггеров Шмитта НЕ	86-6-44
K155ЛЛ1	4-элемента 2ИЛИ	86-6-44	K555ТЛ2	4 триггера Шмитта 2И-НЕ	88-3-34
K555ЛЛ1		88-3-34	K155ТЛ3	2 D-триггера	76-2-42
KP531ЛЛ1		91-9-56	KP531ТЛ3		88-3-34
K155ЛЛ2	2-элемента 2ИЛИ	86-6-44	K155ТМ2		76-2-42
K155ЛЛ3	6-элементов НЕ	86-6-44	K555ТМ2		88-3-34
K555ЛЛ3		88-3-34	KP1533ТМ2		91-1-50
KP1533ЛЛ3		91-1-50	KP531ТМ2		91-10-61
K155ЛЛ2	6-элементов НЕ (ОК)	86-6-44	K155ТМ5	Четырехразрядный регистр хранения информации	77-10-39
K555ЛЛ2		88-3-34	K155ТМ7		77-9-57
KP1533ЛЛ2		91-1-50	K555ТМ7	Четырехразрядный регистр хранения информации	77-10-39
KP531ЛЛ2		91-9-56	K155ТМ8	Четырехразрядный регистр хранения информации	88-4-40
K155ЛН3	6-элементов НЕ (ОК)	88-6-44	K555ТМ8		86-5-28
K155ЛН5	6-элементов НЕ (ОК)	86-6-44	KP1533ТМ8		88-3-34
K155ЛН6	6-элементов НЕ (Z)	89-12-79	KP531ТМ8		81-1-50
KP1533ЛН7	6-элементов НЕ (Z)	91-2-64	K555ТМ9	Шестиразрядный регистр хранения информации	91-9-56
KP1533ЛН8	6-элементов НЕ	91-2-64	KP1533ТМ9		88-4-40
KP1533ЛП3	3 мажоритарных элемента	91-2-64	KT531ТМ9		91-1-50
K155ЛП5	4 сумматора по модулю 2	86-6-44	K555ТР2	4 RS-триггера	88-3-34
K555ЛП5		88-3-34	KP1533ТР2		91-1-50
KP1533ЛП5		91-1-50			
KP531ЛП5		91-9-56			
K155ЛП7	2-элемента 2И-НЕ и 2 транзистора структуры п-р-п	86-6-44			
K155ЛП8	4 повторителя (Z)	86-6-44			
K555ЛП8		88-3-34			
K155ЛП9	6 повторителей (ОК)	86-6-44			
K155ЛП10	6 повторителей (Z)	89-12-79			
K155ЛП11	6 повторителей (Z)	89-12-79			
K555ЛП12	4 сумматора по модулю 2 (ОК)	88-5-36			
K155ЛР1	2-элемента 2И+2И-ИЛИ-НЕ	77-9-57			



# МОЩНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ СЕРИЙ КТ8101 И КТ8102

Комплементарные мощные кремниевые транзисторы КТ8101А, КТ8101Б (структуры п-р-п) и КТ8102А, КТ8102Б (р-п-р) изготавливают по эпитаксиально-планарной технологии. Они предназначены для работы в оконечных ступенях усилителей ЗЧ, в регулирующем элементе стабилизаторов напряжения, преобразователях напряжения и другой радиоэлектронной аппаратуре. Отличительными особенностями этих транзисторов по сравнению с выпускаемыми являются более широкая эксплуатационная область безопасной работы, меньшая зависимость статического коэффициента передачи тока базы от тока эмиттера и напряжения на коллекторе. Это позволяет существенно улучшить качественные и энергетические характеристики усилителей ЗЧ.

Транзисторы рассчитаны на эксплуатацию при температуре от  $-60$  до  $+125$  °С.

Конструктивно они выполнены в пластмассовом корпусе КТ-43 (ТО-218). Масса прибора — не более 5 г. Чертеж корпуса показан на рис. 1.

Электрические характеристики при температуре окружающей среды  $T_{\text{окр. ср}} = 25$  °С

Обратный ток коллектора, $I_{\text{кб}}$ мА, при напряжении коллектор-база, $U_{\text{кб}}$ равном	
200 В для КТ8101А, КТ8102А	1
160 В для КТ8101Б, КТ8102Б	1
Обратный ток эмиттера, $I_{\text{эб}}$ , при напряжении база-эмиттер $U_{\text{эб}} = 6$ В, мА, не более	3
Статический коэффициент передачи тока базы, $h_{21}$ , при $U_{\text{кб}} = 10$ В и токе эмиттера $I_{\text{э}} = 2$ А, не менее	2
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, $U_{\text{кэ нас}}$ при токе коллектора $I_{\text{к}} = 6$ А и токе базы $I_{\text{б}} = 0,6$ А, В, не более	2

Напряжение насыщения база-эмиттер, $U_{\text{бэ нас}}$ при $I_{\text{к}} = 6$ А и $I_{\text{б}} = 0,6$ А, В, не более	2
Граничная частота коэффициента передачи тока, $f_{\text{гр}}$ при напряжении коллектор-эмиттер $U_{\text{кэ}} = 10$ В и $I_{\text{к}} = 0,2$ А, МГц, не менее	10

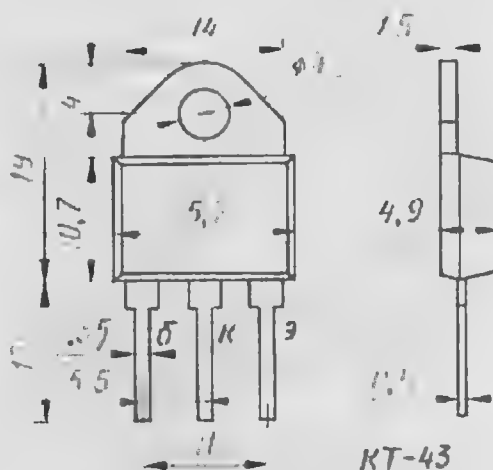


Рис. 1

Предельно-допустимый режим эксплуатации при температуре от  $T_{\text{окр. ср}} = -60$  °С до  $T_{\text{корп}} = 125$  °С

Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер, $U_{\text{кэ max}}$ В, при сопротивлении между базой и эмиттером $R_{\text{бэ}} \leq 100$ Ом, для	
КТ8101А, КТ8102А	200
КТ8101Б, КТ8102Б	160
Максимальное постоянное напряжение коллектор-база, $U_{\text{кб max}}$ В, для	
КТ8101А, КТ8102А	200
КТ8101Б, КТ8102Б	160
Максимальное постоянное напряжение эмиттер-база, $U_{\text{эб max}}$ В	6
Максимальный постоянный ток коллектора, $I_{\text{к max}}$ А	16
Максимальный импульсный ток коллектора, $I_{\text{к имп max}}$ А	25
Максимальный постоянный ток базы, $I_{\text{б max}}$ А	2
Максимальный импульсный ток базы, $I_{\text{б имп max}}$ А	4
Максимальная постоянная рассеиваемая мощность коллектора, $P_{\text{к max}}$ Вт, при температуре корпуса, $T_{\text{корп}}$ от $-60$ до $+25$ °С (с теплоотводом)	150

Максимальная постоянная рассеиваемая мощность коллектора, $P_{\text{к max}}$ Вт, при температуре $T_{\text{окр. ср}}$ от $-60$ до $25$ °С (без теплоотвода)	2
Максимальная скорость увеличения обратного напряжения $(\frac{dU_{\text{обр}}}{dt})$ мкс, В/мкс	200
Максимальная температура коллекторного перехода $T_{\text{пер max}}$ °С	150

На рис. 2 показаны типовые входные вольт-амперные характеристики транзисторов при включении по схеме с общим эмиттером. Выходные характеристики при включении по схеме ОЭ представлены на рис. 3. На рис. 4 и 5 изображены соответственно зависимости обратного тока коллектора и статического коэффициента передачи тока базы транзисторов от температуры корпуса. Штри-

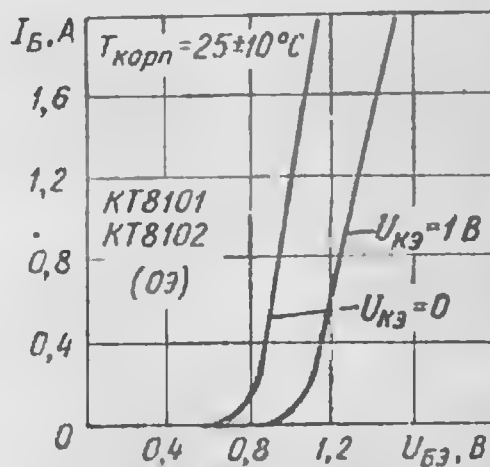


Рис. 2

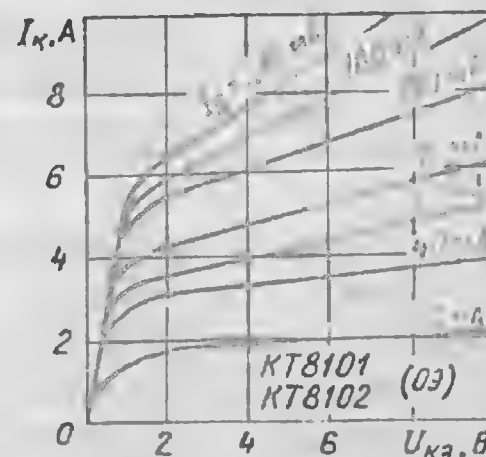


Рис. 3

ховой линией здесь и на других рисунках показаны границы зоны технологического разброса для 95 % приборов.

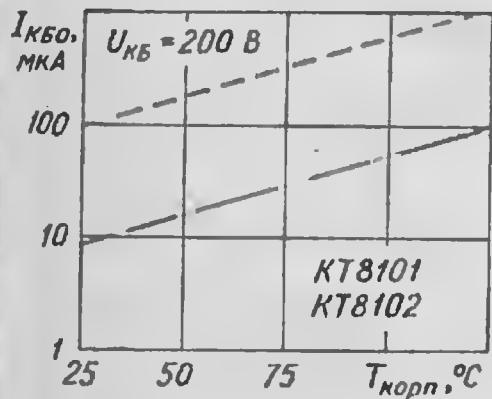


Рис. 4

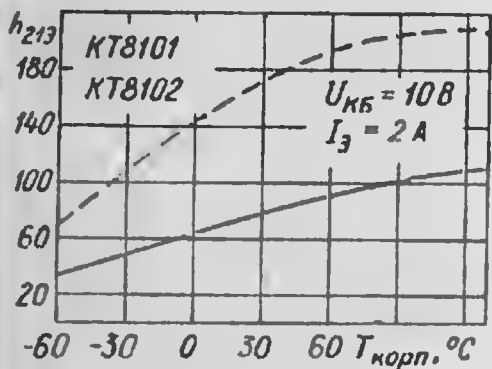


Рис. 5

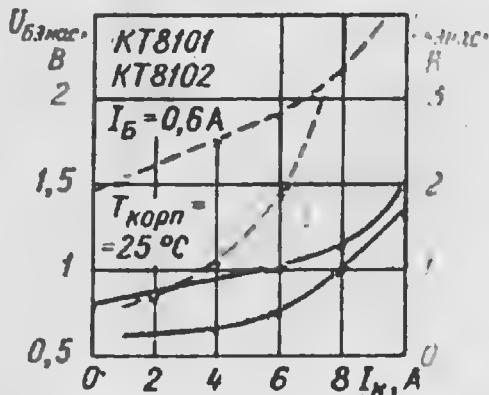


Рис. 6

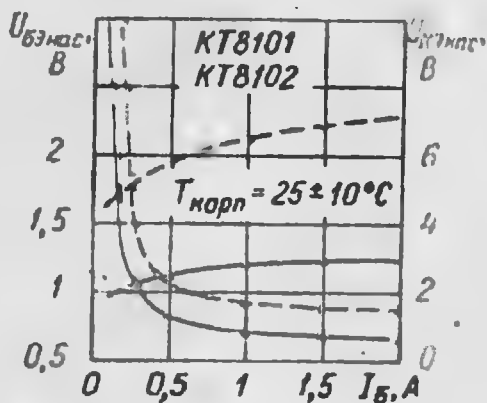


Рис. 7

Зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер от тока коллектора показаны на рис. 6, а на рис. 7 — зависимости тех же параметров от тока базы.

Изменение статического коэф-

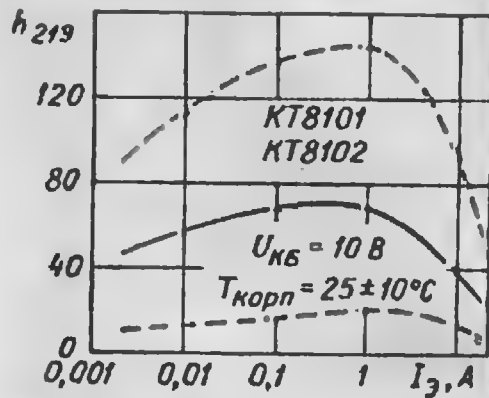


Рис. 8



Рис. 9

фициента передачи тока при изменении тока эмиттера иллюстрирует рис. 8. Область безопасной работы транзисторов в статическом режиме изображена на рис. 9.

Материал подготовил  
А. АРТЮКОВ

г. Брянск



**ПТИМУМ**  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Москва,  
Крымский вал, 9  
корр. счет N 161311  
РКЦ ГУ ЦБ РСФСР  
по г. Москве МФО 201791

- осуществляет расчетное и кассовое обслуживание клиентов, в том числе в СКВ,
- оказывает консультационные, посреднические и иные банковские услуги клиентам,
- готов кредитовать новейшие проекты по развитию систем связи, радио, телевидения, производства электронной техники.





● Разработчики персональных компьютеров стремятся при сохранении их функциональных возможностей уменьшить размеры. Появились первые «наладонные» ПЭВМ, мало в чем уступающие привычным уже настольным компьютерам и их меньшим братьям — «наколенным». С другой стороны, создатели инженерных калькуляторов ведут работы по расширению их возможностей, все больше и больше расширяя их



функции. В лучших образцах современных калькуляторов вместо цифровых индикаторов уже используют графический жидкокристаллический дисплей, на который выводятся результаты расчетов. Большие объемы памяти и мощная программная поддержка, которую имеют такие калькуляторы, позволяют производить весьма сложные вычисления.

Следующий шаг в сближении персональных ЭВМ и калькуляторов сделала фирма «Хьюлетт Паккард» — ее новый калькулятор модели HP-48S уже имеет последовательный интерфейс для связи с ПЭВМ. Кроме того, в него введен также двусторонний инфракрасный интерфейс, позволяющий без проводов обмениваться программами и данными между двумя такими калькуляторами.

● За последние десять лет в США получило широкое распространение оказание платных услуг по телефону. Их число непрерывно возрастает, захватывая все новые и новые области. Сегодня по телефону можно получить и информацию делового характера, и практические рекомендации по ведению домашнего хозяйства, и, например, ознакомиться со своим гороскопом.

Неконтролируемое использование этих служб детьми привело к тому, что счета за оплату стали существенными для бюджета некоторых семей. На помощь им пришли радиолюбители. Американский журнал «Модерн электроникс» опубликовал описание устройства на микроконтроллере, исключающего несанкционированный вызов подобных служб (им выделяется определенная группа телефонных номеров). Включают его между телефонным аппаратом и телефонной линией.

● Конкуренция между персональными ЭВМ «Макинтош» фирмы «Эппл» и ПЭВМ фирмы IBM, по-видимому, в ближайшем будущем закончится. По сообщениям мировых информационных агентств, эти фирмы подписали протокол, предполагающий создание совместных структур для разработки программных продуктов и аппаратных средств, а также широкомасштабный обмен технологиями.

Этот проект означает существенное перераспределение

сил на мировом рынке ПЭВМ, поскольку сегодня названные фирмы контролируют в общей сложности более 40 % этого рынка. Решение объединиться с фирмой «Эппл» означает и качественный скачок в развитии продукции IBM: она получает поддержку одного из крупнейших, авторитетнейших и легендарных производителей программного продукта.

Дело в том, что ПЭВМ «Макинтош» была одной из первых машин, в которых общение с пользователем организовано с помощью графического пользовательского интерфейса. Концепция, принципы и конкретная реализация этого интерфейса оказались настолько удачными, что все последующие его аналоги в той или иной мере имитируют его. В частности, фирме «Майкрософт» удалось добиться близкого, но неполного сходства с операционной оболочкой ЭВМ «Макинтош» только в версии «Уиндоуз 3.0», которая появилась лишь в 1990 г. («Макинтош» — в 1984 г.).

● «Не отпирайтесь, Вы мне звонили», — смогут теперь сказать абоненты телефонной связи в США и Японии. Правда, для этого им надо купить специальные приставки, которые позволяют передавать черно-белые неподвижные изображения по обычному телефонному каналу.

Токийская фирма «Хакимото» предлагает аппаратуру, которая обеспечивает передачу изображения вызывающего абонента по телефонному каналу между сигналами вызова. Телефонный ответчик этой фирмы «запоминает» изображение звонившего, что позволяет владельцу прибора увидеть того, кто им интересовался. Мгновенная электронная фотография преобразуется в цифровой код и заносится в ОЗУ, а затем передается по телефонному каналу подобно тому, как это делается в факсимильной связи. Процесс передачи изображения занимает около 6 с.



## РАДИОПРИЕМНИК НА МИКРОСХЕМЕ K174XA10

Эта многофункциональная микросхема специально предназначена для использования в супергетеродинных радиоприемниках и содержит смеситель, гетеродин, усилитель промежуточной частоты, детектор, усилитель звуковой частоты, стабилизатор напряжения питания, усилитель радиочастоты. Ее устройство и работа подробно рассмотрены в [Л]. На базе этой универсальной микросхемы можно собрать компактный и сравнительно чувствительный радиоприемник прямого усиления, устойчиво работающий при изменении питающего напряжения от 3 до 9 (и даже 12) В. В этом случае используются почти все каскады микросхемы, за исключением смесителя, гетеродина, усилителя РЧ.

Схема приемника приведена на рис. 1. Он обеспечивает прием радиостанций в диапазоне длинных или средних волн, питается от батареи напряжением 4,5 В, потребляя ток около 10 мА в режиме молчания и почти 35 мА при средней громкости звука. Номинальная выходная мощность достигает 100 мВт.

Работает приемник так. Выделенный колебательным контуром L1C1 магнитной антенны WA1 сигнал радиостанции поступает через катушку связи L2 и конденсатор C2 на вход усилителя РЧ (вывод 2), в качестве которого использован усилитель ПЧ микросхемы. Усиленный РЧ сигнал поступает по внутренним цепям микросхемы на детектор. С его выхода (вывод 8) проде-

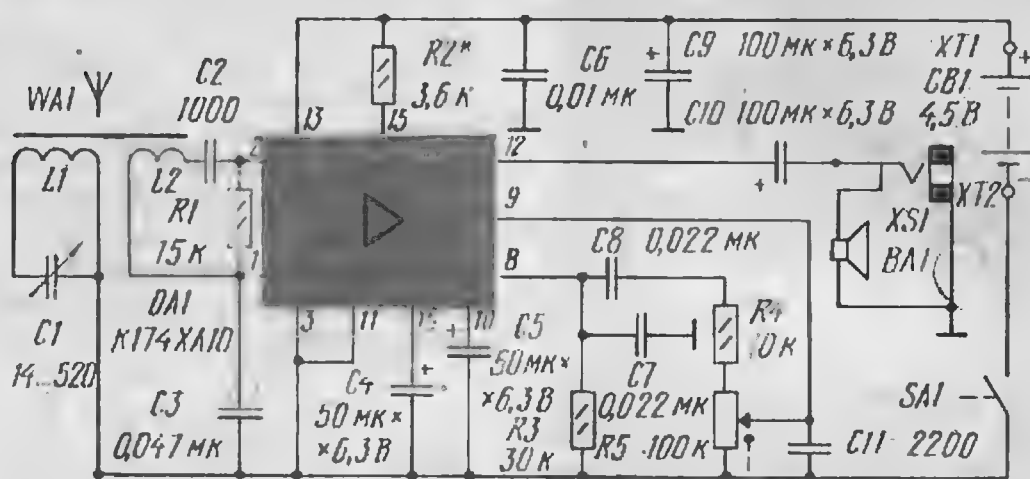


Рис. 1

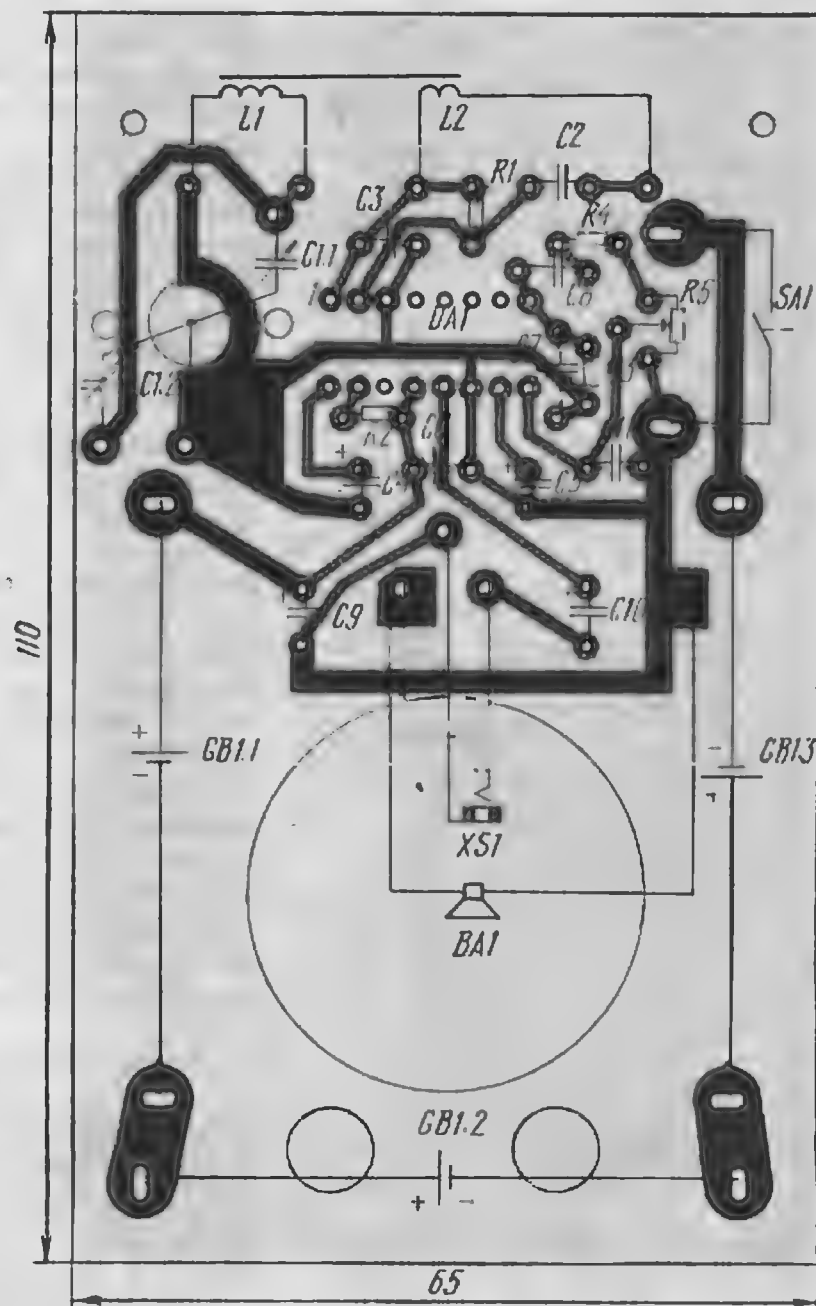


Рис. 2

тектированный сигнал поступает через конденсатор C8 и резистор R4 на регулятор громкости — переменный резистор R5, а с его движка — на вход усилителя ЗЧ (вывод 9). Радиочастотная составляющая протектированного сигнала фильтруется кон-

денсатором C7 и цепочкой R4R5C11. Усиленный сигнал ЗЧ подводится через конденсатор C10 и контакты телефонного гнезда XS1 (оно необходимо для подключения миниатюрного головного телефона) к динамической головке BA1.

# РАДИОКРУЖКУ

Резисторы R1—R3 обеспечивают необходимые режимы работы каскадов микросхемы, конденсаторы C3—C6 — блокировочные, C9 позволяет уменьшить искажения звука при значительном снижении напряжения питания.

Детали приемника размещены на печатной плате (рис. 2) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Она рассчитана на установку нижеука-

денсатор C1 — сдвоенный КПЕ от радиоприемника «Селга» с параллельно соединенными секциями (для получения указанного на схеме изменения емкости), оксидные конденсаторы — К50-6 или К50-16, остальные конденсаторы — К10-7 или КМ-5. Разъем XS1 установлен на плате, но может быть вынесен на одну из боковых стенок корпуса приемника. Динамическая головка 0,2ГД-1 или более

единенных элемента 316, для которых на плате установлены пружинящие контакты.

Магнитная антенна выполнена на стержне диаметром 8 и длиной 65 мм из феррита 400НН (можно 600НН). Катушка L1 для диапазона ДВ содержит 160 витков провода ПЭВ-1 0,1, намотанных внавал в четыре секции по 40 витков, катушка L2 — 6...8 витков провода ПЭВ-1 0,2. Обе катушки наматывают на ферритовый стержень поверх самодельного бумажного каркаса. Для диапазона СВ катушка L1 должна содержать 70 витков провода ЛЭШО 10×0,07 (подойдет ПЭВ-1 0,2), намотанных виток к витку в один слой. Антенну крепят к плате хомутами из изоляционного материала.

Плату с деталями (кроме динамической головки) размещают в корпусе подходящих габаритов (рис. 3). Динамическую головку крепят к передней стенке корпуса (напротив диффузора сверлят отверстия и закрывают их тонкой тканью), а в боковых стенках пропиливают пазы для ручек настройки и регулятора громкости.

Если при включении приемника появится самовозбуждение, необходимо поменять местами выводы катушки L2. Далее настроив приемник на мощную радиостанцию, снижают напряжение питания до 3 В и подбором резистора R2 добиваются наименьших искажений звука. Для этих же целей можно рекомендовать включение последовательно с конденсатором C5 резистора сопротивлением 27...36 Ом. Максимальную чувствительность приемника устанавливают подбором резистора R3.

Большей громкости звука и чувствительности приемника удастся добиться, конечно, при питании его от источника напряжением 9 В (батарея «Крона» или «Корунд»), но в этом варианте следует установить конденсатор C9 на номинальное напряжение не менее 10 В.

И. ЯНЧУК

г. Кыштым  
Челябинской обл.

## ЛИТЕРАТУРА

Бродский Ю. «Селга-309» — супергетеродин на одной микросхеме. — Радио. 1986. № 1. С. 43, 45.

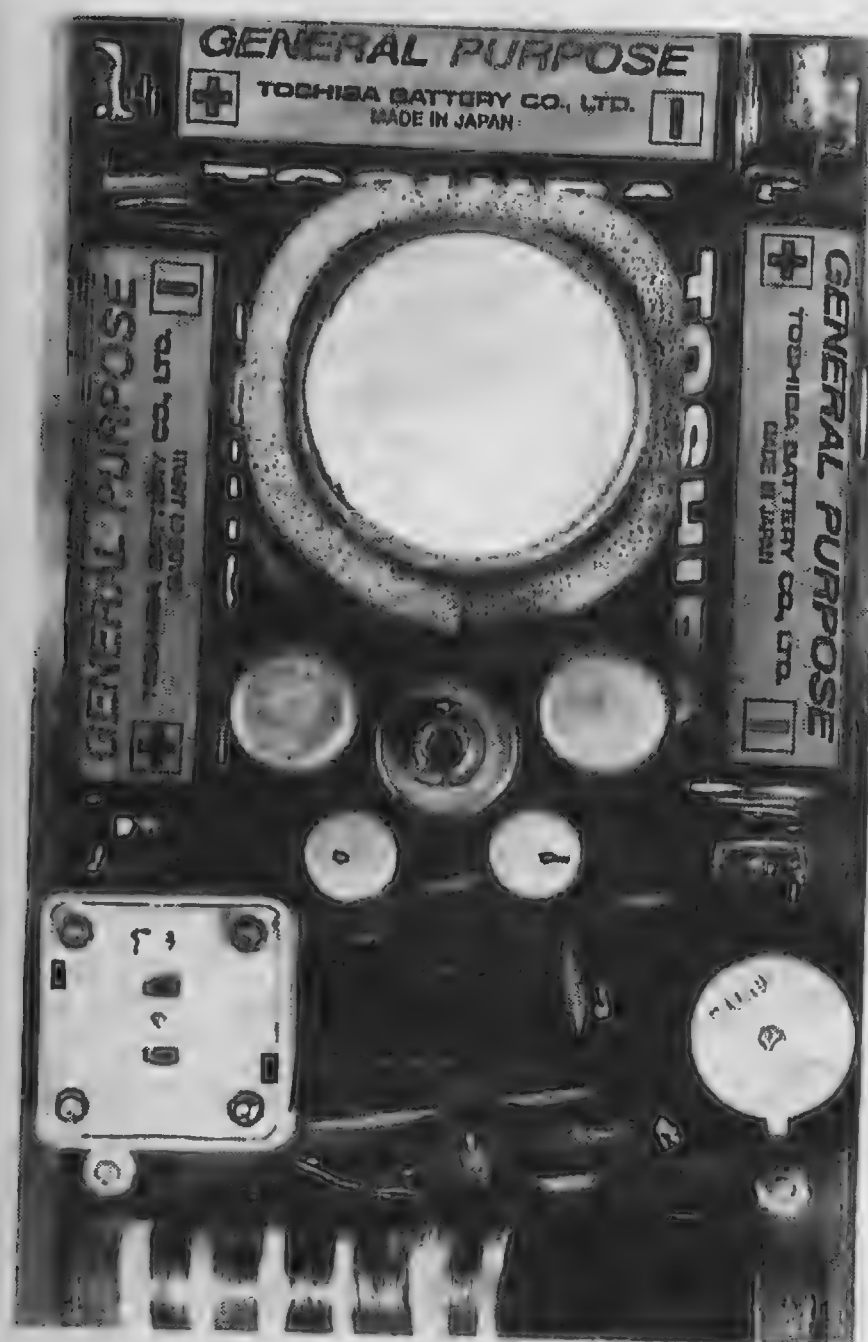


Рис. 3

занных малогабаритных деталей. Резисторы — МЛТ-0,125, МЛТ-0,25 или ВС-0,125 (монтируют вертикально); переменный резистор — СПЗ-36, совмещенный с выключателем SA1, его сопротивление может быть от 33 до 100 кОм. Переменный кон-

современная малогабаритная головка (диаметром не более 60 мм и высотой до 30 мм) со звуковой катушкой сопротивлением 6...10 Ом и номинальной мощностью до 0,5 Вт. В качестве источника питания применены три последовательно со-



## БЛОК ПИТАНИЯ НА ТВК-110ЛМ

Нет надобности доказывать, что двуполярный блок питания со стабилизируемым и регулируемым выходным напряжением — один из первых приборов радиолюбительской лаборатории. Именно такой блок разработан на базе двух готовых трансформаторов, которые используются в телевизорах в качестве унифицированных выходных трансформаторов кадровой развертки.

Блок питания (рис. 4) обеспечивает двуполярное выходное напряжение, которое можно изменять от 5 до 25 В. Максимальный ток нагрузки может достигать 1 А. При превышении этого тока или коротком замыкании (КЗ) по выходу срабатывает устройство защиты и выходное напряжение резко снижается одновременно по обоим каналам.

Трансформаторы Т1 и Т2 включены как понижающие, каждый из них «работает» на оба канала. Выпрямители выполнены на диодах VD1 — VD4, выпрямленное напряжение сглаживается конденсаторами C1 и C2 сравнительно большой емкости.

На транзисторах VT1, VT2, VT10 собран по компенсационной схеме стабилизатор напряжения канала положительной полярности, а на транзисторе VT9 и стабилитроне VD5 — источник образцового напряжения для этого стабилизатора. Выходное напряжение стабилизатора регулируют переменным резистором R5. Транзистор VT7 и резистор R3 составляют узел токовой защиты. Когда ток нагрузки превышает заданное значение, транзистор открывается и стабилизатор напряжения переходит в режим стабилизации тока.

В канале отрицательной по-

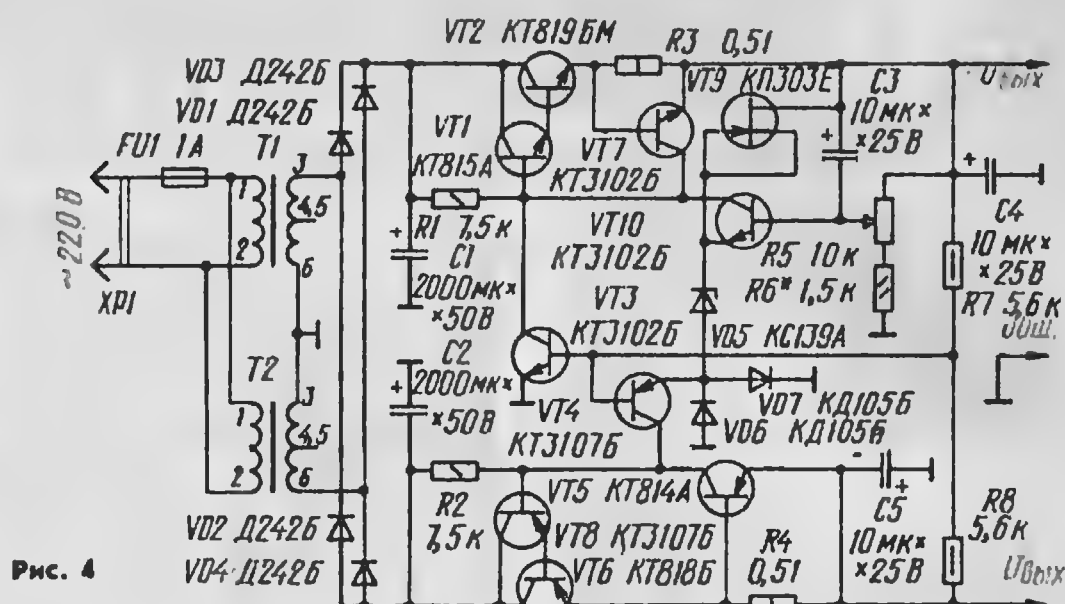


Рис. 4

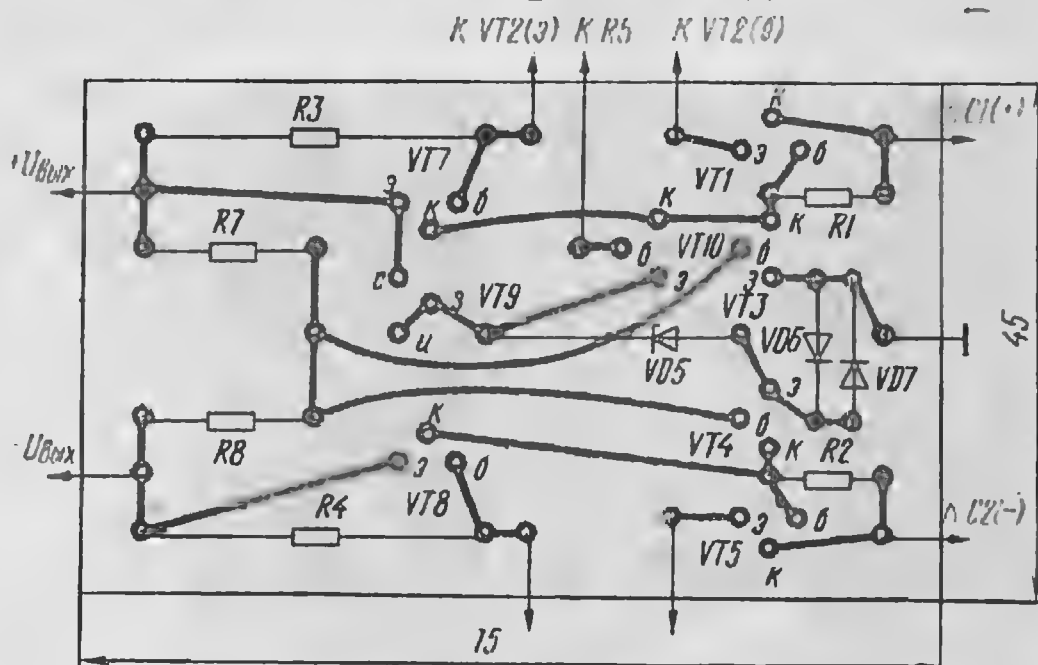


Рис. 5

Основные из текстолита

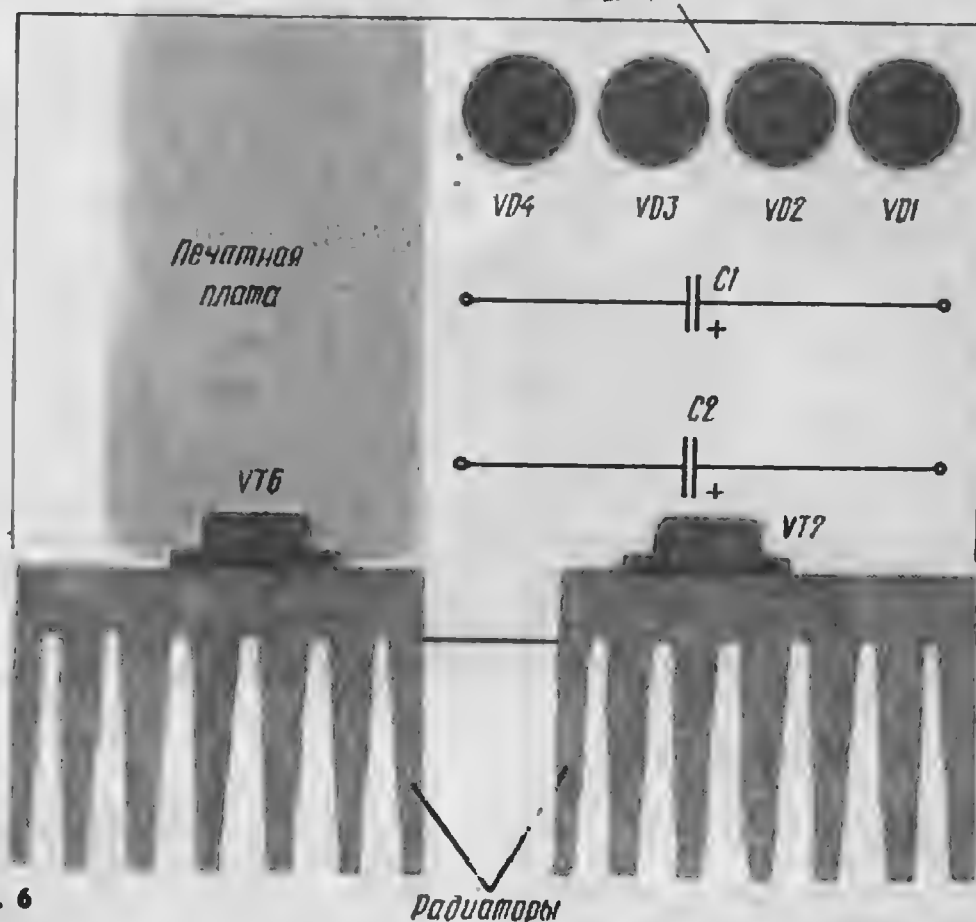


Рис. 6

лярности стабилизатор напряжения собран на транзисторах VT4 — VT6, а узел токовой защиты — на транзисторе VT8 и

резисторе R4. Образцовым напряжением для этого стабилизатора служит выходное напряжение стабилизатора канала по-

ложительной полярности, которое через резистор R7 поступает на базу транзистора VT4. Поэтому при изменении переменным резистором R5 напряжения положительной полярности будет изменяться и выходное напряжение отрицательной полярности. Чтобы это изменение происходило синхронно и оба выходных напряжения были максимально равны, резисторы R7 и R8 подобраны с одинаковыми сопротивлениями, а в цепь стабилитрона введены встречно-параллельно включенные диоды VD6 и VD7. При нормально работающем блоке питания напряжение, снимаемое с общей точки соединения резисторов относительно общего провода, равно нулю и транзистор VT3, на базу которого поступает это напряжение, закрыт.

Что же произойдет при K3, скажем, на выходе канала положительной полярности? Ток через резистор R3 возрастет и как только он достигнет значения 1,2 А, транзистор VT7 откроется. Напряжение на базе транзистора VT1 уменьшится, выходное напряжение упадет и транзистор VT10 закроется. В этом случае на базу транзистора VT4 будет поступать напряжение отрицательной полярности, поэтому транзистор откроется. Сразу же уменьшится напряжение на базе транзистора VT5, а значит, снизится и выходное напряжение канала отрицательной полярности.

Если K3 произойдет на выходе канала отрицательной полярности, откроется транзистор VT8 и ограничит выходной ток. Одновременно на базе транзистора VT3 появится напряжение положительной полярности, транзистор откроется и напряжение на базе транзистора VT1 уменьшится. Соответственно упадет и выходное напряжение канала положительной полярности — в обоих случаях срабатывания защиты оно не будет превышать 1 В.

Кроме указанных унифицированных трансформаторов, в блоке можно использовать также готовые трансформаторы ТС-31-1 (они тоже есть на базе Роспосылторга) либо один трансформатор мощностью не менее 60 Вт с двумя вторичными обмотками напряжением по 27...30 В при токе нагрузки до 1 А.

Переменный резистор R5 может быть типов СП, СПО, резисторы R3 и R4 — С5-16, остальные резисторы — МЛТ соответствующей мощности. Оксидные конденсаторы C1 и C2 — К50-6; К50-24; C3 — C5 — К50-6, К50-12 или К50-3.

Транзистор VT1 может быть КТ815А—КТ815Г, КТ603А—КТ603Г, КТ608А, КТ608Б; VT2 — КТ819А, КТ819Г, КТ805А, КТ805Б, КТ808А; VT3, VT7, VT10 — КТ3102А—КТ3102В, КТ342В, КТ312В, КТ315В—КТ315Е; VT4, VT8 — КТ3107А—КТ3107К, КТ361В—КТ361Е; VT5 — КТ814А—КТ814Г, КТ816А—КТ816Г; VT6 — КТ818А — КТ818Г; VT9 — КП303Д, КП303Е, КП302А, КП302Б, КП307А, КП307Б. Диоды VD1—VD4 — Д242, Д242Б, Д245, КД202А—КД202К или аналогичные мощные; VD6, VD7 — КД105Б, КД105Г, КД103А, КД103Б, а также другие кремниевые выпрямительные диоды. Стабилитрон VD5 — КС133А, КС139А, КС147А.

Мощные диоды VD1 — VD4 можно использовать без радиаторов, а вот транзисторы VT2 и VT6 необходимо установить на радиаторы общей площадью поверхности не менее 200 см<sup>2</sup>.

Большинство деталей расположено на печатной плате (рис. 5) из фольгированного стеклотекстолита. Диоды VD1—VD4, конденсаторы C1, C2 и транзисторы VT2, VT6 устанавливают на плате из текстолита (рис. 6), к которой крепят печатную плату. Остальные детали размещают на передней панели корпуса блока питания, а также на дне корпуса (трансформаторы).

При проверке работы блока в случае необходимости изменить диапазон регулировки выходного напряжения следует подобрать резистор R6. Значение тока срабатывания защиты можно установить подбором резисторов R3 и R4.

Возможно, вы пожелаете установить световую сигнализацию выходного напряжения каналов. Сделать это нетрудно подключением между выходным проводом канала и общим проводом цепочки из последовательно соединенных светодиода АЛ307Б и резистора МЛТ-0,5 сопротивлением 1,5 кОм.

**И. НЕЧАЕВ**

г. Курск

## ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

### «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК НА ТРАНЗИСТОРАХ»

Так называлась статья в «Радио», 1989, № 4, с. 58, 59. Предлагаемую в ней конструкцию звонка собрал вначале на макетной плате С. Татаркин из с. Арзамасцево Удмуртской АССР. Звонок работал нормально. Но когда провода цепи управления были протянуты к звонковой кнопке у входной двери, звонок перестал отключаться. Избавиться от этого дефекта удалось включением постоянного резистора сопротивлением около 15 кОм (можно 10...20 кОм) между выводом коллектора и проводом, идущим к контакту кнопки SB1.

### «СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ»

Собранный по описанию в этой статье («Радио», 1989, № 4, с. 63) выключатель не удовлетворил О. Шайду из г. Азова Ростовской обл. недостаточной чувствительностью, особенно при касании его сенсоров сухими пальцами. Для увеличения чувствительности он установил резистор R2 сопротивлением 3,9 МОм, исключил резистор R1 и увеличил емкость конденсатора C2 до 0,22 мкФ.

### «МЕЛОДИЧНЫЙ АВТОМАТ»

О нем рассказывалось в «Радио», 1990, № 2, с. 82—84. Читатель П. Ойлер из п. Мирный Красноярского края при повторении автомата не смог найти полевой транзистор КП303А (VT1). И тогда он решил обойтись без этого транзистора, а заодно и без резистора R10. Пришлось установить некоторые детали других номиналов: R9 (подбирают при налаживании) — 20 кОм, R11 — 5,6 кОм, C4 (подбирают при налаживании) — 100 мкФ на номинальное напряжение 10 В. Кроме того, на печатной плате нужно соединить перемычкой точки подпайки выводов затвора и истока полевого транзистора.

Продолжительность звучания автомата после такой доработки составила 3...4 с.

# «ХОККЕЙ»

Заканчивая рассказ об электронных играх, разработанных и изготовленных в кружке радиотехники, электроники и электронной игрушки киевской школы № 161, приводим описание игры, автором которой является бессменный руководитель кружка Александр Григорьевич НИКОЛЕНКО.

Как и в настоящем хоккее, в этой игре есть площадка с воротами, а на поле разместились игроки команды «красных» и «зеленых». Правда, ворота нарисованы, а традиционные места нападающих и защитников заняты светодиодами соответствующего цвета свечения.

Каждый играющий (их двое) перемещает ручкой управления — «ключиком» воображаемую шайбу от одного игрока к другому в сторону ворот противника. Задача другого играющего — защитить свои ворота, не дать забросить в них шайбу, и в то же время организовать ответную атаку. Словом, как в настоящем хоккее, только в миниатюре. Тем не менее и здесь бывает накал страстей.

Познакомимся со структурной схемой игры, показанной на рис. 1. Электроника игры содержит девять узлов. Узлы А1, А4 и А5 принадлежат играющему за «красных», а А2, А3, А6 — за «зеленых». Остальные узлы общие.

Питающее игру постоянное напряжение подается с узла А9 (блок питания) на коммутатор (А8). Он поочередно подает на-

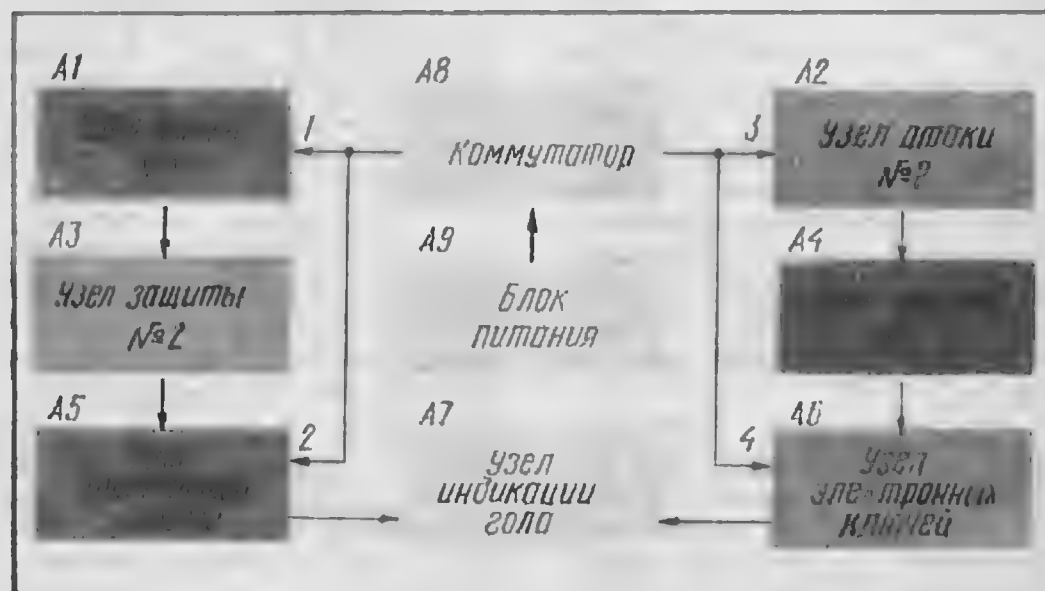


Рис. 1

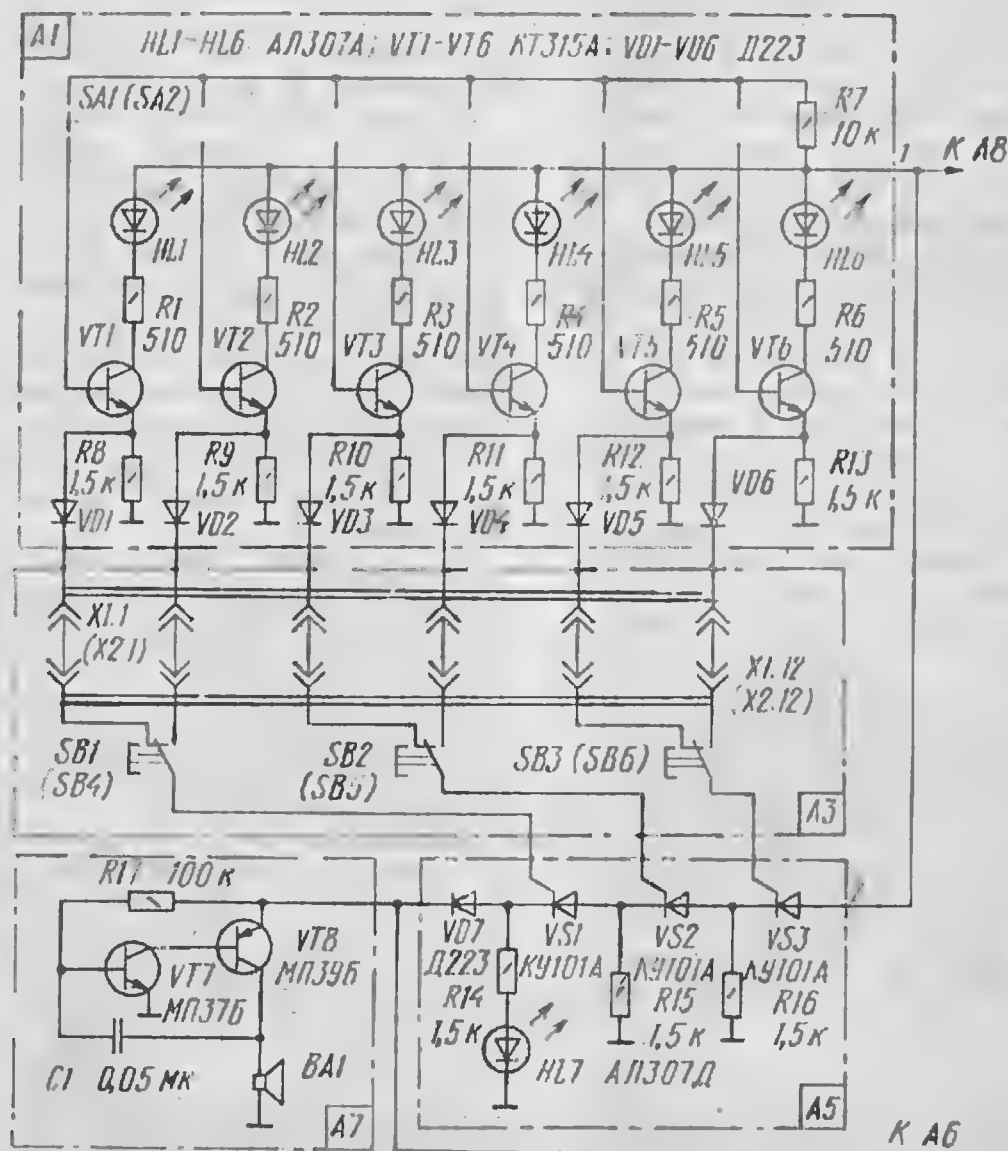


Рис. 2



прижение либо на узлы А1 и А5. команды «красных» либо на узлы А2 и А6 команды «зеленых». Только в эти моменты соответствующие играющие могут атаковать противника, перемещая шайбу, т. е. зажигая светодиоды в определенной последовательности, и стараясь пробиться через защиту противника к воротам. Противник же в ответ может лишь пользоваться узлом защиты, препятствуя прохождению сигнала с узла атаки на узел электронных ключей.

По прошествии заданного времени коммутации роли играющих меняются. Кто из играющих за отведенные секунды атаки выполнит задачу, сигнал с узла электронных ключей попадет на узел индикации гола (А7). Раздастся звуковой сигнал. Одновременно вспыхнет светодиод за воротами.

Схема узлов А1, А3, А5 левой части структурной схемы приведена на рис. 2. Аналогичные по назначению узлы правой части (А2, А4, А6) построены по таким же схемам. Кроме того, на рис. 2 показана схема общего узла — А7.

«Ключкой» в игре служит движковый переключатель SA1 (в данном случае это «ключка» первого играющего). Перемещением его подвижного контакта до нужного положения можно подавать открывающее напряжение на базу соответствующего транзистора (VT1—VT6). К примеру, в показанном на схеме положении напряжение будет подано на базу транзистора VT1, и он откроется. Вспыхнет светодиод HL1 (красного цвета). С эмиттерного резистора R8 напряжение будет подано через диод VD1, гнезда разъема X1 и перемычку между ними, а также через контакты кнопочного переключателя SB1 на управляющий электрод три транзистора VS1. Но открыться он не сможет, поскольку пока закрыты остальные транзисторы.

Узлом А3 управляет играющий за «зеленых». И если он вовремя нажмет кнопку переключателя SB1, напряжение вообще не поступит на транзистор. В этом и состоит роль защиты. Но ведь играющий за «красных» может обмануть защиту, быстро переведя «ключку» в положение, при котором с источником питания окажется соединенной цепь базы транзистора VT2.

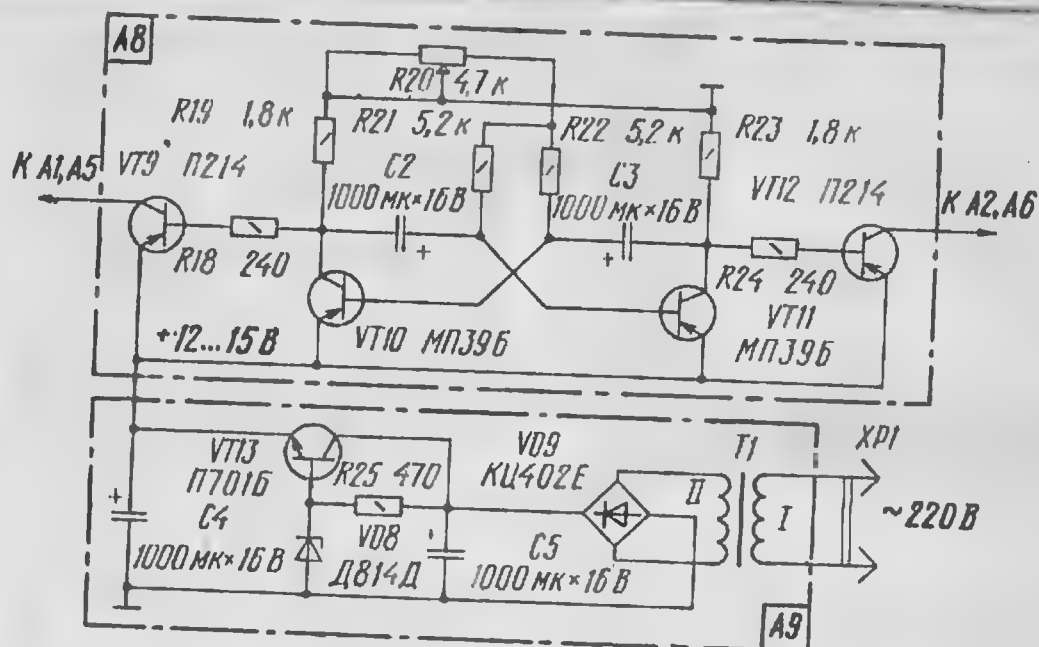


Рис. 3

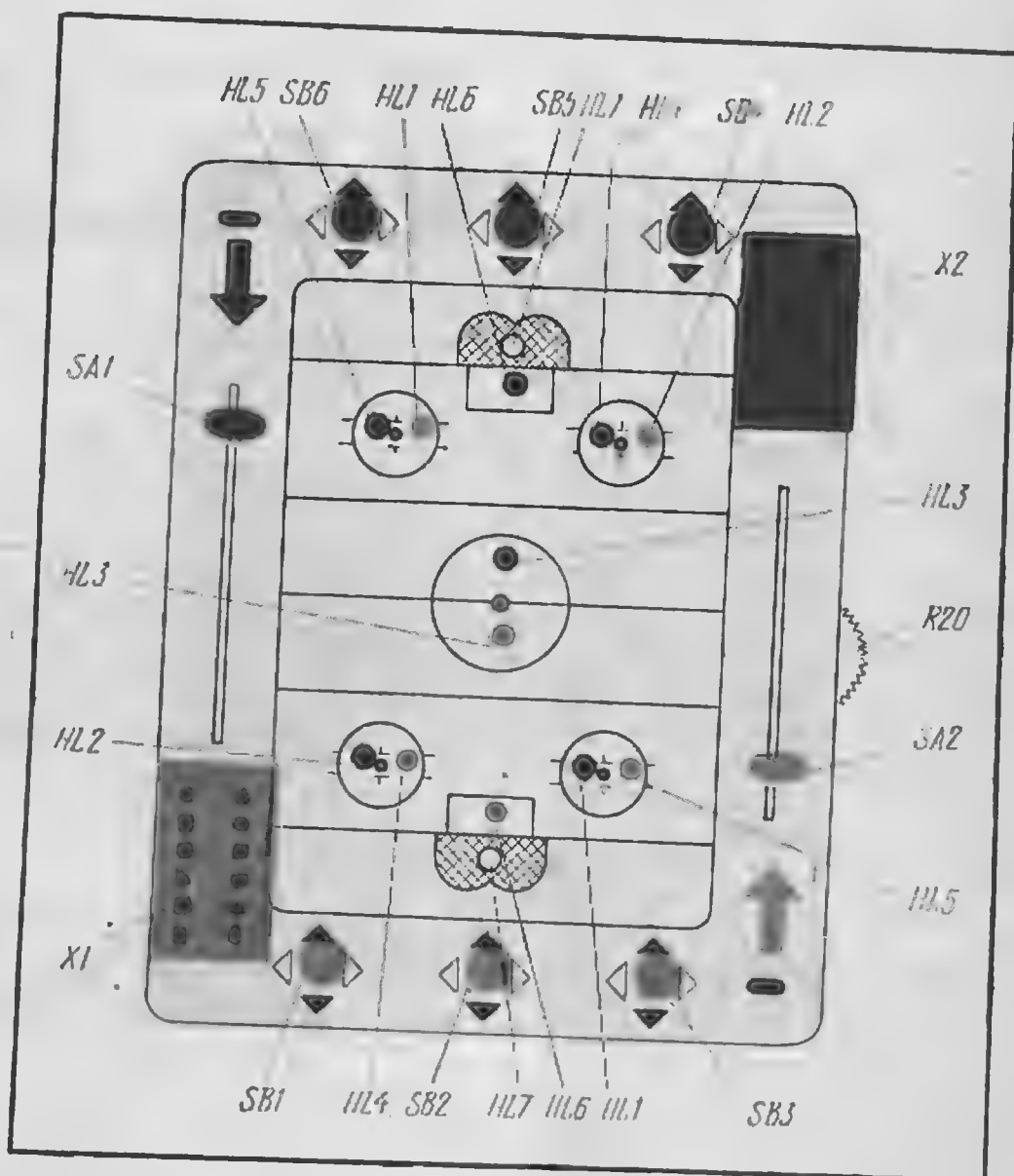


Рис. 4

И тогда при нажатой кнопке SB1 напряжение попадет на транзистор.

Вы, наверное, догадались, что при правильной атаке нужно сначала открыть транзистор VS3, затем VS2 и только после этого VS1. В этом случае вспыхнет светодиод HL7, установленный за воротами противника, а через диод VD7 напряжение по-

ступит на генератор ЗЧ, выполненный на транзисторах VT7, VT8. Из динамической головки BA1 раздастся звук — гол!

Как только коммутатор снимет напряжение с узлов А1 и А5, транзисторы закроются.

Схемы коммутатора и блока питания (соответственно узлы А8 и А9) приведены на рис. 3. На транзисторах VT10 и VT11

выполнен симметричный мультивибратор, частоту колебаний которого можно изменять переменным резистором R20 — им задают нужный темп игры, т. е. продолжительность атаки играющих.

Периодически появляющиеся на коллекторах транзисторов мультивибратора сигналы управляют ключами на транзисторах VT9 и VT12. Через них питающее напряжение будет поочередно поступать то на узлы A1 и A5, то на узлы A2 и A6.

Блок питания выполнен по общеизвестной схеме с параметрическим стабилизатором и регулирующим транзистором. На входе стабилизатора и на выходе блока питания стоят конденсаторы фильтра (C5 и C4) сравнительно большой емкости.

Транзисторы в узлах A1 и A2 могут быть любые из серии КТ315; VT8, VT10, VT11 — любые маломощные структуры р-п-р, а VT7 — структуры п-р-п; VT9, VT12 — любые из серий П214 — П217; VT13 — любой мощный транзистор, допускающий ток коллектора до 100 мА, напряжение коллектор-эмиттер до 20 В и обладающий коэффициентом передачи не менее 30. Светодиоды HL1 — HL6 в узле A1 должны быть АЛ307А или АЛ307Б красного свечения, в узле A2 — АЛ307В или АЛ307Г зеленого свечения; светодиоды HL7 в узлах A5 — АЛ307Д или АЛ307Е желтого свечения. Диоды — любые из серий Д223, Д220, тринисторы — любые из серии КУ101. Вместо стабилизатора Д814Д (VD8) можно установить Д813, а вместо диодного моста КЦ402Е — любой из серий КЦ402, КЦ405.

Переменный резистор R20 — СПО-0,5 или СП-1, постоянные резисторы — МЛТ-0,25. Динамическая головка — 0,5ГДШ-2-

8 (0,25ГД-19) или другая малогабаритная мощностью 0,25 или 0,5 Вт. Кнопочные переключатели — любые малогабаритные (например, КМД1-1). Конденсатор C1 — МБМ, C2 — C5 — К50-6. Трансформатор питания Т1 может быть готовый с напряжением на вторичной обмотке около 11 В при токе нагрузки до 0,5 А. Самодельный трансформатор можно выполнить, например, на магнито-

пропилены пазы для поводков «ключек» — переключателей SA1 и SA2.

Устройство «ключки» показано на рис. 6. Подвижным контактом переключателя служит шарик 1, установленный в желобе из наклонных планок 2 — они из фольгированного стеклотекстолита. Одна из планок содержит сплошную токопроводящую поверхность 4, а на второй оставлены лишь по-

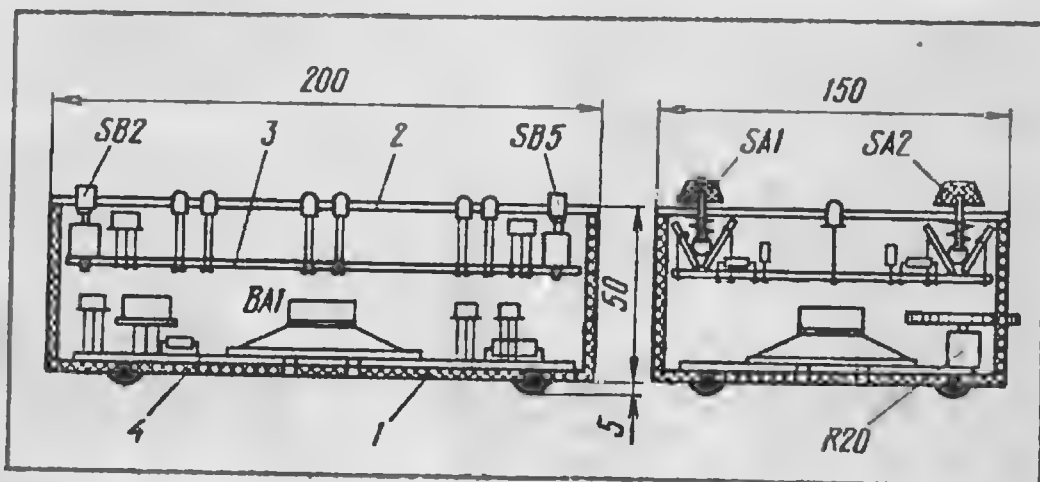


Рис. 5

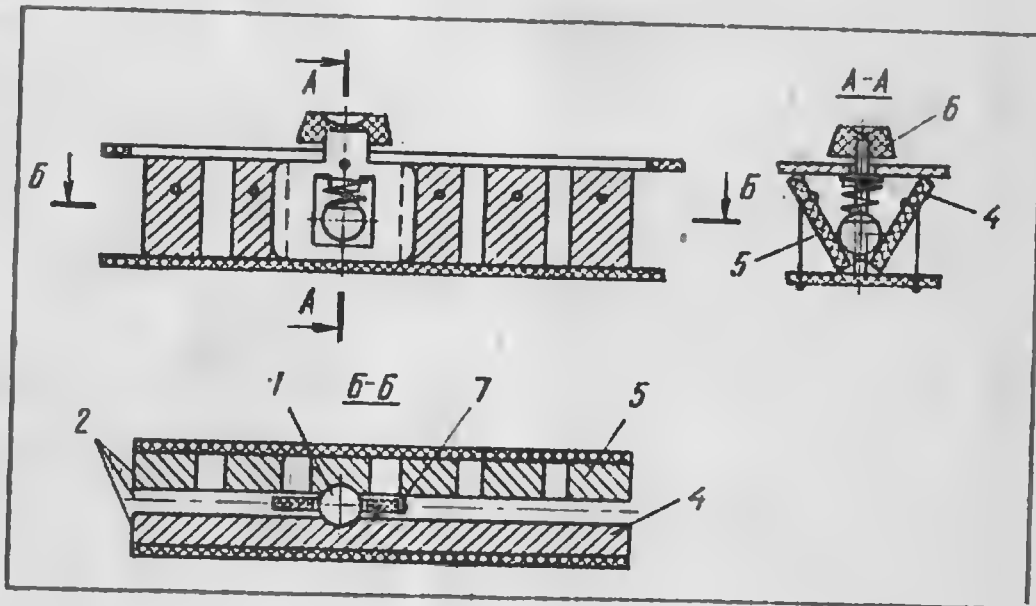


Рис. 6

проводе УШ22×22. Обмотка I должна содержать 3100 витков провода ПЭВ-1 0,2, обмотка II — 150 витков ПЭВ-1 0,8.

Корпус 1 игры (рис. 4) выполнен из пластмассы. Игровое поле 2 (матовое органическое стекло) размечено канавками (рис. 5), которые можно закрасить нитрокраской. В игровом поле просверлены отверстия для светодиодов, разъемов и кнопочных переключателей. Кроме того, по бокам поля

лоски 5, разделенные изоляционными промежутками. К полоскам припаивают проводники от базовых цепей соответствующих транзисторов. Шарик установлен внутри поводка 7 и прижимается к боковым планкам пружиной 3. Сверху на поводок надета ручка 6.

Детали узлов A1 — A6 размещены на плате 3, а узлов A7, A8 — на плате 4. Блок питания смонтирован в отдельном корпусе и соединен с игрой

двухпроводным кабелем. Не исключен вариант монтажа блока питания в корпусе игры, но размеры корпуса при этом возрастут.

Перед началом игры ручки «кляшек» находятся в исходном положении, при котором верхний по схеме вывод резистора R7 соединен с базой транзистора VT5. Переменным резистором R20 подбирают удобный для данных играющих темп атаки. Затем они набирают на разьемах свою защиту, т. е. соединяют, например, одноименные выходы узлов A1 и A2 проводочными перемычками с управляющими электродами тринисторов, скажем, как показано на рис. 2.

Начинается игра. Предположим, что питающее напряжение коммутатор подает на узлы «красных», они атакуют, а «зеленые» защищаются. На игровом поле загорится один из красных светодиодов — в зависимости от положения «кляшки», например HL5. Защищающийся, предвидя возможное, должен заранее нажать кнопку SB3, иначе откроется тринистор VS3. Нападающий может переместить в этом случае «кляшку» в такое положение, чтобы вспыхнул светодиод HL6 и открылся тринистор. Далее нападающий перемещает «кляшку» в левую по схеме сторону, при этом вспыхивают светодиоды HL3, HL4. Если защищающийся не успеет вовремя нажать или отпустить кнопку SB2, откроется и тринистор VS2. При последующем продвижении «кляшки» играющий должен успеть разгадать план защиты противника и постараться открыть тринистор VS1 — забить гол.

Как видите, многое зависит от умения защиты владеть кнопками и скорости нападающего в разгадывании плана защиты, закодированного перемычками на разьеме. Немного тренировки — и вы освоите методику игры в «Хоккей».

Публикацию подготовил  
**В. МАСЛАЕВ**

г. Москва

## ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ...

### О ПРИЕМНИКАХ «ЮНОСТЬ-102» И «ЮНОСТЬ-202»

**Х**очу поделиться некоторым опытом сборки приемников из набора деталей радиоконструкторов, имеющихся в широкой продаже. Некоторое время после сборки они работают хорошо, но при снижении напряжения питающей батареи качество звучания заметно ухудшается. Причина — падение тока покоя и появление «ступеньки» в выходном каскаде усилителя ЗЧ.

Один из способов избавиться от этого недостатка — установить на месте диодов VD4, VD5 (см. «Радио», 1987, № 12, с. 33, 34) два кремниевых диода, например Д220. Ток покоя возрастет до 10...15 мА, и качество звучания останется хорошим при значительно большем снижении питающего напряжения.

Другой способ — подобрать транзисторы VT6 и VT7 с коэффициентом передачи тока не менее 150. При этом появляющаяся «ступенька» будет компенсироваться отрицательной обратной связью.

Третий вариант — применить стабилизатор тока на полевом транзисторе КП103 (с буквенными индексами Е, Ж, И) вместо резистора R16. Затвор транзистора подключают к аноду диода VD4, исток — к катоду VD5, сток — к общему проводу. При этом в цепи стока автоматически устанавливается ток 2...3 мА, а напряжение на диодах — 1...1,2 В, что вполне приемлемо для нормальной работы выходного каскада.

В приемниках можно использовать германиевые транзисторы, установив в каскады усиления РЧ П401—П403, П416, П423, ГТ308, ГТ309 и т. д., а в каскадах усиления ЗЧ — МП42 и МП37, МП38. Полярность включения диодов, оксидных конденсаторов и источника питания нужно поменять на обратную, а вместо VD4 и VD5 установить один диод серии Д9.

Кроме того, чувствительность приемника «Юность-102» можно повысить увеличением сопротивления резистора R6 (см. «Радио», 1988, № 9, с. 50, 51) до 80...100 кОм. При этом уменьшается прямой ток через диоды детектора и улучшается режим работы транзистора VT3.

**М. САПОЖНИКОВ**

г. Минск

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТМ-2А К ПРИЕМНИКУ «КВАРЦ-309»

**П**ри подключении миниатюрного головного телефона ТМ-2А или ТМ-2Б к радиоприемнику «Кварц-309», имеющему трансформаторный усилитель ЗЧ, вместе с принимаемой программой в телефоне прослушивается сигнал помехи с частотой примерно 400...500 Гц. Он появляется в результате самовозбуждения усилителя при отключении низкоомной нагрузки — динамической головки приемника (ее сопротивление на порядок ниже сопротивления телефона).

Это явление можно устранить шунтированием вторичной обмотки трансформатора конденсатором К50-6 емкостью 50 мкФ на напряжение 6,3 В. А чтобы конденсатор подключался только на время пользования микротелефоном, гнездо ГК-2 необходимо доработать, как описано в заметке С. Минаева «Доработка телефонного гнезда ГК-2» в «Радио», 1989, № 8, с. 73. Конденсатор подключают плюсовым выводом к дополнительному контакту ГК-2, а минусовым — к контакту, соединенному с общим проводом приемника.

**В. ЛАНДЫШ**

г. Рига



# ЗВУКИ ПЛЕЙЕРА- ЧЕРЕЗ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Всем хорош плеер — малогабаритный кассетный магнитофон-проигрыватель, да только прослушивать его можно, к сожалению, лишь одному. А если собрались друзья и пожелали послушать музыку все вместе? Простой выход из положения — «подключить» плеер к абонентскому трехпрограммному громкоговорителю. Конечно, не напрямую, а через предлагаемую приставку-преобразователь, схема которой приведена на рис. 1.

Электрические сигналы звуковой частоты поступают через входной разъем XS1 на базу транзистора VT1 первого каскада приставки. Усиленный им сигнал с коллекторной нагрузки (резистор R2) подается на базу транзистора VT2 модулятора, выполненного по схеме с совмещенным генератором. В последнем имеется колебательный контур L1C2C3, а также катушка связи L2, соединенная с эмиттерной и коллекторной цепями транзистора. В коллекторной цепи стоит катушка L3, с которой индуктивно связана катушка L4 — она соединена с гнездами XS2 и XS3, являющимися выходными гнездами приставки. К ним подключают трансляционную вилку трехпрограммного громкоговорителя.

Элементы контура генератора подобраны такими, чтобы резонансная частота составила 120 кГц, т. е. соответствовала частоте одного из каналов трехпрограммного вещания. В итоге при установке переключателя громкоговорителя на этот канал из динамической головки слышатся звуки плеера.

А если трехпрограммного громкоговорителя в доме нет? Тогда подойдет практически любой радиовещательный приемник с диапазоном длинных волн и гнездами для подключения на-

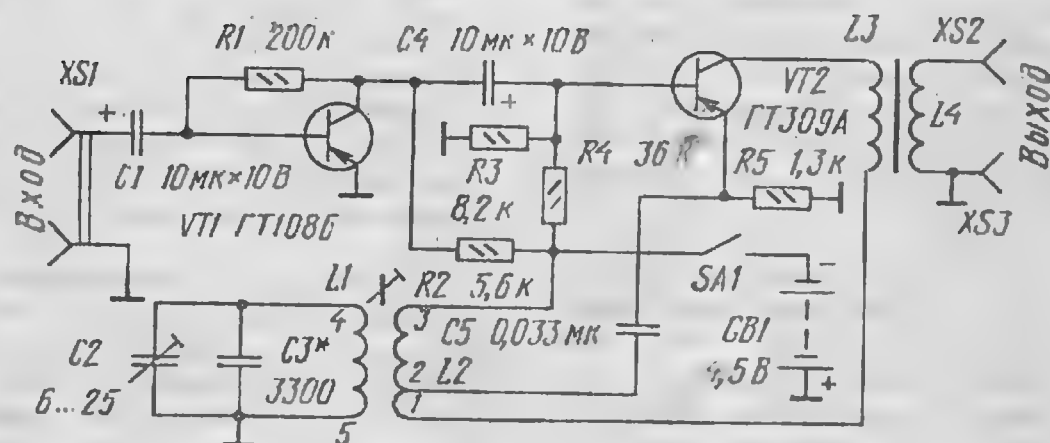


Рис. 1

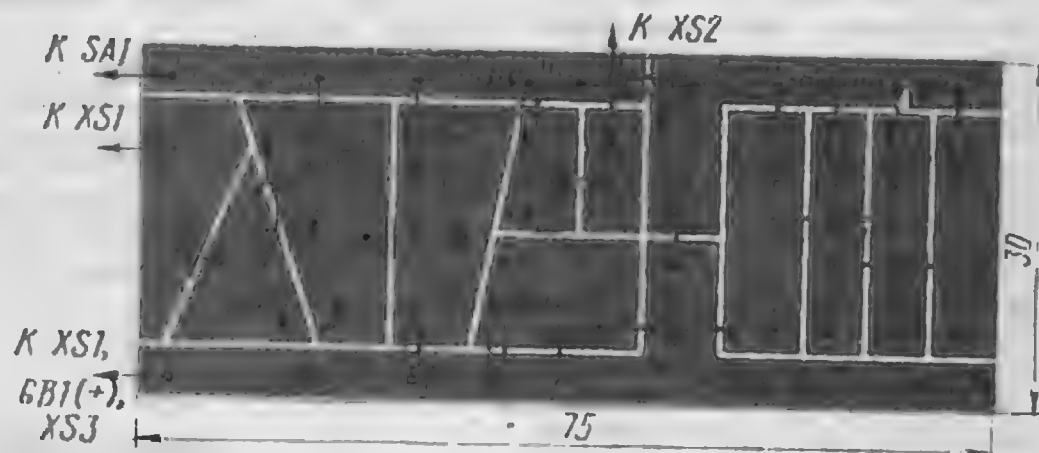


Рис. 2

ружной антенны и заземления — их и соединяют соответственно с гнездами XS2 и XS3 приставки. Правда, в этом случае номинал конденсатора C3 придется уменьшить, чтобы увеличить частоту генератора хотя бы до 150 кГц — наибольшей длины волны диапазона ДВ.

Иногда бывает достаточно соединить с антенным гнездом приемника гнездо XS2 приставки либо просто приблизить приставку к магнитной антенне (если приемник транзисторный), чтобы обмотки катушек L3, L4 и магнитной антенны были соосны. Более точной настройкой приемника добиваются наибольшей громкости звука.

В приставке можно использо-

вать любые транзисторы из указанных на схеме серий или другие маломощные одинаковой структуры. При использовании транзисторов структуры п-р-п полярность подключения источника питания и оксидных конденсаторов следует изменить на обратную. Резисторы — МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25, оксидные конденсаторы — К50-6, подстроечный C2 — КПК-М, остальные конденсаторы — любые малогабаритные. Источник питания — батарея 3336 либо три элемента, например 316, соединенные последовательно. Подойдет и батарея «Крона» (или «Корунд») напряжением 9 В, но в этом варианте придется увеличить сопротивления

резисторов R2 и R4 соответственно до 10 кОм и 56 кОм.

Катушки L1, L2 — готовые (они намотаны на каркасе с подстроечником внутри) — от гетеродина ДВ радиоприемника «Альпинист-320» или аналогичные от другого переносного транзисторного радиоприемника. Катушки L3 и L4 — самодельные, они содержат соответственно 150 и 250 витков провода ПЭЛШО 0,15, намотанных внавал на отрезке стержня диаметром 8 и длиной 30 мм из феррита 600НН. На стержне крепят три щечки из картона, образующие двухсекционный каркас. В одной секции размещают витки катушки L3, в другой — L4. Желательно у катушки L4 сделать несколько отводов через 50 витков, чтобы подобрать лучшее согласование приставки с используемым воспроизводящим устройством — громкоговорителем или радиоприемником.

го укрепляют плату и устанавливают источник питания.

При налаживании приставки нужно добиться подбором конденсатора С3, вращением подстроечника катушек генератора и ротора подстроечного конденсатора частоты 120 кГц (индикатором может стать осциллограф или частотомер, подключенный к гнездам XS2 и XS3). Если же ко входу приставки подключен плеер, настройку можно вести по наибольшей громкости в динамической головке громкоговорителя.

Не исключен вариант выполнения приставки без катушек индуктивности по схеме, приведенной на рис. 3. Здесь в качестве отдельного генератора работает симметричный мультивибратор на транзисторах VT3, VT4. Знакомый уже по предыдущей схеме транзистор VT2 выполняет только функцию модулятора.

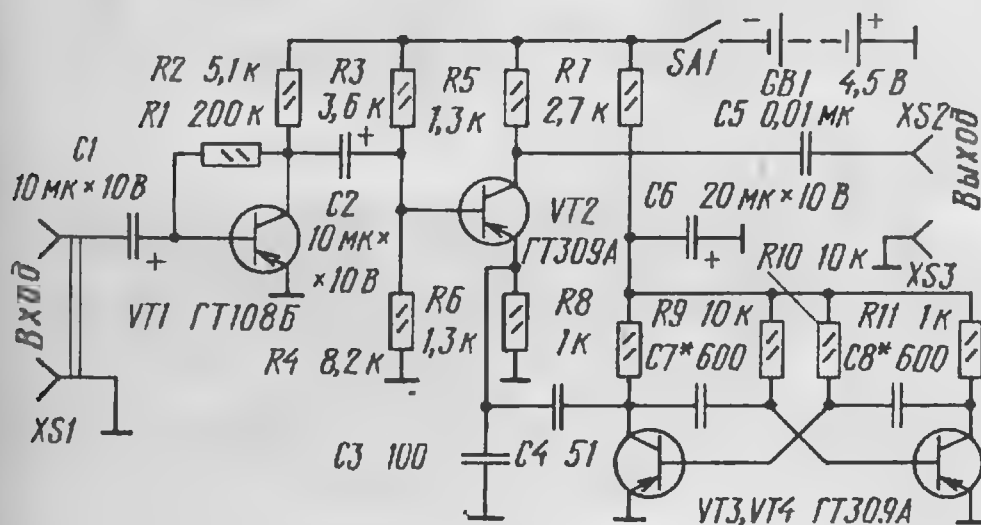


Рис. 3

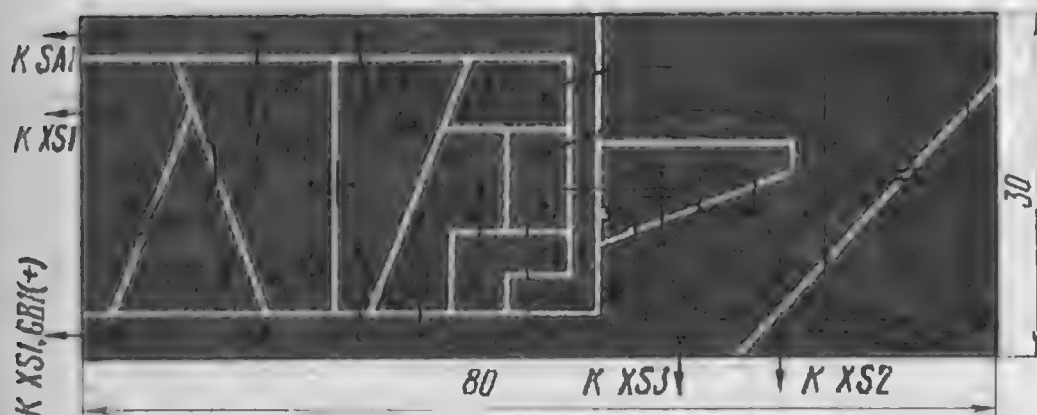


Рис. 4

Часть деталей приставки размещают на печатной плате (рис. 2), а часть (выключатель питания, входной разъем и выходные гнезда) — на боковых стенках корпуса, внутри которо-

Мультивибратор вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов, которые эквивалентны некоторому набору гармоник — синусоидальных колебаний различных частот.

«Идет в дело» основная гармоника, на нее и рассчитывается канал трехпрограммного громкоговорителя (или настраивается радиоприемник). Частота мультивибратора (в данном случае 120 кГц) определяется номиналами конденсаторов и резисторов в базовых цепях транзисторов. Чтобы исключить влияние мультивибратора на остальные каскады приставки, он питается пониженным напряжением через фильтр R7C6. С коллекторной нагрузки транзистора VT3 радиочастотные колебания подаются через емкостный делитель С4С3 на эмиттер транзистора VT2, а с его коллектора — на выходное гнездо XS2 (через конденсатор С5).

Рекомендации по подбору деталей этой приставки такие же, что и для предыдущей конструкции. Эскиз печатной платы для монтажа деталей приведен на рис. 4.


Как и в предыдущей приставке, в этой при налаживании нужно более точно подобрать частоту несущего сигнала, т. е. частоту мультивибратора, равной 120 кГц. Осуществляют это подбором конденсаторов С7 и С8, добиваясь наибольшей громкости звука (при подключенном ко входу приставки плеере) в динамической головке громкоговорителя или радиоприемника.

Несколько слов о подключении плеера к приставке. Один из способов — соединить с входным разъемом XS1 низкоомную воспроизводящую или универсальную магнитную головку от магнитофона и приложить ее рабочим зазором к капсулю головного телефона плеера. Вместо магнитной головки подойдет капсуль типа ДЭМ-4 или капсуль от головных телефонов с возможно меньшим сопротивлением.

В любом варианте соединительные провода между датчиком и приставкой должны быть возможно короче. Еще лучше использовать экранированный провод. При использовании капсуля следует избегать близкого расположения капсуля и динамической головки громкоговорителя. Иначе из-за акустической связи возникнет самовозбуждение и звук исказится.

Ю. ПРОКОПЦЕВ

г. Москва

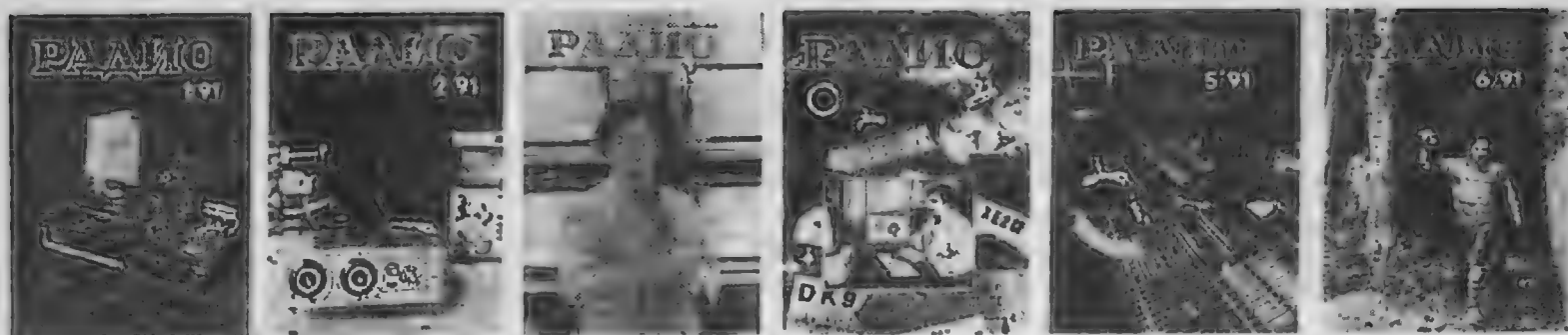

# РАДИО-91

[содержание журнала за 1991 г.\*]

## СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

За бортом. И. Викторов . . . . .	1	16
Бойцы вспоминают... В. Самсонов . . . . .	1	22
Трудные будни конверсии. Е. Турубара . . . . .	2	2
Будущие педагоги учатся радиodelу. В. Полтавец . . . . .	3	10
Радиолюбители завоевывают космос . . . . .	4	4
Служить отечеству. (Беседа с маршалом войск связи А. И. Беловым). Е. Турубара . . . . .	4	5
С чего начинается «Кросна»? А. Зиньковский . . . . .	5	12
Быть или не быть? Е. Турубара . . . . .	6	2
Вставай, страна огромная! С. Светланова . . . . .	6	5
Ярмарка в Тушине. С. Смирнова, Е. Карнаухов . . . . .	7	7
Итак, разговор состоялся... (Звончая читательская конференция) . . . . .	7	9
Столичная марка. Е. Турубара . . . . .	9	14
Фантазии Паперного. А. Голубев . . . . .	9	17
Сквозь эфирную блокаду. А. Гриф . . . . .	10	2
Это было в Персидском заливе. В. Васильев . . . . .	10	15
Этих дней не смолкнет слава! С. Смирнова . . . . .	11	3
«Звезды КВ эфира». Б. Степанов . . . . .	12	2

## ГОРИЗОНТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ ПРОЕКТЫ И СВЕРШЕНИЯ ТЕХНИКА НАШИХ ДНЕЙ

Артерии информатизации. А. Гриф . . . . .	1	2
Телевизионное «меню» по-венгерски. Р. Левин . . . . .	1	56
Интегральная электроника и надежность. Я. Федотов . . . . .	2	5
Мессэлектроник предлагает. А. Гриф . . . . .	2	26
Раднволны предсказывают землетрясение. В. Ларкина . . . . .	3	2
Компакт-диски — носители цифровой информации. Г. Фролов . . . . .	3	6
Пронгрыватели КД . . . . .	3	8
Прием и распространение зарубежных ТВ программ . . . . .	4	14
Радиотелефон для всех. Н. Кий . . . . .	5	2
Компьютерная связь и ... шахматы. В. Теремечкий . . . . .	5	10
«Если есть основания полагать...». С. Смирнова . . . . .	6	7
Факсимильная связь. Г. Иванов . . . . .	6	9
Загрязнение ... звуком. А. Терещенко . . . . .	6	18
Солнце и жизнь. В. Мигулин . . . . .	7	4
Радиосети ЭВМ. С. Бунин . . . . .	7	12
Что такое CD-ROM? И. Карасик . . . . .	8	6
ТПК — ближайшее телевизионное будущее. Б. Хохлов, А. Муниц . . . . .	9	10
Тенденция развития оптических дисков. Г. Фролов . . . . .	11	6
На «Горизонте» пятое поколение. А. Гриф . . . . .	11	43

RISC — путь в будущее. Е. Шаблыгин . . . . .	12	5
Кабельное телевидение: нужна согласованная работа. Е. Турубара, Р. Левин . . . . .	12	8

## СЛУШАЕМ И СМОТРИМ ВСЬ МИР

На вещательных диапазонах. С. Бунин . . . . .	5	6
Организация мирового радиовещания. А. Варбанский . . . . .	6	14
Русскоязычные DX-программы мира. С. Соседкин . . . . .	10	13
Особенности приема на КВ диапазонах. Г. Ляпин . . . . .	10	14
Какая документация нужна DXисту. М. Парамонов . . . . .	11	11
Это полезно знать. С. Соседкин . . . . .	11	13
Клубы советских DXистов. М. Парамонов . . . . .	12	13

## ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Можно+если=нельзя. Б. Степанов . . . . .	1	4
Радиостанция на каждый день. Б. Степанов . . . . .	2	19
Как оформить разрешение. В. Громов . . . . .	4	8
Изучаем правила радиосвязи. В. Громов . . . . .	5	8
Приемы работы в эфире. В. Громов . . . . .	7	15
Эксплуатация радиостанций личного пользования. А. Аксютин . . . . .	8	9
Куда идет «Уокмен» и где топчемся мы. Б. Степанов . . . . .	10	7
Вопросов больше, чем ответов. В. Громов . . . . .	12	11

## СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

У истоков радиолубительства. Н. Лосич . . . . .	1	8
Чрезвычайный комиссар связи. Б. Николаев . . . . .	2	8
Сэмюэл Морзе. Г. Цварава . . . . .	4	70
Завод РОБТиТ. Э. Юсупов . . . . .	5	32
Никола Тесла — поэт электротехники. Г. Цварава . . . . .	7	27
Сэр Исаак Шонберг ... из России. Р. Левин . . . . .	8	72
Домашнему экрану — 60 лет. В. Урвалов . . . . .	10	18

## ВЫСТАВКИ


Выставка украинских конструкторов. Б. Павлов . . . . .	4	16
Что день грядущий нам готовит? (Заметки с 35-й ВРВ). Е. Карнаухов, С. Смирнова . . . . .	8	2
Радиолюбители — народному хозяйству. Б. Павлов . . . . .	10	31
Международная выставка «Связь-91». А. Гусев, Е. Карнаухов, А. Майоров, С. Смирнова . . . . .	9	2

## ПУТЕШЕСТВИЯ, ЭКСПЕДИЦИИ

Впервые в эфире о. Моржовец. Г. Члиянц . . . . .	1	19
Эпопея «Вьетнам — о. Спратли». Р. Степаненко . . . . .	2	16
R9Z проходит пороги. С. Шепелин . . . . .	3	20
Работаем из Афганистана. В. Синцов . . . . .	7	17
За 80-й параллелью. Д. Серов . . . . .	11	9

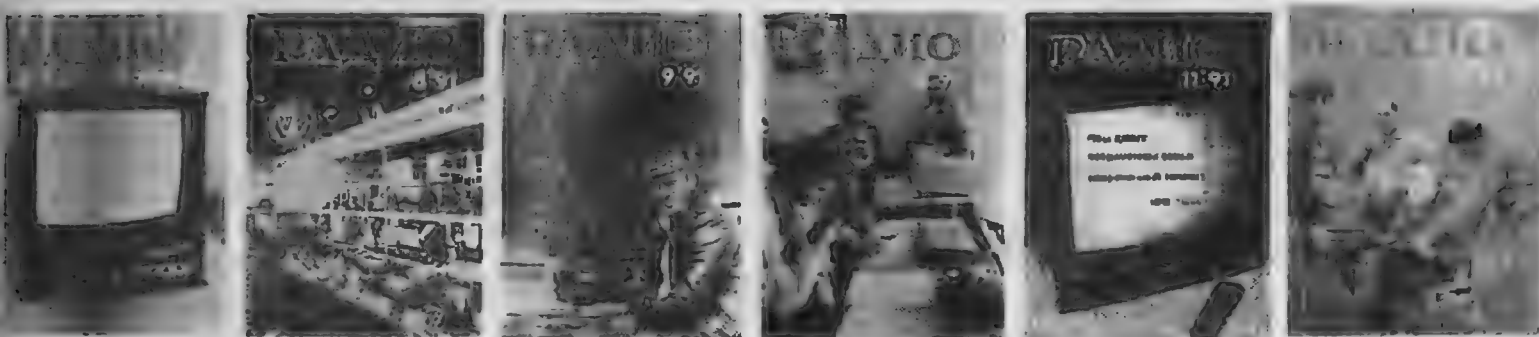\* Сокращенное. Первое число обозначает номер журнала, второе — страницу (начало статьи).





## РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО И СПОРТ

Блеск и коварство вершины. Е. Турубара . . . . .	1	6
Правец-90. А. Гусев . . . . .	1	9
«Радист — профессия отмирающая?» (По следам наших выступлений). Л. Лада . . . . .	1	11
Слушая эфир. Г. Члиянц . . . . .	2	16
Отчет о соревнованиях . . . . .	4	16
Составление заявки на диплом . . . . .	2	10
Охотимся на «лисы» в Японии. А. Гороховский . . . . .	2	12
Радноклуб в Калгари. Д. Коул . . . . .	3	14
Международные конференции по электросвязи. Р. Болдуин . . . . .	3	15
MARA и ее президент. С. Смирнова . . . . .	4	10
Костя и его команда. А. Мстиславский . . . . .	5	14
Общечеловеческое достоинство. Р. Болдуин . . . . .	8	12
Его позывной — UA6HZ. Г. Шульгин . . . . .	8	14
CSC-клуб учителей. Ю. Полушкин . . . . .	10	9
Радиоигры «Дружба-91». Г. Шульгин . . . . .	10	11
Легко ли быть судьей. Ю. Старостин . . . . .	11	13
Так мы живем. А. Борисов . . . . .		

Диплом Р-100-О (изменения в списке областей) . . . . .	2	13
Диплом «Памяти первопроходцев российских» . . . . .	2	14
Диплом «Чернобыль» . . . . .	3	17
Диплом «Лабинск-150» . . . . .	3	18
Диплом «Стрит» . . . . .	4	18
Диплом «Работал со 100 городами Советского Союза» . . . . .	4	18
Диплом «EUROPEAN 1992 COMMUNITY AWARD» (E-1992-C) . . . . .	4	18
Диплом «Работал со всем Ставрополем» . . . . .	4	18
Диплом «Жигули» . . . . .	5	17
Диплом «RTTY-AWARD» . . . . .	6	20
Диплом «Н. Ф. Ватутин» . . . . .	6	21
Диплом «Еврейская автономная область» . . . . .	7	19
Диплом «Союз» . . . . .	7	19
Диплом «Надежда» . . . . .	7	20
Диплом «70 лет Комм» . . . . .	7	20
Диплом «Радужный мост» . . . . .	8	16
Диплом «124» . . . . .	8	16
Диплом «Чудесный доктор» . . . . .	9	19
Диплом «Токма» . . . . .	9	19
Диплом «Торжок — 1000 лет» . . . . .	9	19
Дипломы клуба CSC . . . . .	9	19
Диплом «Карельский перешеек» (изменения в положении) . . . . .	9	20
Диплом «Юбилейный кинофестиваль» . . . . .	9	20
Диплом «Хайджи» . . . . .	10	21
Диплом «Чайка» (изменение условий получения) . . . . .	10	21
Вымпелы «Витязь I», «Витязь II», «Витязь III» . . . . .	10	20
Вымпел «ZILAN DX CLUB» . . . . .	10	20
Диплом «Ермак» . . . . .	10	21
Диплом «Бенардос Н. Н.» — изобретатель электросварки . . . . .	11	14
Диплом «Гагаринское поле» . . . . .	11	15
Новые префиксы . . . . .	3	17
Адреса QSL-бюро . . . . .	1	14,
см. также 4—20, 7—21, 8—17, 9—20, 10—22.		
УКВ маяки . . . . .	3	17,
см. также 4—20, 8—18.		

## ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА

Всесолновый радиоприемник «Меридиан РП-348». Т. Барчукова . . . . .	2	52
Схемотехника мини-магнитофонов. В. Шачнев . . . . .	6	66
Магнитофон «Электроника М-402С». В. Шачнев . . . . .	8	61
Телевизор «Горизонт 51ТЦ-510Д». Ю. Круль . . . . .	11	45
Малогабаритный радиовещательный приемник «Невский-402». Е. Карнаухов . . . . .	11	54

## КОРОТКО О НОВОМ

Видеомагнитофоны «Электроника ВМ-18», «Электроника ВМЦ-20С» . . . . .	1	18
Набор-конструктор «Рапри УМ-1» . . . . .	1	3-я с. обл.
Радиоигрушка «Колибри», автомобильный радиоприемник «Тонар РП-201А» . . . . .	2	3-я с. обл.
Осциллограф Н3015, телеграфный ключ КПА-4 типа Б 3029 . . . . .	3	3-я с. обл.
Электрофон «Песенка-1», стационарный двухкассетный магнитофон-приставка «Романтика МДП-225С» . . . . .	4	3-я с. обл.
Прибор для измерения ионизирующих излучений РКС-104, вычислительно-игровой комплекс «Спектр» . . . . .	6	85
Стационарный телевизор «Изумруд 61ТЦ-311», одноканальный ЭМИ «Гномик» . . . . .	6	3-я с. обл.
Переносная двухкассетная магнитола «Ореанда РМ-204С», детский микрокалькулятор «Малыш» . . . . .	7	3-я с. обл.
Персональная ЭВМ «Веста», переносный радиоприемник «Альпинист РП-224» . . . . .	8	3-я с. обл.
Кассетный стереофонический проигрыватель «Дебют», ЦМУ «Радуга-4» . . . . .	9	3-я с. обл.

## РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ

Синхронизируемый генератор. А. Руднев . . . . .	1	61
Расчет узла настройки. К. Павлюченко . . . . .	1	62
Регенеративный параллельно-балансный каскад. А. Буденный . . . . .	2	69
Необычный режим работы полевого транзистора. А. Межлумян . . . . .	3	58
Универсальный индикатор шкального типа. В. Шамис . . . . .	4	68
Доработка коммутатора. Ю. Булимов . . . . .	8	71
Активный RC-фильтр верхних частот. П. Вихров . . . . .	11	35
Генератор прямоугольных импульсов инфранизкой частоты на КР512ПС10. А. Иванов . . . . .	12	32
Генератор с электронной перестройкой частоты. С. Куртасов . . . . .	12	32
Бесконтактный датчик. А. Козлов . . . . .	12	33
Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы		
Солонин В. Приемник двоичных сигналов. — Радио, 1989, № 11, с. 32—34 . . . . .	4	92
	7	76

Замедленное отключение освещения в салоне автомобиля.— Радио, 1990, № 11, с. 61, 75. . . . .	5	74
Котенко Д., Туркин Н. LC-генератор на полевых транзисторах.— Радио, 1990, № 5, с. 59 . . . . .	9	74



## ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ И СПОРТА

Я строю новую КВ радиостанцию. Я. Лаповок. Основные технические характеристики, принципиальная схема трансивера . . . . .	1	23
Детали и конструкция трансивера . . . . .	2	24
Налаживание трансивера . . . . .	3	26
см. также 4—23, 5—20, 6—26, 10—89.		
Линейный усилитель мощности . . . . .	7	22
Магнитопровод согласующего трансформатора. А. Тарасов . . . . .	2	25
Защита сельсинов. С. Бабенко . . . . .	2	25
УКВ ЧМ приемник. Е. Фролов, В. Долманов, Н. Березкин . . . . .	3	22
Усилитель РЧ. В. Мылко . . . . .	3	25
О конструировании поворотного устройства. В. Гузь . . . . .	3	25
Широкополосный вертикальный излучатель. С. Спокойнова . . . . .	3	29
Демодулятор SSTV-сигнала. В. Васильев . . . . .	4	21
Удлиненный вариант антенны «W3DZZ». Н. Мясников . . . . .	4	22
Декодер для приема SSTV. В. Васильев . . . . .	5	22
Модем для пакетной связи. В. Голутвин, Г. Члиянц . . . . .	6	23
Кварцевый фильтр. С. Тимошик . . . . .	7	25
Сужение полосы пропускания. И. Гиль . . . . .	7	25
ДЗ.4 — в трансивере. Г. Федай . . . . .	7	26
Доработка трансивера на 160 м. А. Дмитриенко . . . . .	7	26
Фотомеханический датчик. Е. Суховерхов . . . . .	8	19
Телеграфный ключ с ОЗУ. А. Романчук . . . . .	8	20
УКВ конвертер на 144 МГц. В. Беседин . . . . .	9	22
Пневматический телеграфный ключ. В. Захаренко . . . . .	10	23
Цифровая обработка SSTV-сигнала. Е. Суховерхов . . . . .	10	25
Расчет выходного каскада с однозвенным П-контуром. К. Шульгин . . . . .	11	17
Приставки к «телеграфному ключу с ОЗУ». А. Романчук . . . . .	11	22
Простые эффективные антенны для дальних связей. Г. Болотов . . . . .	12	17
Модернизация противовесов антенны UW4HW. Ю. Чернытский . . . . .	12	19
Трехдиапазонная антенна. В. Гордиенко . . . . .	12	20
Многодиапазонная вертикальная антенна. М. Чирков . . . . .	12	21

### Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы

Малиновский Д. Синтезатор частоты на диапазон 144 МГц.— Радио, 1990, № 6, с. 23—29 . . . . .	2	90
Мясников Н. Одноплатный универсальный тракт.— Радио, 1990, № 8, с. 27—31; № 9, с. 25—27 . . . . .	4	91
Халин Р. Доработка ГПД.— Радио, 1990, № 9, с. 29 . . . . .	7	76
Буравлев В., Вартазарян С., Коломийцев В. Универсальная цифровая шкала.— Радио, 1990, № 4, с. 28—31 . . . . .	8	89

## МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА И ЭВМ

Основной МОНИТОР для ПК «Орион-128». В. Сугоняко, В. Сафронов . . . . .	1	35
«Орион-128». Сообщаем подробности. (Новая клавиатура, тестирование памяти). В. Сугоняко, В. Сафронов . . . . .	2	44
Программное обеспечение ПК «Орион-128». Редактор «МИКРОН» в среде ORDOS. БЕЙСИК «ОРИОН». В. Сугоняко, В. Сафронов . . . . .	4	30

см. также 5—37, 8—89.

«Орион-128» — организация экранной памяти. В. Сугоняко, В. Сафронов . . . . .	6	36
Операционная система ORDOS. Версия 2.4. В. Сугоняко, В. Сафронов . . . . .	7	49
ПК «Орион-128». Графический редактор PENX. В. Сафронов, В. Сугоняко . . . . .	8	49
	9	34

Операционная оболочка «ORDOS». В. Сугоняко, В. Сафронов . . . . .	11	28
«Орион-128»: итоги 1991 года. В. Сугоняко, В. Сафронов . . . . .	12	35
«Радио-86РК»...— без проблем. В. Пузиков, В. Тарасенко, В. Рышков . . . . .	1	38
Авторы вирусов и их жертвы. А. Гутников . . . . .	2	41
Программа «DUMPCOR». В. Акинфин . . . . .	2	49
Программа «БЕЙСИК-ПОИСК». Ю. Солнцев . . . . .	3	40
Дополнительный дешифратор в «Радио-86РК». И. Крылова . . . . .	3	42
Сортировка на «Радио-86РК». М. Овечкин . . . . .	3	44
Ваш компьютер . . . . .	6	34
Цветной телевизор — монитор бытовой ПЭВМ. Е. Савельев, Г. Ворон . . . . .	6	39
Новый знакогенератор для «Радио-86РК». Ю. Игнатъев . . . . .	7	46
	8	44
«Расчет теплоотводов на компьютере». (Возвращаясь к напечатанному). Р. Сафаров . . . . .	7	75
Ремонт РС своими руками? В. Кузнецов . . . . .	10	39
ROM-диск в «Радио-86РК». М. Овечкин, Ю. Крылов . . . . .	10	44
Переделка клавиатуры MC7004 для IBM PC/XT. Г. Бушуев . . . . .	11	33
Клавиатура «Электроника MC7007» в «Радио-86РК». Б. Фролкин, М. Макаров . . . . .	12	40
Пишем перемещаемые программы. Е. Еремин . . . . .	12	38
Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы		

Коненков К., Сафронов В., Сугоняко В. ПК «Орион-128» — топология печатной платы.— Радио, 1990, № 4, с. 44—47 . . . . .	2	90
	3	75
Сугон. В., Сафронов В., Коненков К. Персональный радиолюбительский компьютер «Орион-128». — Радио, 1990, № 1, с. 37—43 . . . . .	3	75
Сугоняко В., Сафронов В. Операционная система «ORDOS» для ПК «Орион-128». — Радио, 1990, № 8, с. 38—45 . . . . .	3	75



## ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Цифровой велосипедный путевой прибор. В. Абакумов . . . . .	1	28
	2	28
Сигнализатор снижения давления масла. Ю. Кроер . . . . .	1	32
Звучащий брелок. М. Сытник, Р. Миронов . . . . .	1	33
Замена транзистора в блоке зажигания. П. Ковалевич . . . . .	1	63
Пробник с широтно-импульсным кодированием. В. Шабает . . . . .	2	30
Охранное устройство для автомобиля. С. Петров, А. Богданов . . . . .	3	30
Усовершенствование ...		
...программного устройства «Сигнал-201». В. Ярченко . . . . .	4	26
...реле времени ТРВ-1. В. Григорян . . . . .	4	27
...сторожевого устройства. А. Кузема . . . . .	4	27
...блока электронного зажигания. В. Банников . . . . .	4	28
Кабельный пробник на диодах. А. Кирпичев . . . . .	4	60
Времяимпульсное кодирование в телеуправлении. Ю. Ольховой . . . . .	5	24
Усовершенствование мишени КМО-80. А. Бада-нов . . . . .	6	28
Блокиратор стартера. А. Флавицкий . . . . .	6	29
Реле указателя поворотов на КМОП микросхе-ме. П. Головин . . . . .	6	30

Автоматическая водокачка. В. Калашник	6	32
Расширение возможностей будильника. А. Слинченков	7	29
Ограничитель длительности сигнала. В. Парубочий	7	29
Упрощение сигнального устройства. Ю. Падко	7	30
Приставка к часам «Старт 7231». А. Гушин	7	30
Простой термостабилизатор. Ю. Маяцкий	7	32
Усовершенствованный регулятор напряжения. А. Саулов	7	34
Дополнительные возможности регулятора мощности. С. Золотарев	7	36
Коммутатор нагрузки. А. Кожуров	7	37
Ограничитель времени работы электрорадиоаппаратуры. А. Козьявин	8	26
Усовершенствованный блок управления экономайзером. В. Банников	8	28
Простой искатель скрытой проводки. В. Огнев	8	85
Простые транзисторные системы зажигания. В. Стаханов	9	26
Стабилизированный регулятор частоты вращения. А. Титов	9	29
Октан-корректор — в бесконтактной системе зажигания. М. Наседкин	9	48
Бытовой цифровой термометр. В. Суетин	10	28
Автомат управляет стиральной машиной. С. Костицын	11	23
Электронный октан-корректор. В. Сидорчук	11	25
Пробник-индикатор. М. Петруняк	12	22
Прибор для контроля искрообразования. Д. Фитисов	12	27
Кодовый замок с однокнопочным управлением. В. Баранов	12	24
Индикатор напряжения аккумуляторной батареи автомобиля. О. Серебровский	12	64

#### Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы

Гришин П. Генератор случайных знаков кода Морзе.— Радио, 1987, № 3, с. 22—25.	2	90
Виноградов Ю. Измеритель интенсивности ионизирующего излучения.— Радио, 1990, № 7, с. 31—35.	2	90
Виноградов Ю. Питание газоразрядного счетчика.— Радио, 1989, № 2, с. 61.	3	75
Карлащук С., Карлащук В. Преобразователь для электробриты.— Радио, 1989, № 11, с. 69.	4	91
Александров И. Сторожевое устройство.— Радио, 1990, № 9, с. 32, 33.	6	92
Козаченко В., Хмелевская Л. Кодовый замок.— Радио, 1990, № 8, с. 36, 37; № 9, с. 34.	6	92
Косарев А. Выключатель будильника в «Старте 7231».— Радио, 1990, № 11, с. 33.	7	76
Шепелев Г. Сигнальное устройство.— Радио, 1989, № 9, с. 41.	8	89
Ивашков В. Электронный автосторож.— Радио, 1990, № 6, с. 30, 31.	9	74
Лукаш А. Сигнализатор давления масла.— Радио, 1989, № 11, с. 35, 36.	9	74
Боровиков Е. Автомат управления размораживанием холодильника.— Радио, 1989, № 5, с. 39—41.	10	89
Леонтьев А. Простой регулятор мощности.— Радио, 1989, № 7, с. 32, 33.	11	74

#### ВИДЕОТЕХНИКА

Устройство размагничивания кинескопа. Л. Войтович	1	42
Субмодуль цветности СЕКАМ-ПАЛ для телевизоров ЗУСЦТ. А. Пескин, Д. Войцеховский	2	36
Доработка блока питания телевизора ЗУСЦТ. В. Быковский	2	52

Антенна из кабеля и конвертер ДМВ. М. Илаев	3	33
Новые промышленные декодеры СЕКАМ-ПАЛ. Л. Кевещ, А. Пескин	3	36
см. также 4—45, 5—34.		
Антенна Шпиндлера для ДМВ. Н. Кудрявченко	5	36
Кассеты для бытовых видеомаягнитофонов	5	58
Где граница зоны уверенного приема ТВ? А. Шур	6	41
Модуль питания МП-403. А. Потапов, С. Кубрак, А. Гармаш	6	44
Ремонт блока цветности. А. Телегин	6	84
Устройство для проверки и восстановления кинескопов. О. Ященко	7	43
Модуль разверток МР-403. А. Потапов, С. Кубрак, А. Гармаш	8	38
Ремонтируем сами... И. Филатов	9	38
Генератор сетчатого поля. А. Романчук	9	40
Декодер ПАЛ в видеомаягнитофоне формата VHS. Ю. Петропавловский	10	48
Прибор для проверки и восстановления кинескопов. С. Данильченко	10	53
Устройство электронного выбора программ. М. Илаев	10	56
Бескварцевая приставка к ГИС. В. Пронин	12	42
Узел сопряжения ВМ с телевизором ЗУСЦТ. С. Сизоненко	12	44
Работа телевизоров с замыканием в кинескопе. Ю. Динабурский, А. Гордеев	12	46

#### Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы

Дранников С. Настройка дискриминаторов цветности в телевизорах.— Радио, 1990, № 10, с. 57, 58.	2	89
Кншиневский С., Худяков Л. Автоматический выключатель телевизора АВТ-1.— Радио, 1989, № 10, с. 48—51.	4	92
Филатов К., Ванда Б. Режим «Монитор» в телевизорах ЗУСЦТ.— Радио, 1990, № 6, с. 44—46.	6	92
Филатов К. Корректор цветовых переходов.— Радио, 1990, № 9, с. 41—47.	10	89
Кудрявченко Н. Многоэтажная антенна ДМВ.— Радио, 1990, № 11, с. 42—44.	11	74

#### СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Модульная индивидуальная приемная установка. С. Сотников		
Антенны	1	40
Конвертер СВЧ	2	33
УВЧ для аппаратуры СТВ 11 ГГц. В. Ботвинов	4	40
Опыт приема программ СТВ в Ленинграде. А. Федоров	5	28
	7	40
	8	57

#### РАДИОПРИЕМ

Амплитудный детектор с малыми искажениями. И. Гончаренко	1	53
Широкополосная рамочная антенна. В. Андрианов	1	54
Устранение фона в радиоприемнике «Абава». П. Куратов	1	59
Расчет узла настройки. К. Павлюченко	1	62
Средневолновый приемник с синхронным детектором. А. Руднев	2	56
О некоторых особенностях эксплуатации карманных КВ радиоприемников на интегральных микросхемах. А. Козуценко, Е. Никольский	3	52
УКВ-КВ приемник. И. Нечасев	4	54
	5	74



Расчет контура с линеаризованной по частоте настройкой. А. Шагин . . . . .	5 47
«Ирень-401» — УКВ тюнер автомобильного радиоконкомплекса. И. Буриашев . . . . .	6 47
Динамический АМ детектор. А. Руднев . . . . .	6 48
Диапазон 19 м в «Спидоле-231». Д. Астащенко . . . . .	6 84
Диапазоны 19, 16 и 13 м в радиоприемниках «Спидола» и «ВЭФ». Ю. Прокопцев . . . . .	7 58
Повышение чувствительности тюнера «Ласпи-001-стерео». С. Горбенко . . . . .	7 75
Ультракотковолновый переносный радиоприемник. В. Трошев . . . . .	9 42
Простой ЧМ детектор. В. Власов . . . . .	10 69
Автоматический переключатель стереодекодера в монофонический режим. С. Чурин . . . . .	10 72
Универсальный детектор. В. Носенко . . . . .	10 73
Устранение самовозбуждения в приемнике «Спидола-232». С. Войтко . . . . .	12 31
Как повысить селективность приемника. М. Сапожников . . . . .	12 60
Прием УКВ ЧМ вещательных станций на зарубежные приемники. А. Флориан . . . . .	12 61
Повышение чувствительности приемника с синхронным детектором. А. Руднев . . . . .	12 64

**Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы**

Сильдам Т. Простой стереокодер. — Радио, 1990, № 6, с. 47—50 . . . . .	2 90
Прилуковы Г. и О. КВ радиовещательный приемник. — Радио, 1990, № 5, с. 48—50 . . . . .	2 91
Монахов М. УКВ конвертер. — Радио, 1990, № 12, с. 61, 62 . . . . .	3 75 5 74
Майоров А. Трехпрограммный приемник. — Радио, 1990, № 11, с. 45—47 . . . . .	6 92
Балинский Р. Малогабаритный КВ приемник. — Радио, 1990, № 9, с. 50—52; № 10, с. 62—65 . . . . .	8 89
Богданов В. Устройство для синхронного детектирования сигналов. — Радио, 1990, № 3, с. 53—55 . . . . .	8 90
Полеткин В. Трехпрограммный синхронный приемник. — Радио, 1989, № 11, с. 58—60 . . . . .	8 90



**ЗВУКОТЕХНИКА**

Еще раз об улучшении звучания 25АС-109. С. Максимов . . . . .	1 46
Акустическая система бытового радиоконкомплекса. М. Шургалин . . . . .	1 47
Устранение щелчков в громкоговорителе. А. Солдатенко . . . . .	1 59 11 75
Режим В в усилителях мощности ЗЧ. М. Дорофеев . . . . .	3 53 11 75
Акустическое оформление громкоговорителя. С. Гуринов . . . . .	4 50
Электронный селектор входов с малыми искажениями. С. Карелин . . . . .	4 52
Доработка УМЗЧ для бытового радиоконкомплекса. Г. Мускатинцев, В. Мускатинцев . . . . .	4 86
Стерефонические телефоны со свободными излучателями. Александр и Владимир Зинины . . . . .	6 48
Простой электронный регулятор громкости. С. Колесниченко . . . . .	8 58
20ГДС-4-8 в качестве низкочастотной. А. Терсков . . . . .	9 48
Доработка системы привода ЭПУ «Арктика-006-стерео». Е. Сазонов . . . . .	9 49
ОУ К140УД18 в радиолюбительских конструкциях. А. Васильев . . . . .	10 58
Устройства преобразования аналоговых сигналов. В. Вильчинский . . . . .	11 49 12 47
Релейный коммутатор входов. Д. Колосов . . . . .	11 52
Избавиться от помех можно! С. Лепихин . . . . .	12 92

Микросхема К148УН1 при пониженном напряжении питания. А. Васильев . . . . .	12 53
Эквалайзеры...	
...с пассивными полосовыми фильтрами . . . . .	12 62
...с активными фильтрами . . . . .	12 63
Реверс в «Орбите-106». Д. Колосов . . . . .	1 44
Модернизация счетчика времени звучания. А. Муравцов . . . . .	1 45
Псевдосенсорное включение режимов в магнитофоне. С. Хобта . . . . .	1 49
Усовершенствование магнитофона «Комета-225-1 стерео». А. Дашко . . . . .	1 63
Из опыта работы с СДП. О. Семкин . . . . .	2 50
Доработка магнитофонов «Маяк». А. Стельмах . . . . .	2 51
Дистанционное управление для магнитофона «Романтика-220с». Ю. Томашин . . . . .	2 84
Удвоитель частоты ГСП. Н. Луныков . . . . .	3 57 11 75
Эффект «Эхо». Я. Новых . . . . .	4 69
Кассеты для магнитной записи звука . . . . .	4 82
Ремонт кассетоприемника. В. Биляш . . . . .	4 86
Зарубежные и отечественные мини-магнитофоны. В. Шагинев . . . . .	5 49
Адаптивное подмагничивание или... снова о динамическом. Н. Сухов . . . . .	6 52 7 55
Схемотехника мини-магнитофонов. В. Шагинев . . . . .	6 66
Быстродействующий автостоп. С. Халецкий . . . . .	6 84
Ремонт датчика автостопа. Е. Розенбергер . . . . .	8 71
Автоматический поиск фонограмм по паузам. Д. Кузин . . . . .	12 51
Доработка магнитофона «Эльфа-202-стерео». А. Гусаров . . . . .	12 65
Устранение ошибок показаний счетчика. А. Крайнов . . . . .	12 65

**Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы**

Маюков М. СДП с оптронным управлением. — Радио, 1989, № 12, с. 58, 59 . . . . .	1 75, см. также 5—75, 8—90, 11—75
Распопов В. Электронный регулятор громкости. — Радио, 1989, № 4, с. 41—43 . . . . .	1 76
Рыбчинский И. Доработка управления ЛПМ. — Радио, 1990, № 12, с. 49 . . . . .	2 89
Прокопенко Н. Электронный регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией. — Радио, 1990, № 2, с. 69—71 . . . . .	2 90
Вильчинский В. Усилитель мощности с блоком питания. — Радио, 1990, № 5, с. 52—55 . . . . .	2 91
Паламарчук С. СДП с раздельной регулировкой в каналах. — Радио, 1989, № 1, с. 48, 49 . . . . .	2 92
Черевань Ю. УМЗЧ с коррекцией динамической характеристики. — Радио, 1990, № 2, с. 62—68 . . . . .	3 76
Сухов Н. Регулятор громкости и тембра. — Радио, 1990, № 10, с. 58—61 . . . . .	4 92, см. также 5—74, 9—74
Кузнецов Д. О расчете эквалайзера на ПМК «Электроника БЗ-34». — Радио, 1990, № 4, с. 59 . . . . .	5 75
Антух А. Устройство автоматического отключения усилителя. — Радио, 1990, № 11, с. 55 . . . . .	5 75
Козявин А. Понижение шума пауз. — Радио, 1990, № 4, с. 60—62 . . . . .	6 93
Сухов Н. УМЗЧ высокой верности. — Радио, 1989, № 6, с. 55—57; № 7, с. 57—61 . . . . .	9 74
Трошин Н. УМЗЧ с нестандартным включением ОУ. — Радио, 1988, № 6, с. 55, 56 . . . . .	9 75
Егоров А. Автоматический выключатель магнитофона на транзисторах. — Радио, 1990, № 12, с. 64, 65 . . . . .	10 90



**ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**

Трехполосный фильтр. Д. Усачев . . . . .	4 64
Формирователь затухающих колебаний с убывающей частотой. Е. Титов . . . . .	4 65

Простой модулятор. С. Гарбузюк . . . . .	4 65
Цифровой синтез звука. А. Студнев . . . . .	5 42

## ЦВЕТОМУЗЫКА

«Радио-86РК» — светодинамическая установка. В. Мищенко . . . . .	4 66
--	------

## ИЗМЕРЕНИЯ

ГКЧ универсальный. Л. Ануфриев . . . . .	2 58
Цифровой осциллографический блок. А. Ноздрачев . . . . .	10 90
Электроизмерительные приборы магнито-электрической системы. О. Старостин . . . . .	4 57
Приборы электроизмерительные комбинированные. О. Старостин . . . . .	5 54
Приборы радиоизмерительные. Вольтметры. О. Старостин . . . . .	8 65
Малогабаритный мультиметр. В. Снежко . . . . .	9 50
Универсальный пробник с цифровой индикацией. В. Янцев . . . . .	10 64
Универсальный пробник с цифровой индикацией. В. Янцев . . . . .	11 56
Универсальный пробник с цифровой индикацией. В. Янцев . . . . .	12 54
Универсальный пробник с цифровой индикацией. В. Янцев . . . . .	12 58

Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы

Засухин С. Низкочастотный цифровой частотомер.— Радио, 1986, № 9, с. 49, 50 . . . . .	1 75
Герцен Н. Селектор нелинейных искажений.— Радио, 1990, № 12, с. 67—69 . . . . .	2 89
см. также 7—77, 8—90.	
Цибин В. Цифровой вольтметр с автоматическим выбором предела измерения.— Радио, 1989, № 10, с. 69—72 . . . . .	4 91
Бирюков С. Цифровой мультиметр.— Радио, 1990, № 9, с. 55—58 . . . . .	4 92
Бурцев А. Генератор качающихся частот.— Радио, 1990, № 10, с. 66—71 . . . . .	5 75
Бутев В. Электронный фазометр.— Радио, 1990, № 5, с. 56—58 . . . . .	8 90
Дорундяк Н. Измеритель LC.— Радио, 1989, № 11, с. 62—66 . . . . .	5 75
Неастрев Е. Генератор сигналов ЗЧ.— Радио, 1989, № 5, с. 67—69 . . . . .	7 76
Неастрев Е. Генератор сигналов ЗЧ.— Радио, 1989, № 5, с. 67—69 . . . . .	8 89
Неастрев Е. Генератор сигналов ЗЧ.— Радио, 1989, № 5, с. 67—69 . . . . .	10 90
Неастрев Е. Генератор сигналов ЗЧ.— Радио, 1989, № 5, с. 67—69 . . . . .	10 90

## ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

Применение микросхем серии КР1533. С. Алексеев . . . . .	1 50
Применение микросхем серии КР1561. С. Алексеев . . . . .	2 64
Применение микросхем серии КР531. С. Алексеев . . . . .	6 57
Применение микросхем серий ТТЛ (по страницам журнала «Радио»). С. Алексеев . . . . .	9 56
Применение микросхем серий ТТЛ (по страницам журнала «Радио»). С. Алексеев . . . . .	10 61
Применение микросхем серий ТТЛ (по страницам журнала «Радио»). С. Алексеев . . . . .	12 66

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Цифровой регулятор мощности. В. Калашник . . . . .	1 60
Простой регулятор, не создающий помех. И. Нечаев . . . . .	2 67
Применение микросхемных стабилизаторов серий 142, К142 и КР142. А. Щербина, С. Благий, В. Иванов . . . . .	3 47
Комбинированный лабораторный блок. И. Нечаев . . . . .	5 68
Тестер для элементов питания (За рубежом) . . . . .	6 61
Транзисторные сглаживающие фильтры. И. Медведев . . . . .	6 86
Электронно-релейный стабилизатор напряжения. А. Каган . . . . .	8 32
Электронно-релейный стабилизатор напряжения. А. Каган . . . . .	8 34

Индикатор перегрузки стабилизатора. А. Сучинский . . . . .	8 60
Стабилизатор напряжения. В. Калашник . . . . .	8 85
Преобразователь напряжения для питания счетчика Гейгера-Мюллера. И. Рубинштейн . . . . .	9 31
Комбинированный блок питания. В. Янцев . . . . .	9 32
Стабилизатор на К142ЕН5 — с регулируемым выходным напряжением . . . . .	10 34
Триггерный эффект в стабилизаторах на К142ЕН3, К142ЕН4. С. Прытков . . . . .	10 35
Питание радиоприемников от сети. В. Бондарев . . . . .	10 36
Импульсный блок питания устройств памяти. С. Швецов . . . . .	10 37
Автоматическое зарядное устройство аккумуляторной батареи. Н. Скрипчевский . . . . .	12 28
Бестрансформаторный преобразователь напряжения. П. Сазонов . . . . .	30
Индикатор напряжения аккумуляторной батареи автомобиля. О. Серебровский . . . . .	12 64

Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы

Цветасв С. Мощный блок питания.— Радио, 1990, № 9, с. 59—62 . . . . .	8 91
Александров И. Автоматическое зарядное устройство.— Радио, 1990, № 5, с. 39, 40 . . . . .	10 90

## РАДИО — НАЧИНАЮЩИМ

Школа начинающего радиолюбителя	
Слово о деталях (резистор). Секреты надежной пайки. Первые измерительные приборы. Диаметр по линейке. Закон Ома наизусть. Калибровка измерительных приборов. Как проверить микроамперметр. Разъем из скрепок. Знаете ли Вы, что... . . . . .	9 60
Слово о деталях (конденсатор). Как «расшифровать» конденсатор. Емкость конденсатора по номограмме. Занимательные эксперименты. Индикатор из ТХ4Б. Неполлярный из двух полярных. Приставка-тонкорректор. Знаете ли Вы, что... . . . .	11 60
Радиоприемная приставка к трехпрограммному громкоговори́телю. И. Нечаев . . . . .	3 66
Радиоприемник из наборов «Фон» . . . . .	6 64
Миниатюрный радиоприемник. Г. Рыбаков . . . . .	7 60
Светодиодный индикатор настройки. И. Александров . . . . .	10 77
КВ приставка к радиоприемнику. Ю. Прокопцев . . . . .	10 82
Радиоприемник на микросхеме К174ХА10. И. Янчук . . . . .	12 72
О приемниках «Юность-102» и «Юность-202». М. Сапожников . . . . .	12 79
Подключение ТМ-24 к приемнику «Кварц-309». В. Ландыш . . . . .	12 79
Дуплексное переговорное устройство. М. Ривлин . . . . .	1 64
Доработка конструктора «Юннор-1». А. Гвоздак . . . . .	6 81
Звуки плеера через трехпрограммный громкоговоритель. Ю. Прокопцев . . . . .	12 80

Электронный звонок на одном транзисторе. В. Яковлев . . . . .	2 81
Автомат отключения электрочайника. В. Вардзелов . . . . .	3 62
Стабилизатор напряжения велофары. И. Потачин . . . . .	4 72
Индикатор уровня жидкости. И. Нечаев . . . . .	5 63
Двухтональный электронный звонок. А. Зарубин . . . . .	6 74
Прибор контроля дистиллированной воды. Искатель скрытой проводки. А. Борисов . . . . .	8 74
Доработка наборов «Электроника». А. Ильичев . . . . .	8 78
ДУ Василия Билецкого. В. Маслаев . . . . .	10 83

«РК» с самого начала. (Возвращаясь к напечатанному). Б. Григорьев . . . . . 2 82

Универсальный пробник-индикатор на светодиодах. М. Борзенков . . . . . 2 80  
Пробник-генератор. Д. Илизаров . . . . . 2 81  
Звуковой пробник в авометре Ц4315. С. Маркин, Е. Чехарин . . . . . 3 65  
Индикатор переменного напряжения. Е. Савицкий . . . . . 4 73  
Индикатор исправности транзисторов и диодов. И. Александров . . . . . 4 78  
Испытатель транзисторов. П. Сазонов . . . . . 5 60  
Комбинированный генератор. И. Александров . . . . . 6 75  
Как проверить тринистор. А. Борисов . . . . . 8 76  
Микрокалькулятор в роли пробника. Ю. Прокопцев . . . . . 8 82  
Демонстрационная приставка к мультиметру ВР-11. А. Караваев . . . . . 10 74

Игровой автомат «Кто хитрей». Н. Войдецкий . . . . . 2 70  
Световой имитатор стрельбы. А. Красовский . . . . . 7 62  
«Крестики-нолики». В. Маслаев . . . . . 7 64  
«Ход конем». В. Маслаев . . . . . 8 79  
Переключатель гирлянд настольной елки. И. Нечасов . . . . . 10 78  
Переключатель гирлянд с плавающим изменением яркости. А. Беляев . . . . . 10 79  
Электронная игротека. «Хоккей». В. Маслаев . . . . . 12 76

Приставка-стабилизатор к блоку питания. А. Васильев . . . . . 1 67  
Зарядное устройство...  
...для аккумуляторной батареи 7Д-0,115. В. Патукин . . . . . 1 68  
...для малогабаритных элементов. А. Макаров . . . . . 1 68  
... универсальное. В. Никифоров . . . . . 1 69  
Доработка блока БП2-3. И. Александров . . . . . 1 71  
Питание «Славы» от сети. С. Новиков . . . . . 4 81  
Индикатор окончания зарядки. О. Клевцов . . . . . 4 81  
Вторая «жизнь» гальванических элементов. Б. Богомолов . . . . . 5 64  
Симисторный регулятор мощности. В. Фомин . . . . . 7 63  
Блок питания на ТВК-110ЛМ. И. Нечасов . . . . . 12 74

Герконы. Учебный плакат № 59. В. Янцев . . . . . 2 77  
Линейка для «цветных» резисторов. Г. Брагин . . . . . 3 65  
Трехканальная ЦМП с компрессорами. В. Демьянец . . . . . 6 77  
Канал фона в ЦМУ. В. Жигалов . . . . . 8 82

По следам наших публикаций. «Приставка-контролер к телефонному аппарату» (1—71, 3—68), «Переговорное устройство» (3—68), «Переключатель световых эффектов» (4—75), «Электромузыкальный звонок» (4—81), «Индикатор магнитного поля» (8—83), «Автомат световых эффектов» (10—81), «Программируемый переключатель гирлянд» (10—81), «Переключатель трех гирлянд» (10—81), «Электронный звонок на транзисторах» (12—75), «Сенсорный выключатель» (12—75), «Мелодичный автомат» (12—75).

Ответы на вопросы по статьям, опубликованным в журнале в прошлые годы

Нечасов И. УКВ приставка к трехпрограммному громкоговорителю.— Радио, 1990, № 4, с. 78—80 . . . . . 1 75

Александров И. Звонковая кнопка управляет освещением.— Радио, 1990, № 4, с. 82 . . . . . 1 76  
Лялякин С., Тюлин В. Мелодичный автомат.— Радио, 1990, № 2, с. 82—84 . . . . . 3 76  
Бронштейн М. Приставка-автомат к микрокалькулятору БЗ-23.— Радио, 1989, № 6, с. 68—73 . . . . . 4 92  
Ельтишев А. Диктофон из магнитофона.— Радио, 1989, № 8, с. 69 . . . . . 4 93  
Сергеев Б. Простые цветомузыкальные приставки. ЦМП с тринисторами.— Радио, 1990, № 8, с. 82—84 . . . . . 6 92  
Белякова М. Модернизированный переключатель гирлянд.— Радио, 1990, № 11, с. 66, 67 . . . . . 6 92



## РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Восстановление работоспособности микросхем К278УИ2. И. Прохин. Матирование листового органического стекла. А. Моисеев. Разрезание изделий из феррита. В. Никитин. Декоративная обработка поверхности. Б. Васильев . . . . . 2 50, 66  
Ремонт микросхем К2УС245 (К224УН4). В. Кнышев . . . . . 2 68  
Переделка зажима ЗМ1-1. М. Томчин, В. Урумбегликов. Доработка светодиода. С. Симакон. Шкала миниатюрного приемника. Д. Коротков. Самodelьные софиты для экрана СДУ. А. Синякин . . . . . 6 72  
Доработка жала паяльника. Е. Савицкий. Еще один способ зачистки провода. В. Сердюченко. Из опыта пользования «суперфлюсом нейтральным». Б. Савчук. Насадка для лужения плат. К. Макаренко . . . . . 8 36  
Щуп с переключением полярности. В. Ефанов. Крепление на плате тороидальных катушек. В. Ильин . . . . . 10 68  
Изготовление клавиши «пробел». А. Сикорский . . . . . 11 27



## СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мощные переключающие полевые транзисторы серий КП912 и КП922. А. Зиньковский . . . . . 1 73  
Микросхемы серии К174. И. Новаченко. Усилитель мощности К174УН14 . . . . . 1 74  
Декодер телевизионных сигналов К174ХА28 . . . . . 10 85  
Постоянные конденсаторы. А. Зиньковский. К22-5, К42У-2, К42-11 . . . . . 2 86  
К72-11, К72-11А, К73-9 . . . . . 3 73  
К73-11, К73П-2 . . . . . 4 87  
К73П-2, К73П-3, К73-16 . . . . . 5 71  
К73-16, К73-17, К73-17А, К73-17Б, К73-22, К73-26, К77-4, К77-7 . . . . . 7 71  
К77-7, МБМ, ПМ-1 . . . . . 8 87  
ПМ-2, ПО, ПОВ . . . . . 9 71  
Список сокращений, наиболее часто встречающихся в журнале . . . . . 2 92  
Транзисторы серий КТ8101, КТ8102. А. Артюков . . . . . 12 69



## НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ\*

На вопросы читателей отвечают авторы статей и консультанты . . . . . 1—11

Радиокурьер . . . . . 1—5, 7—12

\* Материалы этого раздела включены в соответствующие тематические разделы содержания.



Журнал "Радио". МП "Символ – Р" и  
МП "Микроэлектронные Системы" НИИЯФ МГУ предлагают  
**Комплект Учебной Вычислительной Техники "КУВТ – КОРВЕТ"**

**КОРВЕТ**

Учитывая интересы пользователей, предлагаются варианты поставки:

- полного класса КУВТ (13 ПЭВМ);
  - отдельных ПЭВМ, ПЭВМ комплектуются дисководами FD-55 (TEAC), принтерами EPSON и чёрнобелыми мониторами "Электроника MC6105.01";
  - наборов блоков, узлов и комплектующих изделий для самостоятельной сборки.
- В комплект поставки КУВТ "Корвет" входят:

1. Рабочее место преподавателя – персональный компьютер ПК8020 с двумя дисководами, монитор, принтер.
2. Двенадцать рабочих мест ученика, объединённых в локальную сеть, на каждом персональный компьютер ПК8010 без дисководов, с монитором.

Цена класса – 36700 руб.

Желающие могут приобрести отдельные компьютеры, устройства, узлы и блоки:

- ПЭВМ ПК8020 с двумя дисководами, монитором и принтером. Цена – 11000 руб:
- ПЭВМ ПК8020 с одним дисководом, монитором и принтером. Цена – 9000 руб:
- ПЭВМ ПК8020 с двумя дисководами, монитором, без принтера. Цена – 7000 руб:
- ПЭВМ ПК8020 с одним дисководом, монитором, без принтера. Цена – 5000 руб:
- ПЭВМ ПК8020 без дисководов с монитором. Цена – 3000 руб:
- Чёрно-белый монитор "Электроника MC6105.01". Цена – 500 руб:
- Клавиатура ПЭВМ "Корвет". Цена – 270 руб:
- Плата ПЭВМ "Корвет" с разъёмами (без микросхем). Цена – 400 руб:
- Комплект микросхем для ПЭВМ "Корвет" (СБ – 8020). Цена – 1500 руб:
- Блок питания (без дисководов) (ВБ – 8010). Цена – 800 руб:
- Системный блок (8010). Цена – 1700 руб:
- Мышь. Цена – 140 руб: Джойстик. Цена – 56 руб:
- Элемент управления мышью и джойстиком. Цена – 80 руб:

Кроме того предлагается пакет программных средств.

№	Название программы.	Цена	№	Название программы.	Цена
1	Пакет программ ОС CP/M-80.	398	13	СОС КОПИЕТ сетевая операционная система.	666
2	DE дисковый редактор.	170	14	XARC архиватор файлов.	180
3	DED редактор командной строки.	100	15	EXPRESS-PASCAL интегрированная среда программирования типа Turbo Pascal.	1060
4	ABRIS графический редактор.	600	16	VCC словарь английского языка на 20.000 слов.	480
5	CW текстовый редактор (аналог Chiwriter)	700	17	Пакет игровых программ №1.	300
6	MUSIC WORLD музыкальный редактор.	700	18	Пакет игровых программ №2.	150
7	Пакет для работы с принтером.	200	19	Пакет игровых программ №3.	200
8	PRINT программа печати.	200	20	Пакет игровых программ №4.	200
9	Пакет языка "C" с графической библиотекой	322	21	E текстовый редактор для работы в локальной сети Корнет.	452
10	Пакет языка PASCAL MT+с дополнительной библиотекой.	400	22	"Радуга" автоматическая обучающая система.	1080
11	Пакет программ языка ASSEMBLER.	280		ВСЕГО	9130
12	SUPERTEXT текстовый редактор.	292			

При приобретении всего пакета программ – скидка 20%.



Для школ, ПТУ и техникумов – скидка 50%.

Для отдельных граждан – скидка 70%.

Гарантийные письма от организаций или заявки от отдельных граждан на аппаратуру, документацию, программные средства следует направлять по адресу: 103045, г.Москва, Селиверстов пер., д.10, журнал "Радио", МП "Символ – Р" с указанием на конверте "КУВТ – Корвет".
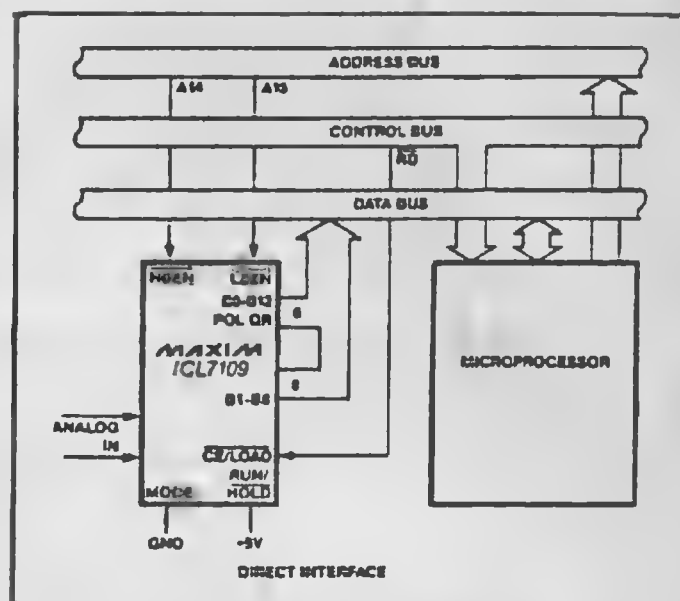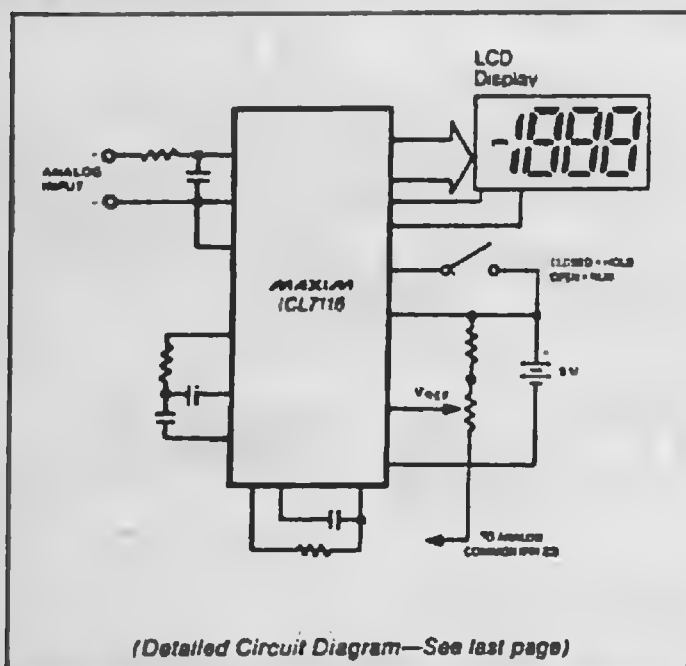
### ICL7109

А/Ц преобразователь совместимый с микропроцессором, с внутренним тактовым генератором и источником опорного напряжения. 12 разрядов. Побайтовое считывание, возможность подключения к UART.





### ICL7116/7117

А/Ц преобразователь на 3 1/2 цифры с выводом на ЖКИ (7116) и СИД (7117) и функцией хранения данных. Внутренний источник опорного напряжения и тактовый генератор. Потребление 1.8 ма.
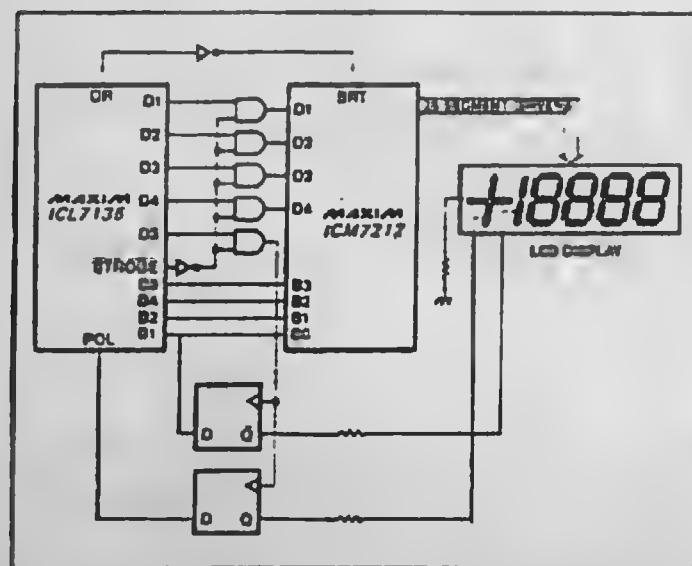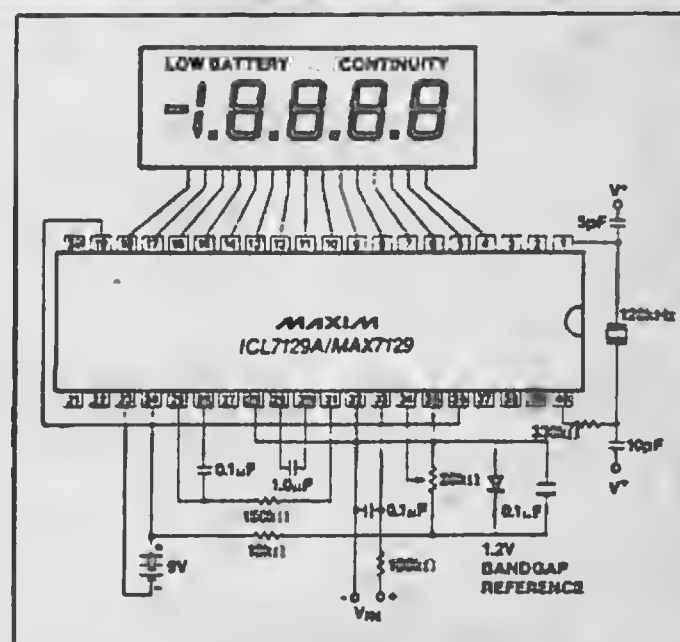
### ICL7129A/MAX7129



А/Ц преобразователь на 4 1/2 цифры с выводом на ЖКИ, высоким входным сопротивлением. Внутренний тактовый генератор. Точность 0.0005% полной шкалы. Разрешение 10 мкВ. Питание 9.0 В, потребление 1.4 ма.



Maxim Integrated Products проектирует, разрабатывает, производит и продает в широком ассортименте преобразователи линейных и смешанных сигналов, используемых в различных электронных устройствах. В течение последних шести лет фирма "Maxim" представила более 350 видов продукции – больше аналоговых интегральных схем, чем любая другая компания. Предлагаем Вашему вниманию некоторые АЦП фирмы "Maxim", не имеющие советских аналогов.
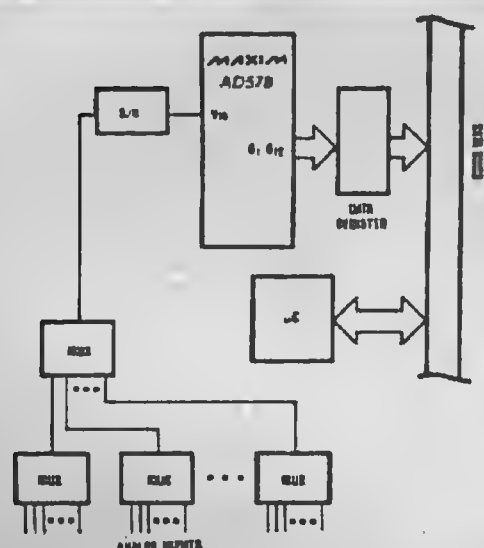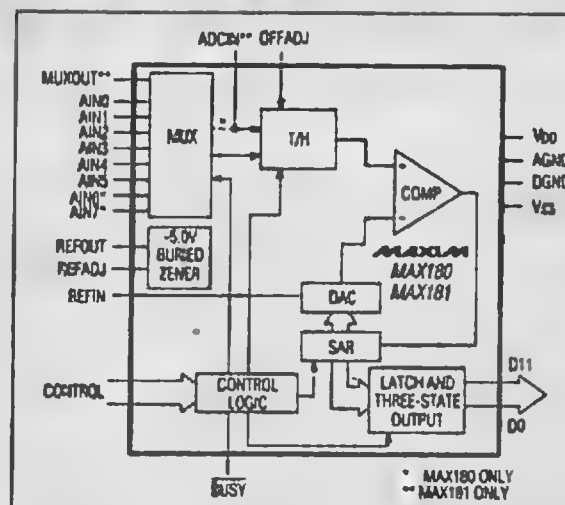
## MAX180/MAX181

А/Ц преобразователь совместимый с микропроцессором, с внутренним тактовым генератором, источником опорного напряжения и схемой выборки/хранения. Входной мультиплексор на 8/6 каналов. Управление конфигурацией от микропроцессора. Разрешение 12 разрядов, Частота опроса 100 кГц.




# MAXIM

## MAX578

А/Ц преобразователь с параллельным и последовательным выходом, с внутренним тактовым генератором и источником опорного напряжения. 12 разрядов, 3 мксек. Линейность 0.012%.
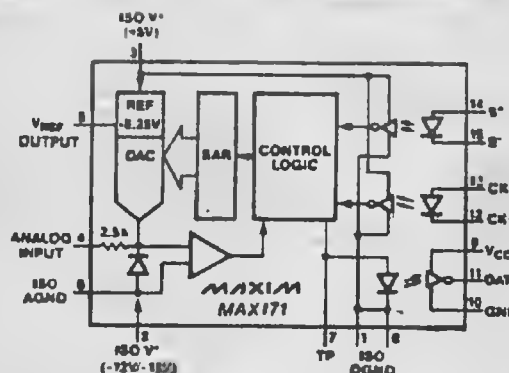
## MAX171

А/Ц преобразователь с последовательным выходом, источником опорного напряжения. Цифровые выходы имеют оптоизоляцию с прочностью 1500В. 12 разрядов, 5.8 мксек. Напряжение питания: +5В, -12В.



Возможна продажа за рубли

# SE

в городе Москве

ИГОРЬ ХАДЖИЕВ

СССР – 129 110 Москва

ул. Щепкина 47 телефон 2843143  
телефакс 2302328 или 9716847

## КУПОН

- ☐ Мы просим прислать бесплатный образец микросхемы
- ☐ Мы просим предоставить дальнейшую документацию

Фамилия \_\_\_\_\_

Фирма \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_





# ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ МОЖНО!

Более трех лет назад в журнале «Радио» [1] было опубликовано описание довольно удачного регулятора громкости с электронным управлением. Однако радиолюбители, взявшиеся за его изготовление, обнаружили один существенный недостаток — проникновение помех с частотой тактового генератора в обрабатываемый сигнал. Позже в разделе «Наша консультация» [2] были даны рекомендации по уменьшению уровня этих помех. Однако, следуя им, полностью избавиться от помех не удастся. Причина этого, по мнению автора статьи, в существующем уровне технологии производства ЦАП серии К572ПА1.


И все-таки мне удалось избавиться от помех! Но для этого пришлось изменить принцип работы тактового генератора, заставив его работать в ждущем режиме.

Принципиальная схема доработанной части регулятора приведена на рисунке. Для реализации доработки дополнительно потребуется всего четыре диода VD1 — VD4 и один резистор R9. Принцип действия регулятора состоит в следующем. При включении питания выполненный на микросхемах DD1.1 и DD2.1 тактовый генератор не работает, поскольку через введенный дополнительно резистор R9 на вывод 2 микросхемы DD1.1 поступает напряжение —15 В, соответствующее уровню логического нуля. И только при нажатии на одну из кнопок SB1 — SB4 на вывод 2 этой микросхемы поступит напряжение +15 В, соответствующее уровню логической единицы, которое запустит тактовый генератор. После отпущения кнопок на вывод 2 микросхемы DD1.1 вновь поступа-

ет напряжение логического нуля, генератор возвращается в первоначальное состояние, на выходах 1—4 микросхемы

рии 572 с любым буквенным индексом.

Для реализации доработки необходимо разрезать провод, соединяющий выводы 1 и 2 элемента DD1.1 микросхемы DD1 и через резистор сопротивлением 2,2 МОм подать на вывод 2 напряжение питания регулятора — 15 В. Диоды VD1 — VD4 предотвращают смешивание команд, поступающих от кнопок SB1 — SB4. Их можно припаять непосредственно к контактам кнопок. Вместо диодов КД522Б можно применить любые диоды с маленьким обратным напряжением.

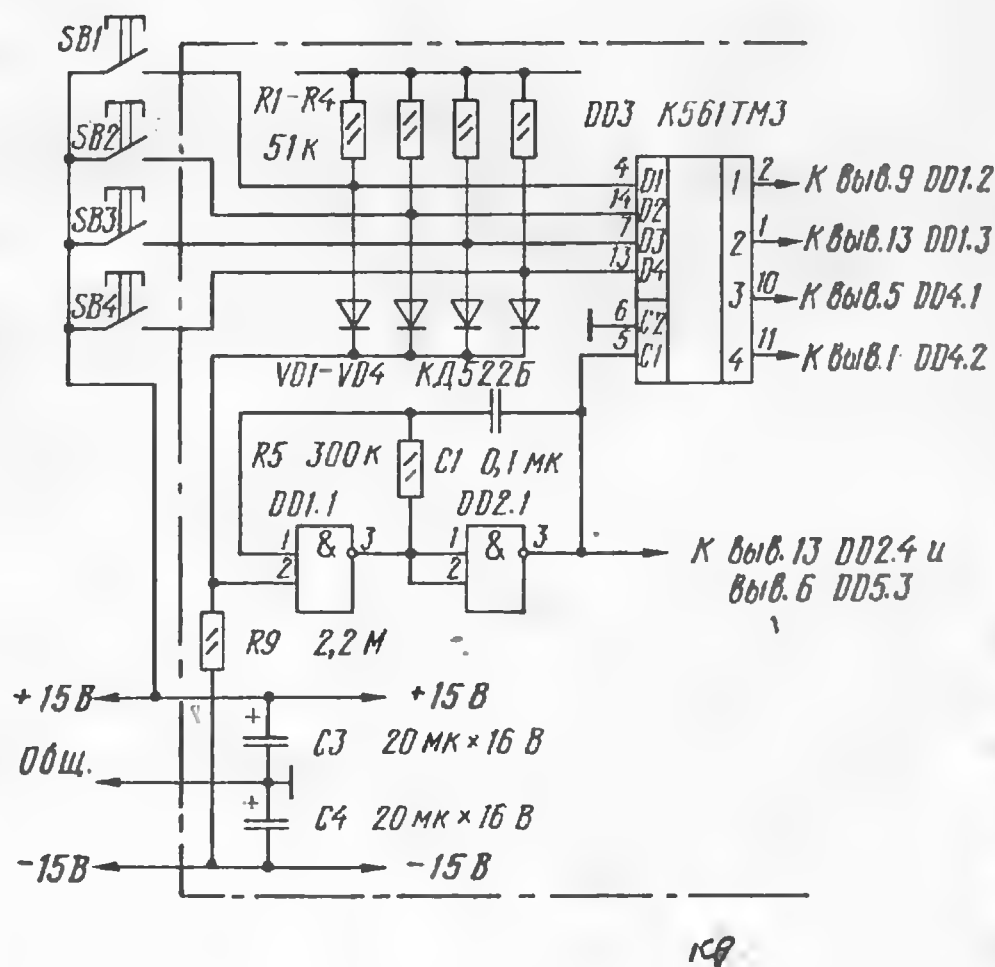

DD3 появляются уровни логических нулей и регулятор готов к выполнению следующих команд.

Принцип работы остальных узлов генератора не изменится. После такой доработки помеха проникает в регулируемый сигнал только в момент регулировки и не мешает прослушивать звуковую программу в то время, когда громкость не регулируется. В усовершенствованном генераторе можно использовать ЦАП се-

С. ЛЕПИХИН

г. Новосибирск

## ЛИТЕРАТУРА

1. Назаров М. Регулятор громкости с электронным управлением. — Радио, 1988, № 4, с. 51—53.
2. На вопросы читателей отвечают авторы статей и... читатель. — Радио, 1989, № 9, с. 94.

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ВОСС"

Уважаемые радиолюбители, дайте нам шанс сэкономить Ваши время и деньги!

Для оказания Вам помощи в приобретении, обмене или продаже радиодеталей, аппаратуры и ее узлов мы готовы наладить оплачиваемую нашей фирмой постоянную прямую переписку между Вами и радиолюбителями, организациями других регионов страны.

В кратчайшие сроки Вы станете обладателями адресов наших клиентов, которые с радостью купят или предложат необходимое Вам по приемлемой цене.

Мы предлагаем потребителю товар по цене, не выше указанной Вами! Чем ниже цена предлагаемого товара, тем выше гарантия проведения сделки!

Прежде чем предложить перечень адресов потребителей и продавцов необходимого Вам товара, мы должны внести Вашу заявку в банк данных. Чтобы стать нашим клиентом, Вам достаточно перевести почтовым переводом вступительный взнос, который мы, в случае невозможности подборки адресов по Вашему бланку, обязуемся вернуть. При поступлении вступительного взноса мы присвоим регистрационный номер бланку-заявке и вышлем его по Вашему адресу. Вам останется только заполнить его, вложить в прилагаемый к бланку конверт и отослать нам.

Для постоянных наших клиентов каждый последующий бланк-заявка дешевле первого в 2 раза.

Заказав необходимое число бланков, Вы получите варианты по любому региону СССР!

Для организаций, малых предприятий, кооперативов:

- реализуем Ваши неликвиды через обширную сеть наших клиентов;
- организуем на месте сбыт в розницу наложенным платежом;
- предложим необходимые Вам комплектующие изделия, спецматериалы, приборы и оборудование.

Для заключения договора от Вас потребуется лишь вложить гарантийное письмо в конверт и выслать нам. По вашим реквизитам мы вышлем необходимые документы.

Через нас Вы сможете продать или купить именно то, что Вам нужно в любом количестве и по сходной цене!

При переписке ссылка на свой регистрационный номер обязательна. Для автоматизированной обработки постарайтесь разборчиво заполнить бланк-заявку (см. образец).

## Образец заполнения бланка-заявки

Регистрационный N \_\_\_\_\_ N бланка \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. (предприятие): \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_

Пред- ло- же- ние	Товар				
	Код	Ряд, серия, тип (по ГОСТу)	Год вып	Кол шт.	Цена шт."
1	2	3	4	5	6
П пре- дла- гаю	G	1.B5-47	90	1	100
	R	2.C2-23-0,25-100 кОм			0-10
	DA	25.Серия K561(ИЕ-ЛА)	91	50	2-00
1	2	3	4	5	6
Т тре- буе- тся	VD	1.Стабилитрон 2C170	89	3	0-50
	A	2.Блок ЗУСЦТ МП-3-3	90	1	60-00
	DD	10.TDA4510	91	10	50-00

Гарантируемый Вами срок:

- отправки заказа потребителю наложенным платежом — 5 — дней
  - хранения предлагаемого товара — 2 — месяца
- (\*) В графе бланка-заказа "цена" необходимо указать цену, по которой Вы сможете купить или продать товар.

Стоимость первого бланка-заявки (включая вступительный взнос) для частных лиц -- 10 руб., для организаций - 50 руб. Стоимость каждого следующего бланка-заявки для частных лиц - 5 руб., для организаций - 25 руб.

Ваши предложения и квитанцию почтового перевода (копию платежного поручения) посылайте по адресу: 210023, г. Витебск-23, аб. ящ. 48. Телефон для справок 4-82-45.

# ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ МОЖНО!

Более трех лет назад в журнале «Радио» [1] было опубликовано описание довольно удачного регулятора громкости с электронным управлением. Однако радиолюбители, взявшиеся за его изготовление, обнаружили один существенный недостаток — проникновение помех с частотой тактового генератора в обрабатываемый сигнал. Позже в разделе «Наша консультация» [2] были даны рекомендации по уменьшению уровня этих помех. Однако, следуя им, полностью избавиться от помех не удастся. Причина этого, по мнению автора статьи, в существующем уровне технологии производства ЦАП серии К572ПА1.


И все-таки мне удалось избавиться от помех! Но для этого пришлось изменить принцип работы тактового генератора, заставив его работать в ждущем режиме.

Принципиальная схема доработанной части регулятора приведена на рисунке. Для реализации доработки дополнительно потребуется всего четыре диода VD1 — VD4 и один резистор R9. Принцип действия регулятора состоит в следующем. При включении питания выполненный на микросхемах DD1.1 и DD2.1 тактовый генератор не работает, поскольку через введенный дополнительно резистор R9 на вывод 2 микросхемы DD1.1 поступает напряжение —15 В, соответствующее уровню логического нуля. И только при нажатии на одну из кнопок SB1 — SB4 на вывод 2 этой микросхемы поступит напряжение +15 В, соответствующее уровню логической единицы, которое запустит тактовый генератор. После отпускания кнопок на вывод 2 микросхемы DD1.1 вновь поступа-

ет напряжение логического нуля, генератор возвращается в первоначальное состояние, на выходах 1—4 микросхемы

рии 572 с любым буквенным индексом.

Для реализации доработки необходимо разрезать провод, соединяющий выводы 1 и 2 элемента DD1.1 микросхемы DD1 и через резистор сопротивлением 2,2 МОм подать на вывод 2 напряжение питания регулятора — 15 В. Диоды VD1 — VD4 предотвращают смешивание команд, поступающих от кнопок SB1 — SB4. Их можно припаять непосредственно к контактам кнопок. Вместо диодов КД522Б можно применить любые диоды с маленьким обратным напряжением.

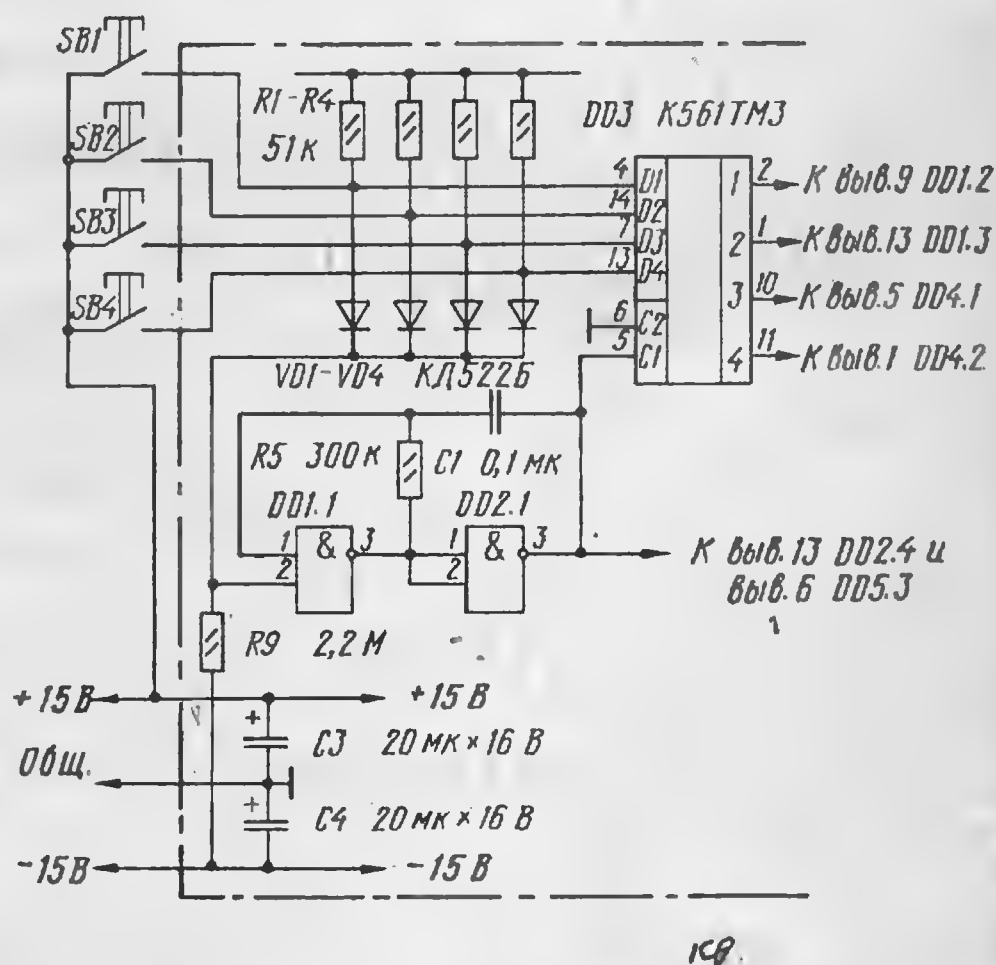

DD3 появляются уровни логических нулей и регулятор готов к выполнению следующих команд.

Принцип работы остальных узлов генератора не изменится. После такой доработки помеха проникает в регулируемый сигнал только в момент регулировки и не мешает прослушивать звуковую программу в то время, когда громкость не регулируется. В усовершенствованном генераторе можно использовать ЦАП се-

С. ЛЕПИХИН

г. Новосибирск

## ЛИТЕРАТУРА

1. Назаров М. Регулятор громкости с электронным управлением. — Радио, 1988, № 4, с. 51—53.
2. На вопросы читателей отвечают авторы статей и... читатель. — Радио, 1989, № 9, с. 94.



# ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ВОСС"

Уважаемые радиолюбители, дайте нам шанс сэкономить Ваши время и деньги!

Для оказания Вам помощи в приобретении, обмене или продаже радиодеталей, аппаратуры и ее узлов мы готовы наладить оплачиваемую нашей фирмой постоянную прямую переписку между Вами и радиолюбителями, организациями других регионов страны.

В кратчайшие сроки Вы станете обладателями адресов наших клиентов, которые с радостью купят или предложат необходимое Вам по приемлемой цене.

Мы предлагаем потребителю товар по цене, не выше указанной Вами! Чем ниже цена предлагаемого товара, тем выше гарантия проведения сделки!

Прежде чем предложить перечень адресов потребителей и продавцов необходимого Вам товара, мы должны внести Вашу заявку в банк данных. Чтобы стать нашим клиентом, Вам достаточно перевести почтовым переводом вступительный взнос, который мы, в случае невозможности подборки адресов по Вашему бланку, обязуемся вернуть. При поступлении вступительного взноса мы присвоим регистрационный номер бланку-заявке и вышлем его по Вашему адресу. Вам останется только заполнить его, вложить в прилагаемый к бланку конверт и отослать нам.

Для постоянных наших клиентов каждый последующий бланк-заявка дешевле первого в 2 раза.

Заказав необходимое число бланков, Вы получите варианты по любому региону СССР!

Для организаций, малых предприятий, кооперативов:

- реализуем Ваши неликвиды через обширную сеть наших клиентов;
- организуем на месте сбыт в розницу наложенным платежом;
- предложим необходимые Вам комплектующие изделия, спецматериалы, приборы и оборудование.

Для заключения договора от Вас потребуется лишь вложить гарантийное письмо в конверт и выслать нам. По вашим реквизитам мы вышлем необходимые документы.

Через нас Вы сможете продать или купить именно то, что Вам нужно в любом количестве и по сходной цене!

При переписке ссылка на свой регистрационный номер обязательна. Для автоматизированной обработки постарайтесь разборчиво заполнить бланк-заявку (см. образец).

## Образец заполнения бланка-заявки

Регистрационный N \_\_\_\_\_ N бланка \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. (предприятие): \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_

Пред- ло- же- ние	Товар				
	Код	Ряд, серия, тип (по ГОСТу)	Год вып	Кол шт.	Цена шт.*
1	2	3	4	5	6
П пре- дла- гаю	G	1.Б5-47	90	1	100
	R	2.С2-23-0,25-100 кОм			0-10
	DA	25.Серия K561(ИЕ-ЛА)	91	50	2-00
1	2	3	4	5	6
Т тре- буе- тся	VD	1.Стабилитрон 2С170	89	3	0-50
	A	2.Блок ЗУСЦТ МП-3-3	90	1	60-00
	DD	10.TDA4510	91	10	50-00

Гарантируемый Вами срок:

- отправки заказа потребителю наложенным платежом — 5 — дней
  - хранения предлагаемого товара — 2 — месяца
- (\*) В графе бланка-заказа "цена" необходимо указать цену, по которой Вы сможете купить или продать товар.

Стоимость первого бланка-заявки (включая вступительный взнос) для частных лиц -- 10 руб., для организаций - 50 руб. Стоимость каждого следующего бланка-заявки для частных лиц - 5 руб., для организаций - 25 руб.

Ваши предложения и квитанцию почтового перевода (копию платежного поручения) посылайте по адресу: 210023, г. Витебск-23, аб. ящ. 48. Телефон для справок 4-82-45.

# ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПО «ОРЛОВСКИЙ ЗАВОД УВМ  
имени К. Н. Руднева»  
представляет  
новый вычислительный комплекс  
СМ 1810.64

- СМ 1810.64 — это:
- совместимость с IBM PC/XT,
  - работа в двух операционных системах: БОС 1810 (RMX 86) и МДОС 1810 (MS DOS 3.3);
  - возможность подключения манипулятора типа «мышь» и графопостроителя;
  - возможность организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) типа PCAD и AutoCAD;
  - возможность организации АРМ кассира, сбербанка, бухгалтера, экономиста и др.;
  - возможность объединения в кольцевую локальную сеть (до 256 комплексов).

## Технические характеристики

Микропроцессор — К1810ВМ86Б, арифметический сопроцессор — КР1810ВМ87Б.  
Тактовая частота — 5 МГц (в режиме «Турбо» — 8 МГц).  
Объем ОЗУ — 960 Кбайт, НМД — 20 Мбайт, НГМД — 360/720 Кбайт.  
Число свободных периферийных интерфейсов — 3 стыка С2 (в том числе два совместимых с COM1 и COM2).  
Контроллер видеомонитора — аналог CGA.  
Видеомонитор — МС 6106 (цветной, диагональ — 32 см).  
Печатающее устройство — СМ 6337 (широкая каретка).

Наш адрес: 302025, г. Орёл, Московское шоссе, ПО «Орловский завод УВМ им. К. Н. Руднева».  
Телефон 3-15-31.

## КООПЕРАТИВ «КВАНТ» ПРЕДЛАГАЕТ:

- большой выбор игровых и системных программ для ПК «Спектрум», «Спарк», «Синтез», «Компаньон», «Дельта», «Специалист», «Электроника БК-0010», «Микроша»;
- персональные компьютеры «Спектрум», «Радио-86РК», «Электроника БК-0010», цветные мониторы и другую периферийную аппаратуру;
- радионизмерительные приборы;
- наборы деталей и документацию для сборки ПК «Спектрум», «Радио-86РК», «Специалист», «Орион»;
- комплект документации для изготовления оригинального, простого, надежного программатора;
- микросхемы Z80, 2764, 565PY5 и др.

Стоимость полного каталога программ — 4 руб., каталога услуг — 3 руб., полного каталога программ и услуг — 6 руб. Чтобы получить их, необходимо перевести почтовым переводом указанную сумму и отправить письмо с заказом, вложив в него конверт с обратным адресом и квитанцию почтового перевода. Заказы высылаются наложенным платежом. Деньги, уплаченные за каталог, будут учитываться при выполнении заказа.

Почтовый адрес: 426047, г. Ижевск-47, кооператив «Квант».

# РАДИО

УЧРЕДИТЕЛИ —  
МИНИСТЕРСТВО  
СВЯЗИ СССР  
и ЦК ДОСААФ СССР

Спонсор —  
Международная  
гуманитарная  
неправительственная  
организация  
«Чернобыль-помощь»

Главный редактор  
А. В. ГОРОХОВСКИЙ

## Редакционная коллегия:

И. Т. АКУЛИНИЧЕВ,  
В. М. БОНДАРЕНКО,  
С. Г. БУНИН,  
А. М. ВАРБАНСКИЙ,  
Г. П. ГИЧКИН,  
И. Г. ГЛЕБОВ,  
А. Я. ГРИФ, Ю. В. ГУЛЯЕВ,  
А. С. ЖУРАВЛЕВ, А. Н. ИСАЕВ,  
Н. В. КАЗАНСКИЙ,  
Е. А. КАРНАУХОВ,  
Э. В. КЕШЕК, В. И. КОЛОДИН,  
В. В. КОПЬЕВ,  
А. Н. КОРОТОНОШКО,  
В. Г. МАКОВЕЕВ, В. В. МИГУЛИН,  
А. Л. МСТИСЛАВСКИЙ  
(и. о. отв. секретаря),  
А. Р. НАЗАРЬЯН,  
В. А. ОРЛОВ, С. Г. СМИРНОВА,  
Б. Г. СТЕПАНОВ  
(зам. главного редактора),  
В. И. ХОХЛОВ

Художественный редактор  
Г. А. ФЕДОТОВА  
Корректор  
Т. А. ВАСИЛЬЕВА

## Издательство «Патриот»

Адрес редакции: 103045, Москва, Селиверстов пер., 10.  
Телефоны: для справок (отдел писем) — 207-77-28.  
Отделы: пропаганды, науки и радиоспорта — 207-87-39; радиоэлектроники — 297-88-18; бытовой радиоаппаратуры и измерений — 208-83-05; микропроцессорной техники и ЭВМ — 208-89-49; «Радио» — начинающим — 207-72-54; отдел иллюстраций — 207-71-69; группа информации и рекламы — 208-99-45.

Сдано в набор 4/10-91 г.  
Подписано к печати 20/11-91 г.  
Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем  
6 печ. л., 7,74 усл. печ. л., 3 бум. л.  
Тираж 1 075 000 экз.  
Зак. 1577. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственной ассоциации предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ» 142300, г. Чехов Московской обл.



## ПРЕДЛАГАЕМ ПРИБОРЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

**ЗА НАЛИЧНЫЙ  
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.**

Автономный программатор 833. Предназначен для программирования ИМС КР (К) 556РТ1, РТ2, РТ4, РТ4А, РТ5, РТ5А, РТ7А, РТ11—РТ15, РТ17, РТ18; К155РЕЗ, К573РФ2, РФ4, РФ5, РФ6. Ввод информации — вручную, с ФСУ, эталона, ПЭВМ. Цена — 7300 руб.

Сервисный двухканальный осциллограф С1-117/1. Полоса пропускания — 0...15 МГц, чувствительность — 100 мкВ на деление, ТВ-синхронизация, цифровая индикация, универсальное питание. Цена — 4750 руб.

### ОСЦИЛЛОГРАФЫ ЦИФРОВЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ ДВУХКАНАЛЬНЫЕ:

С9-8. Вывод в цифровом виде параметров сигналов и коэффициентов отклонения на экран ЭЛТ. Может работать в составе автоматизированных измерительных систем (АИС) с частотой дискретизации до 20 МГц. Цена — 6220 руб.

С9-16. Производит вычисления производной, интегралов, площадей, тригонометрических функций. Режим программирования с редактированием и прогоном программы. Цена — 8600 руб.

С9-27. Обеспечивает регистрацию, индикацию и измерение параметров двух одиночных или периодических сигналов, автоматизацию измерений параметров сигналов, регистрацию, индикацию и обработку сигналов в составе АИС

на основе канала общего пользования (КОП): максимальная частота дискретизации — 100 МГц. Цена — 23 670 руб.

С9-11. Выполняет функции стробоскопического и цифрового осциллографов, рефлектометра; полоса пропускания — 0...26 ГГц; зондируемые сигналы: перепад напряжения, видео- и радиопульсы; программное управление с передней панели и через стандартный КОП. Цена — 42 535 руб.

### АНАЛИЗАТОРЫ:

823—32-канальный анализатор потока цифровых данных. Цена — 7125 руб.

825—16-канальный анализатор временных диаграмм. Цена — 9600 руб.

831—32-канальный анализатор логических состояний. Цена — 6260 руб.

### ИЗМЕРИТЕЛИ L, R, C:

Е7-15. Рабочие частоты: 100 Гц и 1 кГц, погрешность измерений —  $\pm 0,25\%$ , автоматический выбор пределов измерений. Цена — 1890 руб.

Е7-14. Микропроцессорное управление, три частоты измерения: 100 Гц, 1 и 10 кГц; два уровня сигнала: 2 В и 40 мВ (зфф. значения); погрешность измерений —  $\pm 0,1\%$ ; самодиагностика; внутренний интерфейс. Цена — 5420 руб.

Е7-12. Единственный отечественный измеритель параметров радиокомпонентов на частоте 1 МГц. Низкий уровень сигнала на измеряемом объекте, дистанционное управление через внутренний интерфейс; одновременная индикация двух параметров. Цена — 4900 руб.


### СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:

«Немига» — 16-разрядный компьютерный комплекс. Объем ОЗУ — 128 Кбайт, ОС РАФОС, ОС ДВК, прикладные программные пакеты; 13 рабочих мест. Цена — 41 800 руб.


Микролаб КМ1811ВМ86910 — микролаборатория, размещенная в «дипломате». Применяется для изучения и отладки микропроцессорных устройств. Оснащена клавиатурой и встроенным индикатором. Цена — 1480 руб.

Заявки присылайте по адресу: 220815, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8, ПО «Калибр» (ВИГРИН).  
Телефон 26-34-85.

Рекламная фирма «Белор»

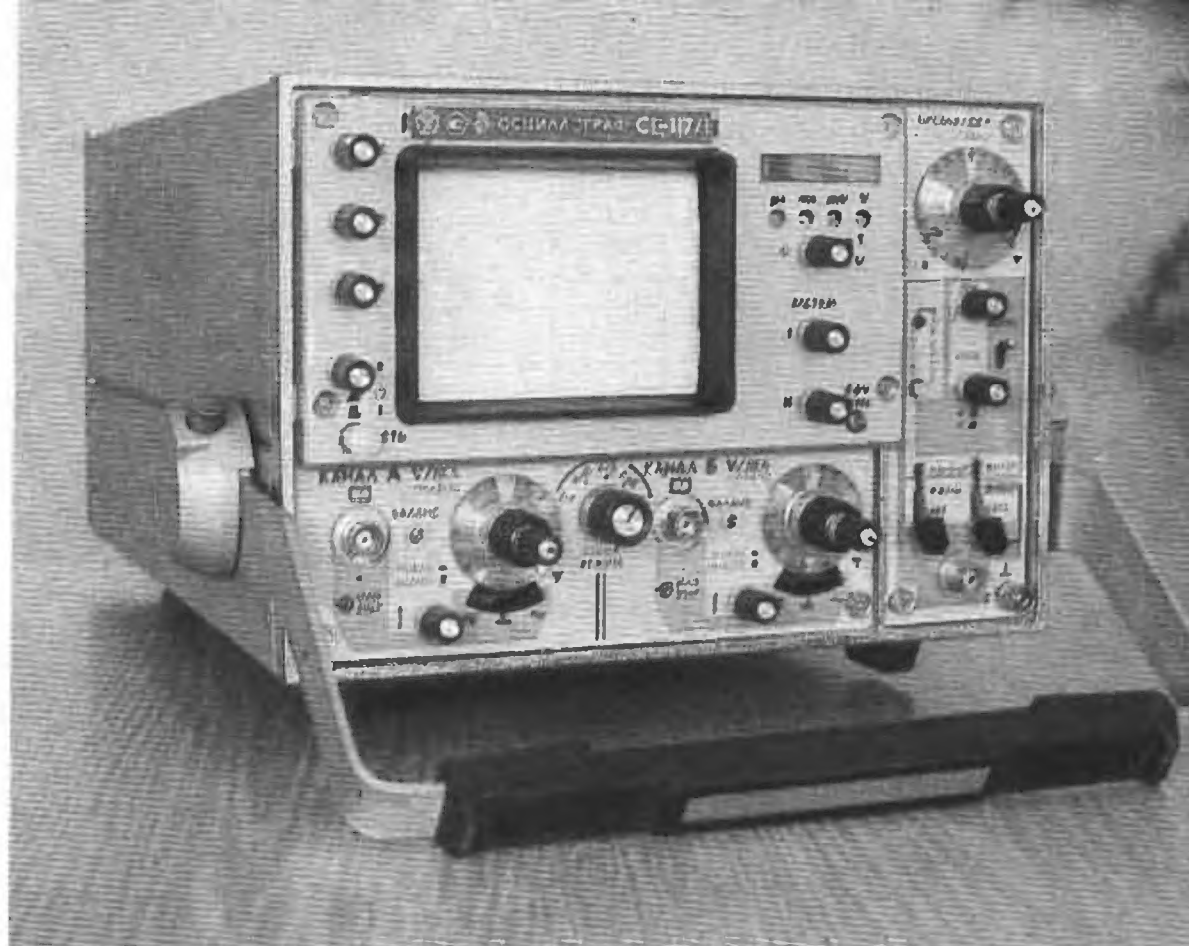



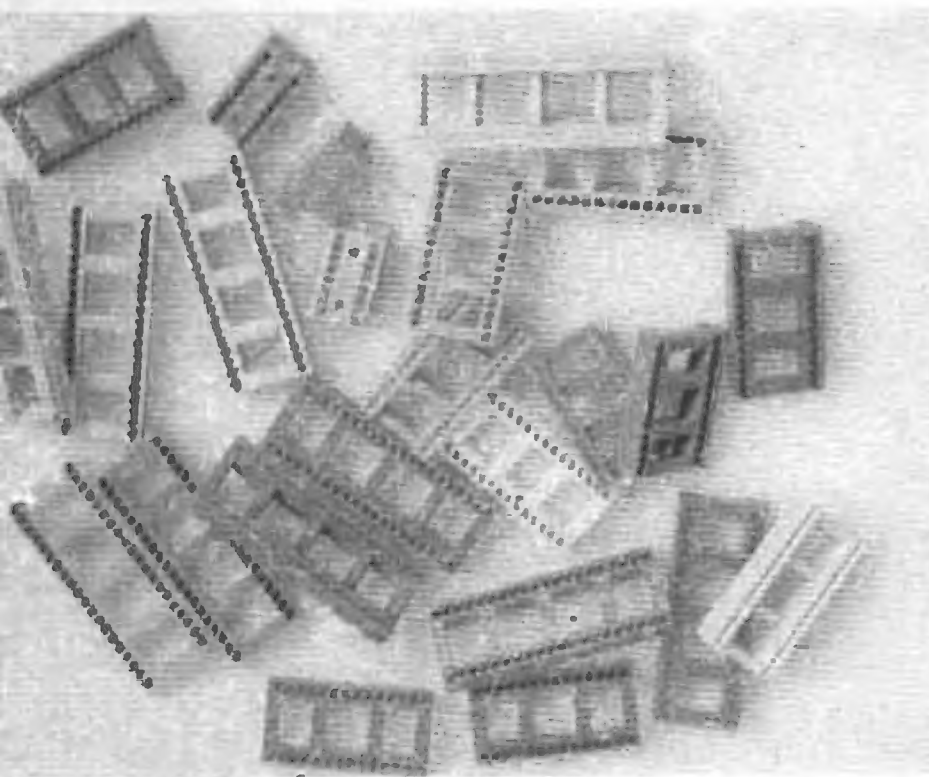

19-27

Индекс 70772  
**РАДИО**  
 12'91  
 1—96  
 Цена номера  
 1 р. 20 к.

**ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ  
 ОРГАНИЗАЦИЯМ,  
 ПРЕДПРИЯТИЯМ,  
 КООПЕРАТИВАМ,  
 А ТАКЖЕ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ!**

**Производственный кооператив  
 «ДЕБЮТ» при НПО «ВОСТОК»**  
 предлагает

розетки под интегральные  
 микросхемы

по следующим ценам:

РС-16 — 1 р. 90 к.,

РС-24 — 2 р. 80 к.,

РС-28 — 3 р. 30 к.,

РС-40 — 4 р. 70 к.

Контакты розеток изготовлены из специального сплава, не требующего покрытия и обеспечивающего высокую надежность при эксплуатации. Гарантированный срок пригодности к пайке — не менее 2 лет.

Минимальная партия для отправки организациям, предприятиям и кооперативам — 500 розеток. При заказе большего числа розеток предоставляется скидка:

от 1 000 до 5 000 шт. — 10 %,

от 5 000 до 10 000 шт. — 15 %,

свыше 10 000 шт. — 20 %.

Частным лицам розетки высылаются наложенным платежом на сумму не менее 30 руб.

Заявки направлять по адресу: 700161,  
 г. Ташкент, ул. Дружбы Народов, 57,  
 кооператив «ДЕБЮТ».

Телефон 76-66-15.